
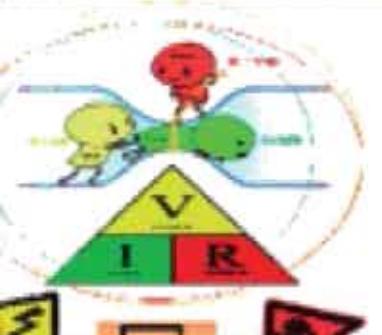


জেনারেল ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কস-১

এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল)

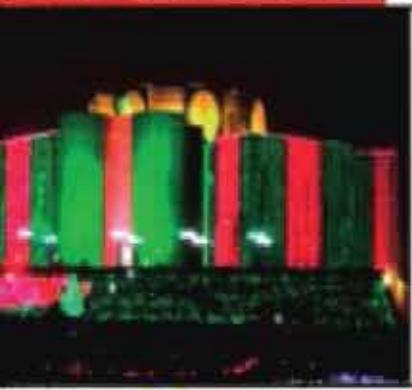

নবম-দশম শ্রেণি



জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ



বাংলাদেশের মানচিক খণ্ডিত গুরুত্ব হাতে নারী মুক্তিযোৱা



বীরপ্রতীক ক্যাটেগরি ড্র. সিতারা বেগম



বীরপ্রতীক তাহারা বিবি

দৃঢ়াহত মুক্তিযোৱাদের চিকিৎসার জন্য মুক্তিযোৱাদের সাথা পরিচালিত ১০০ শতাব্দীয় বাংলাদেশ যুদ্ধগুভুটি অবজ্ঞের আন্দোলনের বিভাগের অবস্থিত এবং সম্পূর্ণ যুদ্ধগুভুটি বীপ্ত নিম্ন প্রোগ্রাম হিসেবে উন্নীত হিসেবে ক্যাটেগরি ড্র. সিতারা বেগম এ যুদ্ধগুভুটি ক্ষমতা, অধিকার (সি.ও) ছিলেন। তিনি নিরাপিত বৃক্ষ নিম্ন আন্দোলন থেকে উদ্বৃত্ত আৰ সুরক্ষাৰ সুরক্ষার আনন্দ কৰতেন। অবজ্ঞের আহত মুক্তিযোৱা অধ্যক্ষ অবস্থার আৰ প্ৰেলে তোৱা শুল্পৰ্ণীদের অন্তৰ্ভুক্ত ও মেধা নিম্ন মুক্তি সময়ে নির্বার্জনীয়ে সেৱা নিম্ন পেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধকলীন বীরত্বের বীৰুৎ সহজ বাংলাদেশ সুরক্ষার ক্যাটেগরি ড্র. সিতারা বেগমকে 'বীরপ্রতীক' উপাধিতে মুক্তি কৰেন।

কুক্ষিয়ামের শৈক্ষণ মাধ্যবণ্টুর ১১ নথৰ সেক্টৰে কিলোম বহুলে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিৰেছিলেন তাহারাৰ বিবি। মুক্তিযুদ্ধের নথৰ মুক্তিযোৱাদের জন্য সামা কৰা, তাঁদেৱ আৰ মুক্তিৰে রাখা, পাকিস্তানি বাহিনীৰ ব্যৱহাৰ সঞ্চাহ কৰা এবং সমুখ্যতুৰে ছানাদাৰ বাহিনীৰ বিকান্দে আৰ হাতে লাঢ়াই কৰেছিলেন তাহারাৰ বিবি। মুক্তিযুদ্ধে অনু সমুখ্য মুক্তি নৰ, নানা কৌশলে শক্তিশক্তিৰ তৎপৰতা এবং অবজ্ঞান জানতে শক্তিৰ সেজে সোজা চলে পেছেন পাক-বাহিনীৰ পিবিৰে। দুৰ্ঘ্য সেই কিশোৱীৰ অৰীয় সাহসিকতাৰ জন্য ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সুৰক্ষাৰ তাহারাৰ বিবিকে 'বীরপ্রতীক' হেতাব অদান কৰেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি
(ভোকেশনাল) এবং দার্শিল (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

জেনারেল ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কস - ১

General Electrical Works -1

প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র

নবম ও দশম শ্রেণি

লেখক

ড. মো. সিরাজুল ইসলাম

প্রকৌশলী মো: আফজাল হোসেন

ড. প্রকৌশলী মো: মনিরুজ্জামান

মো: আখেরজামান

প্রকৌশলী মুহাম্মদ শরফুদ্দিন

প্রকৌশলী মো: মোস্তফা (সমন্বয়কারী)

সম্পাদক

প্রকৌশলী ফরিদ উদ্দিন আহমেদ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০, মতিবিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০২১

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে: হাওলাদার অফিসেট প্রেস, ১ গোপাল সাহা লেন, সিংটোলা, সুন্দরপুর, ঢাকা-১১০০।

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী উন্নয়নের পূর্বশর্ত। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত-দক্ষ মানব সম্পদ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে বেকার সমস্যা সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। তাই ক্রমপরিবর্তনশীল অর্থনৈতির সঙ্গে দেশে ও বিদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত দক্ষ জনশক্তির চাহিদা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) স্তরের শিক্ষাক্রম ইতোমধ্যে পরিমার্জন করে যুগোপযোগী করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহ পরিবর্তনশীল চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) পর্যায়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের যথাযথভাবে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আত্মকর্মসংস্থানে উদ্যোগী হওয়াসহ উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হবে। ফলে রূপকল্প-২০২১ অনুযায়ী জাতিকে বিজ্ঞানমনক্ষ ও প্রশিক্ষিত করে ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে আমরা উজীবিত।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ শিক্ষাবর্ষ হতে সকলস্তরের পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করার যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের আরও আগ্রহী, কৌতুহলী ও মনোযোগী করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক স্তর থেকে শুরু করে ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল ভোকেশনাল ও এসএসসি ভোকেশনাল স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ চার রঙে উন্নীত করে আকর্ষণীয়, টেকসই ও বিনামূল্যে বিতরণ করার মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে; যা একটি ব্যতিক্রমী প্রয়াস। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক রচিত ভোকেশনাল স্তরের ট্রেড পাঠ্যপুস্তকসমূহ সরকারি সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে সংশোধন ও পরিমার্জন করে মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। উন্নতমানের কাগজ ও চার রঙের প্রাচন্দ ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকটি প্রকাশ করা হলো।

বানানের ক্ষেত্রে সমতা বিধানের জন্য অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমি কর্তৃক প্রণীত বানান রীতি। ২০১৮ সালে পাঠ্যপুস্তকটির তত্ত্ব ও তথ্যগত পরিমার্জন এবং চিত্র সংযোজন, বিয়োজন করে সংক্রান্ত করা হয়েছে। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এ বর্ণিত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের কোশল হিসেবে প্রাথমিকভাবে এনটিভিকিউএফ -এর আলোকে চলমান শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয়েছে। এই পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে ১৩টি ট্রেডের পাঠ্যপুস্তক প্রক্ষলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে ২০২২ শিক্ষাবর্ষের কারিগরি শিক্ষায় সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষাক্রম চালু হতে যাচ্ছে। এই শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রবর্তিত পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা সনদের পাশাপাশি জাতীয় দক্ষতা সনদ অর্জনের সুবিধা প্রাপ্ত হবে। এর ফলে শ্রম বাজারে বাংলাদেশের দক্ষ জনশক্তি প্রবেশের দ্বার উন্মোচিত হবে।

পাঠ্যপুস্তকটির আরও উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। শিক্ষার্থীদের হাতে সময়মত বই পৌছে দেওয়ার জন্য মুদ্রণের কাজ দ্রুত করতে গিয়ে কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংক্রান্তে বইটি আরও সুন্দর, প্রাঞ্জল ও ক্রটিমুক্ত করার চেষ্টা করা হবে। যাঁরা বইটি রচনা, সম্পাদনা, প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীরা আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবে এবং তাদের মেধা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

প্রথম পত্র			দ্বিতীয় পত্র		
অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা	অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	অক্সেশনাল চার্টার ডিউটি, সেফটি ও সিকিউরিটি	১	প্রথম	কমিউনিকেশন সিস্টেম	১৫৭
	অনুশীলনী	২৪		অনুশীলনী	১৮০
	জব ১ ব্যক্তিগত নিরাপদা পোষাক (পিপিই) পরিধান অনুশীলন করতে পারবে	২৫		জব ১: কমিউনিকেশন ক্যাবল সনাক্তকরণ	১৮১
	জব ২ প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ অনুশীলন করতে পারবে	২৮		জব ২: কমিউনিকেশন ওয়্যারিং স্থাপন	১৮৪
	জব ৩ অগ্নি নির্বাপণ যন্ত্রব্যবহার করে আস্তন নেভালো এবং ধোয়া হতে ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ হালে আশ্রয় প্রদান	৩২		জব ৩: একটি বাড়িতে আকাশ টিভি এন্টেনা স্থাপন করে টিভিতে সংযোগ করণ ও টিউনিং করে টিভি চালুকরণ	১৯০
দ্বিতীয়	হ্যান্ড টুলস, পাওয়ার টুলস এবং পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবহার	৩৭	দ্বিতীয়	লাইটিং এবং ইলুমিনেশন	১৯৫
	অনুশীলনী	৬৭		অনুশীলনী	২২২
	জব ১ ইলেকট্রিশিয়ান টুলস শনাক্তকরণ ও সঠিক ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন	৬৮		জব ১: বাড়ির বসার ঘর এর সিলিং এ ইন্টেরিয়ার ডিজাইনের সাথে মিল রেখে একটি বাড়িবাতি দুইটি সিলিং ফ্যান ১০টি এলাইড সিলিং স্পট লাইট এর ওয়্যারিং স্থাপন	২২৩
	জব ২ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার টুলস ও বিশেষ ধরনের টুলস এর ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন	৭০		জব ২: ইন্ডেন্ট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে বিয়ে বাড়ির গেইটসহ বাউচারি ওয়াল কে এলাইড ডেকোরেটিভ লাইট দ্বারা সজ্জিতকরণ	২২৮
	জব ৩ ইলেকট্রিক্যাল মেজারিং ইলেক্ট্রুমেন্ট শনাক্তকরণে দক্ষতা অর্জন	৭২		এসি প্রি-ফেজ সার্কিট	২৩১
তৃতীয়	বৈদ্যুতিক কাজের প্রাথমিক ধারণা	৭৫	তৃতীয়	অনুশীলনী	২৪৩
	অনুশীলনী	৮৮		জব ১: প্রি-ফেজ স্টার সার্কিট তৈরি করে এদের বৈশিষ্ট্য যাচাইকরণ, ভোল্টেজ, কারেন্ট ও পাওয়ার পরিমাপ করার দক্ষতা অর্জন	২৪৪
	জব ১ বৈদ্যুতিক সার্কিটের কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যাঙ্গ নির্ণয়	৮৯		জব ২: প্রি-ফেজ ডেল্টা সার্কিট তৈরি করে উহার বৈশিষ্ট্য যাচাইকরণ, ভোল্টেজ, কারেন্ট ও পাওয়ার পরিমাপ করার দক্ষতা অর্জন	২৪৮
	জব ২ ওহমের সূত্রের সাহায্যে কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যাঙ্গ এর সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে	৯৩		ইন্ডাকশন মোটর কন্ট্রোলিং ও ট্রান্সফরমার	২৫১
	বৈদ্যুতিক তার, ক্যাবল ও তাদের জয়েন্ট	৯৭		অনুশীলনী	২৭৮
চতুর্থ	অনুশীলনী	১১২	চতুর্থ	জব ১: ডিওএল স্টার্টার এর সাহায্যে প্রিফেজ ইন্ডাকশন মোটার অন অফ করার দক্ষতা অর্জন	২৭৯
	জব ১ বৈদ্যুতিক তারের পিগটেইল জয়েন্ট তৈরি করতে পারবে	১১৩		জব ২: ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের সাহায্যে ফরোয়ার্ড রিভার্স কন্ট্রোল সার্কিট তৈরি করে প্রিফেজ ইন্ডাকশন মোটার অন অফ করার দক্ষতা অর্জন	২৮৩
	জব ২ বৈদ্যুতিক তারের টি-জয়েন্ট জয়েন্ট তৈরিকরণ	১১৬		জব ৩: অটোমেটিক স্টার-ডেল্টা স্টার্টার সার্কিট তৈরি করে প্রিফেজ ইন্ডাকশন মোটার অন অফ করার দক্ষতা অর্জন	২৮৮
	জব ৩: বৈদ্যুতিক তারের ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরিকরণ	১১৯		জব ৪: হ্যান্ডালিত স্টার ডেল্টা স্টার্টার সার্কিট তৈরি করে প্রিফেজ ইন্ডাকশন মোটার অন অফ করার দক্ষতা অর্জন	২৯৩
	জব ৪ বৈদ্যুতিক তারের ম্যারিড জয়েন্ট তৈরিকরণ	১২২			
পঞ্চম	বৈদ্যুতিক সার্কিট	১২৫			
	অনুশীলনী	১৪৫			
	জব ১: সিরিজ সার্কিট সংযোগকরণ:	১৪৬			
	জব ২: প্যারালাল সার্কিট সংযোগকরণ:	১৪৯			
	জব ৩: সিরিজ-প্যারালাল / মিশ্র সার্কিটের সংযোগকরণ	১৫২			

জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস - ১
General Electrical Works -1

প্রথম পত্র
নবম শ্রেণি

বিষয় কোড : ৯০১৩

৪.৩.১ থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর স্থাপন

একটি ইন্ডাকশন মোটর স্থাপন করার আগে কয়েকটি বিষয় ভালোভাবে বিবেচনা করতে হয়। যেমন-

১। বিভিন্ন প্রকার মোটর বিভিন্ন ধরনের কাজের উপযোগী। তাই যে মোটর স্থাপন করা হবে, তা নির্দিষ্ট কাজের উপযোগী কিনা, সেই বিষয়ে প্রথমেই বিবেচনা করা দরকার।

২। লোড পরিচালনার জন্য যতটা শক্তি প্রয়োজন মোটরের ক্ষমতা তার চেয়ে কিছুটা বেশি হওয়া দরকার।

৩। মোটরের বিভিন্ন অংশের কন্ট্রিনিউটি, শর্ট সার্কিট, গ্রাউন্ড, ইনসুলেশন রেজিস্ট্যাঙ্ক, উত্তাপ বৃদ্ধি প্রভৃতি পরীক্ষা করে সন্তোষজনক ফল পাওয়া গিয়াছে কিনা, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হবে।

এসব বিষয়ে পর্যালোচনা করে দেখার পর মোটরটি যদি উপযুক্ত মনে হয় তবেই মোটর স্থাপন করার কাজে এগিয়ে যেতে হবে। মোটর স্থাপনের সময় আবার কয়েকটি বিষয়ের উপর লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন-

(ক) মোটরের যেন কোনো ক্ষতি না হয়, সেজন্য অভিজ্ঞ আর উপযুক্ত লোকের তত্ত্বাবধানে সমস্ত কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) মোটরের নির্মাতা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ম্যানুয়েল অনুবায়ী মোটর সংযোগ দিতে হবে।

(গ) লোড দিয়ে চালু করার আগে মোটর এবং মোটর স্থাপনের কাজ (ওয়্যারিং, আর্থিং ইত্যাদি) পুনরায় পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

(ঘ) মোটর স্থাপন করার পূর্বে অবশ্যই উপযুক্ত মানের ওয়্যারিং করে নিতে হবে।

মোটরের নেমপ্লেট তথ্যসমূহ

একটি ইন্ডাকশন মোটরকে যথাযথভাবে স্থাপন করে সঠিকভাবে সংযোগ দিয়ে ব্যবহার করার জন্য বেশ কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে হয়। এই সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য মোটরের নেমপ্লেট থেকে পাওয়া যায়। মোটরের নেমপ্লেট তথ্যসমূহ নিম্নরূপ

ক. মোটরের প্রকার, থ. ফেজ, গ. ক্ষমতা, ঘ. মোটরের পূর্ণ লোড গতি, ঙ. নোঙর কারেন্ট; চ. ভোল্টেজ, ছ. পাওয়ার ফ্যাক্টর, জ. ফ্রিকোয়েন্সি; ঝ. সংযোগ, ঝঃ. ইনসুলেশনের শ্রেণি, ট. প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম, ঠ. ক্রমিক নম্বর ইত্যাদি।

বিভিন্ন প্রস্তুতকারক কোম্পানির নেমপ্লেট তথ্য বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। তবে উপরে উল্লিখিত তথ্যসমূহ সকল মোটরেই থাকে এবং কোনো কোনো মোটরে আরও বেশি তথ্যাদি দেওয়া থাকে, যা সংযোগের জন্য প্রয়োজন হয় না।

৪.৩.২ প্রি-কেবল ইভাকশন মোটর চালু করার বিভিন্ন পদ্ধতি

ঠিক ফেজ ইভাকশন মোটর চালু করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ ব্যবহৃত হয়

- (ক) পূর্ণ ডোকেজ পদ্ধতি
- (খ) ক্রাসবৃত্ত ডোকেজ পদ্ধতি
- (গ) আর্থিক ওয়াইডি পদ্ধতি
- (ঘ) মোটর রেজিস্ট্যাল পদ্ধতি

এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে মোটর রেজিস্ট্যাল ড্রু প্রিপ রিং মোটরের ক্ষেত্রে এবং অন্য পদ্ধতিগুলো কুইবেল কেবল ইভাকশন মোটরের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।


ক্রাসবৃত্ত ডোকেজ পদ্ধতিতে চালু করার সময় মোটরের সেটার লাইন ডোকেজের দ্বারা ক্রম ডোকেজ প্রয়োগ করা হয় এবং মোটর পূর্ণ গতিতে ঘূর্ণতে শুরু করলে সেটারের কুল ডোকেজ প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে নিম্নলিখিত ব্যবহাসমূহ গ্রহণ করা হয় :

- (ক) প্রাইমারি রিহোস্টেট পদ্ধতি
- (খ) অটো-ট্রান্সফরমার পদ্ধতি
- (গ) স্টার-ডেক্টা স্টার্টার পদ্ধতি
- (ঘ) ডাইরেক্ট অন লাইন (DOL) স্টার্টার পদ্ধতি

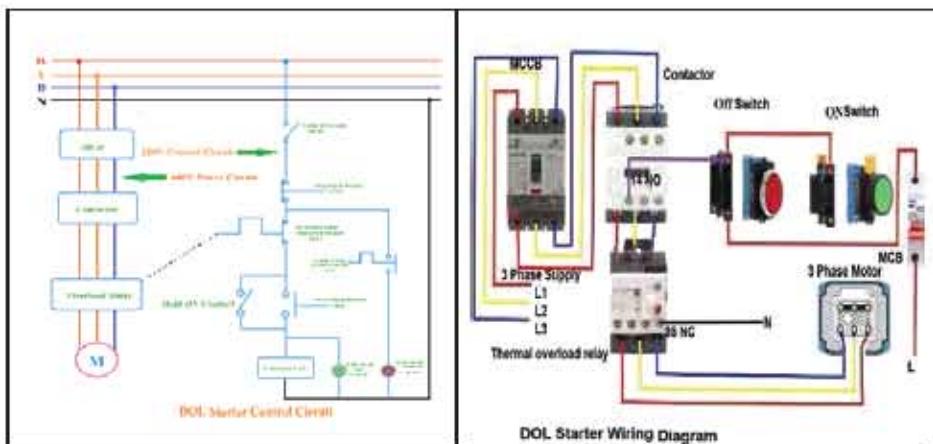৪.৩.৩ ডিওল (DOL) স্টার্টারের সাহায্যে প্রি-কেবল ইভাকশন মোটর চালুকরণ


ডাইরেক্ট অন লাইন স্টার্টার সাধারণত এক থেকে পাঁচ হার্স পাওয়ার মোটর চালু করতে ব্যবহার করা হয়।

ডিওল(DOL) স্টার্টারের সাহায্যে মোটর চালু করার সাক্ষিত চিত্র নিচে দেখানো হলো-




চিত্র-৪.১০ স্টার্টার এর সাহায্যে মোটর চালুর পরিকল্পনা

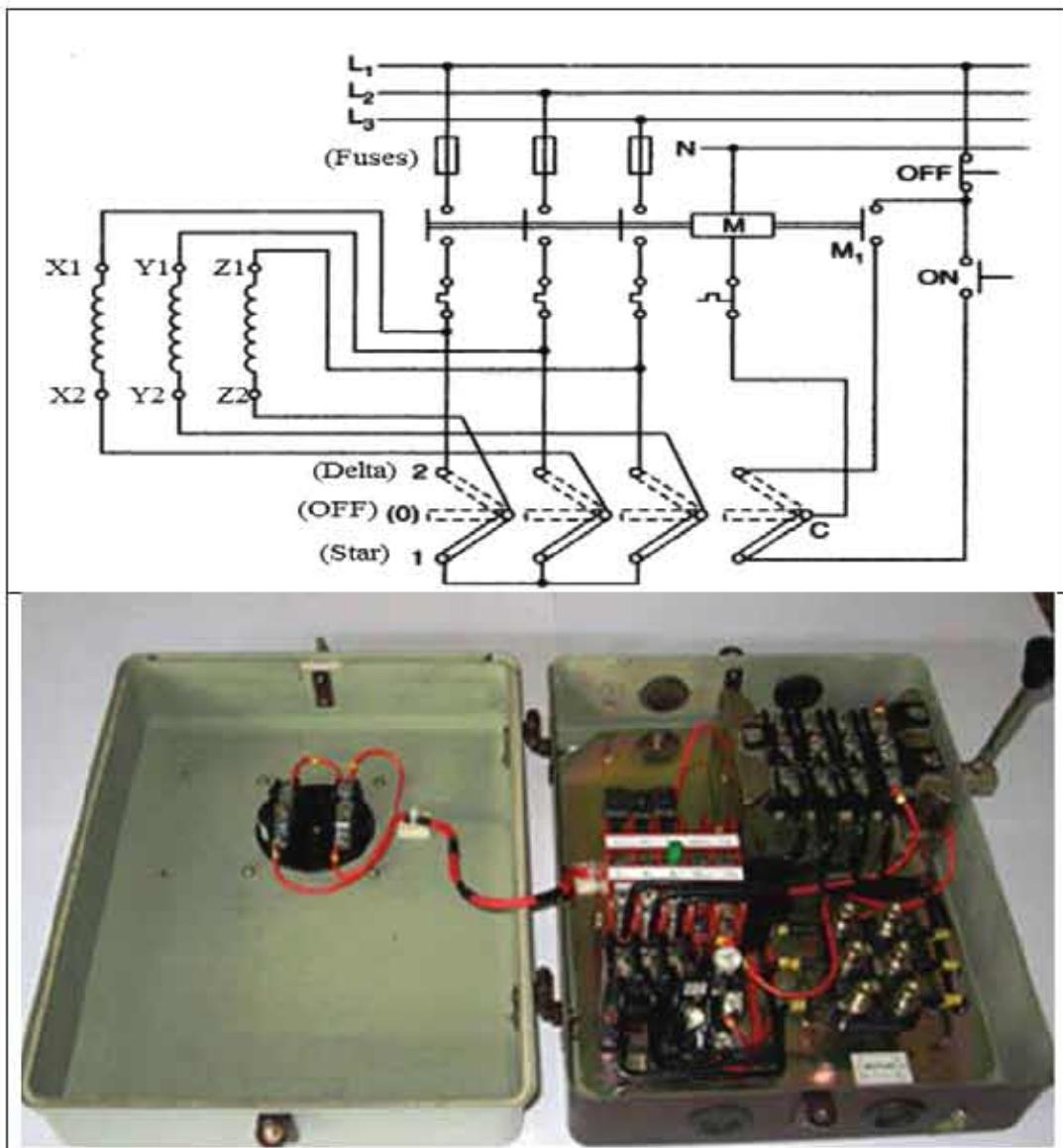৪.৩.৪ স্টার-ডেল্টা শানুম্বল স্টার্টারের সাথে প্রিডেক ইভাকশন মোটর চালু করা



চিত্ৰ-৪.১১ স্টার-ডেল্টা শানুম্বল স্টার্টারের সাথে প্রিডেকমোটর চালু করা

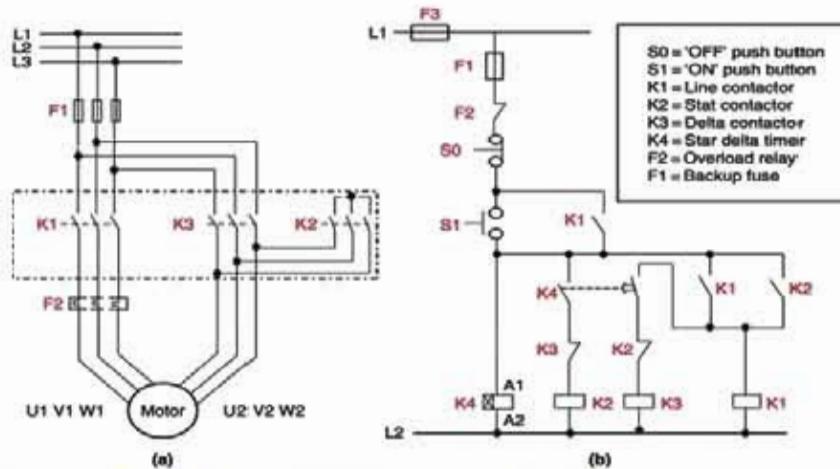৪.৩.৫ অটোমেটিক স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের সাহায্যে প্রিকেব ইভাকশন মোটর চালু করণ



চিত্র-৪.১২ অটোমেটিক স্টার-ডেল্টা স্টার্টারের সাহায্যে প্রিকেব ইভাকশন মোটর চালু করা

৪.৩.৬ প্রিকেব মোটরের সূর্ণনের দিক পরিবর্তন

মোটরের সূর্ণনের দিক পরিবর্তন করার পদক্ষেপসমূহ

মোটরের সূর্ণনের দিক পরিবর্তন করতে হলে নিচলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে হবে :

- তিন ফেজের ইভাকশন মোটরের সূর্ণনের দিক পরিবর্তন করতে হলে এর সাপ্লাই লাইনের বে কোনো দুই ফেজের মধ্যে পারল্যান্সি সংযোগ পরিবর্তন করে দিতে হবে।
- মোটরের সূর্ণনের দিক ছাইভাবে পরিবর্তন করতে হলে এর সাপ্লাই লাইনের সংযোগ ছাইভাবে বদলাতে হবে। আবার মোটরের সূর্ণনের দিক বাঁকাবার এবং বে কোনো সময় পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলে সূর্ণনের দিক পরিবর্তনকারী সুইচ বা স্টার্টার ব্যবহার করতে হবে।
- মোটরের কন্ট্রোল সার্কিটে টাইবার ব্যবহার করে নিমিট সময় পরপর এর সূর্ণনের দিক পরিবর্তন করা যাব। যদিক লোড বিশিষ্ট মোটরের সূর্ণনের দিক সরাসরি পরিবর্তন করা যাব কিন্তু ভারী লোড বিশিষ্ট মোটরকে ড্রেক করে থামিয়ে নিতে হব।

মোটর সূর্ণনের দিক পরিবর্তনকারী সুইচের সাহায্যে চালু করার সার্কিট

মোটরের সূর্ণনের দিক পরিবর্তন করার জন্য তিন অবস্থান বিশিষ্ট তিন পোল সুইচ ব্যবহার করা হব।

সুইচের ‘O’ অবস্থানে মোটর বন্ধ থাকে।

‘R, 1’ অবস্থানে মোটর ডানাবর্তে সূরে।

‘L, 2’ অবস্থানে মোটর বামাবর্তে সূরে।

সূর্যের দিক পরিবর্তনকারী স্লাইসের সাথায়ে মোর্স চালু করার একটি সার্কিট কিংবা নিচে দেখানো হচ্ছে-



চিত্র-৮.১০ সেটিঙ্গ সূর্যের দিক পরিবর্তনের স্লাই

৪.৪ ট্রান্সফরমার

ট্রান্সফরমার একটি হিসেবে বৈজ্ঞানিক শেষিদ বা ক্রিকুরেলি অগভিবর্তিত রেখে সরবরাহিয়াপ বিস্তৃত পর্যায়ে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইজাকশনের সাথায়ে এক বক্তুলী স্লাইস অন্য বক্তুলীতে হাঁসাই করে। উভয় বক্তুলীর একটি সাধারণ যাগনেটিক বক্তুলী আছে। ট্রান্সফরমারের যে বক্তুলী সাম্প্রাইজের সাথে সম্পৃক্ত আছে, তাকে প্রাইমারি এবং যে বক্তুলী হচ্ছে সোচে বিস্তৃত পর্যায়ে সাম্প্রাই সেকেন্ডারি হবে, তাকে সেকেন্ডারি বলে। প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কয়েক সূলক সূপার এলাস্টিক ইনসুলেশন সূক্ষ্ম ভায়ান ভাত্তার কয়েক বিশেষ। সূচিটি বক্তুলীর কয়েকের মধ্যে একটি সাধারণ যাগনেটিক বক্তুলী সূচিতে অন্য একের একটি ইল্পাতের হেমে জড়ানো হবে। ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি কয়েক একটি নিমিত্ত কোষ্টেজে বিস্তৃত পর্যায়ে একে এবং সেকেন্ডারি কয়েক হচ্ছে অন্য কোষ্টেজে বিস্তৃত পর্যায়ে সম্পৃক্ত করা হবে।



চিত্র-৪.১৪ প্রাইভেট মার্কিট

৪.৪.১ প্রাইভেট মার্কিটের প্রধান প্রতিবিম্বণ

❖ পঠন অনুযায়ী প্রাইভেট মার্কিটের চার প্রকার। যথা-

(ক) ফোর টাইপ প্রাইভেট মার্কিট (খ) স্লেল টাইপ প্রাইভেট মার্কিট

(গ) অটো প্রাইভেট মার্কিট (ঘ) স্পাইরাল টাইপ প্রাইভেট মার্কিট

❖ প্রাইভেট ও সেকেন্ডারি জেলেটেজের অনুগাত অনুযায়ী প্রাইভেট মার্কিট দুই প্রকার। যথা-

(ক) স্টেপ আপ প্রাইভেট মার্কিট, (খ) স্টেপ ডাউন প্রাইভেট মার্কিট।

❖ সাম্প্রাহি সিস্টেমের ফেজ অনুযায়ী প্রাইভেট মার্কিট দুই প্রকার। যথা-

(ক) সিঙেল ফেজ প্রাইভেট মার্কিট;

(খ) ড্রি-ফেজ প্রাইভেট মার্কিট।

❖ সার্ভিস কর্মসূলীদের অনুযায়ী প্রাইভেট মার্কিট তিন প্রকার। যথা-

(ক) গৌড়যার প্রাইভেট মার্কিট

(খ) ডিলিভিউশন প্রাইভেট মার্কিট

(গ) ইলেক্ট্রোমেট প্রাইভেট মার্কিট

❖ স্থাপনা অনুযায়ী ট্রান্সফরমার আবার তিনি প্রকার। যথা-

- (ক) ইনডোর টাইপ ট্রান্সফরমার
- (খ) আউট ডোর টাইপ ট্রান্সফরমার
- (গ) পোল মাউন্টেড ট্রান্সফরমার

❖ ইস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফরমার আবার দুই প্রকার। যথা-

- (ক) কারেন্ট ট্রান্সফরমার
 - (খ) পটেনশিয়াল ট্রান্সফরমার
- ❖ ভোল্টেজের ভিত্তিতে ট্রান্সফরমার দুই প্রকার
- (ক) স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার
 - (খ) স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার

৪.৪.২ ট্রান্সফরমারের গঠন

ট্রান্সফরমারের প্রধান অংশ দুটি। যথা- (ক) ট্রান্সফরমার কোর; (খ) ট্রান্সফরমার কয়েল।

ট্রান্সফরমার কোর

সিলিকন সিলের পাতলা শিট বা পাত কেটে কোর তৈরি করা হয়। প্রতিটি কোরকে ভালোভাবে বার্নিশ দেওয়া হয়। ফলে তারা পরস্পর থেকে ইলেক্ট্রিক্যালি আইসোলেট থাকে। অনেক কোর একত্রে স্থাপন করে একটি ফ্রেম তৈরি করা হয়। এই ফ্রেমটি প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি কয়েলের মধ্যে ম্যাগনেটিক বর্তনী হিসাবে কাজ করে।

ট্রান্সফরমার কয়েল

সুপার এনামেল তার দ্বারা কয়েল তৈরি করে কোরের উপর বসিয়ে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ওয়াইভিং করা হয়। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি ওয়াইভিং এর মধ্যে ইলেক্ট্রিক্যালি কোনো সংযোগ নাই। তবে কোরের মাধ্যমে ম্যাগনেটিক্যালি সংযোগ করা হয়।

বড় বড় ট্রান্সফরমারে কোর, কয়েল ছাঢ়াও আরও কিছু আনুষঙ্গিক অংশ থাকে। যেমন-

১-ট্রান্সফরমার ট্যাংক; ২- বুশিং; ৩- কনজারভেটর; ৪- ব্রিদার; ৫- টপ চেজিং গিয়ার; ৬- বিশ্ফোরণ বেন্ড বা এক্সপ্লোশন বেন্ড, ৭-কর্ক, ৮- এইচটি বুশিং; ৯- এলটি বুশিং; ১০- তেলের গেজ; ১১- রেডিয়েটর পাইপ; ১২- ট্যাংক; ১৩- কোর; ১৪- এইচটি ওয়াইভিং; ১৫- এলটি ওয়াইভিং; ১৬ - ট্যাংকের অবলম্বন বা সাপোর্ট।

ট্রান্সফরমার ট্যাংক

এটা ইল্পাতের তৈরি একটি বাক্স বিশেষ। এই ট্যাংকের মধ্যে মূল ট্রান্সফরমারটি ঢাপন করে সম্পূর্ণ ট্যাংকটি বিশেষ ধরনের তেল দ্বারা ভর্তি করা হয়। এই তেলকে সাধারণভাবে ট্রান্সফরমার তেল বলা হয়। ইহা ট্রান্সফরমারকে ঠাণ্ডা রাখে এবং কয়েলের ইনসুলেশন হিসাবে কাজ করে।

বুশিং

বুশিং চীনামাটির তৈরি এবং ইহার আকার ইনসুলেটর গুচ্ছের মতো। এর কেন্দ্রস্থল দিয়ে একটি তামার দণ্ড থাকে এবং দণ্ডের উভয় প্রান্ত খোলা থাকে। ট্যাংকের উপরিভাগে বুশিং আটকানো হয়। তামার দণ্ডের নিচের প্রান্তে ট্রান্সফরমারের টার্মিনাল এবং উপরের প্রান্তে লাইন সংযোগ করা হয়। উচ্চ ভোল্টেজ দিকের বুশিং লম্বা ও নিম্ন ভোল্টেজ দিকের বুশিং খাটো থাকে।

কনজারভেটর : এটা ইল্পাতের তৈরি একটি ড্রাম বিশেষ। একটি পাইপ দ্বারা ইহার নিচের দিক হতে ট্রান্সফরমার ট্যাংকের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই ড্রামের এক পাশে বিদার সংযুক্ত থাকে। তেল ভর্তির জন্য কনজারভেটরের উপরিভাগে একটি মুখ এবং এক পাশে তেলের উপরিতল দেখার জন্য একটি কাঁচের নির্দেশ থাকে।

বিদার

বিদার হচ্ছে সিলিকাজেলের দানা ভর্তি একটি কাঁচের পাইপ বিশেষ। ইহার এক প্রান্ত কনজারভেটরে সংযুক্ত থাকে এবং অপর প্রান্ত খোলা থাকে। এর মাধ্যমে ট্রান্সফরমার ব্রিদিং-এর কাজ চালায়।

টেপ চেঞ্জিং গিয়ার

ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি কয়েলে সাপ্লাই ভোল্টেজ অনেক সময় কম-বেশি হয়। ফলে সেকেন্ডারি কয়েলেও তার প্রভাব পড়ে। ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি সাইডে ভোল্টেজ ঠিক রাখার জন্য উভয় কয়েলের প্রান্তে কিছু প্যাঁচ সংবলিত টেপ ব্যবহার করা হয়। এই টেপের সংযোগ পরিবর্তনের জন্য ট্যাংকের ভিতর একটি গিয়ার ব্যবস্থা থাকে। কোনো কোনো ট্রান্সফরমারে এই ব্যবস্থা দ্বয়ংক্রিয়ও হয়ে থাকে।

বিস্ফোরণ বেড

এটা ট্রান্সফরমার ট্যাংকের উপরে সংযুক্ত একটি লম্বা পাইপ যার উপরিভাগ কনজারভেটরের চেয়ে উপরে এবং মাথা বাঁকানো থাকে। ইহার মাথায় একটি পাতলা রাবারের পর্দা থাকে। কোনো কারণে ট্রান্সফরমারের অভ্যন্তরে কোনো শর্ট সার্কিটের দরুণ হটাই অধিক পরিমাণে গ্যাস উৎপন্ন হলে গ্যাসের চাপে পাইপের মুখের পর্দা ফেটে গ্যাস বের হয়ে যায়। ফলে ট্রান্সফরমার বিস্ফোরণের হাত থেকে রক্ষা পায়।

- মাটিতে দাঁড়িয়ে আছেন ও তার শরীর বা হাতের একটি অংশ বৈদ্যুতিক সংযোগ থাকা একটি তারের সংস্পর্শে আসে।
- দুর্বল তাপ নিরোধক ও ক্রিটিপূর্ণ আর্থিং-যুক্ত কোনো বৈদ্যুতিক যন্ত্র বা গৃহস্থালি পণ্যের ধাতব ফ্রেম সংস্পর্শ করেন।
- পর্যাপ্ত সুরক্ষা ছাড়া বৈদ্যুতিক শকে আহত কাউকে স্পর্শ করেন।

বৈদ্যুতিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের কিছু পরামর্শ

- বৈদ্যুতিক সংযোগ ছাল সম্পর্কে সতর্ক থাকা।
- বৈদ্যুতিক কাজ করার আগে বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করা।
- বৈদ্যুতিক সিস্টেমে কাজ করার সময় রাবারের মোজা, জুতা, গাউন, নিরাপত্তামূলক হেলমেট প্রভৃতি ব্যবহার করা।
- কাজের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্য সরঞ্জাম ব্যবহার করা। কোনো ক্রিটিপূর্ণ উপকরণ দিয়ে কাজ করার পূর্বে সেগুলো মেরামত করা বা ফেলে দেয়া।
- বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও তৈজসপত্রের ধাতব অংশ সঠিকভাবে আর্থিং করা।
- অগ্নিকান্ড ঘটলে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের উপর পানি না ঢালা।
- কাজে মনোযোগ রাখা।

যান্ত্রিক ঝুঁকি: যান্ত্রিক ঝুঁকি শক্তি-চালিত মেশিনের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি ব্যয়ংক্রিয় বা হস্তচালিত সবধরনের যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বাস্প, পানি বা বৈদ্যুতিক শক্তি চালিত মেশিন কর্মক্ষেত্রে নতুন নতুন ঝুঁকি তৈরি করেছে। নিরাপত্তা প্রযুক্তি উন্নত হওয়া সত্ত্বেও যান্ত্রিক ঝুঁকি এখনও একটি বড় ধরনের উৎসেগের বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। যান্ত্রিক ঝুঁকি শক্তি দ্বারা চালিত সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি থেকে সৃষ্টি। প্রয়োগকৃত শক্তি বৈদ্যুতিক বা মনুষ্যচালিত হতে পারে। সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারের তিনটি স্থানে যান্ত্রিক ঝুঁকি বিদ্যমান, যথা-

- পরিচালনা ক্ষেত্র
- যান্ত্রিক শক্তি ট্রান্সমিশন কেন্দ্র
- যন্ত্রপাতির ঘূর্ণন এলাকায়

সাধারণত শিল্প পরিবেশে পাওয়া আস্তাতঙ্গলো নিম্নরূপ হয়:

- কাটা-ছেঁড়া
- চাপা পড়া
- খোঁচা খাওয়া

- আটকে পড়া
- সংঘাত (যান্ত্রিক বন্ধ যা শরীরের আঘাত করে, কিন্তু ভেদ করে না)
- ছুরিকাঘাত

যান্ত্রিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের পথান কিছু পদক্ষেপ হলো:

- মেশিনের বিপজ্জনক অংশের কাছে মানুষের সংলগ্নিতা কমিয়ে আনা
- সঠিকভাবে যত্নপাতির লেআউট করা
- দুই মেশিনের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রাখা
- পর্যাপ্ত আলোর ব্যবহাৰ কৰা
- মেশিনের গার্ড ব্যবহাৰ কৰা

আঞ্চলিক ঝুঁকি: অঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণে কারণে হয়ে থাকে:

- কাঠ, কাগজ, কাপড়, আবর্জনা এবং অন্যান্য সাধারণ উপকরণ
- পেট্রোল, তেল, পেইন্ট ও অন্যান্য দাহ্য পদার্থ
- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের শর্ট সার্কিট থেকে
- রঞ্জন সরঞ্জাম (ভোজ্য বা প্রাণীজ তেল ও চৰি)
- ধূমপান

প্রয়োজনীয় পূর্ব সতর্কতা গ্রহণের মাধ্যমে কর্মস্কেত্রে অঞ্চলিক নিয়ন্ত্রণ কৰা উচ্চম। যেমন - কর্মস্কেত্রে ধূমপান পরিহাৰ কৰা। তথাপি, অঞ্চলিক ঘটলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন ধৰনের অঞ্চলিক নির্বাপক যত্ন ব্যবহাৰ কৰা হয়।



চিত্র ১.১ - বিভিন্ন ধৰনের অঞ্চলিক নির্বাপক যত্ন

অক্সিজেন, ফুসফেল এবং ছিট এই তিনটি উপাদানের সমষ্টিয়ে আগুন ধৰে। এই তিনটি উপাদানের যে কোনো একটি ছাড়া আগুন লাগতে পাৰে না।

অঞ্চলিককে ৫ ভাগে ভাগ কৰা যায়:

১. “এ” ক্লাশ ফায়াৰ (A-Class fire)

২. “বি” ক্লাশ কারার (B-Class fire)
৩. “সি” ক্লাশ কারার (C-Class fire)
৪. “ডি” ক্লাশ কারার (D -Class fire)
৫. “ই” ক্লাশ কারার (E -Class fire)

জোড়িক (শারীরিক) ঝুঁকি:

কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের পদার্থের কারণে যে বিপদের সৃষ্টি হয় তাই জোড়িক (শারীরিক) বিপদ। বিভিন্ন ধরনের উপাদান খেলন- ঘাসপাতি, মেশিন, বিস্তুর, অভ্যন্তরিক আগ বা ঠাণ্ডা, আর্দ্রতা, বেশী শব্দ, কম্পন, কাজের অবহা এবং ছান ইত্যাদি জোড়িক বিপদের কারণ হতে পারে।



চিত্র-১.২ শারীরিক ঝুঁকি

রাসায়নিক ঝুঁকি:

কৌচায়ালসমূহ, উৎপাদিত গ্যাস, বিক্রিয়াকারী পদার্থ ইত্যাদি কখনো কখনো ক্ষয়াবহ অবহার সৃষ্টি করে। যেমন- বিক্রিয়েরণ, বিক্রিয়, বিদ্যুমিয়া, অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়া, বিষবাস্প, মরিচা গড়া, জ্বালাপোড়া, ক্যালুর ইত্যাদি। রাসায়নিক বিপদের জন্য দায়ী বিভিন্ন ধরনের পদার্থগুলো হলো- এসিড, ক্ষার, ডাইস, পেইন্ট, কুমাশা, ত্বাবক, কটন-ডাস্ট, গ্যাস বা বাষ্প, অরেক্সিং ঘোষা, হাইড্রোজেন, ক্রোরিন, জেলিয়াম, সীলা ইত্যাদি।



চিত্র-১.৩ রাসায়নিক ঝুঁকি

জৈবিক ঝুঁকি:

ক্ষুদ্র-অনুজীব এবং তাদের বিপাকীয় পদার্থের কারণে জৈবিক বিপদ হয়। যেমন-
(ক) নর্দমার পানিতে সাধারণত বিভিন্ন ধরণের অনুজীব থাকে। সালফারমুক্ত দ্রব্য (যেমন- প্রিজ, ডেস ইত্যাদি) খাল্য হিসেবে গ্রহণ করলে তাদের শরীর বিপাকীয় উৎপাদক হিসেবে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস নিউন্যুন করে। একটি নিপিট যাত্রার অধিক হাইড্রোজেন সালফাইড ঝুঁকি বিবর্জন। এর কারণে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া এবং পরজীবি কীট বা ধূলবাষ্পের সাথে জেসে বেড়ায়, তাদের কারণে শ্বাসক্রিয়ের সমস্যা হয়। অটি এক ধরনের জৈবিক ঝুঁকি।

(খ) প্রাণি এবং প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যাহ (চামড়া, পশম, চুল ইত্যাদি) থেকে তৈরি গ্যাস জৈবিক বিপদের অঙ্গুলি। যেমন: ব্যাকটেরিয়া, আইরাস, কাংগাস বা পরজীবি কীট, আক্রান্ত গত, কোনো ব্যক্তি বা দূষিত জৈবিক তরলের মাধ্যমে ছাড়াতে পারে। আনন্দ্রাজ, টিউবারিকিউলোসিস, এইচআইডি, যেপাটাইটিস বি, অ্যাসগারজিলাস, বাইসিলোসিস, বার্ড ফ্লু, ম্যাক কাট, সোরাইল ফ্লু ইত্যাদির সংক্রমন এভাবে ঘটতে পারে।



চিত্র-১.৪ জৈবিক বৃক্ষি



চিত্র-১.৫ মনোসামাজিক বৃক্ষি

মনোসামাজিক বৃক্ষি:

মনোসামাজিক বৃক্ষি হলো কর্মসূচী কাজ সম্পর্কিত অর্থাৎ কাজের অবস্থানগত বিষয় বা কর্মীদের মানসিক চাপ বৃক্ষি করে। এর ফলে মনোসামাজিক বিশ্বদ সৃষ্টি হয়। যেমন- মানসিক বিষাদ, কাজের প্রতি একদেশের ভাব, অবস্থি এবং জীবনাপোকা ইত্যাদি।

১.২.৬ পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা (Occupational Health and Safety):

যেকোনো ধরনের অতিকূল অবস্থাকে অভিযোগের মাধ্যমে নিরাপত্তার সাথে কাজ করাকে অকুণেশনাল সেক্টর বা পেশাগত নিরাপত্তা বলে।

পেশাগত নিরাপত্তা তিনি ধর্কান্ত, ব্যাধি-

(১) ব্যক্তিগত নিরাপত্তা;

(২) যান্ত্রিক ও মেশিনের নিরাপত্তা;

(৩) কারখানার নিরাপত্তা।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা: দুর্ঘটনার ঘট থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য হেসকল সাবধানতা মেলে চলা হয়, তাকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বলে।

শিল্প-কারখানার কর্মীগণ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সুনির্ভিত্ত করার জন্য ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার করে থাকেন।

যান্ত্রিক ও মেশিনের নিরাপত্তা:

যান্ত্রিক কোনো ধরনের কঢ়ি সাধনা না করে কার্য সম্পর্ক করে যান্ত্রিকলোকে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করে রাখাকে যান্ত্রিক নিরাপত্তা বলে। যেমন-

(ক) সঠিক নিয়মে মেশিন চালু করা;

(খ) কাজ পথে মেশিন সঠিকভাবে বন্ধ করা;

(গ) কাজের জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা;

- (ঘ) কোনো প্রকার গোলযোগ দেখা দিলে সাথে মেশিন বন্ধ করা এবং দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা করা;
 (ঙ) বৈদ্যুতিক সংযোগসমূহ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করা।

কারখানার নিরাপত্তা:

সকল প্রকার দুর্ঘটনা থেকে ওয়ার্কশপকে রক্ষা করাকে ওয়ার্কশপের নিরাপত্তা বলে। যেমন-

(ক) প্রয়োজনীয় প্রোটেকটিভ ডিভাইস সহ সকল বৈদ্যুতিক সংযোগ ইনসুলেটেড রাখা;

(খ) দাহ্য পদার্থের পাশে ওয়েল্ডিং ও গ্রাইভিং না করা;

(গ) আগুন নিভানোর উপকরণ যথা পানি, বালি ও অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের ব্যবস্থা রাখা;

(ঘ) দৈবক্রমে আগুন লাগলে দ্রুত ফায়ার স্টেশনে খবর দেয়া;

(ঙ) কারখানার ভিতর ও বাহির উভয় স্থান সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা।

১.২.৭ জরুরী প্রস্থান পদ্ধতি (Emergency Evacuation Process)

কর্মসূল খালি করার অ্যালার্ম শুনে বা জরুরি নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের নির্দেশে কালক্ষেপন না করে সমস্ত কার্যকলাপ এবং ব্যক্তিগত মূল্যবান সামগ্রীসমূহ সুরক্ষিত করতে হবে। নিজেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে তাৎক্ষণিক বিপদে অন্যদেরকে সহায়তা করতে হবে। কোনো ভবনে অগ্নিকান্ড ঘটলে ভবনটি খালি করার জন্য লিফট এর পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করতে হবে।

অগ্নি নির্বাপনের ধাপগুলো নিচে দেয়া হলো-

- যদি নিরাপদ মনে হয় তবে আগুনের আশেপাশে অবস্থানকারী যে কোন ব্যক্তির তাৎক্ষণিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে;
- ইতোমধ্যে শব্দ শোনা না গেলে প্যানেল ব্যবহার করে অ্যালার্ম বাড়াতে হবে;
- প্যানেল না থাকলে 'ফায়ার, ফায়ার, ফায়ার' বলে চিৎকার করতে হবে;
- ফোন নিরাপত্তায় (ফোন নম্বর: ৬৪৮৮ ২২২২) সত্ত্বর ফোন করতে হবে;
- জরুরী স্থানস্থরের পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যেন কর্মীরা দ্রুত এবং শান্তভাবে সাইট ত্যাগ করতে পারে। সম্ভাব্য আঘাতের ঝুঁকি কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
- অবিলম্বে দুর্ঘটনা কবলিত এলাকা খালি করতে হবে।

১.২.৮ ব্যক্তিগত ঝুঁকি অ্যাসেসমেন্ট

ব্যক্তিগত ঝুঁকি এমন কিছু যা কোনো ব্যক্তির মূল্যবান কিছু হারানোর ঝুঁকির সম্মুখীন করে। ব্যক্তিগত ঝুঁকি মূল্যায়ন একটি প্রক্রিয়া যা সেবা প্রদানকারীরা সেবাগ্রহনকারী সম্পর্কে ভালভাবে জানবেন এবং পরিবেশের সাথে সমন্বয় সাধন করবেন। সেবা প্রদানকারীর ব্যক্তিগত ঝুঁকির উপর ভিত্তি করে নিয়ন্ত্রণের হস্তক্ষেপ নির্ধারণ করবেন। ঝুঁকি মূল্যায়নের পাঁচটি ধাপ নিচে দেয়া হলো-

ধাপ ১: বিপদ চিহ্নিত করা;

ধাপ ২: তেক এবং কীভাবে স্ফতিষ্ঠন হচ্ছেন তা নির্ধারণ করা;

ধাপ ৩: বুকিসমূহ মূল্যায়ন করা এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া;

ধাপ ৪: ফলাফল রেকর্ড করা;

ধাপ ৫: বুকি মূল্যায়ন পর্যালোচনা করা।

১.৩ সুরক্ষা নকশা এবং অঙ্গীক

কল-কারখানা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনবস্তু আকৃতিক দূর্ঘটনা ঘেরন আছেন, ভূমিকম্প ও চূর্ণিবাজের সময় স্মৃত করে হওয়া বা বিভিন্ন ক্ষমতার সেবা প্রদর্শের জন্য নানা ধরনের অঙ্গীক, পোস্টার ও চিহ্ন ব্যবহার করা যাবে। এসব অঙ্গীক সম্পর্কে ধারণা আকলে বিপদ থেকে রক্তা পাওয়া যাবে এবং সম্পদের ক্ষতি ব্রোঞ্চ করা যাবে।

১.৩.১ সিক নির্দেশাবলী (আইন, জরুরী প্রয়োজন) নকশা, আর্থিক চিকিৎসার নকশা, বিশদ নকশা, সুরক্ষা ট্যাগ, সতর্ক সহকেত ইত্যাদির অঙ্গীকৃতি

আকৃতিক দূর্ঘটনা বা যে কোনো দূর্ঘটনা ঘটলে অতিষ্ঠান থেকে স্মৃত করে হওয়া প্রয়োজন। বিশদজনক ঝান চিহ্নিত করা, আগমন- প্রয়োজন চিহ্ন, বিভিন্ন সহকেত সমস্ত হওয়া, আর্থিক চিকিৎসা কেন্দ্র নির্দেশক চিহ্ন সমূহ চিনতে পাওয়া একেবারে খুবই জরুরীপূর্ণ।

১.৩.২ বিভিন্ন নির্দেশনার সাইনসমূহ



চিত্র ১.৬ আলম-প্রয়োজন অঙ্গীক



চিত্র ১.৭ - ফার্স্ট এইড বক্স



চিত্র ১.৮ - বিদ্যুৎ সহকেত



চিত্র ১.৯ - সর্তক সহকেতের জন্য ব্যবহৃত সহায়তাসমূহ

১.৪ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (Personal Protective Equipment-PPE)

কর্মসূলে কার্যব্যাপ্ত দুর্ঘটনার ঝুঁকি হতে কর্মীকে বীচাসোর জন্য বেসরকারি সরঞ্জাম ও শোধাক পরিষেবা ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা পিপিই বলে। কোনো ব্যক্তিকে সরাব্য অতি বা দুর্ঘটনার ঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (পিপিই) ব্যবহার করা হয়।

১. চপ্প সুন্দরকারী
২. কানের প্লাণ
৩. মাস্ক
৪. হাত মোজা
৫. নিরাপত্তামূলক ঘুতা
৬. অ্যারোন
৭. হেল্পের্ট
৮. সেফটি বেল্ট

১। চক্র সুরক্ষাকারি/সেক্টি পদক্ষেপ: তীব্র আলো ও বিকিরণ থেকে চোখের আঘাত ঘটতে পারে। তাছাড়া কনসিন্ড শয়াইরিং-এ দেয়াল কাটার সময় ইচ্চের ছড়া বা ছোট ছোট টুকরা এসে চোখে আঘাত করতে পারে। নিম্নোক্ত কঠিন কাজগুলোর অন্য চোখের সুরক্ষা প্রয়োজন।

- প্রাইভেট বা কোনো তল সম্বান্ধ করা
- দেয়ালে ছিন্ন করা ও দেয়াল কাঁচা
- নির্মাণ কাজ



চিত্র ১.১০- সেক্টি পদক্ষেপ

২। বাল সুরক্ষাকারি/ এয়ার প্লাগ: গেশাগত বধিরস্তা থেকে রক্ষা পাওয়ার সেবা পক্ষতি হচ্ছে শব্দ উৎসের তীব্রতা কমানো। তবে অনেক সময় উৎসের শব্দ তীব্রতা নিম্নজ্ঞান করার কার্যকর উপায় থাকেনা। এসব ক্ষেত্রে কানে অবিউচ্চ শব্দের পরিমাণ দ্রুত করার অন্য এয়ার প্লাগ ব্যবহার করা হয়। এয়ার প্লাগের ব্যবহার কানকে বধির হওয়া থেকে রক্ষা করে।



চিত্র ১.১১- এয়ার প্লাগ

৩। মাঝ: বায়ু দ্রুতগতির কঠিন ক্ষেত্র থেকে সুরক্ষা পেতে মাঝ পরিধান করা হয়। কর্মক্ষেত্রে লিরাপাদ শুস-এন্ড্রাসের অন্য মাঝ একটি অগ্রিমর্য সামগ্রী। কর্মক্ষেত্রে মাঝ কঠিন গ্যাস, বাষ্প, ধূলা এবং খাতর পদার্থের ক্ষণের বিনিয়োগে সুরক্ষা প্রদান করে।



চিত্র ১.১২- মাঝ

৪। হাত হোজা/সেক্টি হাত গ্লোভস: এটি বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত কিন্তু দুর্বল থেকে হাতকে রক্ষা করে। যেমন:

- চালু বৈদ্যুতিক লাইনে তারের স্পর্শ রুটা
- ব্যাটারিতে এসিড চালা অথবা মোটর শয়াইরিং এ উভক্ষ বার্নিশ দেয়া।



চিত্র ১.১৩- সেক্টি হাত গ্লোভস

৫। গ্রাবার সোলের ছুতা/ সেক্টি সৃঃ গ্রাবার সোলের ছুতার মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারেনা। সূতোরাই বৈদ্যুতিক কাজের সময় গ্রাবার সোলের ছুতা পরিধান করলে মাটিতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারেনা বলে এটি শরীরের ক্ষেত্রে দিয়েও প্রবাহিত হয়েন। এভাবে এটি বৈদ্যুতিক শক থেকে সুরক্ষা প্রদান করে। এছাড়া পায়ে ঘোঁচা লাগা, পা ফসকানো, ছোট লাগা ও পচে ঘাওয়া অনিয়ন্ত্রিত আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অন্য ছুতা পরিধান করা উচিত।



চিত্র ১.১৪- সেক্টি সৃঃ গ্রাবার ছুতা

৬। অ্যাথন: কর্মসূক্ষ্মে বুকি থেকে বাঁচতে বিশেষ সুরক্ষামূলক অ্যাথন ব্যবহার করা উচিত। অ্যাথন তিলেচালা কাপড়কে আটসাট করে রাখে। এছাড়া তাপ, রাসায়নিক পদার্থ, বৈদ্যুতিক শক থেকেও 'অ্যাথন' সুরক্ষা প্রদান করে।



চিত্র ১১৫- অ্যাথন

৭। সেক্টর হেলমেট: যাথার সুরক্ষার জন্য শক্ত টুপি বা হেলমেট ব্যবহার করা হয়। কর্মসূক্ষ্মে সব সবর হেলমেট পরিধান করতে হবে। বিভিন্ন রকম বিশেষ থেকে হেলমেট যারাকে সুরক্ষা প্রদান করে। হেলমেট ব্যবহার করলে নিম্নলিখিত কিছু সাধারণ সুরক্ষা পুর্ণ পদ্ধতি পাওয়া যাবে:

- দেয়ালে ভয়াঁজিৎ এবং সময় যাই থেকে পড়ে যাওয়া
- শুভাগ্রহণ শাইলে কাজের সময় পড়ে যাওয়া
- উচু থেকে কোন কষ্ট যাথার উপর পড়া



BLACK

Supervisor



ORANGE

Slinger / Signaller



WHITE

Site Manager
Competent Operative
Vehicle Marshall
(distinguished by wearing a
different coloured high
visibility vest)



BLUE

Persons on site who
do not fall into any of
the other
categories

চিত্র ১১৬- সেক্টর হেলমেট

৮। সেক্টর বেল্ট: উচুতে কাজ করার সময় বেল একজন কর্মী পড়ে শা যাব অথবা একটি সিলিংটি উচুতার কোনো হালে শরীর আটকে রেখে কাজ করার জন্য সেক্টর বেল্ট ব্যবহার করা হয়।



চিত্র ১১৭- সেক্টর বেল্ট



চিত্র ১.১৮ একজোড়ার পিপিই পরিহিত অবস্থা

ক্ষেত্রের কাজ:

অয়ার্কশপে নিরাপদে কাজ করতে তোমরা কী ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিবে তা ছকে শির্ষ:
(একটি কাজের নামসহ নিরাপত্তা ব্যবস্থা উল্লেখ করা হলো)–

চেবিল-১ ক্ষেত্রের কাজ

ক্রম নং	কাজের নাম	নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা
১	বৈদ্যুতিক শক্তির পরিচালনা	সেকুটি স্লাজ, ঘাওড় গ্লাভস, নিরাপদ চশমা, অ্যারোল ইন্ডিয়ালি পরিধান করা।
২	একটি উৎসের লাইটিনিং অ্যারেলেটার স্থাপন	
৩	আর্টিং	

১.৪.১ পিপিই সির্ভিস

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (পিপিই) এমনভাবে নির্বাচন করতে হবে, যেন প্রতিটি কাজের নিরাপত্তা নিশ্চিত হো।

- কাজের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত হতে হবে এবং বিপদের ঝুঁকির উপযুক্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে;
- ব্যবহারকারীকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দান করবে;
- যাহু এবং নিরাপত্তা বিষয়ে অতিরিক্ত ঝুঁকি সৃষ্টি করবেনো;
- ব্যবহৃত অন্যান্য পিপিই এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সহজে ব্যবহার যোগ্য ও আরামদায়ক

- আরামদায়ক;
- ব্যবহারকারীর যেকোনো ধরনের মেডিকেল শর্তের বাঁধা বা বিপত্তি ঘটাবে না;
- বাংলাদেশের আদর্শমান অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক হবে ।

পিপিই নির্বাচনের সময় কর্মীদের সাথে আলোচনা করতে হবে। ব্যক্তিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং রুচিকে বিবেচনা করতে হবে।

১.৪.২ পিপিই এর সঠিক ব্যবহার

পিপিই ব্যবহারের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে-

- উৎপাদনকারীর নির্দেশনা অনুযায়ী যেন ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপাদানগুলো (পিপিই) ব্যবহৃত হয়।
- পিপিই যেন শরীরের মাপ অনুযায়ী হয়।
- ব্যবহার নির্দেশনার জন্য যেন কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।
- যেসব ক্ষেত্রে পিপিই পরিধান অপরিহার্য সেখানে অবশ্যই একটি চিহ্ন দিয়ে রাখতে হবে যেন কর্মীরা খুব সহজেই অনুসরণ করে পিপিই পরিধান করতে পারে।
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পিপিই এর সঠিক ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জানা উচিত।
যাদের বা যখন এটি জানা গুরুত্বপূর্ণ-
 - যখন নতুন শ্রমিক কাজ শুরু করে
 - যখন নতুন ধরনের পিপিই পরার নির্দেশনা দেয়া হয়
 - মনে রাখা ও গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য মাঝে মাঝে কর্মীদের স্মরণ করিয়ে দেয়া
- ওয়ার্কশপে কাজ করার সময় যে কোনো দূর্ঘটনা এভান্নোর জন্য অবশ্যই নিরাপদ পোশাক ও নিরাপদ সরঞ্জামাদি পরিধান করা দরকার। যেমন-
 - গ্রাইভিং, মেশিনিং এবং চিপিং করতে নিরাপদ চশমা পরিধান করলে চোখকে রক্ষা করা যায়;
 - অ্যাথ্রন পরিধান না করলে ঢিলেচালা পোশাক কোথাও জড়িয়ে বা পেঁচিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে;
 - লম্বা চুল না বাঁধলে বা হেলমেট ব্যবহার না করলে ঘূর্ণায়মান কোনো যন্ত্রাংশে জড়িয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

১.৪.৩ পিপিই ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা

স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তা ধারা, অনুসারে সম্ভাব্য ক্ষতির বা দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পিপিই ব্যবহার করতে হবে। দুষ্ণ কমানোর জন্য শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নিরাপত্তা উপাদান ব্যবহার যথেষ্ট নয়। কারণ কোনো সর্তর্কতা বার্তা ছাড়াই এগুলো মধ্যে শ্রমিকদের পর্যাঙ্গ নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়। ঝুঁকির উপর্যুক্ত নিরাপত্তা প্রদানে পিপিই এর কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে-

- ব্যবহার আরামদায়ক নাও হতে পারে
- কাজের বাঁধা বা বিপন্তি ঘটায়
- স্বাস্থ্য এবং নিরাপত্তার অন্যান্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে
- দীর্ঘ সময় ব্যবহারের জন্য কর্মীদের মধ্যে অনীহা সৃষ্টি হয়।

অনুসন্ধানমূলক কাজ:

তোমার প্রতিষ্ঠানের কাছাকাছি যেকোনো একটি ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কশপ বা নির্মাণাধীন বাড়ির ওয়্যারিং পরিদর্শন কর। এর কর্মপরিবেশ ও স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বিষয়ে নিম্নোক্ত ছকে তোমার মতামত দাও।

ছক: অনুসন্ধানমূলক কাজ

পরিদর্শনকৃত ওয়ার্কশপ/ নির্মাণাধীন বাড়ির বর্ণনা:

ঠিকানা:

এখানে কী কী কাজ করা হয়?	১. ২. ৩.
কর্মী সংখ্যা কত?	
হ্যান্ড টুলস ও মেশিনসমূহের নাম	১. ২. ৩.
ওয়ার্কশপে পর্যাঙ্গ আলোর ব্যবস্থা আছে?	
বাতাস চলাচলে পর্যাঙ্গ দরজা, জানালা ও ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা আছে?	
কর্মীগণ কাজের সময় কী কী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করে কাজ করেছিল, তার একটি তালিকা প্রস্তুত কর	১. ২. ৩.

তোমার পরিদর্শনকৃত ওয়ার্কশপটির সার্বিক কর্মপরিবেশ ও কর্মীগণের সুরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তোমার ব্যক্তিগত মতামত কম্পক্ষে ১০ (দশ) টি বাক্যে লিখ (প্রয়োজনে আলাদা কাগজ ব্যবহার কর)	
তোমার নাম	
শ্রেণি	
রোল নম্বর	
প্রতিষ্ঠানের নাম	
শ্রেণি শিক্ষকের নাম	
[বিদ্রু: এই ছক্টি পুরণ করে তোমার শ্রেণি শিক্ষকের নিকট জমা দাও]	

১.৫ দুর্ঘটনা (Incident or Accident)

বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তার বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ কাজের ভূলে জীবনের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি। যে কোনো কাজের প্রথমে নিরাপত্তা (Safety First)। নিরাপত্তার শর্তসমূহ যথাযথভাবে পালন না করলে নিজেকে বিপদমূক্ত রেখে বৈদ্যুতিক কাজ সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব নয়।

১.৫.১ দুর্ঘটনার প্রকারভেদ

বৈদ্যুতিক কারেন্ট অদৃশ্য, গন্ধহীন ও শব্দহীন। তাই বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ও ইলেক্ট্রিশিয়ানকে এই ঝুঁকিপূর্ণ শক্তি সঠিক পদ্ধতিতে প্রয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বৈদ্যুতিক কারেন্ট এর প্রধান ঝুঁকি (hazard) হলো-

- বৈদ্যুতিক শক (Electric Shock)
- আর্ক ফ্লাশ (Arc Flash)

বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সামান্য অসাবধানতার কারণে বৈদ্যুতিক শক (Electric Shock) ও আর্ক ফ্লাশ (Arc Flash) এর মাধ্যমে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। কারিগরি-কর্ম দক্ষতা, একান্তিক মনোযোগ এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থাপনা এ সকল দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা করবে। বৈদ্যুতিক শক (Electric Shock) ও আর্ক ফ্লাশ (Arc Flash) এর ফলে নিম্নের ক্ষতিসমূহ হতে পারে;

- হৃদযন্ত্রে ত্রিম্বা বদ্ধ হতে পারে;
- শরীরে কারেন্ট প্রবাহের ফলে মাংসপেশী, নার্ত ও টিস্যু ধ্বংস হতে পারে;
- বৈদ্যুতিক সোর্সের সংল্পর্শে শরীরের ঐ অংশ তাপের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে;
- বৈদ্যুতিক শকের কারণে পড়ে গিয়ে আঘাত প্রাপ্ত হতে পারে;

- আর্কের কারণে উচ্চ-তাপমাত্রায় শরীরের কোনো অংশ পুড়ে যেতে পারে;
- আর্কের কারণে অন্ট্রা-ভায়োলেট (ultra-violet) রশ্মিতে চোখের দৃষ্টি হারাতে পারে;
- আর্কের কারণে শ্বেত শক্তি হারাতে পারে।

১.৫.২ দুর্ঘটনা সংঘটনের কারণ ও প্রতিকার

বিভিন্ন কারণে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা সংগঠিত হতে পারে। তবে সচরাচর যে সমস্ত কারণে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা ঘটে সেগুলো নিম্নরূপ:

১. বৈদ্যুতিক আইন অমান্য করলে।
২. কাজে অমৌনযোগী হলে।
৩. ভয়ঙ্গীতি ও নাৰ্ভাস অনুভব এর কারণে।
৪. অজ্ঞতা ও বুদ্ধিহীনতার কারণে।
৫. অতিরিক্ত সাহসিকতা দেখাতে গিয়ে।
৬. রক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রপাতি ব্যবহার সঠিক না হলে।
৭. ক্রটিটপূর্ণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার ফলে।
৮. বৈদ্যুতিক মেশিন, যন্ত্রপাতি কিংবা চলমান যন্ত্রপাতিকে যথাযথভাবে আর্থিং না করলে।
৯. নিউট্রালে সুইচ লাগিয়ে সঠিক আছে ভেবে কাজ করলে।
১০. সাপ্লাই কিংবা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক চার্জ আছে কিনা সে ব্যাপারে নিজে নিশ্চিত না হয়ে বৈদ্যুতিক লাইন স্পর্শ করলে।
১১. বৈদ্যুতিক মেশিন বা লাইনে কেউ কাজ করছে কিনা, সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ দিলে।
১২. সরবরাহ লাইন, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, রক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি যন্ত্রপাতি আকারে, শক্তিতে ও যান্ত্রিক বলে পর্যাপ্ত না হলে।
১৩. পরিবাহী তারের ইনসুলেশন খারাপ হলে।
১৪. ঘূর্ণয়মান মেশিনে কভার না থাকায়।
১৫. বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করার সময় হেলমেট, আপ্রোন, সেফটি বেল্ট, হ্যান্ড গেয়ারস, গগল্স পরিধান করে কাজ না করলে।

দুর্ঘটনার প্রতিকার:

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় কোনো ব্যক্তি আহত হতে পারে, পঙ্কু হতে পারে, এমনকি মারাও যেতে পারে। আবার সম্পদ, মেশিন প্রাদিও ব্যাপক ক্ষতি সাধন কিংবা ধূংসও হয়ে যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় আগুন লেগে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে থাকে। এরপ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা দেখা দিলে তা অতিসত্ত্ব দূর করতে যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, তাকে দুর্ঘটনা প্রতিকার ব্যবস্থা বলে। দুর্ঘটনার মারাত্মক ফলাফল এড়াতে এবং ক্ষয়-ক্ষতি কমাতে দুর্ঘটনা প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

১.৬ জরুরী প্রক্রিয়াগুলি

জরুরী পদ্ধতি হল একটি নির্দিষ্ট ক্রম বা প্রক্রিয়ায় পরিচালিত একটি পরিকল্পনা। যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রত্যাশিত জরুরী অবস্থার এমন পরিস্থিতি যা স্বাস্থ্য, জীবন, সম্পত্তি বা পরিবেশের জন্য তাৎক্ষণিক ঝুঁকি তৈরি করে। যেখানে জরুরী অবস্থার পরিসীমা অনুমান করে প্রতিটি ঝুঁকি মোকাবেলায় একটি জরুরি পরিকল্পনা তৈরি করা যেতে পারে। পরিস্থিতির আরও অবনতি রোধ করতে বেশিরভাগ জরুরী অবস্থার জন্য জরুরী হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। যদিও কিছু পরিস্থিতিতে, প্রশমন সম্ভব নাও হতে পারে এবং এজেন্সিগুলো শুধুমাত্র পরবর্তীকালের জন্য উপশমকারী যত্ন প্রদান করতে পারে।

জরুরী সামগ্রী সমূহ:

১. প্রয়োজন (Needs)
২. ঝুঁকি মূল্যায়ন (Risk Evaluation)
৩. পরীক্ষা এবং প্রশিক্ষণ (Test & Training)
৪. নিয়ন্ত্রিত ইস্যু (Control issue)
৫. স্টাইল এবং জটিলতা (Style and complexity)
৬. বাণিজ্যিক ধারাবাহিকতা পরিকল্পনা (Business Continuity Planning)
৭. ক্রমবর্ধমান পরিস্থিতি (Escalating situation)
৮. পুনঃমূল্যায়ন (Review)
৯. উদাহরণ (Examples)
১০. তথ্যসূত্র (Information)
১১. বাহ্যিক লিঙ্ক (External Link)

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. OHS এর পূর্ণ নাম লিখ ।
২. PPE এর পূর্ণ নাম লিখ ।
৩. হাজার্ড কী?
৪. সরকারি চাকুরিতে নৃ্যতম বয়স কত হওয়া প্রয়োজন?
৫. আগুনের কোনু অংশের দিকে লক্ষ্য করে গ্যাস নির্গত করতে হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন:

১. কোনো কারখানায় দুর্ঘটনা ঘটার ৫টি কারণ লিখ ।
২. পেশাগত ঝুঁকি বলতে কী বোঝায়?
৩. নিরাপত্তার ৫টি সতর্কতামূলক ব্যবস্থার উল্লেখ কর ।
৪. ওএইচএস (OHS) পলিসির গুরুত্ব লিখ ।
৫. চার্টার অফ ডিউটি বলতে কী বোঝায়?
৬. ঝুঁকির ধরনগুলো উল্লেখ কর ।
৭. পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়?
৮. ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জামগুলোর নাম লিখ ।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন:

১. দুর্ঘটনার ক্ষতিগুলো বর্ণনা কর ।
২. দুর্ঘটনা সংঘটনের কারণ ও প্রতিকারগুলো ব্যাখ্যা কর ।
৩. বিভিন্ন ধরণের ঝুঁকি বর্ণনা কর ।
৪. ইলেক্ট্রিক্যাল শপে কি ধরনের নিরাপদ সরঞ্জামাদি পরিধান করা উচিত বলে তুমি মনে কর, উভয়ের স্বপক্ষে যুক্তি দাও ।
৫. জরুরী প্রস্থান পদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন কর ।

ব্যাবহারিক (Practical)

জব নং-১: ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোষাক (পিপিই) পরিধান অনুশীলন করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী মালামাল নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
- ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) এবং উপযুক্ত পোষাক পরিধান করা এবং ব্যবহারের পরে সংরক্ষণ করা;
- একটি পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন কর্মসূক্ষ্ম বজায় রাখা;
- ওএইচএস (OHS) এর বিধিবিধান সম্মত সরঞ্জামগুলো ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা;
- বেসিক ক্লাসেস অফ পিপিই সম্পর্কে জানা;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যার্ড মানের	১টি
০২	সেফটি গগলস	কালো ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	১টি
০৩	অ্যাথ্রন	সাইজ অনুযায়ী	১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	১টি
০৫	হ্যান্ড গ্রাভস	কাপড়ের তৈরি	১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	সাইজ অনুযায়ী	১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড স্যানিটাইজার	WHO নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত	প্রয়োজন অনুযায়ী



কাজের ধারণ (Working Procedure):

- প্রথমে ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসমূহ ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ করব।
- তালিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি ব্যবানিয়মে পরিধান করব।
- চোখের জন্য পিপিই- নিরাপদ চশমা, গগলস, ফেস শিল্ড (মুখের ঢাকনা), ওয়েল্ডিং ঢাকনা ইত্যাদি পরিধান করব।
- কানের সুরক্ষায় ইয়ার প্লাগ, ইয়ার মাফ, কান টুপি ইত্যাদি পরিধান করব।
- মাথার জন্য পিপিই- হেলমেট, মোটা বা স্ফীত টুপি পরিধান করব।

- শ্বাসযন্ত্র-এর সুরক্ষায় পিপিই- ফেস মাস্ক পরিধান করব।
- শরীর এর জন্য পিপিই- বয়লার স্যুট, রাসায়নিক স্যুট, ভেস্ট, অ্যাথ্রোন, পুরো শরীর ঢাকা স্যুট, জ্যাকেট ইত্যাদি পরিধান করব।
- হাত এবং বাহু (আর্ম) এর জন্য সুরক্ষা সরঞ্জাম - হাত মোজা, আর্মলেট এবং মিটস্ (বাহুর আবরণ বিশেষ) ইত্যাদি পরিধান করব।
- পায়ের পাতার সুরক্ষা সরঞ্জাম সুরক্ষা জুতা, সুরক্ষা বুট, লেগিনস্ (মোটা কাপড়ের তৈরি পায়ের আচ্ছাদন), স্প্যাট (পাতলা আচ্ছাদন) ইত্যাদি পরিধান করব।
- ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামসমূহ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও মালামাল স্টোর এ জমা দিব।

➤ সতর্কতা (Precaution)

- সঠিক নিয়মে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করব।
- সুরক্ষা সরঞ্জামাদি সতর্কতার সাথে ব্যবহার করব।

➤ অর্জিত দক্ষতা

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) এবং উপযুক্ত পোশাক পরিধানের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে।
বাস্তব জীবনে যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

জব-২: প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ অনুশীলন করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় উপাদান চিহ্নিত করা;
- বাঁকি (Hazard) এবং এর উৎস (Source) সম্পর্কে জানা;
- বৈদ্যুতিক আঘাত প্রাণ্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করা;
- শক, কাটা, পোড়া ইত্যাদির উপর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রয়োগ করা;
- দুর্ঘটনার সময় তাৎক্ষণিক যোগাযোগের সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করা।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যার্ড মানের	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কালো ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাপ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজের	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড গ্লাভস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজের	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড স্যানিটাইজার	WHO নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত	প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় মালামাল (Required Materials):

ক্রম	নাম	পরিমাণ
০১	ধারালো চাকু	০১ টি
০২	ব্রেড	০১ টি
০৩	হোল্ডারসহ নিউল	০১ টি
০৪	কাঁচি	০১ টি
০৫	স্যান্ডল/ ডেটল	প্রয়োজন মত
০৬	ফরসেপ	প্রয়োজন মত
০৭	মেডিকেটেড গজ	প্রয়োজন মত


০৮	টিংচার আয়োডিন	প্রয়োজন মত
০৯	সুতা, তুলা	প্রয়োজন মত
১০	লিউকোপ্লাস্টার	প্রয়োজন মত
১১	ব্যান্ডেজ	প্রয়োজন মত
১২	টিংচার বেনজিন	প্রয়োজন মত
১৩	বার্ণল বা মলম	প্রয়োজন মত
১৪	মেডিকেটেড কটন	প্রয়োজন মত
১৫	ব্যাথা নিরাময়ের কিছু উষ্ণধ	প্রয়োজন মত

কাজের ধাপ (Working Procedure):

বৈদ্যুতিক শক প্রাণ্ত ব্যক্তির পদ্ধতি: বৈদ্যুতিক শকপ্রাণ্ত ব্যক্তিকে নিরাপদে শক মুক্ত করে চিকিৎসা করতে হবে। এ সময় আহত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ড- দুর্বল হয়ে পড়ে। কখনও কখনও শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। এ ধরনের রোগীকে সাধারণত তিন রকম পদ্ধতিতে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়, যা চিত্রে দেখানো হয়েছে।

- ১। আহত ব্যক্তিকে সোজাভাবে চিৎ করে শুইয়ে দিতে হবে। যথাশীত্র তৃতীয় কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে ডাক্তারকে সংবাদ দেওয়া কিংবা আহত ব্যক্তিকে হাসাপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।
- ২। এখন লক্ষ্য করতে হবে আহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিক আছে কীনা এবং কোথাও কোনো কাটা, পোড়া কিংবা ক্ষত আছে কীনা।
- ৩। যদি আহত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, তবে কৃত্রিমভাবে তার শ্বাস-প্রশ্বাস চালু করতে হবে।
- ৪। আহত ব্যক্তির শরীরের বন্ধন খুলে দিতে হবে, যেমন বেল্ট, টাইট জামা, প্যান্টের বোতাম ইত্যাদি।
- ৫। আহত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব মুক্ত বাতাসে শুইয়ে দিতে হবে।
- ৬। এ পদ্ধতিতে বিদ্যুতাঘাত প্রাণ্ত ব্যক্তিকে নিচের ন্যায় উপুড় করে শুইয়ে তার মাথা একদিকে কাত করে দিতে হবে। মাথায় কোনো বালিশ দেওয়া যাবে না। অতঃপর আহত ব্যক্তির পাশে হাটু গেড়ে বসে তার দুই দিকের পাজরের নিচের অংশ দুই হাতের তালু দ্বারা চেপে ধরে নিজের ভার ত্রুট্য তার দেহের উপর প্রয়োগ করতে হবে। অর্থাৎ ঝুকে পড়ে ত্রুট্য চাপ দিতে হবে। তারপর আবার চাপ ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসতে হবে। এভাবে মিনিটে ১২ হতে ১৫ বার চাপ প্রয়োগ ও চাপ অপসারণ করতে হবে। যতক্ষণ না তার

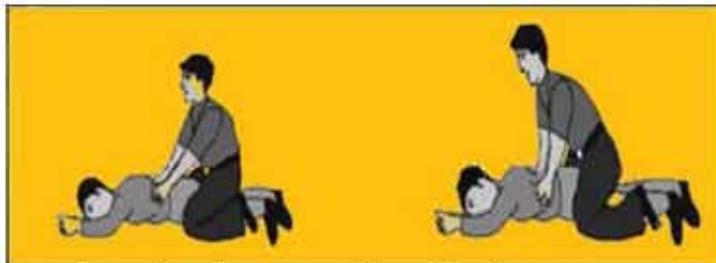শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাড়াবিক হবে। এছাড়া আগস্ত ব্যক্তির ঘাত পা মানোজ করতে হবে, যাতে শরীর গরম থাকে এবং
রক্ত চলাচল ব্যাড়াবিক হয়।



চিত্র ১.২০ বিস্তৃতপৃষ্ঠা ব্যক্তিকে মুখ একদিকে ফুরিয়ে উন্মুক্ত করে খোরাকে অব্য

অন্তঃপর আহত ব্যক্তিকে বাহ চিজের মত করে নিচের দিক থেকে আহত আহত উপরের দিকে উঠাতে হবে,
আবার নিচের দিকে ছাড়াতে হবে এভাবে সেকেকে সর্বোচ্চ হয় বার করতে হবে। উপরোক্তি গুরুতি করেক্ষণের
করে ব্যাড়াবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবহৃত অব্য করতে হবে। ব্যাড়াবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের কল্য প্রতিমাটি পর্যায়ক্রমে
ধ্বনি মিনিটে ৮ থেকে ১০ বার চালাতে হবে।

অন্যভাবেও আহত ব্যক্তিকে শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাড়াবিক করা যেতে পারে। চিজের মত করে আহত ব্যক্তির মুকোম
উপর চাপ দিয়ে ধরতে হবে। এতে ফুসফুস হতে ব্যাড়াস বের হবে আসবে। যতক্ষণ গর্জন শ্বাস-প্রশ্বাস কর না
হবে এতি মিনিটে ১০ থেকে ১২ বার এ অভিমান চালাতে হবে।



চিত্র ১.২১ বিস্তৃতপৃষ্ঠা ব্যক্তির ব্যাড়াবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের কল্য

উপরোক্তি দুইটি গুরুতি ছাড়াও মুখে কৃতিম শ্বাস দেবা যেতে পারে। এ পক্ষতিকে শ্বেতে আহত ব্যক্তির
মুখ এবং পলা ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে। অন্তঃপর সেবা প্রদানকারীর মুখ ভালভাবে পরিষ্কার করে
নিতে হবে। সেবা প্রদানকারীর বাম হাতের বৃক্ষ আহত ব্যক্তির দাঁতের ভিতরে ঢুকিয়ে রাখতে হবে।

আহত ব্যক্তির মাথা পিছন দিকে বাঁকা অবস্থায় রেখে চোয়ালকে উঁচু অবস্থানে নিয়ে আহত ব্যক্তির নাক ডান হাত দিয়ে চিত্র-১.২২ এর মত করে চেপে ধরতে হবে।



চিত্র ১.২২ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে শাস্তি অবস্থায় মুখে বাতাস প্রবেশ করানো

এবার সেবা প্রদানকারীকে দীর্ঘ শ্বাস নিতে হবে ও আহত ব্যক্তির মুখ বরাবর নিজের মুখ ছাপন করে জোরে বাতাস পাম্প করতে হবে। এতে আহত ব্যক্তির বুক প্রসারিত হবে। কয়েক সেকেন্ড পর সেবা প্রদানকারীকে আবার আহত ব্যক্তির মুখ বরাবর নিজের মুখ ছাপন করে মুখ তুলে বাতাস বাহির করে আনতে হবে। এভাবে কয়েক সেকেন্ড পরপর পক্ষতিটি বার বার করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। এই প্রক্রিয়ায় প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে সেবা প্রদানকারী বা রোগীর কোনো প্রকার দুরারোগ্য সংক্রামক ব্যাধি থাকা চলবেনা।

➤ সতর্কতা (Precaution)

- সঠিক নিয়মে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক।
- সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

➤ অর্জিত দক্ষতা

ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (পিপিই) এবং উপযুক্ত পোশাক পরিধান ব্যবহারের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। বাস্তব জীবনে যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

জব ৩: অগ্নি নির্বাপন যন্ত্র ব্যবহার করে আগুন নেতানো এবং ধোঁয়া হতে ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ছানে আশ্রয় গ্রহণ।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- কর্মস্কেত্রের প্রকৃতি অনুসারে জরুরি পরিস্থিতি চিহ্নিত করা;
- কর্মস্কেত্রের জরুরি প্রক্রিয়াগুলোর যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করা;
- দুর্ঘটনা, আগুন এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কর্মস্কেত্রের পদ্ধতি অনুসরণ করা;
- জরুরি প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা করা;
- পদ্ধতিগুলো কার্যকরভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে নিজের এবং অন্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রম	নাম	ল্যেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যার্ড মানের	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কালো ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাথন	প্রয়োজনীয় সাইজ অনুযায়ী	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড গ্লাভস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ অনুযায়ী	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড স্যানিটাইজার	WHO নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তরকৃত	প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Instruments):

ক্রম	যন্ত্রপাতির নাম	ল্যেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	অগ্নি-নির্বাপন যন্ত্র	ড্রাই কেমিক্যাল পাউডার (ABC 40%), ৫ কেজি	০১ টি
২.	শিট মেটালের তৈরি ধাতব ট্রে/অর্ধ ঝাম	২ ফুট ২ ফুট ১ ফুট	০১ টি

যথোক্তব্য মালামাল (Required Materials):

ক্রম	নাম	প্রয়োজনীয়তা	পরিমাণ
১.	কলা আলাদা কাঠ	আম শোষণ কাঠ	১০ কেজি
২.	বালি	মোটা বালি	১০ কেজি
৩.	আলাদা তেল	কেজোসিন	০.৫ লিটার
৪.	দিঘাপাই		০১ বর্গ

কাজের পদ্ধতি (Working Procedure):

- প্রথমে বাতিলাত সুরক্ষা সরঞ্জামসমূহ, যথোক্তব্য যাপাতি ও মালামাল স্টোর হতে সংগ্রহ করব।
- অলিকা অনুসারে সুরক্ষা সরঞ্জামাদি যথানির্দেশ পরিষ্কার করব।
- পিট মোটালের তৈরি ধাতব ট্রি-এর মধ্যে মোটা বালি ভর্তি পিট দিব।
- আলাদা কাঠকলোকে ট্রি বালি ভর্তি ট্রি-এর মধ্যে সাজিয়ে রাখব।
- আলাদা কাঠের মধ্যে কেজোসিন পিস্তলে বিকৃতপদ পর দেওয়াপাই দিবে আকস বর্জিয়ে দিব।
- আকস পূর্ণায় হলে উঠার সাথে সাথে অলিনির্বাপক এবং পিটাটি চিরের নির্মেশনা অনুযায়ী খুল দিব।



চিত্র ১.২৩ অলিনির্বাপক যন্ত্রের পিট খোলার পদ্ধতি

৭. কার্বনপিলভাবে ভাস হাতে লিভার ও বাস হতে আটাটলেট পাইপটি থের আওন্দের পিকে একান্তর সাথে নিষানা ঠিক করব।



চিত্ৰ ১.২৪ আগনের দিকে তাৰ কৰুন

৮. হাত দ্বারা সিঙ্গুল তেলে থৰুৰ এবং বাব দ্বারা অলিপিখাম অথবা শিৰক গ্যাস হাতে বাবে শুলিৰে ছড়িবো
দিব, দ্বারে আগন সম্পূৰ্ণ নিষেধ থার।



চিত্ৰ ১.২৫ সিঙ্গুল চাপ দেয়া হচ্ছে



সেফটি পিন খুলতে

আগনের দিকে তাৰ

চুগানে চাপ দিয়ে

আগন না নেভা পৰ্যন্ত

ধৰে রাখতে হবে

আগনের উপর ফায়াৰ

এন্টিনগাইসার

চিত্ৰ ১.২৬ অলিপিখাম বা নিয়ে অগ্নি দেজনো

৯. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত ওয়ার্কশপের পিছনের দরজা (Fire Exit) পর্যন্ত পৌছাবে এবং যত দ্রুত সম্ভব দরজা খুলে দৌড়িয়ে সবাইকে নিয়ে বের হয়ে আসবে।



চিত্র ১.২৭ অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র দিয়ে আগুন নেভানোর সময় বহিগর্ভন

➤ সতর্কতা (Precaution)


- সঠিক নিয়মে সকল প্রয়োজনীয় সুরক্ষা সরঞ্জাম পরিধান করা আবশ্যিক
- অগ্নিনির্বাপক যথাযথ সতর্কতার সাথে ব্যবহার করতে হবে।

➤ অর্জিত দক্ষতা

অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম দিয়ে আগুন নেভানো ও আগুনসৃষ্টি ধোঁয়া হতে ওয়ার্কশপের শিক্ষার্থীদের নিরাপদ ছানে আশ্রয় গ্রহণ করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

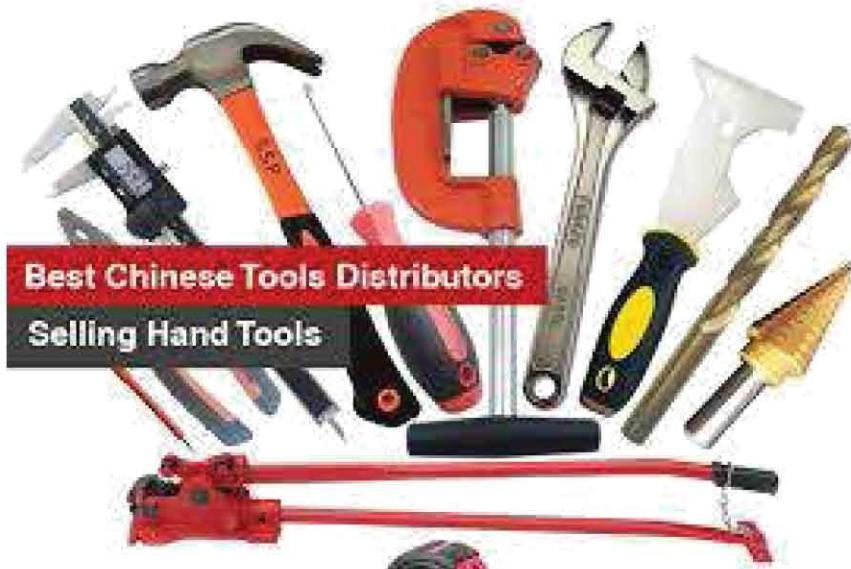হ্যান্ড টুলস, পাওয়ার টুলস এবং পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবহার Uses of Hand Tools, power Tools and Measuring Tools



টুলস এর মধ্যে ইলেক্ট্রিশিয়ান টুলস সবচেয়ে সাধারণ এবং সহজ গঠন। অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ কাজ বৈদ্যুতিক লাইটিং ও ওয়্যারিং এর জন্য ফ্লু-ড্রাইভার, নিয়ন্ত্রিত ও প্লায়ার্স বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের বিভিন্ন কাজে কিছু সাধারণ টুলস দরকার হয়। বাসা-বাড়ী, অফিস, কল-কারখানা ও দোকানে ব্যবহৃত লাইট, ফ্যান এবং হোম এ্যাপ্লিয়েশন এর ত্রুটি দেখা দিলে বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ড টুলস, পাওয়ার টুলস এবং পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজন হয়। ত্রুটিগুলো মেরামতের জন্য প্রাথমিক ভাবে হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস এর প্রয়োজন হয়। এছাড়া কোন কিছু পরিমাপের ক্ষেত্রে মেজারিং টুলসের প্রয়োজন হয়।

দৈনন্দিন জীবনে আমাদের এ সকল সমস্যা দেখা দিলে তখন প্রশ্ন আসবে কোথায় এগুলো পাওয়া যাবে? ইলেক্ট্রিক্যাল ও হার্ডওয়্যারের দোকানে সকল ধরনের ইলেক্ট্রিক্যাল টুলস পাওয়া যায়। আলোচ্য অধ্যায়ে বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ডটুলস, পাওয়ার টুলস এবং মেজারিং টুলস এর নাম, প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা করব।

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা-

- বিভিন্ন প্রকার টুলস্ এর নাম জানতে ও সনাত্ত করতে পারব;
- বিভিন্ন প্রকার টুলস্ এর ব্যবহার বিধি জানতে পারব;
- ব্যক্তিগত নিরাপত্তা পোষাক(পিপিই) অনুশীলন করতে পারব;
- টুলস্ ব্যবহারে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও সতর্কতা নিশ্চিত করতে পারব;

২.১ বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত ইলেকট্রিক্যাল হ্যান্ড টুলস:

যে টুলস দিয়ে দৈহিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কারিগরি কর্মক্ষেত্রের কাজ সহজভাবে সমাধা করা যায়, সেগুলোকে হ্যান্ড টুলস বলে। আর ইলেকট্রিক্যাল কাজকর্মে একজন ইলেকট্রিশিয়ান যে সমস্ত টুলস ব্যবহার করে কাজ সমাধা করে সেগুলোকে ইলেকট্রিশিয়ান হ্যান্ড টুলস বলে। কম্বিনেশন প্লায়ার্স, নিয়ন টেস্টার, স্লু-ড্রাইভার, হ্যামার, হ্যাক'স' ইত্যাদি বহুল ব্যবহৃত ইলেকট্রিশিয়ান হ্যান্ড টুলস।

২.১.১ সাধারণ হ্যান্ড টুলস এর ধারণা:

কারিগরি কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে সাধারণ হ্যান্ড টুলস এর গুরুত্ব অপরিসীম। হ্যান্ড টুলস ছাড়া শুধু হাত দিয়ে কোনো কাজ সুন্দর ও সঠিকভাবে করা যায় না বা সহজে ও দ্রুত করা যায় না। কাজের গুণগত মান বজায় রেখে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে হ্যান্ড টুলস এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী। বাসা-বাড়ী, অফিস, কল-কারখানা ও মেরামতকারী প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন কাজ হাতের সাহায্যে করতে যে সমস্ত টুলস ব্যবহৃত হয় উহাই সাধারণ হ্যান্ড টুলস। যেমন: ফিলিপস স্লু ড্রাইভার, ফ্ল্যাট স্লু ড্রাইভার, কানেকটিং স্লু ড্রাইভার, কম্বিনেশন প্লায়ার্স, কাটিং প্লায়ার্স, লং নোজ প্লায়ার্স, কল্পিন হ্যামার, ক্লো হ্যামার, কোল্ড চিজেল, পাইপ রেঞ্জ ইত্যাদি।

২.১.২ ইলেকট্রিশিয়ান হ্যান্ড টুলসের ধারণা : বৈদ্যুতিক কাজে একজন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ান, ইলেকট্রিক্যাল ওয়্যারিং স্লাপন বা রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সহজ ও ঠিকভাবে করতে যে সমস্ত হ্যান্ড টুলস ব্যবহার করে উহাই ইলেকট্রিশিয়ান হ্যান্ড টুলস। যেমন: নিয়ন টেস্টার, কম্বিনেশন প্লায়ার্স, ইলেকট্রিশিয়ান নাইফ, ওয়্যার স্ট্রিপার, হ্যামার ইত্যাদি। ইলেকট্রিশিয়ানের কাজে সাধারণত যে সকল হ্যান্ড টুলস ব্যবহার করতে হয়, সেগুলোর নাম, ব্যবহার এবং রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান থাকা আবশ্যিক।

একজন ইলেকট্রিশিয়ানকে যে সকল হ্যান্ড টুলস ব্যবহার করতে হয় তার তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :-

ক্র:	টুলস এর নাম	ক্র:	টুলস এর নাম	ক্র:	টুলস এর নাম
১	মেজারিং টুলস	২৬	ফ্রেক্সিবল গ্রেড ছুঁড়াইভার	৫১	সকেট বা বক্স রেঞ্জ
২	মাইক্রোমিটার	২৭	কানেক্টিং ষ্টুল ড্রাইভার	৫২	পাইপ রেঞ্জ
৩	ইনসাইড-আউটসাইড ক্যালিপার্স	২৮	অফসেট ষ্টুল ড্রাইভার	৫৩	মাকি রেঞ্জ
৪	ক্রাইবার	২৯	ক্রসপিন হ্যামার	৫৪	এ্যালেন কি
৫	স্ল্যাং ডিভাইডার	৩০	বলপিন হ্যামার	৫৫	ইলেকট্রিক সোভারিং আয়রন
৬	ট্রাই-ক্ষয়ার	৩১	প্লাস্টিক বা সফট হ্যামার	৫৬	হ্যাক্স'
৭	সেন্টার পাথ্র	৩২	কার্টের হ্যামার বা মেলেট	৫৭	জুনিয়র হ্যাক্স'
৮	ফিলার গেজ	৩৩	কপার হ্যামার	৫৮	কাউটার সিঙ্ক
৯	স্পিরিট লেভেল	৩৪	ক্লো হ্যামার	৫৯	ক্যাবল কাটার
১০	প্লাষ-বব	৩৫	কোল্ড চিজেল	৬০	বোল্ট কাটার
১১	এন্ড কাটিং প্লায়াস'	৩৬	ফরমার (উডেন) চিজেল	৬১	রিমার্স
১২	ডাই এন্ড স্টোক	৩৭	টেনন 'স'	৬২	হাইড্রোলিক কম্প্রেসার
১৩	ওয়্যার ফিলিং প্লায়াস'	৩৮	কি উয়ে 'স'	৬৩	হ্যান্ড কম্প্রেসার
১৪	কথিনেশন প্লায়াস'	৩৯	হ্যান্ড 'স' / ব্যাক 'স'	৬৪	নিয়ন টেস্টার
১৫	ক্রিমপিং প্লায়াস'	৪০	হ্যান্ড টু বা চিমটা	৬৫	বেঞ্চ ভাইস
১৬	ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়াস	৪১	কার্পেন্টি ব্রেস বা রেচেটে ব্রেস	৬৬	সেলফ লকিং ইঞ্জিন পাইপ ভাইস
১৭	ফ্লাট নোজ প্লায়াস'	৪২	হ্যান্ড ডিল	৬৭	সি-ক্ল্যাম্প
১৮	রাউন্ড নোজ প্লায়াস'	৪৩	ইলেকট্রিক হ্যান্ডড্রিল	৬৮	ইলেকট্রিশিয়ান নাইফ
১৯	লং নোজ প্লায়াস	৪৪	হ্যামার ডিল	৬৯	পাইপ কাটার
২০	মিপ জয়েন্ট প্লায়াস'	৪৫	ডো ল্যাম্প	৭০	টিন কাটার বা মিপ
২১	এডজাস্টেবল জয়েন্ট প্লায়াস'	৪৬	রাওয়াল প্লাগ টুলস	৭১	গ্রিজ গান
২২	ফ্লাট ষ্টুল ড্রাইভার	৪৭	এডজাস্টেবল রেঞ্জ	৭২	জিমলেট
২৩	ট্যাপ হোল্ডার এবং টেপ	৪৮	ফাইল	৭৩	পুলি পুলার
২৪	পাইপ বেন্ডার	৪৯	রিং রেঞ্জ বা স্প্যানার		
২৫	ফিলিপস ষ্টুল ড্রাইভার	৫০	ওপেন এইচ স্প্যানার বা ডাল রেঞ্জ		

সাধারণ হাত টুলস এবং ব্যবহার বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত সাধারণ হাত টুলসমূহের ব্যবহার নিচে
বর্ণনা করা হলো-

১। ফেলিং টেপ (ফিল বা কটন), বেগুনি
রুল (ফিল বা উডেন) এবং ফিল রুল:
কারিগরি কাজে কোনো কাজে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং
উচ্চতা সঠিকভাবে পরিমাপের জন্য উন্নোটিত
পরিমাপ যন্ত্রসমূহ ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.১ ফেলিং রুল (Folding Rule)

২। মাইক্রোমিটার বা মাইক্রোমিটার ক্লু
পেজ: সাধারণত ভারতের সাইজ, প্রেট ও
লিটার পুরুষ পরিমাপের জন্য মাইক্রোমিটার
ব্যবহার করা হয়। মাইক্রোমিটার ব্যবহারের
পদ্ধতি ব্যবহার হতে হয়।



চিত্র -২.৩ মাইক্রোমিটার বা মাইক্রোমিটার ক্লু
পেজ

Micrometer or Screw gauge

৩(১)। ইন্সাইড ক্যালিপার্স: পোলাকার
ছিপুত কোনো কাজ ছিপাত্রি ব্যাস ও
আভ্যন্তরীণ কেন্দ্রো প্রেক্টের অঙ্গ পরিমাপের জন্য
ইন্সাইড ক্যালিপার্স ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.৪,২.৫ ইন্সাইড ক্যালিপার্স In-
side Calipers

৩(২)। আড়িট সাইড ক্যালিপার্স:
পোলাকার বা কেন্দ্রাকার কাজে আড়িটের
ব্যাস পরিমাপের জন্য আড়িট সাইড
ক্যালিপার্স ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.৫ আড়িট সাইড ক্যালিপার্স

৪। জাইবাৰ : জাইবাৰ এৰ সাথাবে কোনো ধাতন
পেট বা লিটে দাল সিৰে আৰ্কি কৰা হয়।



চিত্র -২.৬ জাইবাৰ Scriber

৫। প্ৰিং ডিভাইডাৰ : প্ৰিং ডিভাইডাৰেৰ সাথাবে
কেনেৰে দুইটি বিলুৰ অচৰ্বতী দূৰত্ব পৰিযাপক কৰা
হাব, এজ দারা সিল মুল হতে বাগ সিৰে অস্তৰ
কৰাজৰ কৰা হাব। প্ৰিং ডিভাইডাৰেৰ সাথাবে কেনেৰে
ধাতন তলে বৃত্ত বা বৃজাখণ্ড অঙ্কন কৰা বাব।



চিত্র -২.৭ প্ৰিং ডিভাইডাৰ Spring Divider

৬। ট্ৰাই-কমাৰ : ফুল দেখা বা সাইনেৰ সাথে 90°
কেনেৰে কোনো জৰ সেটি কৰাৰ কাজে ব্যৱহাৰ
কৰা হয়। চিত্র -১।



চিত্র -২.৮ ট্ৰাই-কমাৰ Try-Square

৭। সেটোৱ পাক : কেনেৰে ধাতন পদাৰ্থৰে উপৰ ছিল
কৰাৰ পূৰ্বে উথাৰ নিৰ্গিট ছুলে ছিট কলানোৰ জন্ম দাল
দেওয়াৰ কাজে সেটোৱ পাক ব্যৱহাৰ কৰা হয়।



চিত্র -২.৯ সেটোৱ পাক :

৮। ফিলার গেজ : কোনো সূচ ঘোঁট বা ডিম্বারেল পরিমাপ করার জন্য ফিলার গেজ ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.১০ ফিলার গেজ Feeler gauge

৯। স্পিরিট লেভেল : আনুভূমিক বা উল্লম্বভাবে কোনো তলের লেভেল সঠিকভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মেশিনপত্র ও বৈদ্যুতিক উয়ারিং ছাপন করার ক্ষেত্রে স্পিরিট লেভেল ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.১১ স্পিরিট লেভেল Spirit Level

১০। প্লাম্ব-বৰ : প্লাম্ব-বৰ এর সাথেয়ে সাধারণত কোনো লাইনের বা টেলার রেখার সঠিকতা বিবো কোনো মেশিনপত্র ছাপনের সময় এবং মেস এবং শ্যাফট এর উল্লম্বতা পরীক্ষা করা হয়। ভাঙ্গাকা কোনো সেতাসের উল্লম্বতা বিবো মেশিন এর লাইন শ্যাফট পরীক্ষা করা হয়। এটি সাধারণত পিভেলের তৈরি হয়ে থাকে। খাড়া লাইনে সোজাভাবে বৈদ্যুতিক কিটিলে ও ক্রিজিং বসাতে ইহা ব্যবহার করে থাকে।



চিত্র -২.১২ প্লাম্ব-বৰ Plumb-bob

১১। এক কাটিং প্লার্স : এটি সাধারণত কোনো কান এবং ঘাঁট কর্তনের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.১২ এক কাটিং প্লার্স

১২। স্টোক এভ ডাই: কেসে থাক্কা যান্ত্রের
প্যাট কাটার অন্য স্টোক এভ ডাই ব্যবহার
করা হয়।



চিত্র - ২.১৩ স্টোক এভ ডাই Stock and Die

১৩। অ্যার স্ট্রিপিং প্লার্স : সাধারণত
কাজের উপরের ইনসুলেশন অপসারণের কাজে
অ্যার স্ট্রিপিং প্লার্স ব্যবহার করা হয়। অনেক
অ্যার স্ট্রিপিং প্লার্সের উপরে কাজের আকর্ষণ
সেখা থাকে একেবারে নিমিটি মাপের অন্য নিমিটি
হাত ব্যবহার করতে হয়।



চিত্র - ২.১৪ অ্যার স্ট্রিপিং প্লার্স
Wire Stripping Pliers



চিত্র - ২.১৫ কনিপেক্স প্লার্স

১৪। কনিপেক্স প্লার্স : সাধারণত কনিপেক্স
কাজের অন্য এটি একটি অক্ষত্যুর্গুর্ণ হ্যান্ড টুলস।
এর সহায়ে কর্তৃল, সোডালো এবং মিলি কাজ
করা হয়।



চিত্র - ২.১৬ ডায়াগনাল কাটিং প্লার্স
Diagonal Cutting Pliers

১৭। ফ্ল্যাট নোজ প্লাইর্স : ফ্ল্যাট নোজ প্লাইর্স এর সাহায্যে সাধারণত তার বিন্দু পাতলা ধাতব পিটকে প্রয়োজন মত বৈকানো বা বিনিজি সহজে বিনো অঙ্গুষ্ঠি দেওয়া হয়।



চিত্র -২.১৭ ফ্ল্যাট নোজ প্লাইর্স Flat Nose Pliers

১৮। রাউন্ড নোজ প্লাইর্স : রাউন্ড নোজ প্লাইর্স সাধারণত কেনেভো তারকে রিং করা বিনো পোশাকের করে বৈকানোর কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।




চিত্র -২.১৮ রাউন্ড নোজ প্লাইর্স Round Nose Pliers

১৯। লং নোজ প্লাইর্স : রাউন্ড নোজ প্লাইর্সকেও কেনেভো তারকে রিং করা বিনো পোশাকের করে বৈকানোর কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে কেনেভো কেনেভো সময় তার লোডা দেওয়া বিনো কথ থপক ছানে প্লাইর্সের বিকর হিসেবে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.১৯ লং নোজ প্লাইর্স Long Nose Pliers

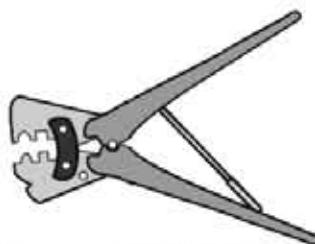২০। স্লিপ জয়েট প্লাইর্স : স্লিপ জয়েট প্লাইর্স এর সাহায্যে কেনেভো রড, পাইপ ও ক্যাবল ইত্যাদি বৈকানো বা ধরা হয়।



চিত্র -২.২০ স্লিপ জয়েট প্লাইর্স Slip Joint Pliers

২১। এক্সকেলেটেবল জয়েট প্লাইর্স : এটি মূলত স্লিপ জয়েট প্লাইর্স এর অনুরূপ তবে এর সাহায্যে ফুলনামুক অংশ কাজ করা হয়।



চিত্র -২.২১ এক্সকেলেটেবল জয়েট প্লাইর্স

২২। ফ্লাট স্ক্রাইভার : সুবিশিষ্ট কারিগরি কাজের জন্য ফ্লাট স্ক্রাইভার একটি অনডুপুর্ণ হাত টুলস। এর সাথে উজ্জেলকু বা মেলিনকু খেলা বা লাগানো হয়। এর অবশ্যই টেক্ট বা ফ্লাট কাজ একে ফ্লাট স্ক্রাইভার বলা হয়।



চিত্র-২.২২ ফ্লাট স্ক্রাইভার Flat Screw Driver

২৩। ট্যাপ হোলার এবং টেপ : কোন ধাতব বিন্দুর ডিম্বে প্যাট কাটার জন্য স্টেক এ্যান্ড ডাই ক্ষমতার কথা হয়।



চিত্র-২.২৩ ট্যাপ হোলার এবং টেপ Tap Holder and Tap

২৪। পাইপ বেঙার : কালুইট অ্যারিং এর কাছে কালুইটকে বাঁকানোর কাজে পাই বেঙার ব্যবহার করা হয়। এটি বিভিন্ন আকৃতির পাইপের জন্য প্রয়োজন অনুসৰি এ্যারচার্জেট করে দেওয়া হয়।



চিত্র-২.২৪ পাইপ বেঙার Pipe Bender

২৫। বিলিপস ফ্লাইভার : কারিগরি কাজের জন্য বিলিপস ফ্লাইভারও একটি অনডুপুর্ণ হাত টুলস। এর সাথে বেসেল মেলিনকু এর অবজ্ঞার পুট (+) কুস অবকরে একলি খেলা বা লাগানো হয়। এর অবজ্ঞাপ (-) কুস অবকরের কাজে একে বিলিপস ফ্লাইভার বা কার্বনে কালো হেচেডস (-) ফ্লাইভার কাজ হয়।



চিত্র-২.২৫ বিলিপস ফ্লাইভার

২৬। ফ্লেকিং স্ক্রু স্ক্রাইভার : যে সকল হাতে সোজা আবে ফ্লেকিং স্ক্রাইভার ব্যবহার করা যায় না সেখানে ফ্লেকিং স্ক্রু স্ক্রাইভার ব্যবহার করা হয়।



চিত্র - ২.২৬ ফ্লেকিং স্ক্রু স্ক্রাইভার
Flexible Screw Driver

২৭। কনেক্টিং স্ক্রু স্ক্রাইভার : অপেক্ষাকৃত ছোট ফ্লেকিং খোলা কিংবা লাগানোর জন্য কনেক্টিং স্ক্রু স্ক্রাইভার ব্যবহার করা হয়।



চিত্র - ২.২৭ কনেক্টিং স্ক্রু স্ক্রাইভার
Connecting Screw Driver

২৮। অফসেট স্ক্রু স্ক্রাইভার : অফসেট স্ক্রু স্ক্রাইভার এর দুইটি পাতা ৯০° কোণে বাঁকানো। যে সকল হাতে সোজা স্ক্রু স্ক্রাইভার ব্যবহার করা যায় না সেখানে এ ধরনের স্ক্রু স্ক্রাইভার ব্যবহার করা হয়।



চিত্র - ২.২৮ অফসেট স্ক্রু স্ক্রাইভার
Offset Screw Driver

২৯। ক্রসপিন হ্যামার : এটি বিশেষ ধরনের হাতড়ি এর এক প্রান্ত ফ্লাট এবং আপর প্রান্ত টেপার করা থাকে। বৈদ্যুতিক কনসিন্ড ওয়ার্লি এর সময় সেজাল কাটার কাজে এটি বেশ উপযোগী। এছাড়াও ধাতব পদার্থকে নিদিষ্ট আকারে অঁচ সেজা বা বাঁকানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র - ২.২৯ ক্রসপিন হ্যামার Cross Pin Hammer

৩০। বলপিন হ্যামার : এটি একটি সাধারণ হ্যান্ডলি এবং এক থাক গোলাকার কলের ন্যায় এবং অপর থাক ফ্লাট কলা থাকে। খাতব পদার্থকে নিশ্চিত আকারে স্টাইল দেওয়া বা বাঁকানো কিংবা পিটিতে বিভিন্ন আকারের করার কাজে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া রিবেট কসানোর কাজেও এটি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.৩০ বলপিন হ্যামার Ball Pin Hammer

৩১। প্লাস্টিক বা সফট হ্যামার : যে সকল ক্ষেত্রে খাতব হ্যামার ব্যবহার করা যায় না, সেখানে প্লাস্টিক বা সফট হ্যামার ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.৩১ প্লাস্টিক বা সফট হ্যামার Soft Hammer

৩২। কাঠের হ্যামার : প্লাস্টিক বা সফট হ্যামারের মত যে সকল ক্ষেত্রে খাতব হ্যামার ব্যবহার করা যায় না, সেখানে কাঠের হ্যামার বা মেলেট ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.৩২ কাঠের হ্যামার বা মেলেট Mallet



চিত্র -২.৩৩ অ্যাগার গেজ Wire Gauge

৩৩। ক্লো হ্যামার : ক্লো-হ্যামারের এক থাক সমান এবং অপর থাক পাথির পারের আঙুলের ন্যায় বাঁকানো থাকে। বাঁকানো দিকটার ঘাবাখালটা মেৰা থাকার ক্লো-হ্যামার কাঠে শিল (তারকটা) কসানো এবং উভোলন করার কাজে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.৩৫ ক্লো হ্যামার Claw Hammer

৩৫। কোড চিজেল : কোড চিজেল সাধারণত
দেঙ্গাদের বীজ কাটা হেনে খত্তম পদার্থের
উপরে নির্দিষ্ট যাগ অনুসৰি ছিপি করা হয়।
অঙ্গুষ্ঠা মেটাল শিট এবং প্রট কাটার কাজে কোড
চিজেল ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.৩৬ কোড চিজেল Cold Chisel

৩৬। উজ্জেল চিজেল : উজ্জেল চিজেল
সাধারণত কাঠের কাজে ব্যবহার করা হয়।
বিশেষ করে কাঠে বীজ কাটা বিদ্বা এশ তৈরির
কাজে কার্যবাহ বা কার্পেন্টি চিজেল ব্যবহার করা
হয়।



চিত্র -২.৩৭ উজ্জেল চিজেল Wooden Chisel

৩৭। টেনন স' : টেনন 'স' কাঠ কাটার কাজে
ব্যবহার করা হয়। টেনন 'স' কাঠকে স্থানান্তর
কিংবা আঙুষ্ঠান্তর ভবে কাটার জন্য ব্যবহার করা
হয়।



চিত্র -২.৩৮ টেনন 'স' Tenon Saw

৩৮। কী ওয়ে 'স' : কী ওয়ে 'স' দ্বারা কাঠে
সূক্ষ্ম কাজ করা হয় বিদ্বা কোনো সংকীর্ণ
হানে কাঠ কাটার জন্য ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.৩৯ কী ওয়ে 'স' Key Way Saw

৩৯। ড্রিল বিট : ইলেক্ট্রিক ড্রিল বিট দিয়ে
দেঙ্গাশ, লোহা ও কাঠ ইত্যাদি ড্রিল করা
হয়। ইহা ড্রিল মেশিনের ধৰান অংশ। ইহা
কার্বন পিটলের তৈরি ঘোঁটাখণ্ড।



চিত্র -২.৪০ ড্রিল বিট Drill Bit

৪১। চিপটা : কেবলো উচ্চত ধূতে পদৰ্থ ধূতে বা নাস্তিছী
কৃতে চিপটা ব্যবহার কৰা হয়। বিশেষ কৱি উচ্চত জার্মানি
লাল কৃতে এম্ব্ৰোজিস হয়।



চিত্র - ২.৪১ চিপটা Hand Tong

৪২। কার্পেন্ট্ৰি ব্ৰেস : এই হ্যান্ড টুলসটিতে প্ৰয়োজন
অনুবাৰী বিট লাগিয়ে কাঠের মধ্যে ছিদ্ৰ কৰা হয়।
তাৰাড়া এৰ সাহায্যে উচ্চেন্তু আটকলো কিংবা খোলা
হাব।



চিত্র - ২.৪২ কার্পেন্ট্ৰি ব্ৰেস
Carpentry Brace

৪৩। হ্যান্ড ড্ৰিল মেশিন : হ্যান্ড ড্ৰিলের সাহায্যে
সাধাৰণত কেবলো ধাতব সিট বা পাতলা প্ৰটে ছিদ্ৰ কৰা
হয়। তাৰাড়া কাঠের উপৰে ছিদ্ৰ কৰা কিংবা মেশিনৰ
বিট ব্যবহাৰ কৰে সেমালে ছিদ্ৰ কৰা বাব।



চিত্র - ২.৪৩ হ্যান্ড ড্ৰিল Hand drill

৪৪। ইলেক্ট্ৰিক হ্যান্ড ড্ৰিল মেশিন : এৰ কাজ
সাধাৰণ হ্যান্ড ড্ৰিলের মত, তবে এটি বিদ্যুৎ
চালিত।



চিত্র - ২.৪৪ ইলেক্ট্ৰিক হ্যান্ড ড্ৰিল
Electric Hand Drill

৪৪। হামার ড্রিল মেশিন : এর কাজ ইলেক্ট্রিক হ্যাত ড্রিলের মত, তবে ছিঁড় করার সময় এর বিট অগ্রসরভেট আগোড় করতে থাকে তাই সেরাল বিভ্যো শিয়েট করিষ্টে হিসে করতে এটি ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.৪৫ হামার ড্রিল Hammer Drill

৪৫। গ্রো ল্যাম্প : বৈদ্যুতিক ক্যাবল জয়েষ্ঠ বা টার্মিনেশনের কাজে গ্রো ল্যাম্প ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.৪৬ গ্রো ল্যাম্প Blow Lamp

৪৬। রাঙ্গাল প্লাগ টুলস : এই টুলসের সাহায্যে কর্ণিক সেরাল হিসে করে ও হিসের ডিম্ব রাঙ্গাল প্লাগ করানো হয়।



চিত্র -২.৪৭ রাঙ্গাল প্লাগ টুলস Rowel Plug Tool

৪৭। এডজাস্টেবল রেঞ্চ : এডজাস্টেবল রেঞ্চ এর সাহায্যে বিভিন্ন সাইজের নাট বোন্ড খোলা এবং লাগানো যায়। এর নাট বা বোন্ড আটকানোর খোলা ধোকাটি করানো বা বাঢ়ানো যাব অর্ধাং এডজাস্ট করা যায় তাই একে এডজাস্টেবল রেঞ্চ বা এডজাস্টেবল স্প্যানার বলে।



চিত্র -২.৪৮ এডজাস্টেবল রেঞ্চ Adjustable Wrench

৪৮। কাইল : কাজের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কাইল ব্যবহার হয়, যেমন ফ্লাট কাইল, ক্যাব কাইল, ট্রাই-গ্যাংগোলার কাইল, রাউন্ড কাইল, হাফ-রাউন্ড কাইল এবং নিচল কাইল। কাইল একটি হ্যান্ড টুলস যা শক্ত কার্বন স্টিল এর টেক্টি। এর সাহায্যে ধাতব পদাৰ্থের উপরিভাগ বা তল প্রৱোজন অনুযায়ী বর্ষণ করে করা করা কিংবা মুৰ কৰা হয়। কাজের ক্ষেত্র এবং মানের ভিত্তিতে বিভিন্ন আকারের কাইল ব্যবহার কৰা হয়।
যেমন: ব্রাক কাজের জন্য ব্রাক কাট কাইল, স্বীকৃত কাজের জন্য নিচল কাইল, কার্ড আকারের কাজের জন্য রাউন্ড বা হাফ-রাউন্ড কাইল, কোণাকার কাজের জন্য ট্রাই-গ্যাংগোলার কাইল ইত্যাদি।



চিত্র -২.৫০ ফ্লাট কাইল Flat File



চিত্র -২.৫১ ক্যাব কাইল Square File



চিত্র -২.৫২ ট্রাই-গ্যাংগোলার কাইল Triangular File



চিত্র -২.৫৩ রাউন্ড কাইল Round File



চিত্র -২.৫৪ হাফ-রাউন্ড কাইল Half Round File



চিত্র -২.৫৫ নিচল কাইল Needle File

৪৯। রিং রেঞ্চ বা স্প্যানার : রিং রেঞ্চ বা স্প্যানারের সাহায্যে বিভিন্ন সাইজের নাট ও বোল্ট শাখানো এবং খোলা যায়। কারখণ এটি বিভিন্ন আকারের পাওয়া যায়।



চিত্র -২.৫৬ রিং রেঞ্চ বা স্প্যানার
Ring Wrench

৫০। অপেন ইভ স্প্যানার বা ডাল রেজ সেট: অপেন ইভ স্প্যানার বা ডাল রেজ এর সাহায্যে বিভিন্ন সাইজের নাট ও বোল্ট লাগানো এবং খোলা যায়। বাজারের বিভিন্ন আকারের অপেন ইভ স্প্যানার পাওয়া যায়।



চিত্র -২.৫৭ অপেন ইভ স্প্যানার বা ডাল রেজ সেট

Open end Wrench set



চিত্র -২.৫৮ সকেট বা বজ্র রেজ Socket Wrench



চিত্র -২.৫৯ পাইপ রেজ Pipe Wrench



চিত্র -২.৬০ মাকি রেজ Monkey Wrench



চিত্র -২.৬১ এলেন কী Allen Keys

৫২। পাইপ রেজ: এর সাহায্যে কোনো পাইপকে ধরা এবং এতে সকেট, এলবো, টি ইভ্যাদি খোলা ও লাগানো হয়।

৫৩। মাকি রেজ: মাকি রেজের সাহায্যে বিভিন্ন আকারের নাট-বোল্ট খেলা কিংবা লাগানো এবং ধরা যায়। ফেন-বৰ্ণকর, লোলকর, আরতাকর ইভ্যাদি।

৫৪। এলেন কী: এলেন কী এর মাধ্যমে ডেকাপনেল ছিঁড় মুক্ত কু খেলা এবং লাগানো যায়। এটি কুর হচ্ছে এক আকার অনুযায়ী বিভিন্ন সাইজের অর্ধেক ঘোট মাকারি বা বড় হতে পারে। বাজারে সেট হিসেবে বিভিন্ন আকারের একজো শাওয়া যায়।

৫৫। ইলেক্ট্রিক সোডারিং আৰুন: বৈদ্যুতিক অয়েল পচ মূল্য কৰাৰ কাজে ইলেক্ট্রিক সোডারিং আৰুন ব্যবহাৰ কৰা হৈ।



চিত্র -২.৬২ ইলেক্ট্রিক সোডারিং
Electric soldering Iron

৫৬। ঘাক 'S': এটি একটি সাধাৰণ হাত টুলস। ধাতন পদাৰ্থ কৰ্তৃন কৰাৰ কাজে এটি ব্যবহাৰ কৰা হয়। এৱ ক্রেমকে ছেঁট বড় কৰা যায় এবং ছুপই নাসিকে শুনিয়ে হাস'স' গ্ৰহণ কৰিবলৈ আউকাতে হয়।



চিত্র -২.৬৩ ঘাক 'S' Hack Saw

৫৭। ছুনিয়ের ঘাক 'S': এটিও ঘাক 'S' এৰ মতই ধাতু কৰ্তৃন ব্যবহাৰ হয়। তবে এৰ সাহায্যে সাধাগত হালকা কাজ কৰা হয়। বেগম-তাৰ, পিম, চিকন পাইপ ইত্যাদি কৰ্তৃন।



চিত্র -২.৬৪ ছুনিয়ের ঘাক 'S' Junior Hack Saw

৫৮। কাউটার সিঙ্ক: মেনে ছিন্ন মুক জৰুৰ হিস্তের ডিকেৰ অপৰিমান বা অতিৰিক্ত অৱশ্য পৰিমান কৰাৰ জন্য বিবৰণ কৰা বা মিষ্টিদেৱ মেচ কৰানোৱ জন্য হিস্তেৰ আঢ়া কাউটার সিঙ্ক ব্যবহাৰ কৰা হৈ।



চিত্র -২.৬৫ কাউটার সিঙ্ক Counter sink

৫৯। ক্যাবল কাটার: ক্যাবল কাটার এর সাহায্যে আভাৰ আউট লাইনের ক্যাবল কাটা যাব। তাৰাঢ়া নথয লোহার রড, বোল্ট, চেইন ইত্যাদি কাটা যাব।



৬০। বোল্ট কাটার: বোল্ট কাটার এর সাহায্যে লোহার রড, বোল্ট, চেইন ইত্যাদি কাটা যাব।



চিত্র -২.৬৬ ক্যাবল কাটার Cable Cutter



চিত্র -২.৬৭ বোল্ট কাটার Bolt Cutter



চিত্র -২.৬৮ রিমার Reamers



চিত্র -২.৬৯ হাইড্রোলিক কম্প্রেসর

৬২। হাইড্রোলিক কম্প্রেসর: হাইড্রোলিক কম্প্রেসর এর কাছ হাত কম্প্রেসারের অনুরূপ। তবে গীর্বক্য এটিকু মে একে কম্প্রেস কৰার জন্য হাইড্রোলিক কম্প্রেসর থাকে।

৬৩। হ্যান্ড কম্প্রেসর টুলস: হ্যান্ড কম্প্রেসর টুলসের সাহায্যে বিভিন্ন আকারের ক্যাল্প টার্ভিনাল লাগলকে ফ্যাবলের সাথে চাপ দিয়ে আটকানো হয়। তাছাড়া এর সাহায্যে তার জোড়া দেওয়ার সময় অরেক্ট প্রিজের উভয় দিকে তার ধৰণে করিবে কম্প্রেস করে প্রিজকে তারের সাথে আটকিয়ে দেওয়া হয়। এই টুলসটিকে ঘাতে ঢেলে কাজ করা হয়।



চিত্র -২.৭০ হ্যান্ড কম্প্রেসর টুলস
Hand Compressor Tools

৬৪। নিয়ন টেস্টার : বৈদ্যুতিক কাজ করার সময় কোনো লাইনের কেজ তার শনাক্ত করার জন্য নিয়ন টেস্টার ব্যবহার করা হয়।

৬৫। বেঁক আইস: প্রায় অধিকাংশ করিগরি কাজে ভাইস একটি খরচপূর্ণ সহায়ক টুলস হিসেবে ব্যবহৃত করে। কোনো জবকে শক্ত তারে আটকানোর জন্য বেঁক আইস বা টেবিল আইস ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.৭১ নিয়ন টেস্টার Neon Tester

৬৬। সি-ক্ল্যাম্প: কোনো দুইটি বজ্জি কিংবা একটি বজ্জকে টেবিলের সাথে অথবা অন্য কিছুর সাথে সাধারিক আটকিয়ে কাজ করার জন্য সি-ক্ল্যাম্প ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.৭৩ সি-ক্ল্যাম্প C-Clamp

৬৭। ইলেক্ট্রিশিয়ান সাইক বা চাকু: বৈদ্যুতিক তাঙ্গের ইলেক্ট্রিশিয়ান অপসারণের কাজে ইলেক্ট্রিশিয়ান সাইক বা চাকু ব্যবহার করা হয়।



চিত -২.৭৪ ইলেক্ট্রিশিয়ান সাইক বা চাকু Electrician knife

৬৮। পাইপ কাটার: পাইপ কাটার এর সাহায্যে বিভিন্ন ব্যাসের পাই বা টিউব কর্তৃপক্ষ করা যাব।



চিত -২.৭৫ পাইপ কাটার Pipe Cutter

৬৯। টিন কাটার বা স্নিপ: টিনের সাহায্যে কোনো ধাতব পাত বা টিন কর্তৃপক্ষ করা হয়। সোজা, বৃত্তাকার এবং আকৰ্ণবাকী তাবে কর্তৃপক্ষের জন্য বিভিন্ন ধরনের টিন ব্যবহার করা হয়। দেখুন সোজা স্নিপ, বৃক্ষ স্নিপ এবং রাইট গ্রাসল স্নিপ।



চিত -২.৭৬ টিন কাটার বা স্নিপ
Tin Cutter or Snip

৭০। গ্রিজ গান : কোনো পূর্ণদমান যান্ত্রিক কিংবা মেশিনের বিভিন্ন ধরনের বিয়ারিং সহজে ঘূরার জন্য চাপের সাহায্যে গ্রিজ দেওয়ার কাজে গ্রিজ গান ব্যবহার করা হয়।



চিত -২.৭৭ গ্রিজ গান Grease Gun

৭১। জিম্বলেট : কাঠের উপর ঝুঁকসানোর পূর্বে কাজের সুবিধার্থে অঙ্গ ছিদ্র করে সেজার জন্য জিম্বলেট ব্যবহার হয়।



চিত -২.৭৮ জিম্বলেট Gimlet

৭২। পুলি পুলার :

মোটর, জেলারেটর, ইকিল, ইলেক্ট্রিক ক্যাল কিংবা অন্য কোনো মেশিনের বিমাণ বা পুলি খোলার জন্য পুলি পুলার ব্যবহার করা হয়।



চিত্র - ২.৭৯ পুলি পুলার Pulley Puller

৭৩। মই : বৈদ্যুতিক কাজে উপরে ওঠার জন্য মই ব্যবহৃত হয়, বা আলুমিনিয়াম, ইলাক্স, কাঠ বা বাঁশের তৈরি। এটা সাধারণত ৩ মি. ৫ মি বা ১০ মি. লম্বা হবে থাকে।



চিত্র - ২.৮০ মই Ladder

৭৪। কোড চিজেল : চিজেলের সাহায্যে দেয়ালের ধীক কাটা বা ইট কাটা বা কোনো ধাতব পদার্থের উপরে ঘৰোজন মত চিপিং করা হয়।



চিত্র - ২.৮১ কোড চিজেল Chisel



চিত্র - ২.৮২ গ্রিপ ভাইস Grip Vice

৭৫। গ্রিপ ভাইস (Grip Vice) : এটি একটি হ্যান্ড টুলস যার সাহায্যে তার বা মেটাল সিটকে শক্তভাবে ধরে রাখা হয়।

৭৬। প্যানেলটাল প্রিস মেশিন : এটা ও গাতলা খাতব পাত, কার্টের বাজ্জ ইত্যাদি হিস্ত করতে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র - ২.৮৩ প্যানেলটাল প্রিস মেশিন

২.১.৩ ইলেক্ট্রিক্যাল হ্যান্ড টুলস এর কাজকৃত ও প্রয়োজনীয়তা

হ্যান্ড টুলস এর রক্ষণাবেক্ষণের কাজকৃত করতে ব্যোম এক্সেলকে কর্তৃপক্ষ বা সচল রাখা এবং সর্বদা ব্যবহার উপযোগী রাখা। কারিগরি ক্ষেত্রে সহজে ও ব্যাবধানে কাজ করতে হ্যান্ড টুলস এর কাজকৃত বেসন বেশি, তেমনই এর রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। হ্যান্ড টুলস সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করলে এর কার্যকরিতা নষ্ট হয়ে যায়, কলে সেই টুলস দিয়ে সঠিকভাবে কাজ করা যাব না এবং কাজের পূর্ণত আনও বজায় রেখে করা যাব না। তালো হ্যান্ড টুলস ছাড়া দক্ষতার সাথে কাজ করা যাব না। তেমনি বৈদ্যুতিক লাইন চালু অবস্থায় সহযোগ ও বিচ্ছিন্ন করতে বৈদ্যুতিক হ্যান্ড টুলস ছাড়া দুর্ঘটনার সম্ভূতি হতে হবে। অমনকি বৈদ্যুতিক প্রকোশণী ও অক্সিগেনগ্যাসের বৈদ্যুতিক শক বা বৈদ্যুতিক আবাস্ত্রাঙ্গ হয়ে যুক্ত কোলে করে পড়তে পারে। তাই ইলিনিয়ারিং কোলো কাজ সূচী, সুন্দর ও নির্বৃত্তভাবে করতে হলে হ্যান্ড টুলসের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

২.১.৪ ইলেক্ট্রিক্যাল হ্যান্ড টুলস সংরক্ষণ

ইলেক্ট্রিক্যাল হ্যান্ড টুলস তালো রাখতে হলে, এর ব্যাবধান রক্ষণাবেক্ষণ অপরিহার্য। নিচে হ্যান্ড টুলস এর রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা হলো।

- ১। বিভিন্ন ধরনের হ্যান্ড টুলসগুলো আলাদাভাবে সুন্দর করে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ২। যে কোনো বজ্জের কোনো অংশ সেবামতের প্রয়োজন হলে তা দ্রুত মেরামত করে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ৩। হ্যান্ড টুলস এ যেন মরিচা না পড়ে সে দিকে শক রাখতে হবে।
- ৪। হ্যান্ড টুলসগুলোর কাটিন মোতাবেক রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।
- ৫। নষ্ট হ্যান্ড টুলসগুলোকে আলাদা করে কেলতে হবে।

২.২ পাওয়ার টুলস

যে সমস্ত টুলস বিদ্যুতের সাহায্যে পরিচালিত হয় সে সমস্ত টুলসকে পাওয়ার টুলস বলে।

যেমন: ইলেক্ট্রিক ড্রিল মেশিন, ইলেক্ট্রিক আইভার মেশিন, সোন্টারিং আম্বুল, ইলেক্ট্রিক 'স' ইভ্যানি।

২.২.১ পাওয়ার টুলস এর ধারণা

যে সমস্ত কাজ হ্যান্ড টুলস দ্বারা করা সম্ভব না সে সমস্ত কাজ পাওয়ার টুলস দ্বারা করা সম্ভব।

কোনো দেওয়াল ছিপ করা বা কাটা, কোনো অধসৃষ্ট জব সমান/অসৃষ্ট করা, জেনেট শক্ত ভাবে জোড়া দেওয়া এবং সীট বা কপুর কাটার কাজে পাওয়ার টুলস ব্যবহার করা হয়।

২.২.২ পাওয়ার টুলস এর ব্যবহার এর প্রয়োজনীয়তা

বৈদ্যুতিক উচ্চারণ এবং বজ্পাতি সুস্পর্শ ও সহজে হ্লাপনের জন্য পাওয়ার টুলস এর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যে কোনো কাজ সহজে সুস্পর্শ ও কম খরচে করতে হলে পাওয়ার টুলস বিশেষ ভাবে দরকার।

২.৩ বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্র

যে কোনো জিনিস বা রাশির মান পরিমাপ করার জন্য যে টুলস বা যন্ত্র ব্যবহার করা হয় উহাই পরিমাপক টুলস বা পরিমাপক যন্ত্র। দৈর্ঘ-প্রশ্ন পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের কেল ব্যবহৃত হয়, বৈদ্যুতিক রাশি পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের মিটার ব্যবহৃত হয়।

২.৩.১ পরিমাপক যন্ত্রের ধারণা

বিভিন্ন মিটারের সাথে পরিচিতি ও ব্যবহার:

(ক) অ্যামিটার: যে ইলেক্ট্রোমেটের সাহায্যে কারেন্ট পরিমাপ করা হয়, তাকে অ্যামিটার বলে। বৈদ্যুতিক বঙ্গীয় কারেন্ট পরিমাপ করার জন্য অ্যামিটার ব্যবহার করা হয়। এর সাহায্যে কারেন্ট অ্যামিটার এককে প্রকাশ করা হয়।



চিত্র -২.৮৯ অ্যামিটার

(খ) ভোল্ট মিটার : যে ইলেক্ট্রুমেটের সাহায্যে ভোল্টেজ পরিমাপ করা হয়, তাকে ভোল্টমিটার বলে। এর সাহায্যে ভোল্টেজ ভোল্ট এককে পরিমাপ করা হয়।



চিত্র -২.৯০ ভোল্ট মিটার

(গ) ওহম মিটার: যে ইলেক্ট্রুমেটের সাহায্যে রেজিস্ট্যাল পরিমাপ করা হয়, তাকে ওহম মিটার বলে। এর সাহায্যে রেজিস্ট্যাল ওহম এককে পরিমাপ করা হয়।



চিত্র -২.৯১ ওহম মিটার

(ঘ) মাল্টিমিটার: যে ইলেক্ট্রুমেটের সাহায্যে কারেন্ট, ভোল্টেজ, রেজিস্ট্যাল ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়, তাকে মাল্টিমিটার বলে। এর সাহায্যে কারেন্ট, ভোল্টেজ এবং রেজিস্ট্যাল ইত্যাদি পরিমাপ করা হয়।



চিত্র -২.৯২ মাল্টিমিটার

(୫) ଓଲାଟି ମିଟାର : ଯେ ଇଲଟ୍ରୋମେଟ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ପାଉରାର ପରିଯାପ କରା ଯାଏ, ତାକେ ଓଲାଟି ମିଟାର ବଳେ । ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟେ ପାଉରାର ଓଲାଟ ଏକକେ ପରିଯାପ କରା ହେଁ ।



ଚିତ୍ର -୨.୯୩ ଓଲାଟି ମିଟାର

(୬) କ୍ଲିପ ଅନ ମିଟାର : ଯେ ଇଲଟ୍ରୋମେଟ୍ରେ ସାହାଯ୍ୟେ କ୍ଲାମ୍‌ପ୍ଲେ କରେ କାରେନ୍ଟ ପରିଯାପ କରା ହେଁ, ତାକେ କ୍ଲିପ ଅନ ମିଟାର ବଳେ । ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟେ ଡୋମ୍‌ପ୍ଲେ, କାରେନ୍ଟ ଓ ଓର୍ଜିନ୍‌ଟ୍ୟୁଲ ପରିଯାପ କରା ଯାଏ ।



ଚିତ୍ର -୨.୯୪ କ୍ଲିପ ଅନ ମିଟାର

(ই) এনার্জি মিটার : যে ইলেক্ট্রুমেটের সাথ্যে এনার্জি পরিমাপ করা হয়, তাকে এনার্জি মিটার বলে। এর সাথ্যে এনার্জি পরিমাপ করা হয়।



চিত্র -২.৯৫ এনার্জি মিটার

(অ) পাওয়ার ফ্যাক্টর মিটার : যে ইলেক্ট্রুমেটের সাথ্যে এসি সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিমাপ করা হয়, তাকে পাওয়ার ফ্যাক্টর মিটার বলে। এর সাথ্যে পাওয়ার ফ্যাক্টর পরিমাপ করা হয়।



চিত্র -২.৯৬ পাওয়ার ফ্যাক্টর মিটার

(৬) শাঙ্ক মিটার : যে ইলেক্ট্রুমেটের সাথ্যে আলোর তীব্রতা পরিমাপ করা হাব, তাকে শাঙ্ক মিটার বলে। এর সাথ্যে আলোর অধিকতা মেসুর করা হয়।



চিত্র -২.৯৭ শাঙ্ক মিটার

(ক) ফ্রিকুয়েন্সি মিটার: যে ইলেক্ট্রোনেটের সাহায্যে এসি সার্কিটের ফ্রিকুয়েন্সি পরিমাপ করা হয়, তাকে ফ্রিকুয়েন্সি বা হার্জ মিটার বলে। ফ্রিকুয়েন্সি মিটারের সাহায্যে এসি সরবরাহের ফ্রিকুয়েন্সি পরিমাপ করা হয়।



চিত্র - ২.৯৮ ফ্রিকুয়েন্সি মিটার

(ট) ট্যাকোমিটার: যে ইলেক্ট্রোনেটের সাহায্যে মোটরের সূর্ণন গতিবেগ পরিমাপ করা যায়, তাকে ট্যাকোমিটার বলে। এর সাহায্যে মোটরের আরপিএম মাপা হয়।



চিত্র - ২.৯৯ ট্যাকোমিটার

(ঁ) মেগাও : যে ইল্টুমেটের সাহায্যে তারের ইলুশেন রেজিস্ট্যাল পরিমাপ করা হয়, তাকে মেগাও বলে। এর সাহায্যে ইলুশেন রেজিস্ট্যাল মেগা ওহমে পরিমাপ করা হয়।



চিত্র -২.১০০ মেগাও

(ভ) আর্থ টেস্টার: যে ইল্টুমেটের সাহায্যে আর্থ রেজিস্ট্যাল পরিমাপ করা হয়, তাকে আর্থ টেস্টার বলে। এর সাহায্যে আর্থ রেজিস্ট্যাল ওহমে পরিমাপ করা হয়।



চিত্র -২.১০১ মেগাও আর্থ টেস্টার

(চ) ফিলার গেজ : কোনো সূত্র ঘাঁক বা ডিস্কারেস পরিযাপক করার জন্য ফিলার গেজ ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.১০২ ফিলার গেজ (Feeler gauge)

(ঘ) ট্রাই-কুর্স : সূত্র দেখা বা লাইসেন্স সাথে ৯০° কেণ্ঠে স্থানিয়ে কেবলা ৯০° কোণে খোলো অব সেটিং করার কাজে ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.১০৩ ট্রাই-কুর্স :

(ছ) মেজারিং টেপ (মিলি বা কটন), স্কেলিং রুল (মিলি বা উভেদ) এবং মিলি রুল কারিগরি কাজে কোনো ব্যবহার দৈর্ঘ্য, প্রশ্ন এবং উচ্চতা সঠিকভাবে পরিযাপক কর্তৃপক্ষ উল্লেখিত পরিযাপক কর্তসমূহ ব্যবহার করা হয়।



চিত্র -২.১০৪ ফোল্ডিং রুল (Folding Rule)



চিত্র -২.১০৫ মেজারিং টেপ (Measuring Tape)

২.৩.২ পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

বৈদ্যুতিক কাজে পরিমাপক যন্ত্র অত্যন্ত সর্তকতার সাথে ব্যবহার করতে হয়, একটু অন্য মনক হলেই দুর্ঘটনা ঘটে পঙ্গুত্ব বরন করতে হতে পারে বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই সঠিক জায়গায় সঠিক মানের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা আবশ্যিক। বৈদ্যুতিক কাজ সুন্দরভাবে করার জন্য পরিমাপ যন্ত্রের সঠিক ব্যবহার ও এর প্রয়োগের বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকা বাধ্যনীয়।

২.৩.৩ পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবহারের সাবধানতা

- এনালগ মিটারের পাঠ সঠিকভাবে গ্রহণ করতে হবে যাতে প্যারালেক্স ত্রুটি না হয়
- টার্মিনাল সংযোগ সঠিক ভাবে দিতে হবে
- নির্ধারিত মানের জন্য সিলেক্ট নব সঠিক জায়গায় সেট করতে হবে
- ফিটিংস ও ফিঙ্কার নির্ধারিত মাপে স্থাপন করতে হবে।

২.৩.৪ পরিমাপক যন্ত্রের সংরক্ষণ

- কাজ শেষে পরিমাপ যন্ত্র ওয়ার্ক প্লেসের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করতে পারবে;
- সাবধানতার সহিত পরিমাপ যন্ত্র ব্যবহার করতে পারবে;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী পরিমাপ যন্ত্র স্টোরে জমা দিতে পারবে।

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। দৈহিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কারিগরি ক্ষেত্রে যে সমস্ত টুলস ব্যবহার করা হয়, সেগুলোকে কী বলে?
- ২। ইঞ্জিনিয়ার বা দক্ষ টেকনিশিয়ান এর কাজ সঠিক ও সুস্থুভাবে করতে হলে কিসের প্রয়োজন?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। হ্যান্ড টুলস কী?
- ২। হ্যান্ড টুলস এর গুরুত্ব কী?
- ৩। সর্বাধিক ব্যবহৃত ৫টি হ্যান্ড টুলস এর নাম লেখ।
- ৪। সাধারণ হ্যান্ড টুলস এর ৫টি ব্যবহার লেখ।
- ৫। কম্বিনেশন প্লায়ার্স দিয়ে কী কী করা যায়?
- ৬। পুলি পুলার দিয়ে কী করা হয়?
- ৭। বেঞ্চ ভাইস এর কাজ কী?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১। সাধারণ হ্যান্ড টুলস-এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
- ২। বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত ১০ টি হ্যান্ড টুলস এর বর্ণনা দাও।

ব্যাবহারিক (Practical)

মডিউল অ. এবং সাম: ১, ইলেক্ট্রিশিয়ান টুলস পরিচয় ও সার্টিফিকেশন এবং ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন।

মডিউল নম্বর: ২

আপক যোগ্যতা: ৮ষ বেলি পাস



মডিউলের অবधিক বিষয়বস্তু: এই মডিউলটি সম্পূর্ণ করার পর একজন শিক্ষার্থী ইলেক্ট্রিকাল কার্জের জন্য উপযুক্ত ঘাত টুলস, গাড়োর টুলস, বিসেব ধরণের ঘাত টুলস এবং পরিযাপ্ত আর পরিচয়সমূহ, ব্যবহার করার, PPE, OHS অনুশীলন এবং কাজ পেষে কাজের টেক্সিল পরিকল্পনা করে অস্থায়ি ও শিখ উপকরণ সহজেই করতে পারবে।

পারম্পরিক ধারণাত:

১. বাহ্যিক মেলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও পোজন পোশাক পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুসৰী কাজের ঘান ধোক করা;
৩. কাজের ধরোজস্ব অনুরোধ টুলস সংরক্ষণ করা;

৪. কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫. কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস জমাদান করা।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট/কাল হ্যাট	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কাল ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাপ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড গ্লোবস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড সেন্টাইজার	৯৯.৯৯% জীবাণু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (ইলেকট্রিক্যাল হ্যান্ড টুলস) :

ক্রম	হ্যান্ড টুলস ও মেশিন টুলস নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১			
০২			

মালামাল (Raw Materials):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা

কাজের ধারা: এ জবের উদ্দেশ্য পূরণে নিচের কাজগুলো করতে হবে।

১. একজন ইলেকট্রিশিয়ান যে সমস্ত হ্যান্ড টুলস ব্যবহার করে সেগুলোর তালিকা তৈরি করতে পারবে;
২. তালিকা মোতাবেক হ্যান্ড টুলস সংগ্রহ করতে হবে;
৩. প্রত্যেকটি হ্যান্ড টুলস ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে পারবে;
৪. হ্যান্ড টুলস ব্যবহারের সতর্কতা শিখতে হবে;
৫. কাজ শেষে টুলস স্টোরে জমা দিবে;
৬. হ্যান্ড টুলস সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে।

কাজের সতর্কতা: যে বিষয়সমূহে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

১. হ্যান্ড টুলস ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেন দুর্ঘটনা না ঘটে।
২. যে কাজের জন্য যে ধরণের ও সাইজের হ্যান্ড টুলস প্রয়োজন সে কাজে সেই টুলস ব্যবহার করতে হবে।
৩. টুলস এর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জানবে এবং তা করবে।

অর্জিত দক্ষতা : হ্যান্ড টুলস সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন।

মডিউল নং এবং নাম: ২, ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার টুলস ও বিশেষ ধরনের টুলস এর ব্যবহার করার দক্ষতা অর্জন।

মডিউল স্তর: ২

প্রাক যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস

মডিউলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এই মডিউলটি সম্পূর্ণ করার পর একজন শিক্ষার্থী ইলেকট্রিক্যাল কাজের জন্য উপযুক্ত পাওয়ার টুলস এবং বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস শনাক্তকরণ, ব্যবহার, PPE, OHS অনুশীলন এবং কাজ শেষে কাজের টেবিল পরিষ্কার করে যত্নপাতি ও শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ করতে পারবে।

শিখনফল:

১. বৈদ্যুতিক হ্যান্ড টুলস, বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস, পাওয়ার টুলস এবং পরিমাপক যন্ত্র চিহ্নিত করণ।
২. বৈদ্যুতিক হ্যান্ড টুলস, বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস, পাওয়ার টুলস এবং পরিমাপক যন্ত্রের ব্যবহার জানা।
৩. যে কাজের জন্য যত্নপাতি ব্যবহার করবে তার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪. কাজ করার পূর্বে কাজের জায়গা/স্থান প্রস্তুত করে নিতে হবে।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রম নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট/কাল হ্যাট	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কাল ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাথন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড ফ্লোবস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড সেন্টিইজার	৯৯.৯৯% জীবাণু মৃক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় যত্নপাতি (ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার টুলস ও বিশেষ ধরনের টুলস) :

১. ইলেকট্রিক ড্রিল মেশিন
২. ইলেকট্রিক গ্রাইভার
৩. পাওয়ার ড্রিল মেশিন
৪. সোভারিং আয়রন
৫. রিভার্স-ফরোয়াড স্লু ড্রাইভার মেশিন
৬. লাগ পাথিৎ মেশিন
৭. মাইক্রোমিটার ও মাইক্রোমিটার স্লু গেজ
৮. ফিলার গেজ

৯. ফ্লেক্সিবল ব্রেড স্লুট্রাইভার

১০. কাপেনিট্রি ব্রেস

১১. কাউন্টার সিঙ্ক

তথ্য শীট (Information Sheet):

দৈনিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে যে কোনো কর্মক্ষেত্রে সাধারণ কাজ করতে যে টুলস ব্যবহৃত হয় তাকে সাধারণ হ্যান্ড টুলস বলে। যেমন কম্বিনেশন প্লায়ার নিয়ন টেস্টার, ইলেকট্রিশিয়ান নাইফ ইত্যাদি। একজন ইলেকট্রিশিয়ান দৈনন্দিন কাজে সাধারণ হ্যান্ড টুলস ব্যবহার করে থাকে। বৈদ্যুতিক মেশিনের অভ্যন্তরে এমন কিছু কাজ করতে হয় যা সাধারণ হ্যান্ড টুলস দিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়। এ ধরনের কিছু বৈদ্যুতিক কাজ করার জন্য বিশেষ ধরনের টুলস ব্যবহৃত হয় তাকে বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস বলে। যে সমস্ত টুলসে বিদ্যুৎ সরবরাহ দিয়ে কাজ করা হয় তাকে পাওয়ার টুলস বলে। যেমন পাওয়ার ড্রিল মেশিন, সোল্ডারিং আয়ারন।

কাজের ধারা: এ জবের উদ্দেশ্য পূরণে নিচের কাজগুলো করতে হবে।

১. একজন ইলেকট্রিশিয়ান যে সমস্ত বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস ব্যবহার করে সেগুলোর তালিকা তৈরি করতে পারবে;
২. তালিকা মোতাবেক বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস সংগ্রহ করতে পারবে;
৩. প্রত্যেকটি টুলস এর ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন করতে পারবে;
৪. বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস ব্যবহারের সতর্কতা শিখতে পারবে;
৫. কাজ শেষে টুলস স্টেচারে জমা দিতে পারবে;
৬. বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে।

কাজের সতর্কতা: যে বিষয়সমূহে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে তা নিম্নরূপ:-

১. বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যেন দুর্ঘটনা না ঘটে।
২. যে কাজের জন্য যে ধরণের বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস প্রয়োজন সে কাজে সেই টুলস ব্যবহার করতে হবে।
৩. বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস এর রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জানবে এবং তা করবে।

অর্জিত দক্ষতা : বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস এবং পাওয়ার টুলস সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন।

মডিউল নং এবং নাম: ৩, ইলেক্ট্রিক্যাল মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট শনাক্তকরণে দক্ষতা অর্জন।

মডিউল স্তর: ২

প্রাক যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি পাস

মডিউলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এই মডিউলটি সম্পূর্ণ করার পর একজন শিক্ষার্থী ইলেক্ট্রিক্যাল কাজের জন্য উপযুক্ত মেজারিং টুলস এবং বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস শনাক্তকরণ, ব্যবহার, PPE, OHS অনুশীলন এবং কাজ শেষে কাজের টেবিল পরিষ্কার করে যত্নপাতি ও শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ করতে পারবে।

শিখনফল:

১. বৈদ্যুতিক বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস এবং পরিমাপক যত্ন চিহ্নিত করন।
২. বৈদ্যুতিক বিশেষ ধরনের হ্যান্ড টুলস এবং পরিমাপক যত্নের ব্যবহার জানা।
৩. যে কাজের জন্য যন্ত্রটি ব্যবহার করবে তার জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৪. কাজ করার পূর্বে কাজের জায়গা/স্থান প্রস্তুত করে নিতে হবে।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):

ক্রম	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট/কাল হ্যাট	স্ট্যার্ড	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কাল ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাথন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড গ্লোবস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড সেনিটাইজার	৯৯.৯৯% জীবাণু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস সংগ্রহ করা;
৪. কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
৫. কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস জমাদান করা।

পার্সোনাল প্রটেকটিভ ইন্সট্রুমেন্টের(PPE) ব্যবহার:

১. শিক্ষার্থীকে প্রথমে অ্যাথন পারিধান করতে হবে।
২. হাতে হ্যান্ড গ্লোবস পরিধান করতে হবে।
৩. পায়ে সেপটি স্যু পরিধান করতে হবে।
৪. কাল হ্যাট বা হেলমেট পরিধান করতে হবে

উদ্দেশ্য:

১. ইলেকট্রিক্যাল মেজারিং ইন্স্ট্রুমেন্টের সাথে পরিচিত হওয়া।
২. ইলেকট্রিক্যাল মেজারিং ইন্স্ট্রুমেন্ট ব্যবহার ও প্রয়োগ করার দক্ষতা অর্জন করা।
৩. অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, মাল্টিমিটার, এ্যাভোমিটার, ওয়াটমিটার, এনার্জিমিটার, পাওয়ার ফ্যাক্টরিমিটার, লাক্সমিটার, টেকোমিটার, মেগার, আর্থটেস্টার, ক্লিপ অন মিটারের সহিত পরিচিত হওয়া।

স্পেসিফিকেশন শীট:

বিভিন্ন ইন্স্ট্রুমেন্টের স্পেসিফিকেশন জানা-

অ্যামিটার: DC, 0-100 mA	মেগার: 0-10000MΩ, 1000V(DC)
ভোল্ট মিটার: DC, 0-30V	আর্থ টেষ্টার: 0-30 Ω, 1000V(DC)
ওহম মিটার: 0-1K Ω, 0-10M Ω, 0-100M Ω.	ট্যাকোমিটার: 0-10000 rpm.
ওয়াটমিটার : 0-500W, 250VAC.	এনার্জি মিটার : 1-Phase, 0-250V, 100Amp
ফ্রিকুয়েন্সি মিটার: 1-Phase, 0-250V, 45-65 Hz	লাক্স মিটার: DC, 9V, 0-10000 Lumen/m ²
ক্লিপ-অন মিটার : 0-10A, 0-250V, 0-500V, 0-10M Ω	
পাওয়ার ফ্যাক্টর মিটার : 1-Phase, 0-250V , (0.7-1) Lag and (0.7- Lead)	
মাল্টিমিটার : 0-10M Ω, 0-500V(DC/AC), 0-1000 mAmp	

পর্যায়ক্রমিক কার্যধারা:

১. ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ করতে হলে একজন শিক্ষার্থীকে যে সকল মিটার ব্যবহার করতে হবে তার একটি তালিকা তৈরি করতে হবে।
২. তালিকা মোতাবেক মিটারগুলো সংগ্রহ করে ওয়ার্কিং টেবিলের উপর রাখতে হবে।
৩. প্রশিক্ষকের নির্দেশ অনুযায়ী মিটারগুলোর সিলেক্টর সুইচ ঘুরিয়ে রেঞ্জ সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যাবে।
৪. মিটারগুলোর ব্যবহার ও প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা শ্রেণির প্রশিক্ষকের নিকট হতে গ্রহণ করতে হবে।
৫. PPE ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

সাবধানতা (Precaution) :


- মিটারসমূহ অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সংগ্রহ ও ব্যবহার করব।
- কাজের সময় হ্যান্ড প্লোবস ব্যবহার করব।
- সঠিকভাবে মিটার চিহ্নিত করা।
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখব।
- মিটার সমূহ স্টোরে জমা দেওয়া।

অর্জিত দক্ষতা: বিভিন্ন মেজারিং ইন্স্ট্রুমেন্টের সাথে পরিচিতি এবং এদের ব্যবহার সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদ্যুতিক কাজের প্রাথমিক ধারণা

Basic Concepts of Electrical Works

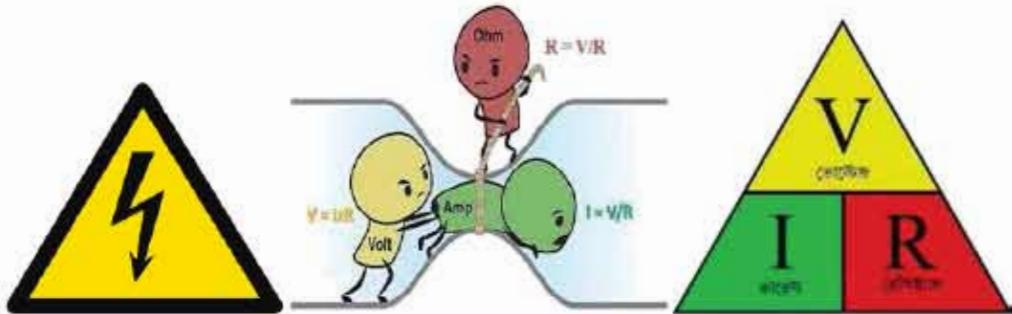

আজকের সিলে বিদ্যুৎ বিহীন একটি সিলও কল্পনা করা বায় না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বিদ্যুতের ব্যবহার। আমরা আপি বিদ্যুৎ ব্যবহার ও মেরামতের কাজে খুব সাবধানতা অবস্থন করতে হব। অস্তুতা, সচেতনতার অভাব কিংবা অবহেলা ঘটাতে পারে মারাত্মক কোনো দুর্ঘটনা - কেড়ে নিতে পারে মৃত্যুবাল জীবন। এই অধ্যায়ে আমরা বৈদ্যুতিক সার্কিটের বিভিন্ন উপাদানসমূহকে প্রতীক সিলে চিহ্নিতকরণ এবং কার্ডেট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যাল সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করব।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

১. বৈদ্যুতিক সার্কিটে কাজের জন্য প্রস্তুতি এহন করতে পারব;
২. বৈদ্যুতিক সার্কিটে অঙ্গীকসমূহ ব্যবহারের অযোজনীয়তা বর্ণনা করতে পারব;
৩. বৈদ্যুতিক কার্ডেট পরিমাপ করতে পারব;
৪. বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ পরিমাপ করতে পারব;
৫. পরিবাহিত রেজিস্ট্যাল পরিমাপ করতে পারব;
৬. ওহমের সূত্র মাচাই করতে পারব;
৭. বৈদ্যুতিক সার্কিটে কার্ডেট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যাল এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।

৩.১ বৈদ্যুতিক সার্কিটে ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ

বৈদ্যুতিক সার্কিটের উপকরণসমূহকে সংকেপে ও সহজে বুঝানোর জন্য নানা ধরনের প্রতীক ব্যবহার করা হয়। নকশা বা ছারিং-এ ইলেক্ট্রিক্যাল ফিটিঙ্গ-ফিলার ও সরঞ্জামাদিন অবস্থান দেখানোর জন্য যে সমস্ত বিশেষ ধরণের সংকেত ব্যবহার করা হয় তাদেরকে ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিটের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়। বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম হাপন বা মেরামতের কাজে বা বা নিরোধিত থাকেন তাদের অবশ্যই এসব প্রতীক সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। তবে কিছু প্রতীকের বিষয়ে অত্যেক জ্ঞানের ধারণা থাকা দরকার।

৩.১.১ বৈদ্যুতিক সার্কিটে ব্যবহৃত প্রতীকসমূহের তালিকা

নাম	প্রতীক	নাম	প্রতীক
সেল	+ -	সিলেন সকেট আউটলেট	- K
যাটারি	- + + + -	গুড়ার কারেট রিলে	C /
সার্কিট ব্রেকার	১)	ফুল সকেট আউটলেট	- K
ফিল্ড	- -	অরেক্ট	- O
অপেন পুর্ণ সুইচ	- Δ -	অরেক্ট বক্স	- O
রেজিস্ট্যাল	~~~~~	ট্রান্সিসিটর	□
ইন্ডাক্টর	~~~~~	সিলিং ক্যান	∞
সিলিং রোজ	◎	অগ্রজন্ত ক্যান	∞
পরিবর্তনশীল ইন্ডাক্টর	~~~~~	ত্রাকেট ক্যান	○
গুড়ার লোড	~~~~~	বৈদ্যুতিক মোটর	M
মেইন কংক্রোল	---	সুইচসহ পাইলট ল্যাম্প	⊗
হিটার	- -	জ্বান-জ্বয় টু-পোল সুইচ	♂

ট্রান্সফরমার		ই-ওয়ে সিজেল পোল সুইচ	
ক্লোরেন্সেট বাতি		কিলোজেট আওয়ার মিটার	
বাতি		ডিম্বার সুইচ	
ক্লোজ পুশ সুইচ		ক্রি-পোল সুইচ	
আর্থিলিকেজ রিলে		ইন্টারবেডিউট সুইচ	
আর্থ		যানবান্দিক কন্ট্রোল	
ইন্ডিকেটর বাতি		প্রাপ এন্ড সকেট	
ফ্যাল রেজলেটর		গ্রান-ওয়ে সিজেল পোল সুইচ	
য়েইন সুইচ (লাইটিং)		ক্রুইস প্রয়ারি	
য়েইন সুইচ (পাওয়ার)		কার্যাল এলার্ম ইন্ডিকেটর	
ইলেক্ট্রিক ফালি বেল		পাওয়ার সুইচ	
রিলে		কুকার কন্ট্রোল ইউনিট	
ক্রি-পোল ইলেক্ট্রিক মোটর		ইলেক্ট্রিক মিটার	
ডিম্বিউটিশন কিউজ বোর্ড (সুইচসহ) পাওয়ার			
ডিম্বিউটিশন কিউজ বোর্ড (সুইচ ছাড়া) পাওয়ার			
৩-পিন ৫ অ্যাম্পিয়ার সকেট আউটলেট			


৩-পিন ৫ অ্যাপ্লিয়ার সকেট আউটলেট (সুইচসহ)	
২-পিন ১৫ অ্যাপ্লিয়ার সকেট আউটলেট	
৩-পিন ১৫ অ্যাপ্লিয়ার সকেট আউটলেট	
২-পিন ১৫ অ্যাপ্লিয়ার সকেট আউটলেট (সুইচসহ)	
৩-পিন ১৫ অ্যাপ্লিয়ার সকেট আউটলেট (সুইচসহ)	
হাউজ কানেকশন বক্স	
রেফিজারেট আউটলেট	
কেল পুর্ণ	

৩.১.২ বৈদ্যুতিক সার্কিটের অঙ্গীকসমূহ ব্যবহারের অর্জননীয়তা

জ্ঞানী হলো প্রকৌশলীর ভাষা। তাই নকসা বা জ্ঞানী দেখে বৈদ্যুতিক ছাপনার যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হয়। নকসা বা জ্ঞানী-এ ইলেক্ট্রিক্যাল ফিটিংস-ফিলার ও সরঞ্জাম বুধানোর জন্য ব্যবহৃত অঙ্গীক সমূহের সূচিটি যিনি ধাকা বাক্সীয়। এগুলো দেখে প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানগণ যাবতীয় ছাপনার কাজ সম্পাদন করেন। এগুলোর সাহায্যে সহজে সার্কিট আঁকা বুঝা যায়। এগুলোর ব্যবহার সার্বজনীন বিধায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক, প্রকৌশলী ও টেকনিশিয়ানগণ সার্কিট বিষয়ে উপরাশ্ন তথা বোগাবোগের মাধ্যম হিসেবে অঙ্গীকসমূহ ব্যবহার করতে পারেন। কার্যকর জিনিতা ধাকলেও এধরনের অঙ্গীকের সাহায্যে সার্কিটের বিবরণগুলো বোঝানো যায়।

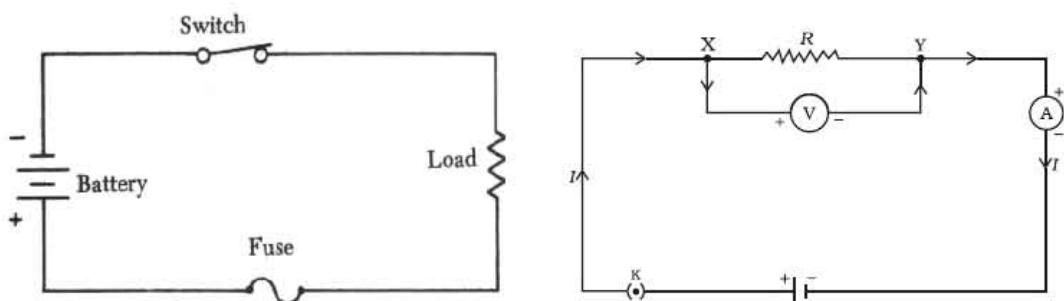৩.১.৩ বৈদ্যুতিক সার্কিটের অঙ্গীকসমূহ ব্যবহারের নমুনা

বৈদ্যুতিক সার্কিটে অসংখ্য অঙ্গীক ব্যবহৃত হয়। সার্কিট জ্ঞানী-এ অঙ্গীক সমূহের ব্যবহার বিষয়ে বক্সবান ধাকা উচ্চিৎ। কোনো কোনো বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের পোলারিটি আছে। যদে নেপেটিলের জায়গায় পজিটিভ বসালে অঙ্গীক হত্তি হওয়ার সমাধান থাকে। নিচে সার্কিট-জ্ঞানী-এ কয়েকটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের অঙ্গীক দেখানো হয়েছে। এগুলো ছাড়াও আরো অনেক সরঞ্জাম এবং সেগুলো বোঝানোর জন্য অঙ্গীক আছে।



চিত্র: ৩.১ বৈদ্যুতিক সার্কিটের প্রতীকসমূহ ব্যবহারের নমুনা

অনুসন্ধানমূলক কাজ-১:

(ক) একটি পুরানো গ্যালভানোমিটার খুলে এর মধ্যে কী কী আছে শিখ, (খ) গ্যালভানোমিটারটিকে একটি রেজিস্ট্যালের সাথে প্যারালাল সংযোগ দেয়ার পর সংযোগ বিন্দুয়ের মাঝে একটি ব্যাটারী ও রেজিস্ট্যাল সিরিজে সংযোগ দেয়া হলো। যথাব্ধি প্রতীক ব্যবহার করে সার্কিটটি অংকন কর, (গ) মনে কর, ব্যাটারী চালু করে বর্ণনাতে কারেন্ট প্রবাহিত করা হলো। এরপর গ্যালভানোমিটারের সাথে প্যারালালে সংযুক্ত রেজিস্ট্যালের মান কমিয়ে বা বাড়িয়ে দিলে কী ঘটবে বলে মনে কর। (ঘ) পরীক্ষাটি করে দেখ এবং তোমার পূর্বানুমান যাচাই কর। কাজটি তোমার সহপাঠীদের সাথে দলে কর এবং শ্রেণি শিক্ষক মহোদয়কে দেখাও।

৩.২.১ বৈদ্যুতিক কারেন্ট ও ভোল্টেজ:

কারেন্ট ও ভোল্টেজ বিদ্যুৎ বিজ্ঞানের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ রাশি। কারেন্ট শব্দের অর্থ প্রবাহ। বৈদ্যুতিক কারেন্টের অর্থ হলো বিদ্যুৎ আধান বা ইলেক্ট্রিক চার্জের প্রবাহ। পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ সহজে প্রবাহিত হয়। তবে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে অমনিতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়না। বিদ্যুৎ প্রবাহ পেতে হলে পরিবাহীর দুই পাত্রে ভোল্টেজের পার্থক্য সৃষ্টি করতে হয়। ভোল্টেজ পার্থক্যের কারণে পরিবাহীর বাহিরের তলের ইলেক্ট্রন নামক কণা কম বিভব থেকে বেশি বিভবের দিকে অগ্রসর হয়। ইলেক্ট্রন আধান বা চার্জযুক্ত কণা। ইলেক্ট্রন প্রবাহিত হলে এর সাথে চার্জও প্রবাহিত হয়। এভাবে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেক্ট্রিক কারেন্ট সৃষ্টি হয়। চার্জের এককের নাম কূলম্ব। কোনো পরিবাহীর প্রচ্ছেদ দিয়ে একক সময়ে যে পরিমাণ চার্জ প্রবাহিত হয় তাকে তড়িৎ প্রবাহ বা কারেন্ট বা বৈদ্যুতিক কারেন্ট বলে। অর্ধাং,

$$\text{কারেন্ট} = \frac{\text{চার্জ}}{\text{সময়}}$$

$$\text{অর্ধাং, } I = \frac{Q}{t}$$

কারেন্টের এককের নাম অ্যাম্পিয়ার। কোনো পরিবাহীর একক ক্ষেত্রফলের ভিত্তি দিয়ে প্রতি সেকেন্ড সময়ে এক কূলম্ব চার্জ প্রবাহিত হলে সৃষ্টি ইলেক্ট্রিক কারেন্টের মান হবে এক অ্যাম্পিয়ার।

পরিবাহী তাসের মধ্যে ইলেক্ট্রন প্রবাহিত করানোর জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয় তাকে ভোল্টেজ বা বৈদ্যুতিক চাপ বলে। ব্যাটারী, জেলারেটর, ট্রান্সফর্মার প্রভৃতির সাহায্যে বিভিন্ন পার্থক্য বা ভোল্টেজ সৃষ্টি করা যায়। কোনো পরিবাহীর সূই প্রাঙ্গন মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য ঘটলে পরিবাহীর চার্জের উপর একটি ইলেক্ট্রিক বল প্রযুক্ত হয়। পরিবাহীর মধ্যে ইলেক্ট্রনসমূহ অনেকটা সূক্ষ্ম অবস্থায় থাকে। ফলে প্রযুক্ত ইলেক্ট্রিক বলের কারণে ইলেক্ট্রনগুলো পরিবাহীর নিম্ন ভোল্টেজ প্রাঙ্গণ থেকে উচ্চ ভোল্টেজ প্রাঙ্গণে দিকে অগ্রসর হয়। এভাবে পরিবাহীতে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি হয়।



৩.২.২ ইলেক্ট্রিক কারেন্ট ও ভোল্টেজের প্রকারভেদ

ইলেক্ট্রিক কারেন্ট সূই প্রকার। যথা-

(ক) অস্টারলেটিং কারেন্ট



(খ) ডাইরেক্ট কারেন্ট

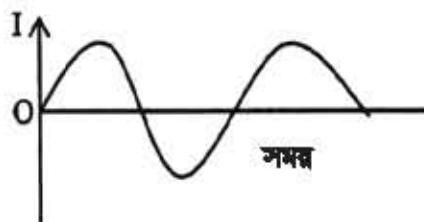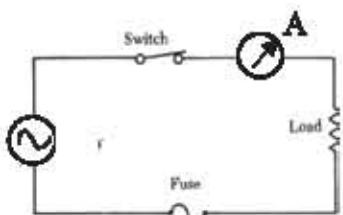অস্টারলেটিং কারেন্ট: যে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় দিক পরিবর্তন করে তাকে অস্টারলেটিং কারেন্ট বলে। নিচের ৩.২ সং চিত্রের মতো সাক্ষিত বানালে, আয়িটার এবং রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে কারেন্ট কখনো বাইদিক থেকে জানদিকে প্রবাহিত হবে, কখনো আবার জানদিক থেকে বাইদিকে প্রবাহিত হবে। পাওয়ার সোর্সের আড়টপুটের পোলারিটি সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়।



চিত্র-৩.২ অস্টারলেটিং কারেন্ট (এসি)

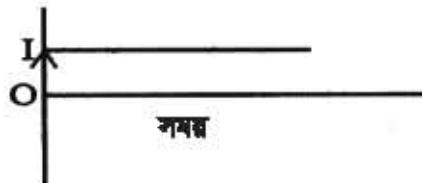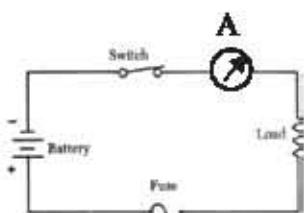ডাইরেক্ট কারেন্ট: যে কারেন্ট সব সময় এক দিকে প্রবাহিত হয় তাকে ডাইরেক্ট কারেন্ট বলে। নিচের ৩.৩ সং চিত্রের মতো করে সাক্ষিত বানালে, আয়িটার এবং রেজিস্টরের মধ্য দিয়ে কারেন্ট সবসময় জানদিক থেকে বাইদিকে প্রবাহিত হবে। ভোল্টেজ উৎসের পজেটিভ ও নেগেটিভ পোলারিটি অপরিবর্তিত রীতে কারেন্টের দিক পরিবর্তিত হয় না।



চিত্র-৩.৩ ডাইরেক্ট কারেন্ট (ডিসি)

৩.২.৩ ইলেকট্রিক কারেন্ট ও ভোল্টেজের একক ও প্রতীক

ইলেকট্রিক কারেন্ট এর একক ও প্রতীক:

ইলেকট্রিক কারেন্টকে সাধারণত ইংরেজি অঙ্কর । দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

কারেন্ট পরিমাপের অনেক একক প্রচলিত আছে। যথা-

- (ক) সিজিএস বিদ্যুৎ একক
- (খ) সিজিএস বিদ্যুৎ চুম্বকীয় একক
- (গ) ব্যবহারিক একক
- (ঘ) আন্তর্জাতিক একক।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে একক ব্যবহৃত হয়, তাকে আন্তর্জাতিক একক বা S.I একক বলে। কারেন্ট পরিমাপের আন্তর্জাতিক বা S.I একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে সচরাচর যে একক ব্যবহৃত হয়, তাকে ব্যাবহারিক একক বলে। কারেন্টের ব্যাবহারিক একক হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার। কোনো একটি পরিবাহীর যে কোনো প্রত্যক্ষেদের মধ্য দিয়ে ১ সেকেন্ডে ১ কুলুম্ব চার্জ অতিক্রম করলে যে পরিমাণ কারেন্ট সৃষ্টি হয় তাকে এক অ্যাম্পিয়ার (Ampere) বলে।

$$1 \text{ অ্যাম্পিয়ার} = \text{কুলুম্ব} / \text{সেকেন্ড} = 6.242 \times 10^{18} \text{ টি ইলেকট্রন}/\text{সেকেন্ড}.$$

কারেন্ট এর এককসমূহ: কারেন্ট পরিমাপের চারটি একক আছে। যথা-

- (ক) সিজিএস বিদ্যুৎ একক (CGS esu): ১ স্থির বিদ্যুৎ একক (1 esu) = 3.33×10^{-10} অ্যাম্পিয়ার।
- (খ) সিজিএস বিদ্যুৎ চুম্বকীয় একক (cgs emu): ১ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় একক (1 emu) = 10 অ্যাম্পিয়ার।
- (গ) ব্যবহারিক একক: ব্যবহারিক এককের নাম অ্যাম্পিয়ার। পরিমাপের সুবিধার জন্য বড় একক হিসাবে কিলো অ্যাম্পিয়ার ব্যবহার করা হয়। 1 কিলো অ্যাম্পিয়ার = 10^3 অ্যাম্পিয়ার। এটি ছাড়াও মিলি-অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ 10^{-3} অ্যাম্পিয়ার এবং মাইক্রো অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ 10^{-6} অ্যাম্পিয়ারকে কারেন্ট পরিমাপের একক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।
- (ঘ) আন্তর্জাতিক একক: কারেন্ট পরিমাপের আন্তর্জাতিক এককের নাম অ্যাম্পিয়ার। আন্তর্জাতিক একক হিসাবে অ্যাম্পিয়ার ব্যবহৃত হয়। সিলভার নাইট্রেট দ্রবণে স্থাপিত রূপার ক্যাথডের উপর প্রতি সেকেন্ড 1.12 মিলিশাম প্রলেপ সৃষ্টি করতে যে পরিমাণ কারেন্টের প্রয়োজন হয়, তাকে এক অ্যাম্পিয়ার বলে।

৩.২.৪ ভোল্টেজের একক ও প্রতীক

ভোল্টেজের প্রতীক 'V'

বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ একটি পরিমাণমূলক রাশি। সুতরাং এর একক আছে। বৈদ্যুতিক ভোল্টেজের তিনটি একক আছে; যথা-

- (ক) স্থির বিদ্যুৎ একক

(৬) বিস্তৃত-চূমনীয় একক

(৭) ব্যবহারিক একক

৩.২.৫ জোটেজ পরিমাপের বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পর্ক

(ক) হির বিস্তৃত একক: একে সরকেপ ইসেইউ(cesu) বলা হয়। $1 \text{ cesu} = 300 \text{ ডোষt} = 3 \times 10^{10} \text{ esu}$

(খ) বিস্তৃত-চূমনীয় একক: $1 \text{ ইওমইট} = 10^6 \text{ ডোষt}$

(গ) ব্যবহারিক একক: জোটেজের ব্যবহারিক একক ডোষt। অঙ্গীয় দূরত্ব হতে 1 সূলের ধসাপ্তক চার্মকে ইলেক্ট্রিক ফিল্ড এর নির্দিষ্ট বিস্তৃতে প্রবাহিত করতে বলি 1 সূল কাজ সম্পন্ন হয় তখন এই বিস্তৃত বিকলকে 1 ডোষt বলে। একে জোটেজের আভর্ণাতিক একক বা এসআই একক বলে। আছাড়া, মেশি জোটেজ পরিমাপের ক্ষেত্রে কিলোডোষt ও মেগাডোষt ব্যবহারিক একক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

$1 \text{ কিলোডোষt} = 10^3 \text{ ডোষt} \text{ এবং } 1 \text{ মেগাডোষt} = 10^6 \text{ ডোষt}$


(ঘ) আভর্ণাতিক ডোষt: 20 ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার অরেন্টন ক্যারিভিয়াম স্ট্যাভার্ড সেলের বিস্তৃত চালক

বলয় (emf) $\frac{1}{1.0183}$ অংকে আভর্ণাতিক হিসাবে এক ডোষt দ্বা হয়।

সূত্রাঃ 1 আভর্ণাতিক ডোষt = 1.00033 ডোষt

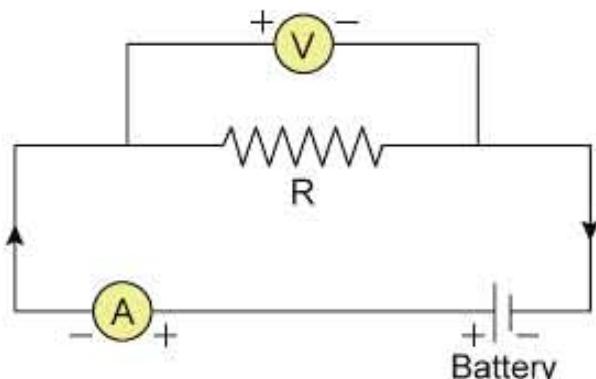৩.২.৬ বৈদ্যুতিক সার্কিট আর্মিটাৰ ও জোটমিটাৰের সহৃদোগ চিত্র

সার্কিটে বে অংশের বিভিন্ন পার্থক্য যাগা হবে তাৰ সাথে জোটমিটাৰ প্রটোলালে সহৃদোগ দেওা হব। সার্কিটেৰ মে ভার বা বন্দেৰ ক্ষেত্ৰ দিয়ে প্রবাহিত কাৰেন্ট যাগা হবে তাৰ সাথে সিৱিজে আৰিটাৰ বসানো হৈ।



চিত্ৰ-৩.৪: আৰিটাৰ ও জোটমিটাৰ এৰ সহৃদোগ



৩.৩ পরিবাহীর রেজিস্ট্যাল

রেজিস্ট্যাল হচ্ছে পরিবাহীর একটি বিশেষ ধর্ম। পরিবাহীর যে ধর্মের জন্য এর মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ বিস্থিত হয় বা বাঁধাপ্রাণ হয়, তাকে রেজিস্ট্যাল বা রোধ বলে। প্রত্যেক পদার্থেই কম বেশী রেজিস্ট্যাল বা রোধ আছে।

৩.৩.১ রেজিস্ট্যাল-এর সংজ্ঞা, প্রতীক ও একক

রেজিস্ট্যাল: পরিবাহীর যে ধর্মের কারনে বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধা প্রাণ হয় তাকে রেজিস্ট্যাল বা রোধ বলে। রেজিস্ট্যালকে 'R' বা 'r' প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

রেজিস্ট্যালের একক:

রেজিস্ট্যাল পরিমাপের বিভিন্ন প্রকার একক প্রচলিত আছে। যেমন-

- | | |
|---------------------------|--|
| (ক) ছির বিদ্যুৎ একক (esu) | (খ) সিজিএস বিদ্যুৎ চুম্বকীয় একক (emu) |
| (গ) ব্যবহারিক একক | (ঘ) আন্তর্জাতিক একক |

রেজিস্ট্যালের ব্যবহারিক একক ওহম (Ω)। কোনো একটি ছির পরিবাহীর দুই প্রান্তে ১ ভোল্ট বিভব পার্থক্য থাকলে যদি এর মধ্য দিয়ে ১ অ্যাম্পিয়ার মাত্রার কারেন্ট চলে, তবে উক্ত পরিবাহীর রেজিস্ট্যালকে এক ওহম বলে। অথবা, এক ভোল্ট বৈদ্যুতিক চাপে যে পরিমাণ রেজিস্ট্যালের ভিত্তি দিয়ে এক অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে, ঐ পরিমাণ রেজিস্ট্যালকে এক ওহম রেজিস্ট্যাল বলে। একে Ω (ওহম) চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে ওহম ছোট হওয়ায় কিলোওহম ও মেগাওহম ইত্যাদি বড় একক ব্যবহার করা হয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যালের যে একক ব্যবহার করা হয়, তাকে আন্তর্জাতিক ওহম বা আন্তর্জাতিক একক বলে। ১ আন্তর্জাতিক ওহম = 1.000495 ওহম।

৩.৩.২ রেঞ্জসহ রেজিস্ট্যালের শ্রেণিবিভাগ

রেজিস্ট্যালকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- (ক) নির্দিষ্ট মানের রেজিস্ট্যাল
- (খ) পরিবর্তনীয় মানের রেজিস্ট্যাল

নির্দিষ্ট মানের রেজিস্ট্যাল: যে রেজিস্ট্যাল-এর মান পরিবর্তন করা যায় না, তাকে নির্দিষ্ট মানের রেজিস্ট্যাল বলে। এই রেজিস্ট্যাল আবার চার প্রকার। যথা-

- (১) কার্বন রেজিস্ট্র: কার্বন রেজিস্ট্র আকারে খুব ছোট। এই রেজিস্ট্র সাধারণত ১ ওহম হতে ২ মেগা ওহম পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং ১/৮ হতে ২ ওয়াট পর্যন্ত হতে পারে।
- (২) মেটাল রেজিস্ট্র: এই রেজিস্ট্র কার্বন রেজিস্ট্রের চেয়ে একটু বড় এবং এদের ওয়াট সাধারণত ০.১ হতে ১০ হয়ে থাকে।

(৩) ওয়্যার উভ রেজিস্টর: যে সমস্ত রেজিস্টর রেজিস্ট্যাল্জ জাতীয় তার কয়েল করে তৈরি করা হয়, সেগুলিকে ওয়্যার উভ রেজিস্টর বলে। সাধারণত চীনামাটি, নাইক্রোম, জার্মান সিলভার ইত্যাদি তারের কয়েল করে এই রেজিস্টর তৈরি করা হয়। এটি সাধারণত কম ওহমের হয় এবং ওয়াট ৫ হতে ২০০ পর্যন্ত হয়।

(৪) ব্যালাস্ট রেজিস্টর: যে সমস্ত রেজিস্টরের তার বিশেষ আবরণের মধ্যে থাকে, যাতে ঐ তারের উপর বাইরের কোনো বস্তু স্পর্শ করতে না পারে, তাদেরকে ব্যালাস্ট রেজিস্টর বলে। এই রেজিস্টর বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে। পরিবর্তনীয় মানের রেজিস্ট্যাল্জ: যে রেজিস্ট্যাল্জের মান প্রয়োজনমতো পরিবর্তন করা যায়, তাকে পরিবর্তনীয় মানের রেজিস্টর বলে। এই রেজিস্টর সাধারণত ভলিউম কন্ট্রোলের ভিতরে ব্যবহার করা হয়।

৩.৩.৩ রেজিস্ট্যাল্জ পরিমাপের বিভিন্ন এককের মধ্যে সম্পর্ক

রেজিস্ট্যাল্জের এককসমূহ:

রেজিস্ট্যাল্জের চারটি একক আছে। যথা-


(ক) ছির বিদ্যুৎ একক (esu): এক ছির বিদ্যুৎ একক $(1 \text{ esu}) = 9 \times 10^{-20}$ বিদ্যুৎ চুম্বকীয় একক (esu)

(খ) সিজিএস বিদ্যুৎ চুম্বকীয় একক: এক বিদ্যুৎ চুম্বকীয় একক $(1 \text{ emu}) = \frac{1}{9 \times 10^{-20}}$ ছির বিদ্যুৎ একক (esu)

(গ) ব্যাবহারিক একক: রেজিস্ট্যাল্জের ব্যবহারিক একক ওহম। ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে ওহম ছোট বিধায় কিলোওহম এবং মেগাওহম ব্যবহার করা হয়। $1 \text{ কিলোওহম} = 10^3$ ওহম এবং $1 \text{ মেগাওহম} = 10^6$ ওহম

(ঘ) আন্তর্জাতিক একক: 0°C তাপমাত্রায় ১ বর্গমিটার ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট 106.3 সে.মি. দৈর্ঘ্য এবং 14.4521 গ্রাম ভরের একটি পারদ স্তৱের রেজিস্ট্যাল্জকে আন্তর্জাতিক একক বা আন্তর্জাতিক ওহম বলে। $1 \text{ আন্তর্জাতিক ওহম} = 1.000495$ ওহম।

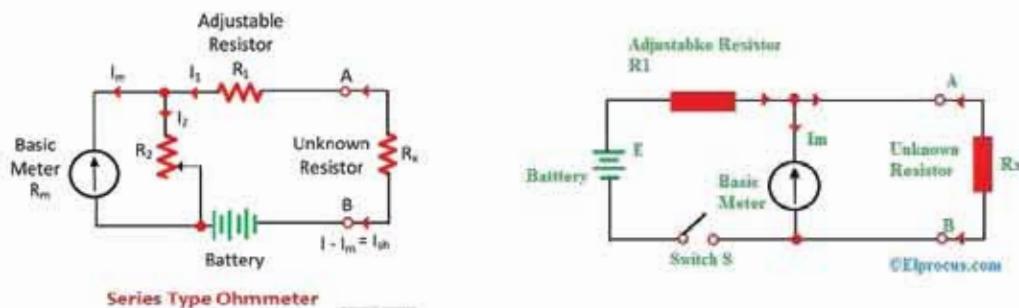৩.৩.৪ বৈদ্যুতিক সার্কিটে ওহম মিটারের সংযোগ চিত্র:




চিত্র: ৩.৫ ওহম মিটারের সংযোগ

৩.৫ ওহমের সূত্র

কোনো পরিবাহীর দুই পাইজের মধ্যে জোল্টেজ পার্শ্বক ধারকলে তার মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে। এই কারেন্ট প্রবাহের পরিমাপ নির্ভর করে পরিবাহীর দুই পাইজের বিভিন্ন পার্শ্বক, পরিবাহীর আকৃতি ও উপাদান এবং পরিবাহীর তাপমাত্রার উপর। একটি নির্দিষ্ট পরিবাহীর তাপমাত্রা হিসেব ধারকলে, তার মধ্য দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হয় তা এর দুই পাইজের বিভিন্ন পার্শ্বক এবং রেজিস্ট্যালের উপর নির্ভর করে। এই সম্পর্কে অর্জ সাইমন ওহম ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে একটি সূত্র প্রতিষ্ঠা করেন, যা তার নামানুসারে ওহমের সূত্র নামে পরিচিত। সার্কিটের কারেন্ট, জোল্টেজ ও রেজিস্ট্যাল-এর মান নির্ভর করার অন্য ওহমের সূত্র ব্যবহার করা হয়। এ সূত্রটি ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হয়।

ওহমের সূত্র: নির্দিষ্ট তাপমাত্রার কোনো পরিবাহীর তিতৰ দিয়ে যে কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তা এই পরিবাহীর দুই পাইজের বিভিন্ন পার্শ্বকের সমানুপাতিক এবং রেজিস্ট্যাল-এর ব্যাপানুপাতিক বা টপ্টানুপাতিক।
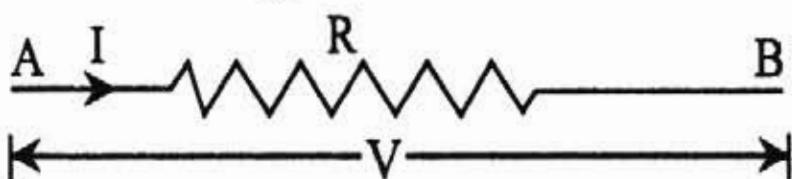
$$\text{অর্থাৎ, } I \propto \frac{V}{R} \text{ (বিধন তাপমাত্রা প্রস্তুত)}$$



চিত্র: ৩.৬ দুই পাইজের পার্শ্বক্ষেত্রে একটি লোড বা রেজিস্ট্যাল

৩.৪.১ ভারতের সংজ্ঞের পালিতিক ব্যাখ্যা

માને કરી.

AB পরিবাহীর দুই পাতের বিভিন্ন ঘনত্বসমূহ V_A এবং V_B ।

ଶର୍ମିଷ୍ଠାନୀର ଲେଖିଟ୍ୟାଳ R ଅବ୍ଦ

अस चित्र मिट्टे अवाहित कार्यक्रम I ।

পরিবাহীর দুই পাত্রের বিভিন্ন পার্শ্বতা = $V_A \sim V_B = V$ (ধরি)

ଅର୍ଥବ୍ୟାକ ମୁଦ୍ରାନ୍ତରିକାରେ,

[বর্ধন R প্রস্তুতি]

બિધન V તુલના થાકે

এখানে k একটি স্বত্ত্ব।

(যদি কোনো পরিবাহীর 1 শহম মেজিস্ট্যালের মধ্য দিয়ে 1 volt বৈদ্যুতিক চাপে 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তবে k এর মান 1 হইবে।)

(iii) नए समीकरण में $k=1$ विकल्प पाई।

$$I = \frac{V}{R} \dots\dots(iv)$$


३.४.२ कार्डेट, डोकेट एवं अप्रिलियल-एवं अथवा त्रिमासिक

যদি কোনো পরিবারীর দুই প্রাচীর বিষব পার্শ্বক্য V, পরিবারীর জেডিস্ট্যাল R এবং প্রতি তিক্ত সিলে অবাধিত কারেন্ট I হয়, তবে উভয়ের সমানসাময় V, I ও R এর মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে-

$I = \frac{V}{R}$ (i) $\text{or, } R = \frac{V}{I}$ (ii) $\text{or, } V = IR$ (iii)	<p>Ohm's Law Triangle</p> <p> $V = I \times R$ $I = \frac{V}{R}$ $R = \frac{V}{I}$ </p>
--	---

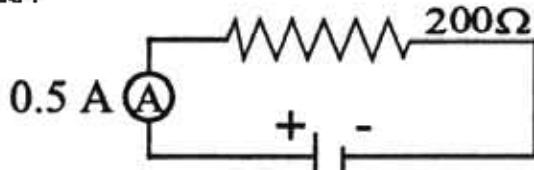৩.৪.৩ ওহমের শুভের সাহায্যে সমস্যার সমাধান

সমস্যা-১: 200 ওহম রেজিস্ট্যালের একটি বৈদ্যুতিক বাতি 0.5 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দিয়ে। এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ বের কর।



সমাধান:

মনে করি,

$$\text{এর দুই প্রান্তের ভোল্টেজ} = V$$

$$\therefore \text{আমরা জানি}, V = I \times R$$

$$= 0.5 \times 200$$

$$= 100 \text{ Volt (উভয়)}$$

দেওয়া আছে,

$$\text{রেজিস্ট্যাল}, R = 200\Omega$$

$$\text{কারেন্ট}, I = 0.5 \text{ Amps}$$

$$\text{ভোল্টেজ}, V = ?$$

সমস্যা-২: 220 ভোল্ট সরবরাহের সাথে একটি বাতি সংযোগ করলে বাতির মধ্য দিয়ে 0.2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যায়। বাতিটির রেজিস্ট্যাল নির্ণয় কর।

সমাধান:

মনে করি, রেজিস্ট্যাল = R

$$\text{আমরা জানি, বাতিটির রেজিস্ট্যাল}, R = \frac{V}{I}$$

$$= \frac{220}{0.2}$$

$$= 1100 \text{ ohm (উভয়)}$$

দেওয়া আছে,

$$\text{ভোল্টেজ}, V = 220 \text{ Volt}$$

$$\text{কারেন্ট}, I = 0.2 \text{ Amps}$$

$$\text{রেজিস্ট্যাল}, I = 2 \text{ Am}$$

সমস্যা-৩: একটি মোটর হেড লাইটের ফিলামেন্ট 5 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট বহন করে। এর প্রতিক্রিয়ে ভোল্টেজ 6 ভোল্ট, ফিলামেন্টের রেজিস্ট্যাল কত?

সমাধান:

$$\text{আমরা জানি, ফিলামেন্টের রেজিস্ট্যাল}, R = \frac{V}{I}$$

$$= \frac{6}{5}$$

$$= 1.2 \text{ ওহম (উভয়)}$$

দেওয়া আছে,

$$\text{ভোল্টেজ}, V = 6 \text{ Volt}$$

$$\text{কারেন্ট}, I = 5 \text{ Amps}$$

$$\text{রেজিস্ট্যাল}, I = 2 \text{ Am}$$

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত-উভর প্রশ্ন

১. কারেন্ট কী?
২. কারেন্ট পরিমাপের আন্তর্জাতিক একক কী?
৩. রেজিস্ট্যাঙ্গ পরিমাপের একক কী?
৪. কারেন্ট পরিমাপের ব্যাবহারিক একক কী?
৫. রেজিস্ট্যাঙ্গের ব্যাবহারিক একক কী?
৬. আন্তর্জাতিক একক সমান কত ওহম?

সংক্ষিপ্ত-উভর প্রশ্ন

১. ওহমের সূত্রটি লিখ।
২. ভোল্টেজ V এর মান ছির থাকলে কারেন্ট I এর মানের কী পরিবর্তন হবে যদি
 - (ক) রেজিস্ট্যাঙ্গ R এর মান অর্ধেক হয়,
 - (খ) রেজিস্ট্যাঙ্গ R এর মান দ্বিগুণ করা হয়?
৩. রেজিস্ট্যাঙ্গ R এর মান ছির থাকলে কারেন্ট I এর মানের কী পরিবর্তন হবে, যদি
 - (ক) যদি ভোল্টেজ V এর মান অর্ধেক করা হয়,
 - (খ) যদি ভোল্টেজ V এর মান দ্বিগুণ করা হয়?

রচনামূলক উভর প্রশ্ন

১. কারেন্ট, ভোল্টেজ এবং রেজিস্ট্যাঙ্গের একক ও প্রতীক সহ সংজ্ঞা লিখ।
রেজিস্ট্যাঙ্গ পরিমাপের বিভিন্ন প্রকার এককের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিপাদন কর।
২. ওহমের সূত্রটি বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা কর।
৩. একটি ৬০ W বাতির রেজিস্ট্যাঙ্গ ৮০৭ ওহম। বাতিটিকে ২২০ V সরবরাহের সাথে সংযুক্ত করলে উহার মধ্য দিয়ে কী পরিমান কারেন্ট প্রবাহিত হবে।

ব্যাবহারিক (Practical)

জবশীট

জব- ১: (ক) বৈদ্যুতিক সার্কিটের কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যাল নির্ণয়

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা(পিপিই) পোশাক পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ছান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. ইলেকট্রিশিয়ান ছুরি দিয়ে প্রয়োজনমতো তারের ইনসুলেশন বিচ্ছিন্ন করার দক্ষতা অর্জন।
৫. বৈদ্যুতিক সার্কিটের ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ চিহ্নিতকরণ ও ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন।
৬. বৈদ্যুতিক সার্কিটে ব্যবহৃত প্রতীক অনুযায়ী সার্কিট তৈরি করার দক্ষতা অর্জন।
৭. অ্যামিটার, ওহমমিটার ও ভোল্টমিটার সংযোগ করার দক্ষতা অর্জন;
৮. সার্কিটের কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রোধ নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জন।
৯. জবের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন মিটারের রেঞ্জ ঠিক করার দক্ষতা অর্জন।
১০. সংযোগ সম্পন্ন করে সার্কিটে সরবরাহ দিয়ে রিডিংগুলো ডাটা টেবিলে লিপিবদ্ধ করা।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE)

ক্র. নং	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যার্ড	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কাল ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাপ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড গ্রেবস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড সেনিটাইজার	৯৯.৯৯% জীবাণু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী


প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Instruments)

ক্র. নং	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০২	কাটিং প্লায়ার্স	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি

০৩	৮" নোজ প্রাপার্স	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৪	গুড়ার স্টীপার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৫	কানেকটিং ফ্লাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৬	ফ্লাট ফ্লাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৭	ফিলিপস ফ্লাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৮	নিয়ন টেস্টার	২২০V, ৫ A	০১টি
০৯	অ্যামিটার	অ্যানালগ	০১টি
১০	গুহম মিটার	এ্যানালগ	০২টি
১১	ডিসি ভোল্টমিটার	০-৩০V	০৪টি
১২	এ্যাডিমিটের	ডিজিটাল/ এ্যানালগ	০১টি

যোজনীয় যান্ত্রিক (Required Materials):

ক. নং	শব্দ	প্রেসিভিলেশন	পরিমাণ
০১	পিভিসি ক্যাবল, লাল	১A7/1.8	০৩মি
০২	পিভিসি ক্যাবল, কাল	১A7/1.8	০৩মি
০৩	পিভিসি ক্যাবল, সবুজ	১A7/1.8	০৩মি
০৪	সুইচ	৫০V, ১Amp.	০৪টি
০৫	রেজিস্ট্র	৫১Ω, 10০Ω, 2০০ Ω	০৪টি
০৬	কানেকটিং সীড		পরিশাল ঘড়ো
০৭	ইলুসেটিং ট্যাগ		পরিশাল ঘড়ো

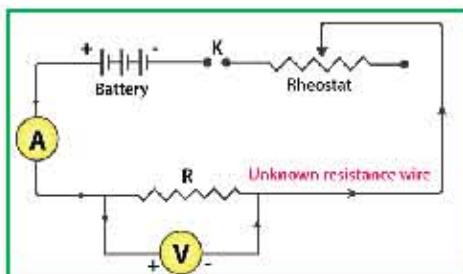

চিত্র-৩.৭: কারেট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্রাল পরিমাণ

কাজের ধাপ (Working Procedure):

১. স্টোর হতে পিপিই (PPE), হ্যান্ড টুলস, শিক্ষা উপকরণ ও পরিমাপকযন্ত্র সমূহ সংগ্রহ করে কাজের টেবিলের উপর রাখতে হবে ও পিপিই পরিধান করতে হবে;
২. বৈদ্যুতিক সার্কিটের প্রতীকসমূহ ব্যবহার করে সার্কিট খাতায় অংকন করতে হবে;
৩. কাজের ট্রেইনার বোর্ডে সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সার্কিট তৈরি করতে হবে;
৪. নাইফ দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী তারের ইনসুলেশন বিচ্ছিন্ন করবে;
৫. অ্যামিটারকে লাইনের সাথে সিরিজে, ওহমমিটার এবং ভোল্টমিটারকে রেজিস্টারের সাথে প্যারালালে সংযোগ করতে হবে;
৬. জব চাহিদা অনুযায়ী অ্যামিটার, ভোল্টমিটার এবং ওহমমিটারের রেঞ্জ সেট করবে।
৭. সংযোগ সম্পন্ন করে সুইচ অন করে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার এর প্রাণ্ড রিডিং ডাটা সীটে লিখবে;
৮. ওহমমিটার এর সাহায্যে রেজিস্ট্যাল পরিমাপ করে রিডিং ডাটা সীটে লিখবে;
৯. ভেরিয়েবল রেজিস্টারের সাহায্যে সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহের মান পরিবর্তন করে ভোল্টেজ ও কারেন্টের মান ডাটাসীটে লিপিবদ্ধ করবে;
১০. ট্রেইনার বোর্ডের সুইচ বন্ধ করে PPE, যন্ত্রপাতি ও পরিমাপক যন্ত্রসমূহ স্টোরে জমা হবে।
১১. কাজের টেবিল ও ওয়ার্কস্পেস পরিষ্কার করতে হবে।

ডাটা টেবিল

Sl. No	I _t	I ₁	I ₂	V _t	V ₁	V ₂	R ₁	R ₂	R ₁	Remarks
01										
02										

(ক+খ) কারেন্ট ও ভোল্টেজ পরিমাপ

➤ সতর্কতা (Precaution)

- হিসাব নিকাশ করে রেজিস্ট্রগুলোর মান নির্ধারণ করতে হবে।
- রেজিস্ট্রের ভিতর দিয়ে কি পরিমান কারেন্ট প্রবাহিত হয় ডাটা টেবিলে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- সার্কিটের সংযোগ তারের জয়েন্ট খোলা রাখা যাবে না।
- মিটারগুলো সঠিক নিয়মে সংযোগ করতে হবে ও ত্রুটি মুক্ত রিডিং সংগ্রহ করতে হবে।
- কানেকটিং লীডগুলো শক্ত করে লাগাতে হবে।

➤ অর্জিত দক্ষতা: বৈদ্যুতিক সার্কিটের প্রতীকসমূহ ব্যবহার করে সার্কিট তৈরি করতে এবং বৈদ্যুতিক সার্কিটে কারেন্ট, রেজিস্ট্রাস, ভোল্টেজ পরিমাপ করার দক্ষতা অর্জন হয়েছে। বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

জব-২: ওহমের সূত্রের সাহায্যে কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যাল এর সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. বাহ্যিকভাবে মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা(পিপিই) পোশাক পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ছান প্রস্তুত করা;
৩. বৈদ্যুতিক প্রতীক ব্যবহার করে খাতায় সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করার দক্ষতা অর্জন করব;
৪. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী মিটার ও লোড সংযোগ দিতে পারব;
৫. অ্যামিটার, ওহমিটার ও ভোল্টমিটার সংযোগ করার দক্ষতা অর্জন;
৬. ওহমিটার ব্যবহার করে সার্কিটের রেজিস্ট্যাল নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জন;
৭. ওহমের সূত্রের সাহায্যে কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যাল এর সম্পর্ক নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জন।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):

ক্র. নং	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যার্ভড	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কাল ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাথ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড প্লোবস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড সেন্টাইজার	৯৯.৯৯% জীবাণু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Instruments):


ক্র. নং	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	৮" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০২	কাটিং প্লায়ার্স	৮" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৩	লং নোজ প্লায়ার্স	৮" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৪	ওয়্যার স্ট্রীপার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৫	কানেকটিং স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৬	ফ্লাট স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি

০৭	ফিলিপস স্ক্রু ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৮	নিয়ন টেস্টার	২২০V, ৫ A	০১টি
০৯	অ্যামিটার	এ্যানালগ	০২টি
১০	ওহম মিটার	এ্যানালগ	০২টি
১১	ডিসি ভোল্টমিটার	0-30V	০৪টি
১২	ডিসি অ্যামিটার	0-500mA	০৩টি
১৩	এ্যাভেমিটোর	ডিজিটাল/ এ্যানালগ	০১টি

প্রয়োজনীয় মালামাল (Required Materials):

ক্র. নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	পিভিসি ক্যাবল, লাল	১A7/1.5 mm	০৩মি
০২	পিভিসি ক্যাবল, কাল	১A7/1.5 mm	০৩মি
০৩	সুইচ	20V, 1Amp.	০৪টি
০৪	রেজিস্টর	51Ω, 100Ω, 200 Ω	০৪টি
০৫	কানেকটিং লীড		পরিমান মতো
০৬	ইসুলেটিং ট্যাপ	Osaka	পরিমান মতো

ডায়াগ্রাম (Diagram):

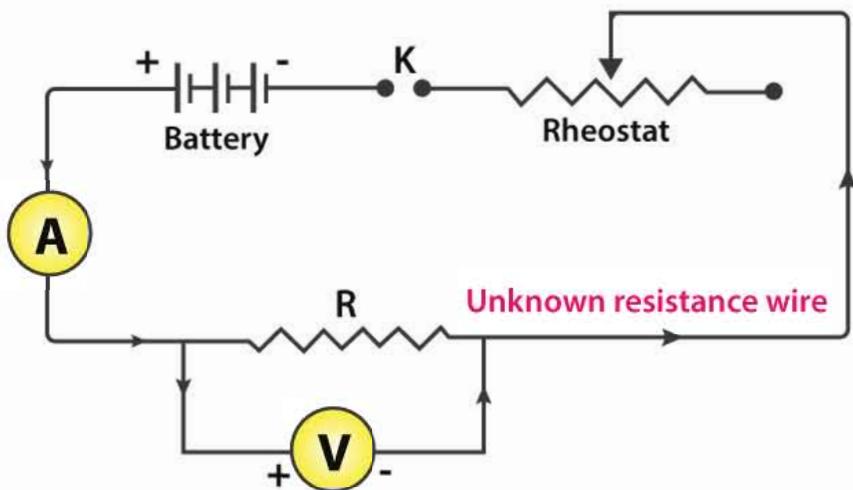

চিত্র-৩.৯: ওহমের সূত্র

কাজের ধাপ (Working Procedure):

- প্রথমে স্টোর হতে পিপিই (PPE), হ্যান্ড টুলস ও পরিমাপকযন্ত্র সমূহ সংরক্ষণ করে কাজের টেবিলের উপর রাখব এবং পিপিই পরিধান করব;
- বৈদ্যুতিক সার্কিটের প্রতীকসমূহ ব্যবহার করে সার্কিট ডায়াগ্রাম খাতায় অঙ্কন করতে পারব।
- টেইনার বোর্ডে সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সার্কিট সংযোগ তৈরি করতে পারব।
- অ্যামিটারকে রেজিস্ট্রের সাথে সিরিজে, ওহমমিটারকে এবং ভোল্টমিটারকে রেজিস্ট্রের সাথে প্যারালালে সংযোগ করতে হবে।
- জব চাহিদা অনুযায়ী অ্যামিটার সমূহের সিলেক্টিং নব স্থুরিয়ে স্লিচ সেট করব;
- সংযোগ সম্পন্ন হলে সুইচ অন করে যিটাৱ থেকে কারেন্ট ও ভোল্টেজের রিডিং ডাটা সীটে লিখতে পারব।
- ভেরিয়েবল রেজিস্ট্রের সাহায্যে সার্কিটে বিদ্যুৎ সরবরাহের মান পরিবর্তন করবে এবং কারেন্ট এবং আঞ্চ মান খাতায় লিপিবদ্ধ করবে।
- ওহমমিটারের সাহায্যে রেজিস্ট্যাল পরিমাপ করে আঞ্চ মান খাতায় লিপিবদ্ধ করবে।
- ডিসি সার্কিট টেইনার বোর্ডের সুইচ বন্ধ করে PPE, যন্ত্রপাতি ও পরিমাপক যন্ত্রসমূহ স্টোরে জমা দিবে;
- কাজের টেবিল ও ওহমসেক্স পরিষ্কার করতে পারব।

ହିସାବ ନିକାଶ:

যদি কোনো পরিবাহীর দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য V , পরিবাহীর রেজিস্ট্যান্স R এবং এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট I হয়, তবে ওহমের সূত্রানুসারে V, I ও R এর মধ্যকার সম্পর্ক হচ্ছে-

$$R = \frac{V}{I} \dots \dots \dots \text{(ii)}$$

$$V = IR \dots \dots \dots \text{(iii)}$$

ডাটা টেবিল

➤ সতর্কতা (Precaution):

- হিসাব নিকাশ করে রেজিস্ট্রগুলোর মান নির্ধারণ করতে হবে।
 - মিটার থেকে প্রাপ্ত মান সমূহ ডাটাসীটে নির্ভুল ভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
 - মিটারগুলো সঠিক নিয়মে সংযোগ করতে হবে।
 - কানেকটিং লীডগুলো শক্ত করে লাগাতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা: বৈদ্যুতিক সার্কিটের প্রতীকসমূহ ব্যবহার করে সার্কিট তৈরি করতে এবং বৈদ্যুতিক সার্কিটে কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স এর সম্পর্ক নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জন হয়েছে। বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করা সম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈদ্যুতিক তার, ক্যাবল ও তাদের জয়েন্ট

Electrical wires, cables and their joints



বর্তমানে বাংলাদেশ সঞ্চালিত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশ বা উন্নয়নশীল দেশে ক্রপাঞ্জরিত হচ্ছে। যে দেশ যত বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে সক্ষম, সেই দেশ ততো উন্নত। বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মকে গতিশীল করেছে। বাসগৃহ, বিদ্যালয়, অফিস ও কলকারখানায় বিদ্যুতায়ন করতে তার ও ক্যাবলের মাধ্যমে সকল ফিটিংস ও ফিজ্বার, যন্ত্রপাতি ও সহায়ক উপকরণের সংযোগ দেওয়া হয়। একটি ছাপনায় বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং এর উপযোগিতা, ছায়িত্ব, ব্যয় ও নিরাপত্তা নির্ভর করে তার ও ক্যাবলের নির্বাচনের ও নাম্বনিক সংযোগের উপর। প্রস্তুতকৃত তার ও ক্যাবল একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের থাকায় ব্যবহারিক কাজে সেগুলো কেটে বিভিন্ন আকারের করে জয়েন্ট বা সংযোগ দিতে হয়। তবে এর জন্য প্রয়োজন যথাযথ জ্বাল, দক্ষতা এবং কাজের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ। এ অধ্যায়ে বৈদ্যুতিক তার ও ক্যাবলের বিভিন্ন প্রকারের জয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করা হবে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারব;

- বিভিন্ন সাইজ ও কারেন্ট বহন ক্ষমতার তার সনাক্ত করতে পারব;
- বিভিন্ন সাইজ ও কারেন্ট বহন ক্ষমতার ক্যাবল সনাক্ত করতে পারব;
- বিভিন্ন প্রকারের জয়েন্ট করতে পারব;
- জয়েন্ট টেপিং করতে পারব;
- তারের জয়েন্টে সোল্ডারিং করতে পারব;
- ওয়ার্কপ্লেস পরিষ্কার, টুলস, ম্যাটেরিয়ালস ও ইকুইপমেন্ট রক্ষণাবেক্ষন করতে পারব।

৪.১ বৈদ্যুতিক তার ও ক্যাবল

বৈদ্যুতিক ছাপনায় বিভিন্ন ফিটিংস ও ফিঙ্গার এবং সকল যন্ত্রপাতি সংযোগ বৈদ্যুতিক তার ও ক্যাবল এর মাধ্যমে করা হয়। কপার ও এ্যালুমিনিয়াম দ্বারা সকল ধরনের তার ও ক্যাবল তৈরী হয়। প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান বাজারের চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন মানের এবং ছেড়ের তার ও ক্যাবল প্রস্তুত করে।

৪.১.১ বৈদ্যুতিক তার ও ক্যাবল এর ধারণা

বৈদ্যুতিক তার: ইনসুলেশনের আবরণহীন কভাকটরকে বৈদ্যুতিক তার বলে। বাস্তবিক পক্ষে, ইনসুলেশন দ্বারা আবৃত বা অনাবৃত এলুমিনিয়াম বা কপারের তৈরি করা এক বা একাধিক খেই (স্ট্র্যান্ড) বিশিষ্ট পরিবাহী বা কভাকটরকেই ওয়্যার বা বৈদ্যুতিক তার বলে। যেমন, সলিড তার, রজ্জু তার বা ফ্লেক্সিবল তার এবং মাল্টি স্ট্রেণ্ডেড ফ্লেক্সিবল তার।

বৈদ্যুতিক ক্যাবল: এলুমিনিয়াম বা কপারের একাধিক খেই (স্ট্র্যান্ড) একত্রে পাকানো পর্যাপ্ত ইনসুলেশন দ্বারা আবৃত পরিবাহীকে ক্যাবল বলা হয়। ঘনবসতি এলাকায় লো ভোল্টেজ ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেমে ক্যাবল ব্যবহার করা খুব সুবিধাজনক। অ্যালুমিনিয়াম বা তামার তারের কোর, পিভিসি ইনসুলেশন, জল নিরোধক ধাতব আবরণ, ধাতব আর্মার প্রভৃতি উপাদান দিয়ে ক্যাবল তৈরি করা হয়। যেমন: ডিআইআর ক্যাবল, টিআরএস/ সিটিএস ক্যাবল ও ফ্লেক্সিবল ক্যাবল।

৪.১.২ তার ও ক্যাবল এর প্রকারভেদ

তারের গঠন, আকার, সংখ্যা, ব্যবহার ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে ওয়্যারিং এ ব্যবহৃত তার তিনি ধরনের।

যথা-

- ১.সলিড তার;
- ২.রজ্জু তার বা ফ্লেক্সিবল তার;
- ৩.মাল্টি স্ট্রেণ্ডেড ফ্লেক্সিবল তার।

বিভিন্ন প্রকার তার ও ক্যাবলের তালিকা:

- ০১। পিভিসি (পলিভিনাইল ক্লোরাইড) তার
- ০২। ভিআইআর (ভলকানাইজড ইভিয়ান রাবার) তার
- ০৩। সিটিএস (ক্যাব টায়ার শিথড) তার
- ০৪। টিআরএস (টাফ রবার শিথড) তার
- ০৫। শিথড তার
- ০৬। ওয়েদার প্রফ তার
- ০৭। ফ্লেক্সিবল তার
- ০৮। প্লাস্টিক ইনসুলেটেড তার
- ০৯। ইউরেকা তার
- ১০। নাইক্রোম তার

হাউজ ওয়্যারিং এ ব্যবহার করার জন্য সাধারণত যে কয় প্রকার ইনসুলেটেড বৈদ্যুতিক ক্যাবল ব্যবহৃত হয় তা নিম্নরূপ:

- (ক) পিভিসি ক্যাবল
- (খ) ভিআইআর ক্যাবল
- (গ) টিআরএস/ সিটিএস ক্যাবল
- (ঘ) ফ্লেক্সিবল ক্যাবল
- (ঙ) ওয়েদার প্রফ ক্যাবল
- (চ) মিনারেল ইনসুলেটেড ক্যাবল
- (ছ) লিড কভার ক্যাবল

৪.১.৩ তার ও ক্যাবল এর ব্যবহার

বৈদ্যুতিক তার-

সাধারণত নিম্ন এবং মাঝারি ভোল্টেজ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, পরিবর্তন, পরিবহন ও বিতরণে ওভারহেড লাইনে ব্যবহৃত হয়।

বৈদ্যুতিক ক্যাবল-

মাঝারি এবং উচ্চ ভোল্টেজ লাইনে, বিদ্যুৎ পরিবহন ও বিতরণে ওভারহেড ও আভার থ্রাউভ লাইনে ব্যবহৃত হয়।

৪.১.৪ ক্যাবল এর কারেন্ট বহন ক্ষমতা ও ভোল্টেজ গ্রেড (২৩০ ভোল্ট - ২৩০ কিলোভোল্ট)

তারের প্রচলিত ক্ষেত্রফল	তারের সংখ্যা ও ব্যাস	গুচ্ছাকারে আবৃত			
		দুই কোর ক্যাবল / সিঙ্গেল ফেজ এ.সি		চার কোর ক্যাবল / প্রিফেজ এ.সি	
		তামা	এ্যালুমিনিয়াম	তামা	এ্যালুমিনিয়াম
বর্গ মি.মি:	মি.মি:	এ্যাম্প	এ্যাম্প	এ্যাম্প	এ্যাম্প
১	১/১.১২	১১	৮	৯	৭
১.৫	১/১.৮০	১	১১	১২	৯
২.৫	১/১.৮০	১৮	১৪	১৫	১২
৪	১/২.২৪	২৪	১৯	২১	১৬
৬	১/২.৮০	৩১	২৪	২৫	২০
১০	১/৩.৫৫	৪২	৩২	৩৬	২৮
১৬	৭/১.৭০	৫৭	৪৫	৪৯	৩৮
২৫	৭/২.২৪	৭৩	৫৬	৬২	৪৮
৩৫	৭/২.৫০	৮৮	৬৯	৭৫	৫৮
৫০	৭/৩.০০	১০৮	৮৪	৯৩	৭২
৬৫	১৯/২.২৪	১৩৩	১০৩	১১৪	৮৮
৭০	১৯/২.৫০	১৬৪	১২৭	১৩৯	১০৮
১২০	৩৭/২.০৬	১৯০	১২৭	১৬১	১২৫
১৫০	৩৭/২.২৪	২৭৫	২৫০	১৯০	১৬৫

আমাদের দেশে সাধারণভাবে লাইটিং সার্কিটের জন্য ১.৫ বর্গ মি.মি (re/rm) হতে ২.৫ বর্গ মি.মি (rm) পিভিসি বা ভিআইআর বা সিটিসি তামার বা এ্যালুমিনিয়াম তার ব্যবহার করা হয়। আর পাওয়ার সার্কিটের জন্য ২.৫ বর্গ মি.মি (rm) হতে ৬ বর্গ মি.মি(rm) পিভিসি বা সিটিএস তামার বা এ্যালুমিনিয়াম তার ব্যবহার করা হয়।

বিশেষ নির্ণয়: তার বা ক্যাবলের সাইজে (re- Standard round Conductor Each) এর অর্থ গোলাকার পাশকাটের একক সলিড তার এবং (rm- Standard round Conductor multi) এর অর্থ গোলাকার পাশকাটের বহুহারা তার। বিদ্যুৎ পরিবাহী তার/ক্যাবল এর উপরিভাগে ভোল্টেজ প্রতিরোধের জন্য ইনসুলেশন দেওয়া থাকে। ইনসুলেশন হিসেবে পলিভিনাইল ক্লোরাইড (পিভিসি) ব্যবহার করা হয়। তারের এই ইনসুলেশন ভোল্টেজ গ্রেড দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

৪.২ বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্ট

ইনসুলেশন উঠানে দৃটি আলাদা তারকে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে পাঁচানোকে তারের সংযোগ বা জয়েন্ট বলে। অথবা এক বা একাধিক খেই বিশিষ্ট দৃটি তারের সংযোগকে জয়েন্ট বলে। তারের দৈর্ঘ্য বৃক্ষি এবং ব্রেগাতি ও সরঞ্জামে সংযোগ দিতে তারের জয়েন্ট দিতে হয়।


৪.২.১ বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের ধরণগুলি

আমরা গুরুবী আলোচনা করেছি যে, এক বা একাধিক খেই বিশিষ্ট দৃটি তারের সংযোগকে জয়েন্ট বলে। তার প্রভৃতিকারী প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তার তৈরি করে থাকে। কাজের প্রয়োজনে তার কেন্দ্রে ছোট হেট কিংবা বড় করে জয়েন্ট দিতে হয়। পরিবাহী তার ছিঁড়ে পেলে উক পরিবাহী জয়েন্ট এর প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন রকম বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সুইচ, সকেট সংযোগ করতে তার কেন্দ্রে জয়েন্ট দিতে হয়। নিচে সেগুলো দেয়া হলো।

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| ১. টি জয়েন্ট বা টেপ জয়েন্ট | ৬. ছুপ্পেজ টি জয়েন্ট |
| ২. গাট পড়ানো টি জয়েন্ট | ৭. ট্রিটেনিয়া জয়েন্ট |
| ৩. উন্ডেন্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট | ৮. স্প্লাইস জয়েন্ট |
| ৪. ছুপ্পেজ জয়েন্ট | ৯. ম্যারেচ জয়েন্ট। |
| ৫. রাটটেইল বা পিপটেইল জয়েন্ট | |

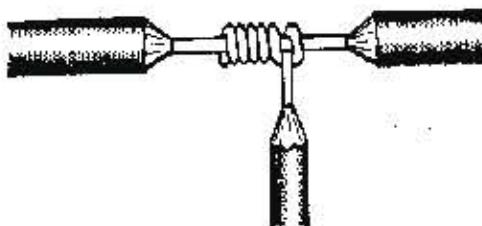৪.২.২ বিভিন্ন একার জয়েন্টের নাম ও চিত্র:


টি জয়েন্ট (Tee Joint) : এই জয়েন্ট বহুভাবে ব্যবহৃত হয় এবং অতি সহজে তৈরি করা যায়। এই জয়েন্ট দেখতে ইংরেজি অক্ষর (T) এর মতো দেখা বলে এই ধরনের জয়েন্টকে টি জয়েন্ট বলে। একে আবার টেপ জয়েন্টও বলা হয়। তারের টি (T) জয়েন্ট চিত্র ৪.১ এ দেখানো হয়েছে।



চিত্র: ৪.১ টি জয়েন্ট


ওয়েস্টেন্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট (Western Union Joint): তারের উন্ডেন্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট [৪.২] সং চিত্রে দেখানো হয়েছে। দুইটি তারের মধ্য প্রত্যেকটির পাত থেকে ৬০ সে.মি. হইতে ৭৫ সে.মি. পরিমাণ

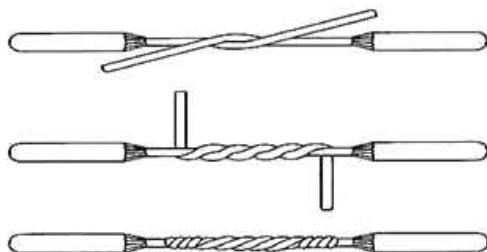ইনসুলেশন কেটে নিতে হবে। তারপর চাকুর ভোতা পাশ দিয়ে বা আমারি পেপার দিয়ে ঘৰে পরিবাহীর উপরের ময়লা পরিষ্কার করে নিতে হবে। অতঃপর চিত্র [৪.২] অনুসূচী স্ট্যাচিয়ে সংযোগ দিতে হবে।




চিত্র: ৪.২ ব্যোস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট

ডুপ্লেক্স জয়েন্ট (Duplex Joint): দুই কোর বিশিষ্ট ক্যাবলে এ ধরনের জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়। জয়েন্টগুলোকে এমনভাবে করতে হয়, যেন একটি খোলা জয়েন্টের সাথে অন্য খোলা জয়েন্টের সংযোগ না হয়। টেপিং না করলেও যেন শর্ট সার্কিট হতে না পারে। এজন্য দু তারের ইনসুলেশনকে চিআনুয়ায়ী এমনভাবে কাটতে হয়, যেন একটি কিন শর্ট ও অন্যটি চিআনুয়ায়ী ঘণ্টাত্ত্বমে ৭৫ মি.মি.এবং ৩৮ মি.মি. করে বাইরের ইনসুলেশন পরিষ্কার করতে হবে। পরবর্তীতে নিমিষিট নিয়মানুসূচী জয়েন্টের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। চিত্র [৪.৩] এই জয়েন্ট দেখানো হয়েছে।

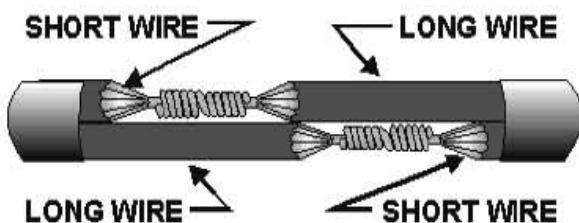


চিত্র: ৪.৩ ডুপ্লেক্স জয়েন্ট

ডুপ্লেক্স টি জয়েন্ট (Duplex Tee Joint): তারের ডুপ্লেক্স টি (T) জয়েন্ট চিত্র [৪.৪] তে দেখানো হয়েছে। দুই কোর বিশিষ্ট ক্যাবলে এ ধরনের জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়। ধ্রোজনীয় পরিমাণ উভয় ক্যাবলের ইনসুলেশন কেলে দিতে হয়। তারপর তারকে চাকুর ভোতা পার্শ্বের সাহায্যে পরিষ্কার করে নিয়ে সুন্দরভাবে ‘খ’ ক্যাবলের তারকে ‘ক’ ক্যাবলের তারে সাথে সংযোগ করে এ জয়েন্ট করা হয়। জয়েন্ট করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, টেপিং না করলেও যেন সরবরাহ চালু রাখতে শর্ট সার্কিট না হয়।

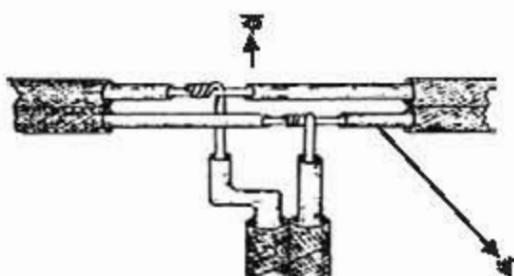


চিত্র: ৪.৪ মুক্তপেঙ্গ টি জয়েন্ট

রাট বা পিগটেইল জয়েন্ট (Rat or Pig tail Joint): সুইটি তারের মধ্য থত্তেকটির আঙ থেকে ৬০ সে.মি. হইতে ৭৫ সে.মি. পরিমাণ ইনসুলেশন বেটে নিতে হবে। তারপর চাকুর ভোতা পাশ দিয়ে বা এমারি পেগার দিয়ে ঘৰে পরিবাহীর উপরের ময়লা পরিকার করে নিতে হবে। সুইটি তার ৪৫ ডিগ্রী কোণে ঝোখে এক হাত দিয়ে শক্ত করে থারে, অন্য হাত দিয়ে এমন তারে পেঁচাতে হবে যাতে তারের কৌণিক দূরত্ব সমান থাকে। অঙ্গর [চিত্র: ৪.৫] এর স্থায় শেষ অংশ উচ্চ সিকে মুক্তিয়ে দিতে হবে যাহা ইন্দুরের লেজের স্থায় দেখা যায়।

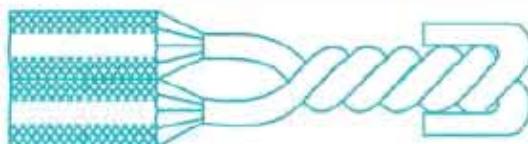


চিত্র: ৪.৫ রাট বা পিগ টেইল জয়েন্ট

ব্রিটানিয়া জয়েন্ট (Britannia Joint) : ভারত হেড লাইনে ব্যবহৃত আলুমিনিয়াম স্ট্রাইভেড পরিবাহী বা হার্ডেন্ড তারের তার জোড়া দেয়ার সময় ব্রিটানিয়া জয়েন্টের পদ্ধতি ব্যবহার করা হব। তবে স্ট্রাইভেড পরিবাহীর দ্বে সলিল পরিবাহী জোড়া দিতে এর ব্যবহার অধিক। বাইডিং তার ও পরিবাহী তার একই ধাতুর হতে হবে। যে দুটি তারের সংযোগ দিতে হবে, সে দুটিকে ৭৫মি.মি. হতে ১০০মি.মি. ভালোভাবে পরিকার করে উভয়ের আঙ ২৫ মি.মি. করে সরকোমে বাঁকাতে হবে। কলে তার সহজে খুলে আসতে পারে না। অঙ্গর সুইটি পরিকার তারকে একত্ব করে, বাইডিং তার দিয়ে উভমুক্তে পেঁচাতে হবে। [চিত্র: ৪.৬] চিত্রে ব্রিটানিয়া জয়েন্ট দেখানো হয়েছে।

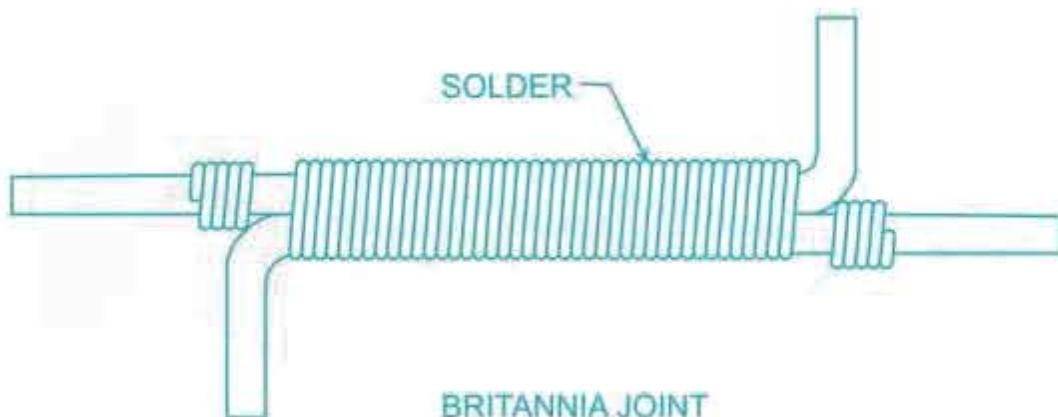


চিত্র: ৪.৬ ব্রিটানিয়া জন্ডেট

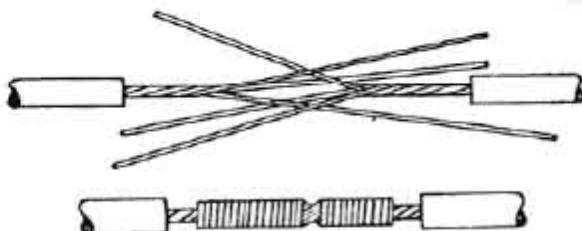ম্যারেড জন্ডেট (Married Joint) : বজ্জু তাকে শক্তভাবে জন্ডেট দিতে নিচের [৪.৭] চিত্রানুযায়ী এ জন্ডেট দিতে হবে। অত্যুক্তি এবং কালোকাবে পরিকাম করে এ জন্ডেট দিতে হবে, তা সা হলে জন্ডেট বেকিস্ট্যাল বেড়ে থাবে। পরিবাধী লাইনের আলুমিনিয়াম তারে এ ধরনের জন্ডেট দেওয়া হবে।



চিত্র: ৪.৭ ম্যারেড জন্ডেট

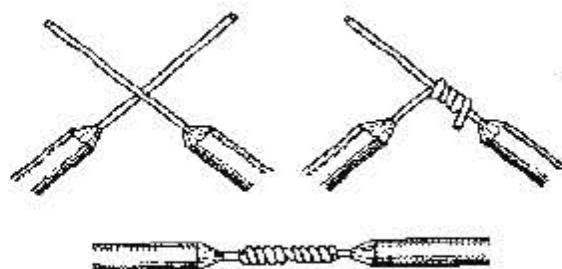স্প্লাইস জন্ডেট (Splice Joint): [৪.৮] নং চিত্রে স্প্লাইস সহযোগ দেখানো হয়েছে। গভার হেড লাইনে যদি সূচি সলিউ পরিবাধী থাকে, তবে সহযোগ করার সহজ জন্ডেট করা হবে। যোটা বজ্জু তার হলোও এই জন্ডেট করা যাব।



চিত্র: ৪.৮ স্প্লাইস জন্ডেট

৪.২.৩ ভালো জয়েন্টের ক্ষমতা বা বৈশিষ্ট্য

একটি ভালো জয়েন্টের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকে-


- জয়েন্ট যান্ত্রিকভাবে শক্ত হতে হবে, যেন টানলে সংযোগস্থল খুলে না যাব।
- সংযোগস্থল ঘেন কারেন্ট থাবাহে অতিরিক্ত বাধার সৃষ্টি না করে।
- জয়েন্টের ছান বাণিজ্যিকভাবে দেখতে সুন্দর হয়।
- সংযোগস্থলে কারেন্ট প্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হলে পরম হয়ে জয়েন্ট নষ্ট হতে পারে।

৪.২.৪ বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্ট করার ধারণা বা পদক্ষেপসমূহ:

বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্ট সঠিকভাবে করতে যে সকল পদক্ষেপসমূহ নিতে হয় তা ধারাবাহিকভাবে নিচে দেওয়া হলো।

- তারের ইনসুলেশন কাটা বা ফিলিং করা: তারের ইনসুলেশন ছুরি দিয়ে কেটে ফেলে দেয়াকে ইনসুলেশন কাটা বা ফিলিং বলে। একটি তারকে অন্য তারের সাথে সংযোগ করার উক্তে উভয় তারের ইনসুলেশন ১ ইঞ্চি থেকে ১.৫ ইঞ্চি বা ২৫ মি.মি. ৩০ মি.মি. বা অয়োজনীয় পরিমাপ কেটে ফেলতে হবে। ইনসুলেশন কাটার সময় ৩৫° হতে ৪৫° ডিগ্রী কোণে চাকু ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া ওয়ার স্ট্রিপার বা জ্বালারের সাহায্যে তারের ইনসুলেশন বিচ্ছিন্ন করা যাব। পদ্ধতিটি [৪.৯] নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।

তারের ইনসুলেশন কাটার পদ্ধতি

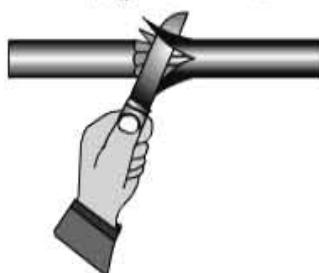


সঠিক পদ্ধতিতে ফিলিং করা তার






চিত্র: ৪.৯ পরিষ্কার তারের ইনসুলেশন কাটা বা ছিনিং করা

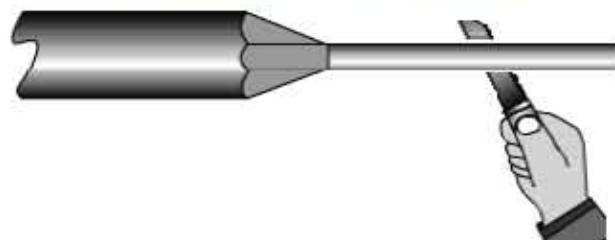- তারকে পরিষ্কার করা বা জ্বাপিং করা: পরিমাপ তারের ইনসুলেশন কেটে ফেলে দেয়ার পর যতটুকু খোলা তার থাকবে, তার উপরে ইলেক্ট্রিশিয়ান চাকুর জোতা পার্শ্বের সাহায্যে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এটাই জ্বাপিং নামে পরিচিত। পদ্ধতিটি [৪.১০] নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।



চিত্র: ৪.১০ পরিষ্কার তারের জ্বাপিং করা

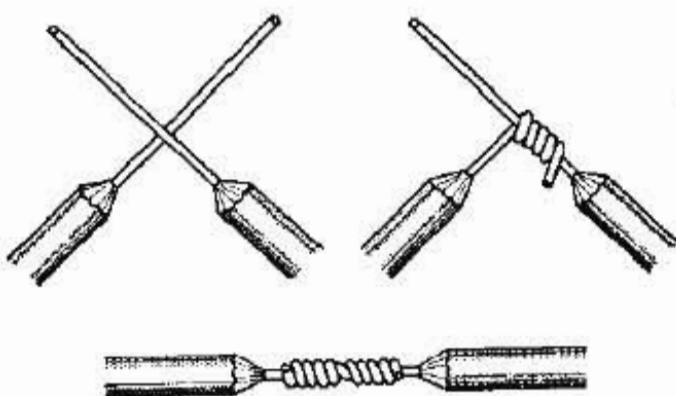- সংযোগ করা বা টাইপিং করা: দুটি তারকে একত্রে সংযোগ বা জেমেন্ট দেয়াকে টাইপিং বলে। [৪.১১] নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।




চিত্র: ৪.১১ তার সংযোগ করা বা টাইমি করা

- কালাই বা সোজারিং করা: নিম্ন মোড়াবেক তারের সংযোগ থেকে করে বৈদ্যুতিক সংযোগ হলে সোজারিং বা কালাই করতে হব। সোজারিং এর ফলে তারের অংশটি অজন্মৃত হয় এবং কারেন্ট প্রবাহে বাধা করে থায়। কালাই করার সময় পরম কালাই বিটে রাজন কাশাতে হবে। এটি সংযোগকে পরম ও পরিমার কালাই কাশাতে সহায়তা করে। কালাই ব্যবহৃতভাবে সম্পর্ক করতে নিম্নলিখিত কাজগুলো করতে হয়। চিত্র: [৪.১২] সোজারিং বা কালাই দেখানো হচ্ছে।



চিত্র: ৪.১২ সোজারিং বা কালাই

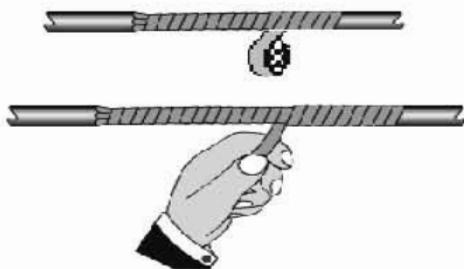- ইনকুলেটিং বা টেপিং তারের সংযোগগুলে খার্ট সার্কিট অনিষ্ট দুর্ঘটনা, পরিচ প্রতিরোধ এবং সৌন্দর্য বাঢ়াতে টেপিং করা হয়। অংশের কাজ সম্পর্ক করে সংযোগগুলের খোলা অংশে ইনকুলেশন করতে হয়। প্রথমে ইনকুলেটিং টেপ দিয়ে উন্মুক্ত আঁকড়াটি শোচাতে হবে যাতে ইনকুলেশন, তারের ইনকুলেশন এর সমান হয়। পঞ্জিক্তি ৪.১৩ নং চিত্রে সঠিকভাবে দেখানো হচ্ছে।



চিত্র: ৪.১৩ তারের জয়েন্টে টেপিং করা

৪.২.৫ বৈদ্যুতিক তারে জয়েন্টের প্রয়োজনীয়তা:

যে সমস্ত কারপে বৈদ্যুতিক তার বা ক্যাবলে জয়েন্টের প্রয়োজন হয়, তা নিচে উল্লেখ করা হলো-

১. জয়েন্ট বক্সে তার জোড়া লাগানোর জন্য।
২. তারের দৈর্ঘ্য বৃক্ষি করতে, তার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের তার তৈরি করে থাকে। ব্যবহারকারীর প্রয়োজন অনুসারে তার কেটে ছেট এবং জয়েন্ট দিয়ে বড় করতে হয়।
৩. বিভিন্ন রকম বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সুইচ, সকেট সংযোগ করতে তার কেটে জয়েন্ট দিতে হয়।
৪. বৈদ্যুতিক সরঞ্জামে টার্মিনালের কাজে তার জয়েন্ট দিতে হয়।

৪.২.৬ জয়েন্টের ব্যবহারিক ক্ষেত্রসমূহ:

- **ড্যাটটেইল বা পিগটেইল জয়েন্ট:** যে সমস্ত যাইগায় টান কর থাকে, সে সমস্ত যাইগায় ড্যাটটেইল বা পিগটেইল জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়। বেমল: সুইচ, হোল্ডার ও জাঁশন বক্স।
- **ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট:** যে সমস্ত যাইগায় তারের উপর কিছুটা টান পড়ে, সে সমস্ত যাইগায় ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়।
- **ট্রিটেনিয়া জয়েন্ট:** ওভার হেড লাইনে ব্যবহার করা হয়।
- **ডুপ্লেক্স জয়েন্ট:** দুই কোর বিশিষ্ট ক্যাবল জোড়া দেওয়ার জন্য ডুপ্লেক্স জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়।
- **ডুপ্লেক্স টি:** বেখানে বেশী টান পড়ে সেখানে ডুপ্লেক্স টি জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়।
- **স্প্লাইস জয়েন্ট:** ওভার হেড লাইনে সঙ্গিত তার জোড়া দেওয়ার জন্য স্প্লাইস জয়েন্ট ব্যবহৃত হয়।
- **ম্যারিড জয়েন্ট:** একাধিক খেই বিশিষ্ট ক্যাবল জোড়া দেওয়ার জন্য ম্যারিড জয়েন্ট ব্যবহৃত হয়।

৪.৩ বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্ট সোন্তারিঃ:

তার বা ক্যাবল কভাকটরের মধ্যে যান্ত্রিকভাবে সংযোগ দেওয়ার পর সংযোগস্থলে সোন্তার ও রজনের মাধ্যমে ঐ জয়েন্টকে মজবুত, জয়েন্টের স্থায়িত্ব বৃক্ষি ও কারেন্ট বাধামুক্ত করতে শক্তি ধাতুর যে প্রলেপ দেয়া হয়, তাকে সোন্তারিং বা বালাই বলে। ৪.১৪ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে।



চিত্র: ৪.১৪ তারের সোজারিং বা বালাই

৪.৩.১ বৈদ্যুতিক তারের জরুরী সোজারিং এবং ধারণা:

বৈদ্যুতিক তারের জরুরীটকে অজ্ঞবৃত্ত ও মসৃণ করতে সোজারিং করা একান্ত দরকার। এখন জানতে হবে সোজার, সোজারিং আবরণ ও ফ্ল্যাঙ্গ বা রজল কি? সোজার হলো টিন ও শিল্প এর শৈক্ষন খাত্ৰ একটি ফ্ল্যাঙ্গ বা রজল সোজারিং এবং সাহায্যকারী রাসায়নিক পদার্থ। বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত সোজারের টিন ও শীডের অনুপাত যথাগতিতে ৬০% এবং ৪০%। সোজারিং করতে ফ্ল্যাঙ্গ বা রজল দরকার হয়। সোজারিং আবরণ উভয়ট করে সহ্যোগিতালে সোজার ও ফ্ল্যাঙ্গ বা রজল এবং মাধ্যমে ঘেঁসে দেওয়াকৈই সোজারিং বলে।

সোজারিং দুই ধর্মাবল, যথা

(ক) সহ্ট সোজারিঃ টিন ও শীডের মিশ্রণে বে সোজারিং করা হয় তাকে, সহ্ট সোজারিং বলে।

(খ) হার্ড সোজার বা ব্রেজিং সোজারিঃ ১০০° সে.গ্রেডে তাপমাত্রার বে সোজারিং করা হয়, ইয়ে হার্ড বা ব্রেজিং সোজারিঃ।

৪.৩.২ সোজারিং এবং অনোভনীরসন

বৈদ্যুতিক তার অধ্যা ধাতুর সহ্যোগিতা / জরুরীটকে শক্ত, অজ্ঞবৃত্ত, ছারিত্ব বৃক্ষি করার জন্য এবং তারের নিয়ন্ত্রিতকৃত অর্থন, সহ্যোগিতালে ঝোখ বৃক্ষি হতে না দেওয়া এবং প্রাকৃতিক সূর্যটিনা বা অপ্রত্যাশিত কানাদে সিদ্ধান্ত ব্যাখ্য সোজারিং করা অনোভন হয়।

৪.৩.৩ সোজারিং করার পদক্ষেপ সমূহ

তারের সহ্যোগিতা অজ্ঞবৃত্ত করতে সোজারিং করার পদক্ষেপগুলো নিম্নরূপ:

১. সহ্যোগিতা ভালো করে পরিষ্কার করতে হবে;
২. সোজারিং আবরণের বিট কাইল ও প্যাচার ট্রাল দ্বারা এবং স্পাই করে পরিষ্কার করতে হবে;
৩. সোজারিং আবরণের বিট স্টিক যাজায় গুরম করতে হবে;
৪. সোজারিং আবরণের বিটে সোজারের প্রস্তুত দিতে হবে;
৫. সহ্যোগিতা উভয় বিট প্রৱোগ করতে হবে;
৬. গুরম সহ্যোগিতা ফ্লাঙ্গ প্রৱোগ করতে হবে।

সোজারিং এবং অনোভনী সমূহ

- সহ্যোগিতা এবং ছারিত্ব বৃক্ষি করতে;

- মরিচা রোধক;
- সংযোগছুল এর টানসহল ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে;
- সংযোগছুল মসৃণ হবে।

৪.৩.৪ ভাল সোভার এর তুলাবলী সমূহ

সোভারের টিন-লিড এর অনুপাত সঠিক মানের থাকতে হবে;


- ❖ মেল্টি-প্যেট কম অর্ধাং অল্প তাপমাত্রায় গলে যাবে;
- ❖ দ্রুত সময়ে শক্ত হবে;
- ❖ মরিচা রোধক হবে;
- ❖ ঠাভা হওয়ার পর টানসহল ক্ষমতা ঘষেষ্ট থাকতে হবে।

৪.৪ বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্ট টেপিং (Taping)

বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের ছান অপরিবাহী পদাৰ্থ বা ইনসুলেটিং টেপ দিয়ে নিয়মতাত্ত্বিকভাবে মোড়ানোকে টেপিং বলে। জয়েন্ট এর ছানে কারেন্ট যেন লিক করতে না পারে, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট না হয়, বৈদ্যুতিক শক না লাগে এবং সংযোগছুল দেখতে ভালো লাগে সেজন্য টেপিং করা হয়।

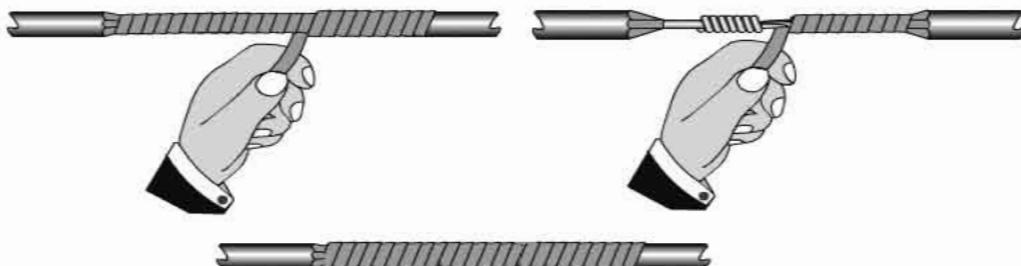৪.৪.১ টেপিং (Taping) এর ধারণা

বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্ট করার পর উহার উপর কোনো প্রকার আবরণ বা ইনসুলেশন থাকে না, যা বিপদজনক। এমতাবছায় ব্যবহারকারী যে কোনো সময় দুর্ঘটনার পরতে পারে। উপরোক্ত সংযোগছুল যাত্রিক ভাবে দূর্বল থাকায় বাহ্যিক আঘাতে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে এবং মরিচা ধরতে পারে। সংযোগ বা জয়েন্ট নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য নির্দিষ্ট নিয়মে ইনসুলেটিং টেপ দিয়ে তারের জয়েন্টকে উভমুরপে টেপিং করা একান্ত প্রয়োজন। নিচে টেপিং করার পদ্ধতি চিত্রে [৪.১৫] মাধ্যমে দেখানো হলো।



চিত্র: ৪.১৫ তারের জয়েন্টে টেপিং করা


৪.৪.২ টেপিং (Taping) এর প্রয়োজনীয়তা:

বৈদ্যুতিক কারেন্ট বহনের লক্ষ্যে যে পরিবাহী ব্যবহার করা হয়, সে পরিবাহীতে বিভিন্ন কারণে জয়েন্ট দেয়ার প্রয়োজন হয়। সংযোগস্থল টেপিং না করলে, কাজ করার সময় ইলেক্ট্রিশিয়ান বা কৰ্মী বৈদ্যুতিক শক থেকে মারা পর্যন্ত যেতে পারে। তাই বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টে টেপিং করা একান্ত প্রয়োজন। নিচের বিষয়গুলোর জন্য তারের জয়েন্টে টেপিং করার পূর্ণ।

১. শর্ট সার্কিট থেকে রক্ষার জন্য;
২. সংযোগস্থলকে অভ্যাইড থেকে রক্ষা করতে;
৩. সংযোগস্থলের ক্ষয়রোধ করতে;
৪. ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা জন্য;
৫. শুয়ারিং সার্কিটকে নিরাপদ করতে;
৬. সংযোগস্থল দেখতে ভালো সাধার জন্য টেপিং করা প্রয়োজন।

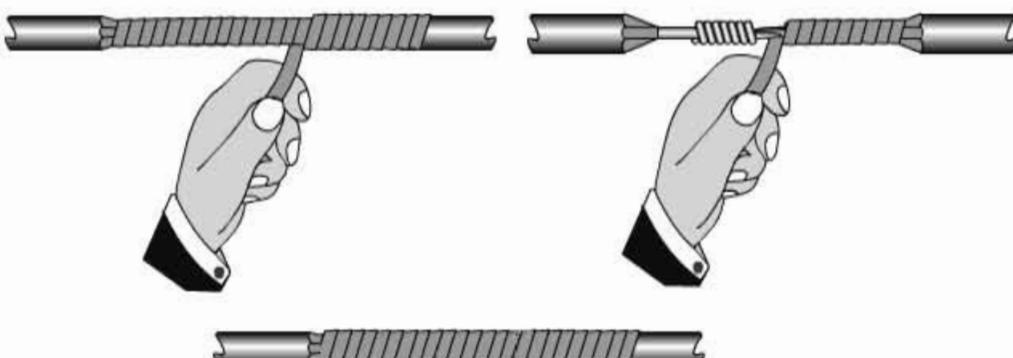৪.৪.৩ টেপিং (Taping) এর ধাপ বা পদক্ষেপ সমূহ

- তারের জয়েন্ট পরিষ্কার করতে হবে;
- উপযুক্ত মানের ইনসুলেশন টেপ সঞ্চাহ করতে হবে;
- জয়েন্টের এক পার্শ থেকে টেপ পোচাতে হবে;
- পরিবাহী তারের ইনসুলেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে টেপ পোচাতে হবে।



চিত্র: ৪.১৬ তারের জয়েন্টে টেপিং করা

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. জয়েন্টের তারের ইনসুলেশন কেটে ফেলে দেয়াকে কী বলে?
২. ঝালাইয়ে ফ্ল্যাক্স-এর কাজ কী?
৩. ডুপ্লেক্স জয়েন্ট কোথায় ব্যবহার করা হয়?
৪. বহু খেই বিশিষ্ট তারে কোন ধরনের জয়েন্ট ব্যবহার করা হয়?
৫. দুকোর বিশিষ্ট তারে কোন ধরনের সংযোগ করা হয়?
৬. চাকুর ভোঁতা অংশ দিয়ে যে কাজ করা হয় তাকে কী বলে?
৭. টেপিং কী?
৮. কী দিয়ে টেপিং করা হয়?
৯. তারের জয়েন্টে সোভারিং শেষে কী কাজ করা হয়?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. তারের জয়েন্ট কী?
২. বৈদ্যুতিক তারে জয়েন্টের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।
৩. ভালো জয়েন্টের গুণাবলি উল্লেখ কর।
৪. জয়েন্টের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ কর।
৫. পিগটেইল জয়েন্ট-এর বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।
৬. সোভারিং বলতে কী বোঝায়?
৭. সোভারের টিন-লিডের অনুপাত কত?
৮. তারের জয়েন্ট সোভারিং করার উদ্দেশ্য কী?
৯. সোভার কত প্রকার ও কী কী?
১০. খুব বেশি তাপমাত্রায় কোন ধরনের সোভারিং করা হয়?

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. তারের জয়েন্ট করার পদক্ষেপ ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা কর।
২. সোভারিং করার পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা কর।

ব্যাবহারিক (Practical)

জবশীট

জব নং ১: বৈদ্যুতিক তারে পিগটেইল জয়েন্ট তৈরী করতে পারবে।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা(পিপিই) পোশাক পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. ছুরি বা ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক তারের ইনসুলেশন অপসারণের দক্ষতা অর্জন।
৫. অঙ্কন অনুসারে বৈদ্যুতিক তারের পিগটেইল জয়েন্ট তৈরী করার দক্ষতা অর্জন।
৬. বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের স্থান সোন্দারিং করার দক্ষতা অর্জন।
৭. বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের স্থান টেপিং করার দক্ষতা অর্জন।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):

ক্র. নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যার্ভার্ড	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কালো ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাপ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড গ্লোবস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড সেনিটাইজার	৯৯.৯৯% জীবাণু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Instruments):



ক্র. নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	৮" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০২	কাটিং প্লায়ার্স	৮" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৩	লং নোজ প্লায়ার্স	৮" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৪	ওয়্যার স্ট্রিপার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৫	কানেকটিং স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৬	ফ্লাট স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৭	ফিলিপস স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৮	নিয়ন টেস্টার	২২০V, ৫ A	০১টি
০৯	এ্যাভোমিটের	ডিজিটাল/ এ্যানালগ	০১টি

১০	সোন্ডারিং আস্তরণ	২২০V, ১০০ W	০১টি
----	------------------	-------------	------

ধর্মোজনীয় মালামাল (Required Materials):

ক্র. নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	পিভিসি ক্যাবল, লাল	১/১.৮ মি.মি	০৩মি
০২	পিভিসি ক্যাবল, কাল	১/১.৮ মি.মি	০৩মি
০৩	কানেকটিং শীড		পরিমান যতো
০৪	রজন / ফ্লাঙ্ক		পরিমান যতো
০৫	ইলুলেটিং ট্যাপ		পরিমান যতো

চিত্র /ভারাশাম (Figure/Diagram):

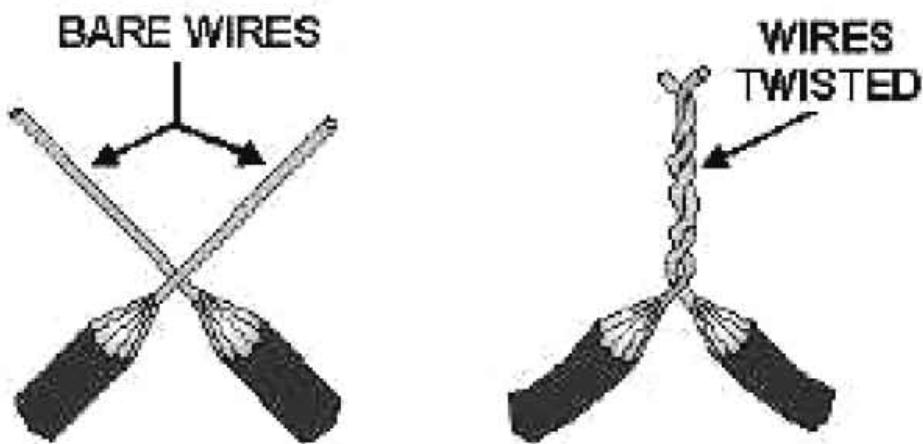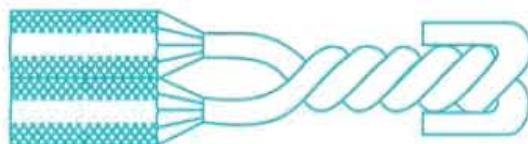

চিত্র -৪.১৭ র্যাট বা পিগ টেইল জয়েন্ট

কাজের ধাপ (Working Procedure):

১. প্রথমে স্টোর হতে পিপিই (PPE), OSH হ্যান্ড-টুলস, শিক্ষা-উপকরণ ও পরিমাপকযন্ত্র সমূহ সংগ্রহ করে কাজের টেবিলের উপর রাখতে হবে।
২. নাইফ অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে প্রয়োজনমতো তারের ইনসুলেশন রিমুভ করবে।
৩. কভাক্টের পৃষ্ঠাটি এমরি পেপার/চুরির উল্টা পিঠ ব্যবহার করে স্ক্র্যাপ করবে বা পরিষ্কার করবে।
৪. ইনসুলেশন সরানো দৃঢ়ি মাথা প্রয়োজন অনুযায়ী মোড়িয়ে র্যাট বা পিগ টেইল জয়েন্ট তৈরী করবে।
৫. জয়েন্টের ছান সোল্ডারিং করবে।
৬. PPE, OSH যন্ত্রপাতি, শিক্ষাউপকরণ ও পরিমাপক যন্ত্রসমূহ স্টোরে জমা দিতে হবে।
৭. কাজের টেবিল পরিষ্কার করতে হবে।

সতর্কতা (Precaution):

- সঠিক পদ্ধতিতে তারের ইনসুলেশন কাটা বা ক্ষিনিং করতে হবে।
- সঠিক পদ্ধতিতে তারকে পরিষ্কার করা বা স্ক্র্যাপিং করতে হবে।
- নির্দিষ্ট নিয়মে প্রয়োজনীয় সংযোগ বা জয়েন্ট করতে হবে।
- প্রয়োজন অনুসারে সোল্ডারিং বা টেপিং করতে হবে।
- সঠিক সোল্ডারিং এর জন্য পদক্ষেপগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- সঠিক টেপিং এর জন্য পদক্ষেপগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা: বৈদ্যুতিক তার বা ক্যাবলে র্যাট বা পিগ টেইল জয়েন্ট করার দক্ষতা অর্জন হয়েছে। বাস্তবজীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

জব নং ২: বৈদ্যুতিক তারের টি-জয়েন্ট জয়েন্ট তৈরী করণ।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা(পিপিই) পোশাক পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. ছুরি দিয়ে করে বৈদ্যুতিক তারের ইনসুলেশন অপসারণের দক্ষতা অর্জন;
৫. অঙ্কন অনুসারে বৈদ্যুতিক তারের টি-জয়েন্ট তৈরী করার দক্ষতা অর্জন;
৬. বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের স্থান সোভারিং টেপিং করার দক্ষতা অর্জন।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):

ক্র. নং	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যার্ভার্ড	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কালো ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাথ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড স্ট্রোবস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড সেন্টাইজার	৯৯.৯৯% জীবাণু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী


প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Instruments):

ক্র. নং	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	কঘিনেশন প্লার্যাস	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০২	কাটিংপ্লার্যাস	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৩	লং নোজপ্লার্যাস	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৪	ওয়্যার স্ট্রাইপার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৫	কানেকটিং স্ক্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৬	ফ্লাট স্ক্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৭	ফিলিপস স্ক্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৮	নিয়ন টেস্টার	২২০V, ৫ A	০১টি
০৯	এ্যাভোমিটের	ডিজিটাল/ এ্যানালগ	০১টি
১০	সোভারিং আয়রণ	২২০V, ১০০ W	০১টি

প্রয়োজনীয় মালামাল (Required Materials):

ক্র. নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	পিভিসি ক্যাবল, লাল	1/1.8 মি: মি:	০৩মি
০২	পিভিসি ক্যাবল, কাল	1/1.8 মি.মি	০৩মি
০৩	কানেকটিং লীড		পরিমান মতো
০৪	রজন / ফ্লাক্স		পরিমান মতো
০৫	ইন্সুলেটিং ট্যাপ		পরিমান মতো

ডায়াগ্রাম (Diagram):

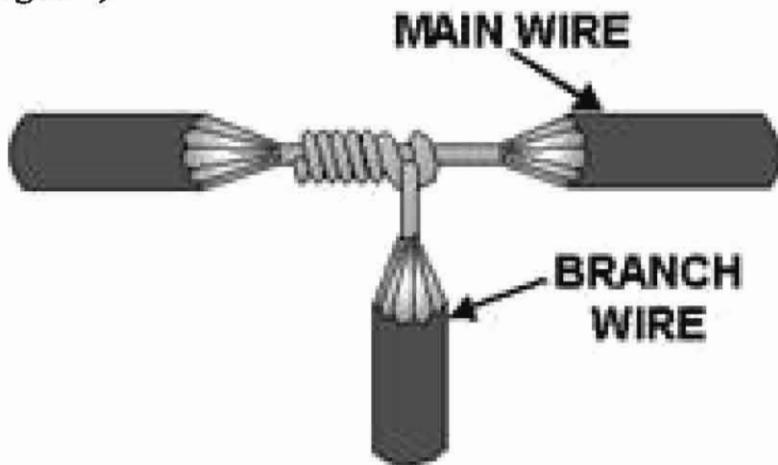

চিত্র -৪.১৮ টি-জয়েন্ট জয়েন্ট

কাজের ধাপ (Working Procedure):

- প্রথমে স্টোর হতে পিপিই (PPE), OSH হ্যান্ড টুলস, শিক্ষা উপকরণ ও পরিমাপকযন্ত্র সমূহ সংগ্রহ করে কাজের টেবিলের উপর রাখতে হবে।
- নাইফ অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে প্রয়োজনমতো তারের ইনসুলেশন কেটে ফেলতে হবে।
- কভাক্টের পৃষ্ঠাটি এমরি পেপার/ছুরির উল্টা পিঠ ব্যবহার করে স্ক্র্যাপ করবে বা পরিষ্কার করবে।
- ইনসুলেশন সরানো দুটি মাথা প্রয়োজন অনুযায়ী পেঁচিয়ে টি-জয়েন্ট তৈরী করবে।
- জয়েন্টের ছান সোন্দারিং করবে।
- PPE, OSH ব্যৱহারি, শিক্ষাউপকরণ ও পরিমাপকযন্ত্র সমূহ স্টোরে জমা দিতে হবে।
- কাজের টেবিল পরিষ্কার করতে হবে।

সতর্কতা (Precaution):

- সঠিক পদ্ধতিতে তারের ইনসুলেশন কাটা বা ক্ষিনিং করা ।
- চাকু সাবধানে ব্যবহার করা, যেন এর ধারালো অংশে হাতে না লাগে ।
- সঠিক পদ্ধতিতে তারকে পরিষ্কার করা বা ক্র্যাপিং করতে হবে ।
- নির্দিষ্ট নিয়মে প্রয়োজনীয় সংযোগ বা জয়েন্ট করতে হবে ।
- সোন্ডারিং এর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন ভালো অংশে সোন্ডারিং না হয় ।
- সঠিক টেপিং এর জন্য পদক্ষেপগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে ।

অর্জিত দক্ষতা: বৈদ্যুতিক তার বা ক্যাবলে টি-জয়েন্ট করার দক্ষতা অর্জন হয়েছে। বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

জব নং ৩: বৈদ্যুতিক তারে ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরী করণ

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা(পিপিই) পোশাক পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ছান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. ছুরি বা ওয়্যার স্ট্রিপার ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক তারের ইনসুলেশন অপসারণের দক্ষতা অর্জন।
৫. অঙ্কন অনুসারে বৈদ্যুতিক তারের ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরী করার দক্ষতা অর্জন।
৬. বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের ছান সোল্ডারিং করার দক্ষতা অর্জন।
৭. বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের ছান টেপিং করার দক্ষতা অর্জন।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):

ক্র. নং	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যার্ড	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কালো ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যান্টন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড প্রোবস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড সেনিটাইজার	৯৯.৯৯% জীবাণু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Instruments):


ক্র. নং	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০২	কাটিং প্লায়ার্স	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৩	লং নোজ প্লায়ার্স	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৪	ওয়্যার স্ট্রিপার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৫	কানেকটিং স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৬	ফ্লাট স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৭	ফিলিপস স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি

০৮	নিয়ন টেস্টার	২২০V, ৫ A	০১টি
০৯	এ্যাভোমিটোর	ডিজিটাল/ এ্যানালগ	০১টি
১০	সোল্ডারিং আয়রণ	২২০V, ১০০ W	০১টি

প্রয়োজনীয় মালামাল (Required Materials):

ক্র. নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	পিভিসি ক্যাবল, লাল	1/1.8 মি.মি	০৩মি
০২	পিভিসি ক্যাবল, কাল	1/1.8 মি.মি	০৩মি
০৩	কানেকটিং লীড		পরিমান মতো
০৪	রজন / ফ্লাক্স		পরিমান মতো
০৫	ইঙ্গুলেটিং ট্যাপ		পরিমান মতো

ডায়াগ্রাম (Diagram):

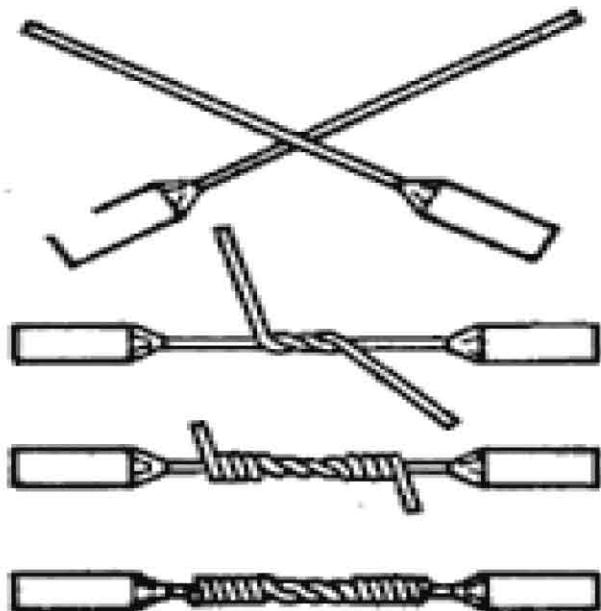

চিত্র -৪.১৯ ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়ন জয়েন্ট

কাজের ধাপ (Working Procedure):

১. প্রথমে স্টোর হতে পিপিই (PPE), OSH হ্যান্ডটুলস, শিক্ষা উপকরণ ও পরিমাপকযন্ত্র সমূহ সংগ্রহ করে কাজের টেবিলের উপর রাখতে হবে।
২. নাইফ অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে প্রয়োজনমত তারের ইনসুলেশন রিমুভ করবে।
৩. কন্ট্রুক্টর পৃষ্ঠাটি এমরি পেপার/ছুরির উল্টা পিঠ ব্যবহার করে স্ক্র্যাপ করবে বা পরিষ্কার করবে।
৪. ইনসুলেশন সরানো দুটি মাথা প্রয়োজন অনুযায়ী মোড়িয়ে ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরী করবে।
৫. জয়েন্টের ছান টেপিং / সোল্ডারিং করবে।
৬. PPE, OSH যন্ত্রপাতি, শিক্ষাউপকরণ ও পরিমাপক যন্ত্রসমূহ স্টোরে জমা দিতে হবে।
৭. কাজের টেবিল পরিষ্কার করতে হবে।

সতর্কতা (Precaution):

- সঠিক পদ্ধতিতে তারের ইনসুলেশন কাটা বা ফিনিং করা।
- চাকু সাবধানতার সহিত ব্যবহার করতে হবে যেন এর ধারালো অংশ শরীরের কোনো ঘায়গায় লেগে কেটে যায়।
- সঠিক পদ্ধতিতে তারকে পরিষ্কার করা বা স্ক্র্যাপিং করতে হবে।
- নির্দিষ্ট নিয়মে প্রয়োজনীয় সংযোগ বা জয়েন্ট করতে হবে।
- প্রয়োজন অনুসারে সোল্ডারিং বা টেপিং করতে হবে।
- সঠিক সোল্ডারিং এর জন্য পদক্ষেপগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- সঠিক টেপিং এর জন্য পদক্ষেপগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা: বৈদ্যুতিক তার বা ক্যাবলে ওয়েস্টার্ণ ইউনিয়ন জয়েন্ট করার দক্ষতা অর্জন হয়েছে। বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

জব নং ৪: বৈদ্যুতিক তারে ম্যারিড জয়েন্ট তৈরী করণ

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

৮. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা(পিপিই) পোশাক পরিধান করা;
৯. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
১০. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
১১. ছবি বা ওয়্যায়ার স্টিপার ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক তারের ইনসুলেশন অপসারণের দক্ষতা অর্জন।
১২. অঙ্কন অনুসারে বৈদ্যুতিক তারের ম্যারিড জয়েন্ট তৈরী করার দক্ষতা অর্জন।
১৩. বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের স্থান সোভারিং করার দক্ষতা অর্জন।
১৪. বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের স্থান টেপিং করার দক্ষতা অর্জন।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE):

ক্র. নং	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যার্ভার্ড	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কালো ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাপ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাত্রা	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড গ্লোবস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড সেনিটাইজার	৯৯.৯৯% জীবাণু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Instruments):


ক্র. নং	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০২	কাটিং প্লায়ার্স	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৩	লং নোজ প্লায়ার্স	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি

০৪	ওয়্যার স্ট্রিপার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৫	কানেকটিং স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৬	ফ্লাট স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৭	ফিলিপস স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৮	নিয়ন টেস্টার	২২০V, ৫ A	০১টি
০৯	এ্যাডভেমিটোর	ডিজিটাল / এ্যানালগ	০১টি
১০	সোন্ডারিং আয়রণ	২২০V, ১০০ W	০১টি

প্রয়োজনীয় মালামাল (Required Materials):

ক্র. নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	পিভিসি ক্যাবল, লাল	1/1.8 মি.মি.	০৩মি
০২	পিভিসি ক্যাবল, কাল	1/1.8 মি.মি.	০৩মি
০৩	পিভিসি ক্যাবল, সবুজ	1/1.8 মি.মি.	০৩মি
০৪	কানেকটিং লীড		পরিমান মতো
০৫	রজন / ফ্লাক্স		পরিমান মতো
০৬	ইলুলেটিং ট্যাপ		পরিমান মতো

ডায়াগ্রাম (Diagram):

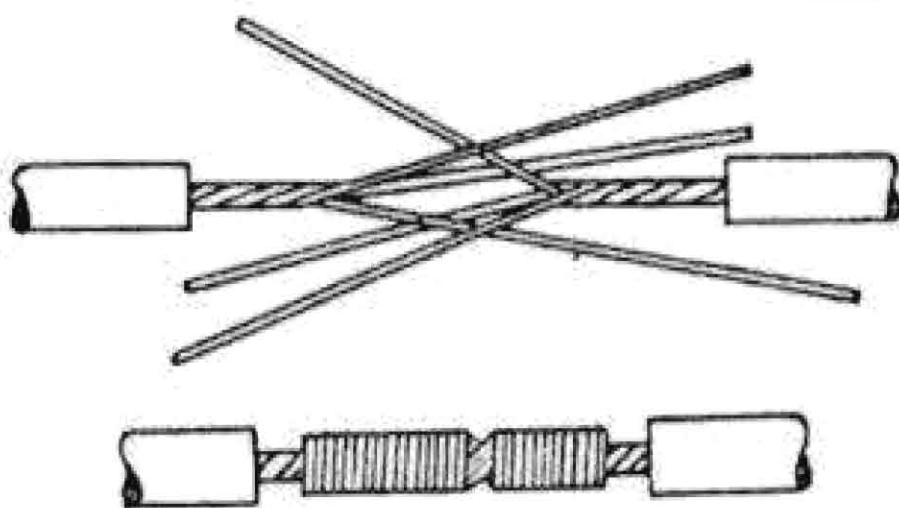

চিত্র -৪.২০ ম্যারিড জয়েন্ট

কাজের ধাপ (Working Procedure):

১. প্রথমে স্টোর হতে পিপিই (PPE), হ্যান্ডটুলস ও ক্যাবল সংগ্রহ করে কাজের টেবিলের উপর রাখতে হবে।
২. নাইফ অথবা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে প্রয়োজনমত তারের ইনসুলেশন কেটে ফেলতে হবে।
৩. কন্ডাক্টর পৃষ্ঠাটি এমরি পেপার/ছুরির উল্টা পিঠ ব্যবহার করে স্ক্র্যাপ করবে বা পরিষ্কার করবে।
৪. ইনসুলেশন সরানো দুটি মাথা প্রয়োজন অনুযায়ী পেঁচিয়ে ম্যারিড জয়েন্ট তৈরী করবে।
৫. জয়েন্টের ছান সোল্ডারিং করবে।
৬. PPE, OSH যত্নপাতি, যত্নসমূহ স্টোরে জমা দিতে হবে।
৭. কাজের টেবিল ও পরিষ্কার করতে হবে।

সতর্কতা (Precaution):


- সঠিক পদ্ধতিতে তারের ইনসুলেশন কাটা বা ক্ষিনিং করা।
- চাকু সাবধানতার সহিত ব্যবহার করতে হবে যেন এর ধারালো অংশ শরীরের লেগে কেটে না যায়।
- সঠিক পদ্ধতিতে তারকে পরিষ্কার করা বা স্ক্র্যাপিং করতে হবে।
- নির্দিষ্ট নিয়মে প্রয়োজনীয় সংযোগ বা জয়েন্ট করতে হবে।
- প্রয়োজন অনুসারে সোল্ডারিং বা টেপিং করতে হবে।
- সঠিক সোল্ডারিং এর জন্য পদক্ষেপগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।
- সঠিক টেপিং এর জন্য পদক্ষেপগুলি ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা: বৈদ্যুতিক তার বা ক্যাবলে ম্যারিড জয়েন্ট করার দক্ষতা অর্জন হয়েছে। বাস্তব জীবনে এর যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিট

Electrical Circuit

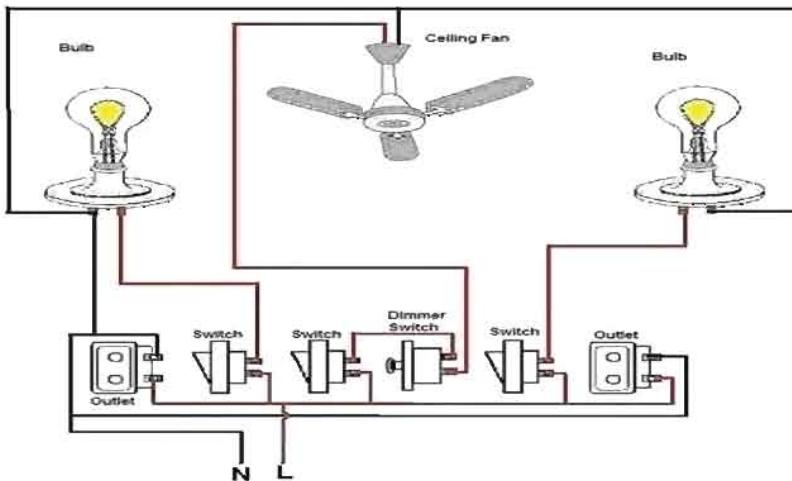

ইলেক্ট্রিক্যাল শুয়ার্কে সার্কিট বা বতনীর ধারণা একটি শুরুত্তপূর্ণ বিষয়। আমরা যেসব বৈদ্যুতিক যন্ত্রাদি ব্যবহার করি তার সবকটির অপারেশন নির্ভর করে যন্ত্রগুলোর ইলেক্ট্রিক সার্কিটের উপর। বাতি, ফ্যান, রেগুলেটর, টর্চ, বৈদ্যুতিক হিটার, আয়রন ইত্যাদি সবধরনের বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কার্যকারিতার মূলে আছে কতগুলো বৈদ্যুতিক সার্কিট। সার্কিটের মাধ্যমে শক্তির ক্রপান্তির ঘটে। যেমন টর্চ জ্বালালে ব্যাটারির রাসায়নিক শক্তি আলোক শক্তিতে ক্রপান্তরিত হয়। ব্যাটারি, ডায়নামো প্রভৃতি একটি সার্কিটের শক্তির উৎস। সাধারণত একটি সার্কিটের উপাদানগুলো হলো এসি বা ডিসি ভোল্টেজ সোর্স, পরিবাহী তার, রেজিস্ট্যাল, ক্যাপাসিটর, ইন্ডাক্টর, ডারোড, ট্রানজিস্টর ইত্যাদি। অনেক সময় সার্কিটের সমস্যার কারণে বৈদ্যুতিক যন্ত্রগাতি কার্যকারিতা হারায়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রগাতি সঠিকভাবে পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মেরামতের জন্য সার্কিট সম্পর্কে যথাযথ তাত্ত্বিক ও ব্যাবহারিক জ্ঞান ধাকা আবশ্যিক। এছাড়া সার্কিট সম্পর্কিত জ্ঞান বৈদ্যুতিক যন্ত্রগাতি মেরামতকালে যন্ত্র ও মানুষ উভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে। এঅধ্যায়ে আমরা কিছু সরল সার্কিটের গঠন আলোচনা করব।


বিভিন্ন জটিল ও বিকৃত সার্কিট নেটওর্কের একেকটি অংশ আবাহ একেকটি সরল সার্কিট। সুতরাং সরল সার্কিট বিষয়ক জ্ঞান পরবর্তীতে জটিল সার্কিট বিশ্লেষণে শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক হবে।

এই অধ্যায় শেষে আসুন-

১. বৈদ্যুতিক সার্কিট ব্যাখ্যা করতে পারব;
২. আদর্শ বৈদ্যুতিক সার্কিটের উপাদান সমূহ বর্ণনা করতে পারব;
৩. সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিট এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারব;
৪. সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিট এর চিত্র অকল করতে পারব;
৫. সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিট এর সংযোগ অনুরূপ করতে পারব;
৬. সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিট এর সমতুল্য রেজিস্ট্রেল বিসেব করতে পারব;
৭. সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের মোট কার্ডেন্ট নির্ণয় করতে পারব;
৮. সার্কিটের শাখা কারেন্ট ও জেলেজ নির্ণয় করতে পারব।

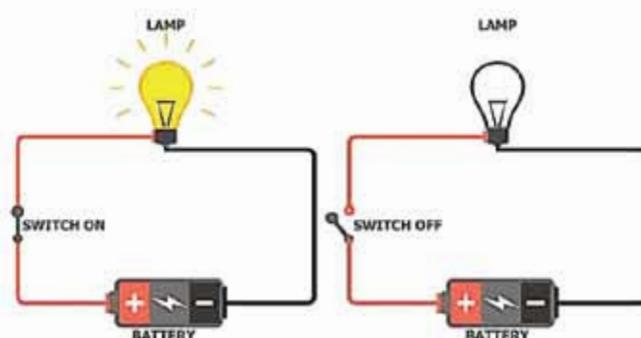৫.১ বৈদ্যুতিক সার্কিট

আমরা জানি বিদ্যুৎ প্রবাহ হলো বৈদ্যুতিক চার্জের প্রবাহ বা জ্বানাত্মক। চার্জ প্রবাহের জন্য একটি বন্ধ পর্দের প্রয়োজন হবে। বৈদ্যুতিক সার্কিট হলো চার্জ প্রবাহের পথ। বৈদ্যুতিক চার্জকে জ্বানচূড় করতে হলো এর উপর কল প্রযোগ করতে হয়। ব্যাটারী বা অন্য ভোল্টেজ উৎস চার্জের উপর কল প্রযোগ করে। ৫.১ নং চিত্রে সূচিটি বৈদ্যুতিক সার্কিট দেখানো হয়েছে। বামদিকের সার্কিটে ব্যাটারীর একবাহ পথেকে বৈদ্যুতিক চার্জ দের হয়ে সংযোগ তার ও বাল্টের ফিলামেন্টের ডিগ্রি দিয়ে প্রবাহিত হয়ে অন্য পাঁচ দিগ্রি দিয়ে ব্যাটারীতে প্রবেশ করবে। অর্ধাং উভয় হাতে দের হয়ে বিদ্যুৎ শোভের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনরাবৃ উৎসে দিয়ে আসছে। বিদ্যুৎ চলাচলের এখনানের পথকে বৈদ্যুতিক বক্তুনী বা সার্কিট বলে। আমরা দেখতে পাই বামদিকের বক্তুনীর বাল্টাতিকে আলো জ্বালিয়ে অর্ধেক ডানদিকের বক্তুনীতে আলো জ্বালিয়েনো। তোমরা কলতে পারবে কেন এমনটি ঘটিছে?




চিত্র: ৫.১ বৈদ্যুতিক সার্কিট

ডান দিকের বর্তনীর সুইচ অফ করা অবহৃত আছে। ফলে বিদ্যুৎ উৎসের এক প্রাণ থেকে বেয় হয়ে অন্য প্রাণে পৌছানোর জন্য নিরবাচিত পথ পাবে না বিধায় উৎস থেকে বিদ্যুৎ বের হবে না। এখনোরে সার্কিটকে উপর সার্কিট বলে। বামপাশের বর্তনীটিতে নিরবাচিত পথে বিদ্যুৎ উৎসের এক প্রাণ থেকে বেয় হয়ে অন্য প্রাণে পৌছাতে পারে বলে একে ক্লোজড সার্কিট বলে। বিদ্যুৎ প্রবাহ না থাকার কারণে ডান পাশের সার্কিটের বাস্তিতে আলো জ্বলেন।

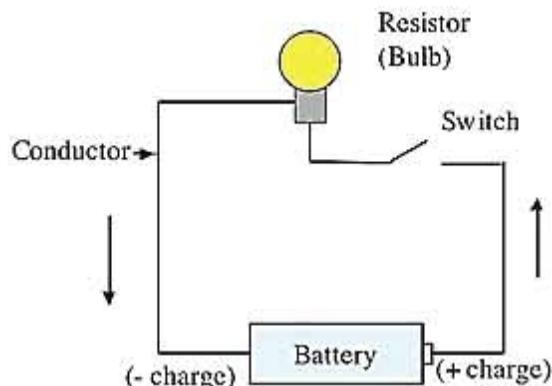৫.১.১ বৈদ্যুতিক সার্কিট এর উপাদান

একটি বৈদ্যুতিক সার্কিট তৈরি করতে কমপক্ষে তিনটি উপাদান প্রয়োজন। যথা:-


- (ক) ডেন্টেজ উৎস
- (খ) বৈদ্যুতিক সোড এবং
- (গ) বৈদ্যুতিক সোড সংযোগ করার জন্য প্রয়োজনীয় তার।



চিত্র: ৫.২ বৈদ্যুতিক সার্কিটের উপাদান

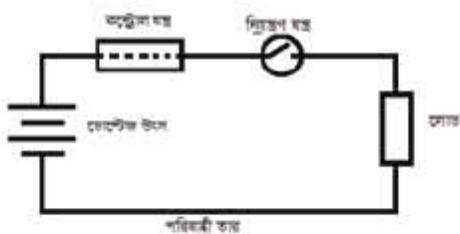৫.১.২ আদর্শ বৈদ্যুতিক সার্কিট

যে সার্কিট বা বর্তনীতে ডেন্টেজ উৎস, রক্ষণাত্মক, নিরাপত্তা, বৈদ্যুতিক সোড ও পরিবাহী তার থাকে তাকে আদর্শ বৈদ্যুতিক সার্কিট বলে। আদর্শ বৈদ্যুতিক সার্কিটের একটি চিত্র নিচে দেওয়া হলো (চিত্র: ৫.৩)।



চিত্র: ৫.৩ আদর্শ বৈদ্যুতিক সার্কিট

একটি আসর্চ বৈদ্যুতিক সার্কিটের মূল উপাদানসমূহের বিবরণ নিচে প্রদান করা হলো:

১. ভোল্টেজ উৎস: ভোল্টেজ উৎস হিসেবে সাধারণত ব্যাটারি, জেনারেটর ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।
২. রেফেল্যান্স: রেফেল্যান্স হিসেবে ফিল্টার, সার্কিট ব্রেকার, খড়ার লোড রিলে ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।
৩. সিরিজসমূহ: সিরিজসমূহ হিসেবে সাধারণত সুইচ ব্যবহার করা হয়।
৪. বৈদ্যুতিক লোড: বাতি, পাখা, হিটার, ট্রিল, ডেভিশন ইত্যাদি হলো লোড।
৫. পরিবাহীর তার: পরিবাহীর তার হিসেবে ক্রেঙ্গিকল ওয়্যার, পিভিসি তার, ডিআইআর তার ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।


৫.২. বৈদ্যুতিক সার্কিটের প্রেসিভিঅল

বৈদ্যুতিক লোড বা ঝোখের সংযোগ বিন্যাস অনুযায়ী বৈদ্যুতিক সার্কিট তিনি ধর্কার। যথা-

- ১। সিরিজ বা প্রেপি সার্কিট;
- ২। প্যারালাল বা সমান্তরাল সার্কিট;
- ৩। সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট বা মিশ্র সার্কিট।

সিরিজ সার্কিট

যে সংযোগে দুই বা তত্ত্বাধিক রেজিস্টর একটার পর একটা সংযুক্ত থাকে, তাকে সিরিজ সংযোগ বলে। এরপ সংযোগ যদি কোনো বক্তৃতে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে সিরিজ সার্কিট বা সিরিজ বক্তৃত বক্তৃতী বা প্রেপি সমবায় বক্তৃতী বলে। চিত্রে (চিত্র: ৫.৪) বৈদ্যুতিক সিরিজ সার্কিট R_1 এর ২য় প্রান্ত R_2 এর ১ম প্রান্তের সাথে সংযুক্ত, আবার R_2 এর ২য় প্রান্ত R_3 এর ১ম প্রান্তের সাথে সংযুক্ত আছে। R_1 এর ১ম প্রান্ত ও R_3 এর ২য় প্রান্তের সাথে ব্যাটারী সংযুক্ত করায় প্রোজেক্ট সার্কিট হয়েছে। যদি R_1 এর ১ম প্রান্ত ও R_3 এর ২য় প্রান্ত খোলা অবস্থার থাকে, তাহলে উহু হবে উপোন সার্কিট।

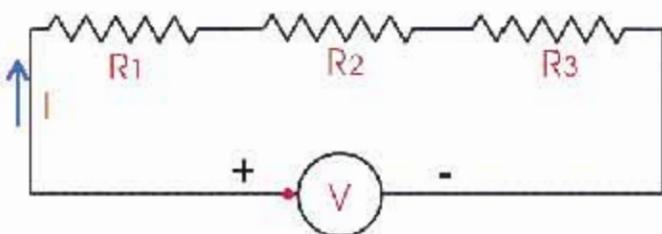

চিত্র: ৫.৪ বৈদ্যুতিক সিরিজ সার্কিট

৫.২.২ সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য নিচে উল্লেখ করা হলো।

(ক) সার্কিটের মোট রেজিস্ট্রেশন আলাদা আলাদা শাখা রেজিস্ট্রেশনগুলোর যোগফলের সমান। অর্থাৎ,


$$R_t = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n;$$

(খ) সার্কিটের প্রতিটি শাখা রেজিস্ট্রেশনের মধ্য দিয়ে একই কারেন্ট প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ,

$$I_t = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n;$$

(গ) সিরিজ সার্কিটে মোট সরবরাহ ভোল্টেজ, শাখা ভোল্টেজগুলোর যোগফলের সমান। অর্থাৎ,

$$V_t = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n;$$

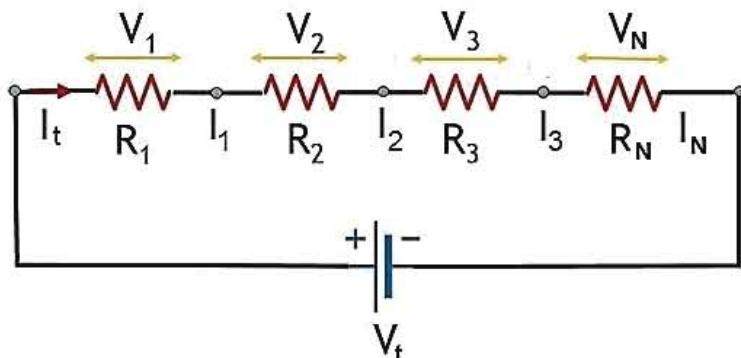

চিত্র: ৫.৫ বৈদ্যুতিক সিরিজ সার্কিট

৫.২.৩ সিরিজ সার্কিটের ব্যবহার

সিরিজ সার্কিটের কয়েকটি ব্যবহার নিচে উল্লেখ করা হলো।

(ক) কয়েকটি ভোল্টেজের বৈদ্যুতিক সরবরাহাদিকে বেশি ভোল্টেজে ব্যবহার করার জন্য সিরিজে সংযোগ করা হয়।

(খ) আলোকসজ্জা ও মোটরের করেল সংযোগ করতে সিরিজ সংযোগ ব্যবহৃত হয়।


(গ) সার্কিটের কন্ট্রিনিউটি টেস্ট করার জন্য সিরিজ সার্কিট ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) অচলিত ফ্যান রেগুলেটরে সিরিজ সার্কিট ব্যবহার করা হয়।

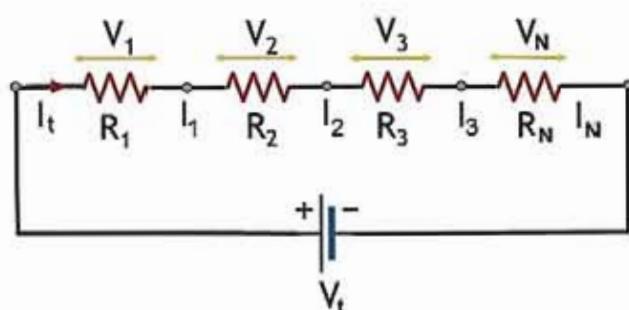५.३.४ शिविज नार्कोटेक्स सोर्ट ब्रिक्सटाल, मुठि कामेट ओ शाखा डोक्टेक्स निर्माण।

ଦେଖିବ ଯାର୍ଡିଟିକ୍ ଲୋଟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିଗାଲ ନିର୍ମିତ

মনে করি, একটি সিগ্নেল সার্কিট তিনটি শাখা রেজিস্ট্যাল, R_1 , R_2 ও R_3 নিয়ে গঠিত। শাখা রেজিস্ট্যালগুলোর মধ্য দিয়ে আবাহিত কার্ডেট ব্যাক্সের মে I_1 , I_2 ও I_3 । উল্লেখ্য যে $I_1 = I_2 = I_3$. ধরা যাক সার্কিটের মোট সরবরাহ ভোল্টেজ V_t , মোট কার্ডেট I_t , সিরিজে সহযুক্ত রেজিস্ট্যালগুলোর সমষ্টিঃ রেজিস্ট্যাল R_t এবং শাখা রেজিস্ট্যাল তিনটির আড়াআড়ি ভোল্টেজ মুশ ব্যাক্সের V_1 , V_2 ও V_3 ।



स्थिः ५, ६ देवानामिक सिंहित गार्डि

अद्यतम उचानुषाशी।

$$V_1 = I_1 R_1 = I_4 R_1$$

$$\mathbf{V}_2 = \mathbf{L}_2 \mathbf{R}_2 = \mathbf{L}_4 \mathbf{R}_2$$

$$V_3 = I_3 R_3 = I_4 R_3$$

ଫୁଲରେ ଚିତ୍ର ସେବକେ ଏହି ସ୍ପାଇସ୍ ଯେ, ରେଜିସ୍ଟ୍ୟୁଲେସନ୍‌ଶ୍ଳୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଡୋକ୍ଟେର୍ ଛପେର ଯୋଗବଳ ବ୍ୟାଟାରିର ଡୋକ୍ଟେର୍ ତଥା ମୋଟ ଡୋକ୍ଟେର୍‌ର ସମାନ ।

V_b, V_1, V_2, V_3 এর মান (i) নঁ
সমীক্ষালে বসিয়ে পাই

$$I_t R_t = I_t R_1 + I_t R_2 + I_t R_3$$

$$= L_t(R_1 + R_2 + R_3)$$

$$\text{तथा, } R_t = \frac{I_t(R_1 + R_2 + R_3)}{I_t}$$

$$\text{অর্থাৎ, } R_t = R_1 + R_2 + R_3$$

যে কোনো সংখ্যক রেজিস্ট্যান্স সিরিজে সংযুক্ত থাকলে, সমতুল্য রেজিস্ট্যান্স হবে

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_N$$

রেজিস্ট্যান্সগুলো সমান মানের হলে, অর্থাৎ

$$R_1 = R_2 = R_3 = \dots = R_N = R, \text{ হলে আমরা লিখতে পারি,}$$

$$R_t = NR$$

ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে সার্কিটের মোট কারেন্ট নির্ণয় করা যায়।

অর্থাৎ মোট কারেন্ট,

$$I_t = \frac{V_t}{R_t}$$

সিরিজ সার্কিটের শাখা কারেন্ট নির্ণয়:

সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য হতে আমরা জানি, সার্কিটের মোট কারেন্ট হবে প্রতিটি শাখা কারেন্টের সমান (চিত্র: ৫.৬)।

প্রতিটি শাখার কারেন্ট যথাক্রমে,

R_1 এর শাখা কারেন্ট, $I_1 = I_t$ অ্যাম্পিয়ার;

R_2 এর শাখা কারেন্ট, $I_2 = I_t$ অ্যাম্পিয়ার;

R_3 এর শাখা কারেন্ট $I_3 = I_t$ অ্যাম্পিয়ার।

অর্থাৎ, $I_t = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$

সিরিজ সার্কিটের শাখা ভোল্টেজ নির্ণয়:


R_1, R_2 এবং R_3 এর শাখা ভোল্টেজ যদি যথাক্রমে V_1, V_2 এবং V_3 হয়, তাহলে লেখা যায় (চিত্র: ৫.৬):

$$V_1 = I_1 R_1, V_2 = I_2 R_2 \text{ এবং } V_3 = I_3 R_3$$

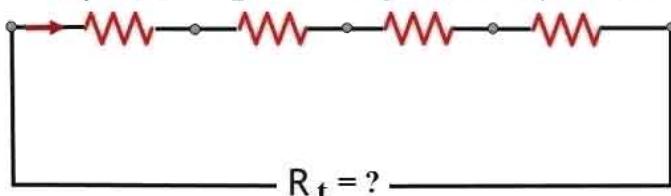৫.২.৫ সিরিজ সার্কিট বিষয়ক করেকটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান:

সমস্যা - ১ : যদি $R_1 = 5 \Omega$, $R_2 = 10 \Omega$, $R_3 = 15 \Omega$ এবং $R_4 = 20 \Omega$ হয়, তবে $R_t = ?$

$$R_1 = 5 \Omega \quad R_2 = 10 \Omega \quad R_3 = 15 \Omega \quad R_4 = 20 \Omega$$



চিত্র: ৫.৭ রোধের সমান্তরাল সংযোগ

সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য হতে আমরা জানি, সিরিজ সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যাল

$$\begin{aligned} R_t &= (R_1 + R_2 + R_3 + R_4) \Omega \\ &= (5 \Omega + 10 \Omega + 15 \Omega + 20 \Omega) \\ &= 50 \Omega \end{aligned}$$

সমস্যা-২: ১০ ওহমের ৫ টি রেজিস্ট্র সিরিজে যুক্ত করলে বর্তনীর মোট রোধ কত হবে?

সমাধান:

আমরা জানি, একই মানের একাধিক রেজিস্ট্যাল এর সমষ্টিয়ে সিরিজ বর্তনী তৈরি করা হলে, যেকোনো একটি রেজিস্ট্যালের মানকে রেজিস্ট্যালের সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে বর্তনীর মোট রোধ পাওয়া যাবে।


আলোচ্য ক্ষেত্রে, $n = 5$, $R = 10$ ওহম

সুতরাং $R_t = nR$ হতে পাই,

$$\begin{aligned} R_t &= 5 \times 10 \text{ ওহম} \\ &= 50 \text{ ওহম} \end{aligned}$$

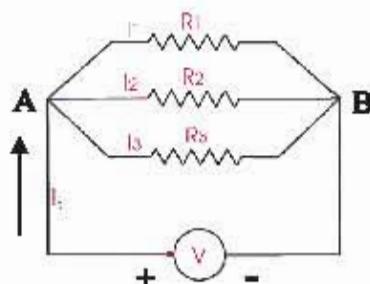৫.৩ প্যারালাল সার্কিট

যদি একাধিক রেজিস্ট্রেলের প্রতিটির একযোগে একটি সাধারণ বিন্দুতে এবং অন্য প্রান্তগুলো আরেকটি সাধারণ বিন্দুতে সংযুক্ত করা হয় তাহলে রেজিস্ট্রেলের একাধিক বিন্দুসকে প্যারালাল সংযোগ বলে। একপ সংযোগ বলি কোনো বর্তনীতে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে প্যারালাল সার্কিট বা সমান্তরাল বর্তনী বলে (চিত্র-৫.৮)।



চিত্র: ৫.৮ প্যারালাল সার্কিট

এখানে R_1 , R_2 এবং R_3 মাদের তিসটি রেজিস্ট্রেল প্যারালাল সংযোগ অবস্থার দেখানো হয়েছে। এখানে R_1 , R_2 এবং R_3 রেজিস্ট্রেলসমূহের এক ওভ ইলেক্ট্রিক্যালি একটি সাধারণ (Common) বিন্দু, A তে এবং অপর ওভসমূহ অপর একটি সাধারণ (Common) বিন্দু B তে সংযুক্ত হয়েছে।

৫.৩.১ প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্যসমূহ

(ক) প্যারালাল সার্কিটের মোট সমষ্টিঃ রেজিস্ট্রেলের বিপরীত মান, প্রতিটি শাখা রেজিস্ট্রেলের বিপরীত মানের যোগফলের সমান।

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

(খ) প্যারালাল সার্কিটে প্রতিটি শাখা রেজিস্ট্রেলের আঙ্গোআঙ্গো জেলেজ, বর্তনীর সরবরাহ জেলেজের সমান।

$$\text{অর্থাৎ } V_t = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n$$

(গ) প্যারালাল সার্কিটে মোট কারেন্ট, প্রতিটি শাখা কারেন্টের যোগফলের সমান।

$$\text{অর্থাৎ, } I_t = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

৫.৩.২ প্যারালাল সার্কিটের কয়েকটি ব্যবহার এবং সুবিধা-অসুবিধা নিচে দেওয়া হল:

- ব্যবহার:** প্যারালাল সার্কিটে কার্লেট চলাচলের একাধিক পথ থাকায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। যেমন,
- একাধিক বাতিকে আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্যারালাল সার্কিট ব্যবহৃত হয়;
 - সাধারণত আবাসিক এলাকা, অফিস-আদালত, কল-কারখানা, রাস্তার সাইট ও খেলার মাঠ আলোকিত করার জন্য প্যারালাল সার্কিট ব্যবহৃত হয়;
 - বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবহার প্যারালাল সার্কিট ব্যবহৃত হয়;

সুবিধা

(১) প্যারালাল সার্কিটে প্রতিটি সোত আবরা ইচ্ছামতো আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি;

(২) প্যারালাল সার্কিটে একটি সোত নষ্ট হলে অন্য সোতগুলো পূর্বের মতোই কাজ করবে;

অসুবিধা


(৩) যেখানে কম আলোর প্রয়োজন যেখানে প্যারালাল সার্কিট ব্যবহার করা যায় না;

(৪) আলোক সজ্জাকরণে প্যারালাল সার্কিট ব্যবহার করা যায় না।

৫.৩.৩ প্যারালাল সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যাল নির্ণয়।

প্যারালাল সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যাল নির্ণয়:

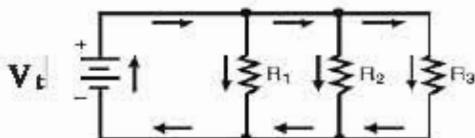৫.৯ নং চিত্রে একটি প্যারালাল সার্কিট দেখানো হয়েছে। মনে করি, শাখা রেজিস্ট্যাল R_1 , R_2 এবং R_3 এর মধ্যে প্রবাহিত কার্লেট বর্ধান্তে I_1 , I_2 এবং I_3 অ্যাপ্লিকার এবং শাখা রেজিস্ট্যালগুলো বরাবর আড়াআড়ি জোটেজ পার্থক্য বর্ধান্তে V_1 , V_2 এবং V_3 তৈরি। ধরা যাক প্যারালাল সার্কিটের মোট সমষ্টিশ রেজিস্ট্যাল, R_t ওহম; সার্কিটের মোট কার্লেট, I_t অ্যাপ্লিকার এবং মোট সরবরাহ জোটেজ V_t তৈরি।



চিত্র-৫.৯: প্যারালাল সার্কিটে কার্লেট ও তোটেজ

গুরুত্বের সূচা অনুযায়ী,

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{V_t}{R_t} \quad [V_t = V_1 = V_2 = V_3]$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_t}{R_t}$$

$$I_3 = \frac{V_t}{R_3} = \frac{V_t}{R_3}$$

$$\text{সূত্রাঃ, } I_1 + I_2 + I_3 = \frac{V_t}{R_1} + \frac{V_t}{R_2} + \frac{V_t}{R_3}$$

$$\text{বা, } I_t = V_t \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) [I_1 + I_2 + I_3 = I_t]$$

$$\text{বা, } \frac{V_t}{R_t} = V_t \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) [I_t = \frac{V_t}{R_t}]$$

$$\text{বা, } \frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} [\text{উভয়পক্ষকে } V_t \text{ দ্বারা ভাগ করে পাই}]$$

$$\text{বা, } R_t = \left(\frac{R_1 R_2 R_3}{R_2 R_3 + R_3 R_1 + R_1 R_2} \right)$$

$$\text{অর্থাৎ, } \frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$


যদি n-সংখ্যক রেজিস্ট্রেল প্যারালালে সংযোগ করা হয় তাহলে মোট সমষ্টুল্য রেজিস্ট্রেল R_t এর জন্য,

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

প্যারালাল সার্কিটে একই ঘানের সমষ্টুল্য রেজিস্ট্রেল নির্ণয় করার সহজ উপায় হলো $V_t = \frac{R}{n}$ ।
এখানে, n দ্বারা রেজিস্ট্রেল সংখ্যা এবং R দ্বারা রেজিস্ট্রেল ঘান বুঝানো হয়েছে।

প্যারালাল সার্কিটের মোট কার্ডেন্ট নির্ণয়:

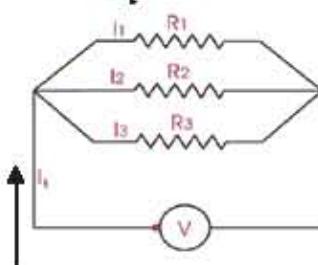প্যারালাল সার্কিটের মোট কার্ডেন্ট নির্ণয় করার জন্য প্রথমে সার্কিটের মোট রেজিস্ট্রেল নির্ণয় করতে হয়।
সার্কিট যদি সরবরাহ জেনেরেল V_t দেওয়া হয়, তবে সার্কিটের মোট কার্ডেন্ট ঘনমের সূচানুযায়ী নির্ণয় করা
বাধ্য। সূত্রাঃ, সার্কিটের মোট কার্ডেন্ট, $I_t = \frac{V_t}{R_t}$ আপিসার হবে।




চিত্র: ৫.১০ প্যারালাল সার্কিট

প্যারালাল সার্কিটের শাখা কারেন্ট নির্ণয়:

প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা জানি, প্যারালাল সার্কিটের প্রতিটি শাখা ভোল্টেজ সরবরাহ ভোল্টেজের সমান এবং প্যারালাল সার্কিটের মোট কারেন্ট শাখা কারেন্টের সমূহের যোগফলের সমান।
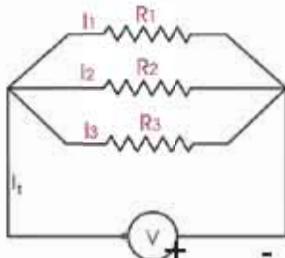
$$\text{অর্থাৎ } V_t = V_1 = V_2 = V_3 \text{ এবং } I_t = I_1 + I_2 + I_3$$



চিত্র: ৫.১১ প্যারালাল সার্কিট

$$R_1 \text{ এর শাখা কারেন্ট যদি } I_1 \text{ হয়, তবে উহমের সূচানুবারী } I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{V_t}{R_1}$$

$$R_2 \text{ এর শাখা কারেন্ট যদি } I_2 \text{ হয়, তবে উহমের সূচানুবারী } I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_t}{R_2}$$

$$R_3 \text{ এর শাখা কারেন্ট যদি } I_3 \text{ হয়, তবে উহমের সূচানুবারী } I_3 = \frac{V_3}{R_3} = \frac{V_t}{R_3}$$

প্যারালাল সার্কিটের শাখা ভোল্টেজ নির্ণয়:

প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা জানি, সার্কিটের প্রতিটি শাখা রেজিস্ট্রেলের আঙ্কাঙ্কি ভোল্টেজ, মোট সরবরাহ ভোল্টেজ এর সমান। অর্থাৎ $V_t = V_1 = V_2 = V_3$

$$R_1 \text{ এর শাখা ভোল্টেজ যদি } V_1 \text{ হয়, তবে } V_1 = V_t$$

$$R_2 \text{ এর শাখা ভোল্টেজ যদি } V_2 \text{ হয়, তবে } V_2 = V_t$$

$$R_3 \text{ এর শাখা ভোল্টেজ যদি } V_3 \text{ হয়, তবে } V_3 = V_t$$

৫.৩.৪ প্যারালাল সার্কিট সম্পর্কিত কয়েকটি সমস্যা ও তার সমাধান

সমস্যা-১: ৫ ওহম এবং ১০ ওহম এর দুটি রেজিস্ট্র প্যারালালে সংযোগ করা হলো। যদি ১০ ওহম-এর মধ্য দিয়ে 2.5 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তবে ৫ ওহম এর ভিত্তি দিয়ে কত অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

সমাধান: মনে করি, ৫ ওহম রেজিস্ট্রের ভিত্তি দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট I_1

$$\text{দেওয়া আছে, } R_1 = 5\Omega, R_2 = 10\Omega, I_2 = 2.5 \text{ Amp. } \therefore I_1 = ?$$

আমরা জানি, প্যারালাল সার্কিটের প্রতিটি শাখার ভোল্টেজ সমান।

$$\therefore V_1 = V_2$$


বা, $I_1 R_1 = I_2 R_2 (V = IR)$

বা, $I_1 = \frac{I_2 R_2}{R_1}$

বা, $I_1 = \frac{2.5 \times 10}{5}$

বা, $I_1 = 5$

উত্তর: $I_1 = 5$ এম্পিয়ার

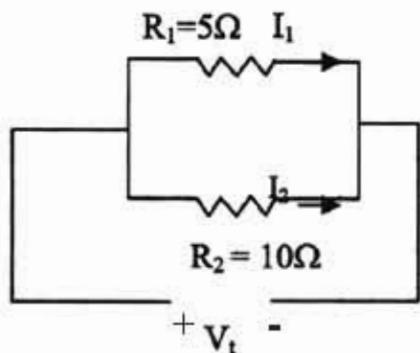

চিত্র: ৫.১২ প্যারালাল সার্কিট

সমস্যা-২: প্যারালাল সংযোগকৃত একটি সার্কিটে 10 ওহম, 15 ওহম এবং 20 ওহম-এর ডিনটি রেজিস্ট্রেল দেওয়া আছে। এদের সমষ্টুল্য রেজিস্ট্রেল নির্ণয় কর।

সমাধান: দেওয়া আছে, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 15\Omega$, $R_3 = 20\Omega$

$$\therefore \text{প্যারালাল সংযোগে সমষ্টুল্য রেজিস্ট্রেল} = R_p$$


প্যারালাল সংযোগে আমরা জানি,

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

বা, $\frac{1}{R_p} = \frac{1}{10} + \frac{1}{15} + \frac{1}{20} = \frac{6+4+3}{60} = \frac{13}{60}$


বা, $R_p = \frac{60}{13}$

$\therefore R_p = 4.62\Omega$

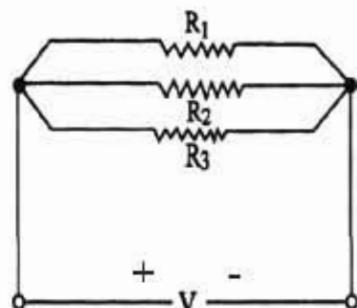

চিত্র: ৫.১৩ প্যারালাল সার্কিট

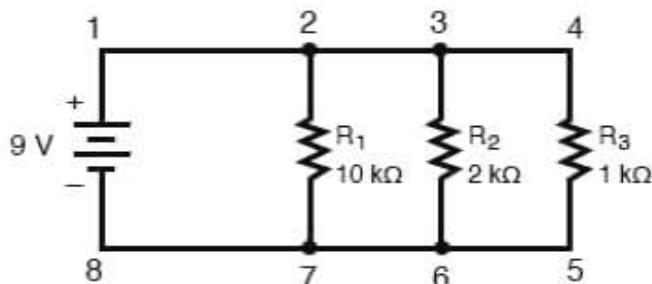সমস্যা-৩: অন্দর চিরের বর্তনী হতে গাই, $R_1 = 10\text{ k}\Omega$, $R_2 = 2\text{ k}\Omega$, $R_3 = 1\text{ k}\Omega$ ও, সরবরাহ তোকেজ ৯ ভোল্ট তখন $R_t = ?$, $I_t = ?$, $I_1 = ?$, $I_2 = ?$, $I_3 = ?$



চিত্র: ৫.১৮ প্যারালাল সার্কিট

সমাধান:

প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য হলে আমরা জানি,

$$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{R_t} = \frac{1}{10} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} = \frac{1+5+10}{10} = \frac{16}{10} \text{ k}\Omega$$

$$R_t = \frac{10}{16} \text{ k}\Omega = 0.625 \text{ k}\Omega = 625 \Omega \text{ (ohms.)}$$

$$I_t = \frac{Vt}{Rt} = \frac{9}{625} = 0.0144 \text{ Amps} = 14.4 \text{ mA.}$$

$$I_1 = \frac{V1}{R1} = \frac{Vt}{R1} = \frac{9}{10\text{k}\Omega} = 0.9 \text{ mA.}$$



$$I_2 = \frac{V2}{R2} = \frac{Vt}{R2} = \frac{9}{2\text{k}\Omega} = 4.5 \text{ mA}$$

$$I_3 = \frac{V3}{R3} = \frac{Vt}{R3} = \frac{9}{1\text{k}\Omega} = 9 \text{ mA } [V_t = V_1 = V_2 = V_3]$$

আবার মোট সোল্টেজ কে সোল্ট কারেন্ট দিয়ে ভাগ করে সমষ্টি রোধ নির্ধার করা যাব।

$$\begin{aligned} \text{সূত্রাঃ } R_t &= \frac{9}{14.4 \text{ mA}} \\ &= 0.625 \text{ k}\Omega \\ &= 625 \text{ ohm} \end{aligned}$$


৫.৩.৫ সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের মধ্যে ভুলনা

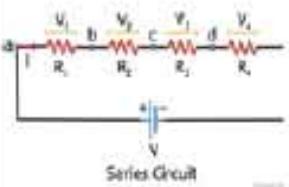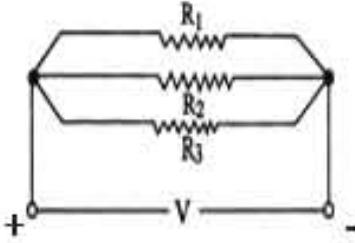অনুবিক নং	পার্থক্যের বিষয়	সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট
১।	সহজ	যে সার্কিট সূই বা তড়োবিক রেফিল্ট্যাল একটির পর একটি সংযোগ করা হয় এবং কারেণ্ট চলাচলের একটিমাত্র পথ থাকে, তাকে সিরিজ সার্কিট বলে।	যদি একাধিক রেফিল্ট্যাল একটি সাধারণ বিন্দুতে এক অন্য শাখারে অন্য একটি সাধারণ বিন্দুতে সংযোগ করা হয়, তাকে প্যারালাল সংযোগ বলে। একল সংযোগ যদি কোনো বকলায়ে কুবছুর করা হয় তবে সেই সার্কিটকে প্যারালাল সার্কিট বা প্যারালাল বকলী বা স্প্যারেল বকলী বলে।
২।	জ্যি	 <p>Series Circuit</p>	
৩।	মাট রেফিল্ট্যাল পর্যবেক্ষণ সূচী	$R_t = R_1 + R_2 + R_3 \dots + R_n$	$\frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$
৪।	সার্কিটের কারেণ্ট	$I_t = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$	$I_t = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$
৫।	সার্কিটের ভোল্টেজ	$V_t = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$	$V_t = V_1 = V_2 = V_3 \dots = V_n$
৬।	কারেণ্ট চলাচলের পথ	সিরিজ সার্কিটে কারেণ্ট চলাচলের একটিমাত্র পথ থাকে।	প্যারালাল সার্কিটে কারেণ্ট চলাচলের একাধিক পথ থাকে।

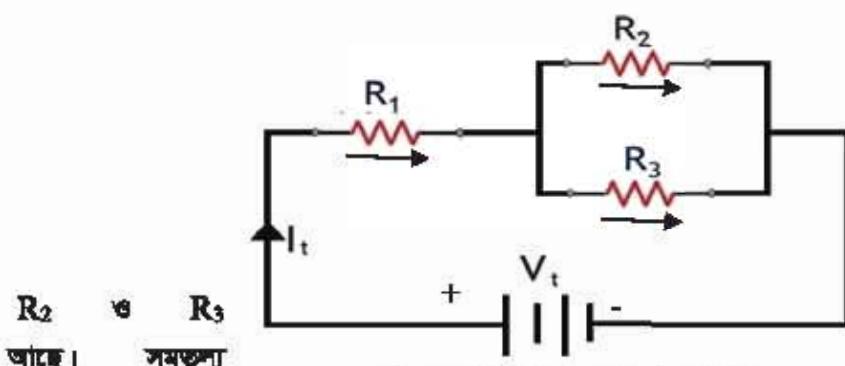५.३ सिरिज-प्यारालाल सार्क्टिट

सिरिज-प्यारालाल सार्क्टिटेर मोट रेजिस्ट्राल निर्णय:

सिरिज-प्यारालाल सार्क्टिटेर हिसेर सहज कवार जन्य वित्रिल लूपेर समतुल्य रेजिस्ट्रालालो आणे बेर करते हवे। एवंपर सिरिज-प्यारालाल सार्क्टिटेर मोट समतुल्य रेजिस्ट्राल R_t निर्णय करते हवे। सिरिज-प्यारालाल सार्क्टिटेर मोट समतुल्य रेजिस्ट्राल निर्णय करते निचे (ठिक: ५.१५ ओ ५.१६) सिरिज-प्यारालाल सार्क्टिटि विश्लेषण करा हलो।



ठिक: ५.१५ सिरिज-प्यारालाल सार्क्टिट

प्यारालाले संयुक्त रेजिस्ट्राल $R_{2,3}$ हले

$$R_{2,3} = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}$$

R_1 ओ $R_{2,3}$ सिरिजे युक्त आहे। एलेय समतुल्य रेजिस्ट्रालाई हवे सिरिज-प्यारालाल सार्क्टिटेर समतुल्य रेजिस्ट्राल R_t । अर्धां, $R_t = R_1 + R_{2,3}$

सिरिज-प्यारालाल सार्क्टिटेर मोट कारेंट निर्णय करते हले दृष्टि विषय जाना दरवकार।

(१) सार्क्टिटेर मोट समतुल्य रेजिस्ट्राल

(२) सार्क्टिटेर सरवकार भोल्टेज

यदि सार्क्टिटेर मोट सरवकार भोल्टेज V_t एवं मोट समतुल्य रेजिस्ट्राल R_t हव, तबे सिरिज-प्यारालाल सार्क्टिटेर मोट कारेंट $I_t = \frac{V_t}{R_t}$ अंशिमार हवे।

सिरिज-प्यारालाल सार्क्टिटेर शाखा कारेंट निर्णय

सिरिज-प्यारालाल सार्क्टिटेर शाखा कारेंट निर्णय करते हले तिळाटि विषय जाना दरवकार। यथा-

(१) सिरिज-प्यारालाल सार्क्टिटेर मोट समतुल्य रेजिस्ट्राल

(२) सार्क्टिटेर सरवकार भोल्टेज

(३) सार्क्टिटेर मोट कारेंट

শাখা কারেন্ট:

$$\text{যেহেতু } I_t = I_1$$

$I_t = I_1$ [সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য হতে আমরা জানি, $I_t = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n$]

R_1 এর শাখা কারেন্ট, $I_1 = I_t$

R_2 এর শাখা কারেন্ট, $I_2 = I_1 \times \frac{R_3}{R_2 + R_3}$

R_3 এর শাখা কারেন্ট, $I_3 = I_1 \times \frac{R_2}{R_3 + R_2}$

সিরিজ-প্যারালাল সার্কিটের শাখা ভোল্টেজ নির্ণয়:

সিরিজ-প্যারালাল সার্কিটের শাখা ভোল্টেজ নির্ণয় করতে হলো চারটি বিষয় জানা দরকার। যথা-


- ১) সিরিজ-প্যারালাল সার্কিটের মোট সমষ্টিঃ রেজিস্ট্র্যাল
- ২) সার্কিটের সরবরাহ ভোল্টেজ
- ৩) সার্কিটের মোট কারেন্ট

শাখা ভোল্টেজ:

R_1 এর শাখা ভোল্টেজ যদি V_1 হয়, তবে $V_1 = I_1 R_1$

R_2 এর শাখা ভোল্টেজ যদি V_2 হয়, তবে $V_2 = I_2 R_2$

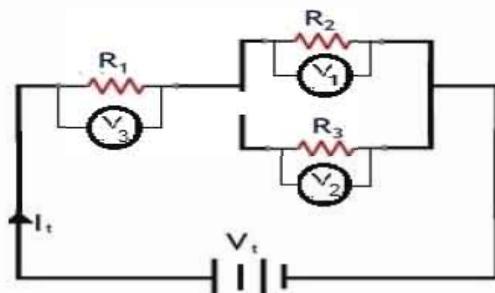
R_3 এর শাখা ভোল্টেজ যদি V_3 হয়, তবে $V_3 = I_3 R_3$



চিত্র: ৫.১৬ সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট

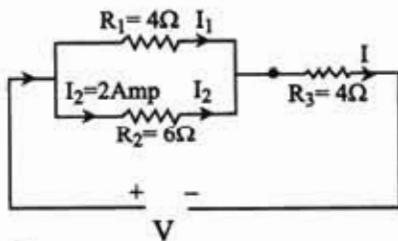৫.৪.১ সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট বিষয়ক কয়েকটি সমস্যার সমাধান

সমস্যা-১: 4 ওহম এবং 6 ওহম এর দুটি রেজিস্ট্রেকে প্যারালালে সংযোগ করা হলো (চিত্র-৫.১৭)। এই লুপটিকে যদি 4 ওহম এর অন্য একটি রেজিস্ট্রের সাথে সিরিজ সংযোগ করা হয় এবং যদি 6 ওহম রেজিস্ট্র্যালের মধ্য দিয়ে 2 অ্যাম্পায়ার কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তবে সরবরাহ ভোল্টেজ কত হবে?



চিত্র: ৫.১৭ সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট

সমাধান:

বেহেটু প্যারালাল সার্কিটের তোষেজ সমান,

$$\therefore V_1 = V_2$$

$$\text{বা, } R_1 I_1 = R_2 I_2$$

$$I_1 = \frac{R_2 I_2}{R_1}$$

$$\text{বা, } I_1 = \frac{6 \times 2}{4}$$

$$\text{বা, } I_1 = 3 \text{ Amp}$$

সার্কিটের মোট কার্বেন্ট

$$= I_1 + I_2 \text{ Amp}$$

$$= 3 + 2 \text{ Amp}$$

$$= 5$$

$$\begin{aligned} R_1 \text{ এবং } R_2 \text{ এর সমতুল্য রেজিস্ট্রেশন } R_p &= \frac{R_1 \times R_2}{R_1 + R_2} \Omega \\ &= \frac{4 \times 6}{4 + 6} \Omega = \frac{24}{10} \Omega = 2.4 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{সার্কিটের মোট রেজিস্ট্রেশন, } R &= R_p + R_3 \\ &= 2.4 + 4 = 6.4 \Omega \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{সূত্রাব, সরবরাহ তোষেজ } V &= IR = 5 \times 6.4 \text{ তোষে } \\ &= 32 \text{ তোষ} \end{aligned}$$

এখানে,

$$R_1 = 4\Omega$$


$$R_2 = 6\Omega$$

$$I_2 = 2 \text{ Amp}$$

$$R_3 = 4\Omega$$

সরবরাহ তোষেজ, \$V = ?

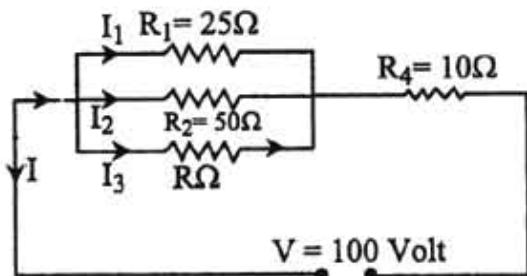সমস্যা-২: 25 ওহম, 50 ওহম এবং R ওহম এর ডিলটি রেজিস্ট্রেকে প্যারালালে সংযোগ করে 10 ওহম এবং অন্য একটি রেজিস্ট্রের সাথে সিরিজে সংযোগ করা হলো (চিত্র-৫.১৯)। সার্কিটিতে 100 ডোক্ট প্রয়োগ করা হল। সার্কিটের মোট কার্যেট 5 আম্পিয়ার। 25 ওহম রেজিস্ট্রালের ডিল দিয়ে 2 আম্পিয়ার এবং 50 রেজিস্ট্রালের ডিল দিয়ে 1 আম্পিয়ার কার্যেট প্রযোজিত হয়। রেজিস্ট্রাল R এর মান কত?



চিত্র: ৫.১৮ মিশ সার্কিট

সমাধান:

$$\text{এখানে, } R_1 = 25 \text{ ওহম}$$

$$I_1 = 2 \text{ আম্পিয়ার}$$

$$R_2 = 50 \text{ ওহম}$$

$$I_2 = 1 \text{ আম্পিয়ার; } R = ?$$

প্যারালাল সার্কিটের শাখা ডোক্টেজ,

$$V_{\text{parallel}} = R_1 I_1 = R_2 I_2 = 25 \times 2 = 50 \times 1 = 50 \text{ ডোক্ট।}$$


এজে প্যারালাল সূপ্রের আড়জিাড়ি ডোক্টেজ = 50 volta.

অতএব, R এর আড়জাড়ি ডোক্টেজ = 50 ডোক্ট হবে (প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট অনুমতি)

$$\begin{aligned} R \text{ ওহমের প্রযোজিত কার্যেট} & I_3 = 5 - (I_1 + I_2) = 5 - (2 + 1) \\ & = 5 - 3 = 2 \text{ আম্পিয়ার} \end{aligned}$$

$$\therefore R = \frac{50}{I_3} = \frac{50}{2} = 25 \Omega$$

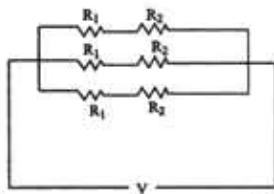সমস্যা-৩: 10 ওহম ও 15 ওহম রেজিস্ট্রাল বিশিষ্ট দুটি পরিবাহীকে সিরিজে সংযোগ দেওয়া হলো। একেপ ডিলটি দল বা সেটকে প্যারালাল সংযোগে সাজানো হলো। এদের মোট রেজিস্ট্রাল কত?



চিত্র: ৫.১৯ প্যারালাল সার্কিট

সমাধান:

এখানে,

$$R_1 = 10\Omega$$

$$R_2 = 15\Omega$$


মনে করি, মোট রেজিস্ট্যাল = R

আমরা জানি,

রেজিস্ট্যাল দুটিকে সিরিজ সংযোগে সাঝালে সমতুল্য রেজিস্ট্যাল $R_s = (R_1 + R_2) = 10 + 15 = 25\Omega$,এজপ তিনটি দশকে প্যারালাল সংযোগ দিলে সমতুল্য রেজিস্ট্যাল R_p হলে,

$$R_p = \frac{25}{3} \Omega = 8.33\Omega$$

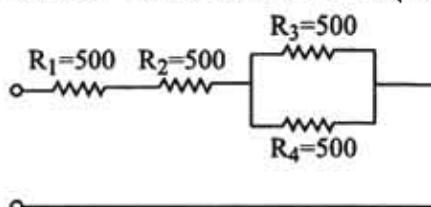সমস্যা-৪: চারটি রেজিস্ট্যালের সমষ্টিয়ে তৈরি একটি বিশ্ব সার্কিটে দুটি রেজিস্ট্যাল সিরিজে ও দুটি রেজিস্ট্যাল প্যারালালে মুক্ত আছে। অতিরিক্ত যান 500 অহম হলে, সার্কিটের সমতুল্য রেজিস্ট্যাল যান কত?



চিত্র: ৫.২০ মিশ্র সার্কিট

সমাধান:

প্যারালাল অংশের মোট রেজিস্ট্যাল,

$$R_p = \frac{500 \times 500}{500 + 500} = \frac{500 \times 500}{1000} = \frac{500}{2} = 250\Omega$$

সার্কিটের মোট সমতুল্য রেজিস্ট্যাল,

$$R_T = 500 + 500 + R_p = 500 + 500 + 250 = 1250\Omega$$

উক্তর: মোট সমতুল্য রেজিস্ট্যাল = 1250 অহম।

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। যে সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহের একটি মাত্র পথ থাকে তাকে কী সার্কিট বলে?
- ৩। একটি আদর্শ সার্কিটে কয়টি উপাদান থাকে?
- ৪। একই মানের বিভিন্ন রেজিস্ট্র সিরিজে সংযোগ করলে সমতুল্য রেজিস্ট্র্যাসের মান নির্ণয় করার সহজ সূত্র কী?
- ৫। সিরিজ সংযোগে সমবেত রেজিস্ট্র্যাস বের করার সূত্রটি লিখ।
- ৬। সিরিজ সার্কিটে সমতুল্য রেজিস্ট্র্যাসের মান বৃদ্ধি পায় না হ্রাস পায়?
- ৭। R_1, R_2 এবং R_3 মানের তিনটি রেজিস্ট্র প্যারালালে সংযোগ করলে সমতুল্য রেজিস্ট্র্যাস কত?
- ৮। প্যারালালে সার্কিটের লোড বাড়লে সার্কিটের কারেন্ট বৃদ্ধি পায় না হ্রাস পায়?
- ৯। সার্কিটের সমতুল্য রোধ করাতে হলে সার্কিটের লোড কীভাবে সংযোগ করতে হবে?
- ১০। প্যারালাল সার্কিটে কোন রাশির মান স্থির বা অপরিবর্তনীয় থাকে?

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন-

- ১। বৈদ্যুতিক সার্কিট বলতে কী বোঝায়?
- ২। আদর্শ সার্কিট কাকে বলে?
- ৩। সিরিজ সার্কিট বলতে কী বোঝায়?
- ৪। সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।
- ৫। সিরিজ সার্কিটের ব্যবহার উল্লেখ কর।
- ৬। প্যারালাল সার্কিট বলতে কী বোঝায়?
- ৭। প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ।
- ৮। সিরিজ-প্যারালাল সার্কিটের ব্যবহার উল্লেখ কর।

চৰচামূলক উত্তর প্রশ্ন

- ১। একটি আদর্শ সার্কিটের উপাদানসমূহের বর্ণনা দাও?
- ২। সিরিজ সার্কিট হতে প্রমাণ কর যে, $R_t = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n$.
- ৩। সিরিজ সার্কিটের মোট কারেন্ট ও ভোল্টেজ এর জন্য রাশিমালা প্রতিপাদন কর।
- ৪। প্যারালাল সার্কিটের মোট সমতুল্য রেজিস্ট্র্যাস এর জন্য রাশিমালা প্রতিপাদন কর।
- ৫। প্যারালাল সার্কিটের শাখা কারেন্ট ও মোট কারেন্ট এর সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ৭। সিরিজ-প্যারালাল সার্কিটের মোট সমতুল্য রেজিস্ট্র্যাস এর সমীকরণ নির্ণয় কর।
- ৮। গৃহে কী ধরনের সার্কিট ব্যবহার করা হয় এবং কেন?

ব্যাবহারিক (Practical)

জবশীট (Assignment Sheet)

জব নং ১: সিরিজ সার্কিট সংযোগকরণ:

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
১২. অঙ্কন অনুযায়ী সার্কিট উপাদান নমনীয় তার দিয়ে সংযোগ করা;
১৩. অ্যামিটার ও ভোল্টেজিমিটার সংযোগ করার দক্ষতা অর্জন করা;
১৪. সংযোগ শেষে সবরাহ দিয়ে সিরিজ বাতির সাহায্যে সার্কিট পরীক্ষা করার দক্ষতা অর্জন করা;
১৫. সার্কিটের প্রবাহিত কারেন্ট পরিমাপ করার দক্ষতা অর্জন করা;
১৬. সার্কিটের ভোল্টেজ নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জন করা;

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রঃ নং:	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যার্ভার্ড মানের	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কালো ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাপ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড গ্লাভস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ অনুযায়ী	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড স্যানিটাইজার	WHO অনুসৃত	প্রয়োজন অনুযায়ী


প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Instruments Required)

ক্রঃ নং:	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	কম্বিনেশন প্লায়ার	৮" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০২	কাটিং প্লায়ার	৮" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৩	লং নোজ প্লায়ার	৮" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৪	ওয়্যার স্ট্রীপার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৫	কানেকটিং স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৬	ফ্লাট স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৭	ফিলিপস স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৮	নিয়ন টেক্টার	২২০V, ৫ A	০১টি
০৯	অ্যাভেমিটার	ডিজিটাল/ অ্যানালগ	০১টি
১০	ডিসি ভোল্টেজিমিটার	0-30V	০৪টি
১১	ডিসি অ্যামিটার	0-500mA	০৩টি

পর্যালোচনীয় মালায়ল (Materials Required)

ক্রম	বস্তি	ক্ষেত্রফল	পরিমাণ
০১	পিঞ্জিসি ক্যাবল, সাল	$1 \times 7/1.8$	০৩মি
০২	পিঞ্জিসি ক্যাবল, কাল	$1 \times 7/1.8$	০৩মি
০৩	পিঞ্জিসি ক্যাবল, সমূজ	$1 \times 7/1.8$	০৩মি
০৪	সুইচ	50V, 1Amp.	০১টি
০৫	ডেভিসেট	$51\Omega, 100\Omega, 200\Omega$	০৩টি
০৬	কানেকটিং শীভ		পরিমাণ ঘৰ্তা
০৭	ইলুক্সেটিং ট্যাপ		পরিমাণ ঘৰ্তা

ভার্যাচাৰ (Diagram):

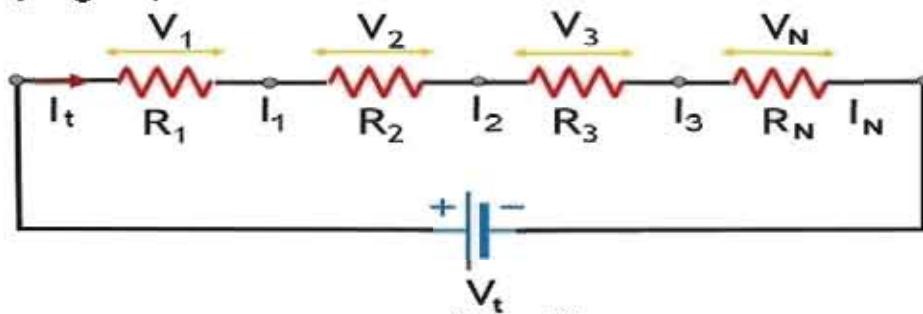

চিত্র - ৫.২২ সিরিজ সার্কিট

কাজের ধাপ (Working Procedure):

১. প্রথমে স্টোর হতে পিপিই (PPE), হাত টুলস ও পরিমাপক যন্ত্ৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰে কাজের টেবিলের উপর রাখতে হবে।
২. লোটবুকে সিরিজ সার্কিট অকল কৰতে হবে।
৩. ট্ৰেইনাৰ বোর্ডে সার্কিট ডায়াগ্ৰাম অনুসৰী সার্কিট তৈৰি কৰতে হবে।
৪. অকল অনুসৰী সার্কিট উপাদান নমলীকৰণ কৰতে হবে।
৫. আমিটোরকে লাইনেৰ সাথে সিরিজে এবং ডেভিসেটকে লাইনেৰ সাথে প্যারালালে সংযোগ কৰতে হবে।
৬. ট্ৰেইনাৰ বোর্ডে ডিসি ভোল্টেজ সেট কৰে সার্কিটে সঞ্চয়াৰ দিতে হবে।
৭. সুইচ অন কৰে আমিটোর ও ডেভিসেটোৱের পাঁচ ডাটা টেবিলে সিপিবজ্জন কৰতে হবে।
৮. পাঁচ নেওা শ্ৰেণী হলে সুইচ বৰ কৰে PPE, টুলস ও পরিমাপক যন্ত্ৰসমূহ স্টোৱে জমা দিতে হবে।
৯. কাজের টেবিল ও জ্বাৰ্কশপ পৰিকাৰ কৰতে হবে।

হিসাব নিকাশ:

সিরিজ সার্কিটের জন্য প্রয়োজনীয় ফরমূলা:

(ক) সার্কিটের মোট রেজিস্ট্যাল আলাদা আলাদা শাখা রেজিস্ট্যালের যোগফলের সমান। অর্থাৎ,

$$R_t = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n;$$

(খ) সার্কিটের প্রতিটি শাখা রেজিস্ট্যালের মধ্য দিয়ে একই কারেন্ট প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ,

$$I_t = I_1 = I_2 = I_3 = \dots = I_n;$$

(গ) সিরিজ সার্কিটে মোট সরবরাহ ভোল্টেজ, শাখা ভোল্টেজের যোগফলের সমান। অর্থাৎ,

$$V_t = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n;$$

ডাটা টেবিল

ক্রমিক নং	R_t ওহম	I_t অ্যাম্প.	I_1 অ্যাম্প.	I_2 অ্যাম্প.	I_3 অ্যাম্প.	V_t ভোল্ট	V_1 ভোল্ট	V_2 ভোল্ট	V_3 ভোল্ট
০১									
০২									
০৩									

আমরা জানি, মোট কারেন্ট, $I_t = \frac{V_t}{R_t}$

$$\% \text{ Error} = \frac{R_t - R_{cal}}{R_t} \times 100\%$$

$$\% \text{ Error} = \frac{I_t - I_{cal}}{I_t} \times 100\%$$

$$\% \text{ Error} = \frac{V_t - V_{cal}}{V_t} \times 100\%$$

সতর্কতা (Precaution)

- সঠিকভাবে হিসেব করে রেজিস্ট্রগুলোর মান নির্ণয় করতে হবে।
- কানেকটিং লীডগুলো সঠিকভাবে সংযুক্ত করতে হবে।
- মিটারগুলো সঠিক নিয়মে সংযোগ করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা: সিরিজ সার্কিট বিষয়ক দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

জব নং ২: প্যারালাল সার্কিট সংযোগ করণ:

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা(পিপিই) পোশাক পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ছান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. অংকন অনুযায়ী সার্কিট উপাদান নমনীয় তারের সাহায্যে সংযোগ করতে পারা;
৫. অংকন অনুযায়ী সার্কিট সংযোগ পরীক্ষা করা;
৬. সার্কিটের শাখা কারেন্ট নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জন করা;
৭. সার্কিটের মোট কারেন্ট নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জন করা।
৮. সার্কিটের প্রতিটি শাখা ভোল্টেজ ও সরবরাহ ভোল্টেজ যাচাই করার দক্ষতা অর্জন করা।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যার্ভার্ড মানের	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কালো ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাথন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিনঙ্কর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড গ্লাভস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড স্যানিটাইজার	WHO অনুসৃত	প্রয়োজন অনুযায়ী


প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Instruments Required)

ক্রমিক নং	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	কম্বিনেশন প্লায়ার	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০২	কাটিং প্লায়ার	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৩	লং নোজ প্লায়ার	৪" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৪	ওয়্যার স্ট্রীপার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৫	কানেকটিং স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৬	ফ্লাট স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৭	ফিলিপস স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৮	নিয়ন টেস্টার	২২০V, ৫ A	০১টি
০৯	অ্যাভোমিটার	ডিজিটাল/ এ্যানালগ	০১টি
১০	ডিসি ভোল্টমিটার	০-৩০V	০৪টি

প্রয়োজ্ঞীয় মালামাল (Required Materials):

ক্রমিক নং	নাম	চেপেগিভিকেশন	পরিমাণ
০১	পিডিসি ক্যাবল, লাল	২৩/০.০০৭৬"	০৩মি
০২	পিডিসি ক্যাবল, কাল	২৩/০.০০৭৬"	০৩মি
০৩	পিডিসি ক্যাবল, সবুজ	২৩/০.০০৭৬"	০৩মি
০৪	সুইচ	৫০V, 1Amp.	০১টি
০৫	ডেজিস্ট্রু	৫১Ω, 1০০Ω, ২০০Ω	০৪টি
০৬	কানেকটিং শীড		পরিমাণ মতো
০৭	ইলেক্ট্রিক চ্যাল		পরিমাণ মতো

ডারায়াগ্ৰাম (Diagram):

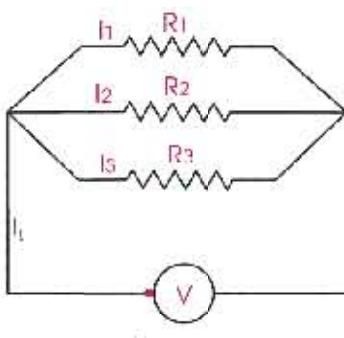

চিত্র -৫.২৩ প্যারালাল সার্কিট

কাজের ধারণা (Working Procedure):

১. পৰ্যন্তে স্টেচ হতে পিপিই (PPE), OSH হাত টুলস, শিক্ষা উপকৰণ ও পরিমাণক যত্ন সমূহ সংযোগ কৰে কাজের টেবিলের উপর রাখতে হবে।
২. মোটবুকে প্যারালাল সার্কিট অঙ্কন কৰতে হবে।
৩. টেইলুর বোর্ডে সার্কিট ডারায়াগ্ৰাম অনুসৰী সার্কিট তৈরি কৰতে হবে।
৪. অ্যামিটোরকে লাইনের সাথে পিৰিজে এবং টেলিফিটাইকে প্যারালালে সংযোগ কৰতে হবে।
৫. টেইলুর বোর্ডের সার্কিটে ডিসি ভোল্টেজ সরবৰাহ দিতে হবে।
৬. অ্যামিটোর ও টেলিফিটাইকের পাঠ গ্ৰহণ কৰে ভাটা টেবিলে লিপিবদ্ধ কৰতে হবে।
৭. সার্কিটের সুইচ চালু কৰতে হবে।

৮. অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারগুলোর পাঠ গ্রহণ করে ডাটা টেবিলে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৯. সুইচ বন্ধ করে PPE, OSH যন্ত্রপাতি ও পরিমাপক যন্ত্রসমূহ স্টোরে জমা দিতে হবে।
১০. কাজ শেষে টেবিল ও ওয়ার্কশপ পরিষ্কার করতে হবে।

ডাটা টেবিল

ক্রমিক নং	R_t ওহম	I_t অ্যাম্প.	I_1 অ্যাম্প.	I_2 অ্যাম্প.	I_3 অ্যাম্প.	V_t ভোল্ট	V_1 ভোল্ট	V_2 ভোল্ট	V_3 ভোল্ট
০১									
০২									

হিসাব নিকাশ:

প্রয়োজনীয় সূত্র:

(ক) প্যারালাল সার্কিটে প্রতিটি শাখা রেজিস্ট্যান্সের আড়াআড়ি ভোল্টেজ, বর্তনীর সরবরাহ ভোল্টেজের সমান।

$$\text{অর্থাৎ } V_t = V_1 = V_2 = V_3 = \dots = V_n$$

(খ) প্যারালাল সার্কিটে মোট কারেন্ট, প্রতিটি শাখা কারেন্টের যোগফলের সমান।

$$\text{অর্থাৎ, } I_t = I_1 + I_2 + I_3 + \dots + I_n$$

(গ) প্যারালাল সার্কিটের মোট সমতুল্য রেজিস্ট্যান্সের বিপরীত মান, প্রতিটি শাখা রেজিস্ট্যান্সের বিপরীত মানের যোগফলের সমান।

$$\text{অর্থাৎ } \frac{1}{R_t} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$\% \text{ Error} = \frac{R_t - R_{cal}}{R_t} \times 100\%$$

$$\% \text{ Error} = \frac{I_t - I_{cal}}{I_t} \times 100\%$$

$$\% \text{ Error} = \frac{V_t - V_{cal}}{V_t} \times 100\%$$

সতর্কতা (Precaution):

- সঠিকভাবে হিসাব করে রেজিস্ট্যারগুলোর মান বের করতে হবে।
- কানেকটিং লীডগুলো সঠিকভাবে লাগাতে হবে।
- মিটারগুলো সঠিক নিয়মে সংযোগ করতে হবে।

অর্জিত দক্ষতা: প্যারালাল সার্কিট বিষয়ক দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব হবে।

জব নং ৩: সিরিজ-প্যারালাল বা মিশ্র সার্কিটের সংযোগ:

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

১. স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা(পিপিই) পোশাক পরিধান করা;
২. প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ছান প্রস্তুত করা;
৩. কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
৪. অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সংযোগ করার দক্ষতা অর্জন করা;
৫. সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট অথবা মিশ্র সার্কিট তৈরি করার দক্ষতা অর্জন করা;
৬. সমতুল্য রোধ বা রেজিস্ট্যাল নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জন করা;
৭. সার্কিটের মোট সমতুল্য কারেন্ট নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জন করা;
৮. সার্কিটের শাখা কারেন্ট নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জন করা;
৯. সার্কিটের শাখা ভোল্টেজ নির্ণয় করার দক্ষতা অর্জন;

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলমেট	স্ট্যার্ডার্ড মানের	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কালো ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাপ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড গ্রোবস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড স্যানিটাইজার	WHO অনুসৃত	প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Instruments):


ক্রমিক নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	কমিনেশন প্লায়ার	৮" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০২	কাটিং প্লায়ার	৮" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৩	লং নোজ প্লায়ার	৮" বা ২০০ মি.মি.	০১টি
০৪	ওয়্যার স্ট্রীপার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৫	কানেকটিং স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৬	ফ্লাট স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি
০৭	ফিলিপস স্লু-ড্রাইভার	৬" বা ১৫০ মি.মি.	০১টি

০৮	নিরব টেস্টার	২২০V, ৫ A	০১টি
০৯	অ্যাজেন্টিমিটের	ডিজিটাল/ এক্সাইল	০১টি
১০	ডিসি স্টেচমিটার	০-৩০V	০৪টি
১১	ডিসি আমিটার	০-৫০০mA	০৩টি

যথোক্তীর শালায়ল (Required Materials):

ক্রম	শির্ষ	প্রয়োজিকেশন	পরিমাণ
০১	পিঞ্জিসি ক্যাবল, লাল	২৩/০.০০৭৬"	০৩টি
০২	পিঞ্জিসি ক্যাবল, কালো	২৩/০.০০৭৬"	০৩টি
০৩	পিঞ্জিসি ক্যাবল, সবুজ	২৩/০.০০৭৬"	০৩টি
০৪	সুইচ	৫০V, 1Amp.	০৪টি
০৫	বেজিস্টের	৫১Ω, 100Ω, 200Ω	০৪টি
০৬	কানেকটিং শীভ		পরিমাণ যতো
০৭	ইলুলেটিং ট্যাগ		পরিমাণ যতো

চার্চারাম (Diagram):

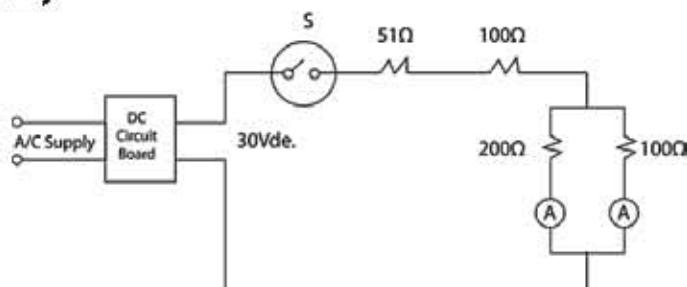

চিত্ৰ-৪.২৪ সিৱিজ-গ্যারাল বা মি঳ সার্কিট

কাজের ধারণ (Working Procedure):

- এখনে স্টোর হতে পিপিই (PPE), হ্যাভ টুলস, শিক্ষা উপকরণ ও পরিমাণক যন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করে কাজের টেবিলের উপর রাখতে হবে।
- সিৱিজ-গ্যারাল সার্কিট অথবা মি঳ সার্কিট খাতাৰ অক্ষে কৰাতে হবে।
- টেইনাৰ বোর্ডে সার্কিট ভাবাবৰ্য অনুবাদী সার্কিট তৈরি কৰাতে হবে।

- সুইচকে লাইনের সাথে সিরিজে, অ্যামিটারকে রেজিস্ট্রের সাথে সিরিজে এবং ভোল্টমিটারকে রেজিস্ট্রের প্যারালালে সংযোগ করতে হবে।
- প্রথমে ট্রেইনারবোর্ডের সার্কিটের এসি সরবরাহ দিতে হবে।
- টেইনার বোর্ডের ডিসি ভোল্টেজ সেট করে নিতে হবে বা সার্কিটে সরবরাহ দিতে হবে।
- সার্কিটের সুইচ অন করে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারগুলোর পাঠ গ্রহণ করে ডাটা টেবিলে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- ডিসি সার্কিট ট্রেইনারবোর্ডের সুইচ বন্ধ করে PPE, টুলস-যন্ত্রপাতি ও পরিমাপক যন্ত্রসমূহ স্টোরে জমা দিতে হবে।
- কাজের টেবিল ও ওয়ার্কশপ পরিষ্কার করতে হবে।

হিসাব নিকাশ:

মনে করি, $R_1 = 51 \Omega$, $R_2 = 100 \Omega$, $R_3 = 200 \Omega$, $R_4 = 1K \Omega = 1000\Omega$

$$\text{সার্কিটের মোট সমতুল্য রোধ, } R_t = R_1 + R_2 \frac{\frac{R_3 \times R_4}{R_3 + R_4}}{\frac{200 \times 1000}{200 + 1000}} \\ = 51 + 100 + 2 \frac{200 \times 1000}{200 + 1000} \\ = 151 + 166.67 \\ = 317.67 \Omega$$

$$\text{সার্কিটের মোট সমতুল্য কারেন্ট, } I_t = \frac{V_t}{R_t} \\ = \frac{30}{317.67} = 0.095 \text{ অ্যাম্পিয়ার} \\ = 95 \text{ মিলি-অ্যাম্পিয়ার}$$

R_1 এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট, $I_1 = I_t = 95 \text{ mA.}$

R_2 এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট, $I_2 = I_t = 95 \text{ mA.}$

$$\text{R}_3 \text{ এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট, } I_3 = I_t \times \frac{R_4}{R_4 + R_3} \\ = 95 \times \frac{1000}{200 + 1000} = 79.17 \text{ mA.}$$

R_4 এর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট, $I_t - I_3 = 95 - 79.17 = 15.83 \text{ mA}$.

শাখা ভোল্টেজ সমূহ:

R_1 এর শাখা ভোল্টেজ $V_1 = I_1 R_1 = 95 \times 51 = 4.845 \text{ mV}$

R_2 এর শাখা ভোল্টেজ $V_2 = I_2 R_2 = 95 \times 100 = 9.5 \text{ mV}$

R_3 এর শাখা ভোল্টেজ $V_3 = I_3 R_3 = 79.17 \times 200 = 15.834 \text{ mV}$

R_4 এর শাখা ভোল্টেজ $= 15.83 \times 1000 = 15.83 \text{ mV}$

ডাটা টেবিল

ক্রমিক নং	মোট রেজিস্ট্রেসন ৰ: ওহম	মোট কারেন্ট I_t	কারেন্ট আপ্সিয়ার	কারেন্ট I_1	কারেন্ট আপ্সিয়ার	কারেন্ট I_2	কারেন্ট আপ্সিয়ার	কারেন্ট I_3	কারেন্ট আপ্সিয়ার	মোট ভোল্টেজ V_t	ভোল্ট ভোল্ট	V_1 ভোল্ট	V_2 ভোল্ট	V_3 ভোল্ট	V_4 ভোল্ট
01															
02															
03															

$$\text{রেজিস্ট্রেসন পরিমাপে ত্রুটি (\%)} = \frac{R_t - R_{cal}}{R_t} \times 100\%$$

$$\text{কারেন্ট পরিমাপে ত্রুটি (\%)} = \frac{I_t - I_{cal}}{I_t} \times 100\%$$

$$\text{ভোল্টেজ পরিমাপে ত্রুটি (\%)} = \frac{V_t - V_{cal}}{V_t} \times 100\%$$

সতর্কতা (Precaution):

- মিটারগুলো সঠিক নিরামে সংযোগ করতে হবে;
- কানেকটিং লীডগুলো ভালোভাবে লাগাতে হবে;
- পরিমাপকৃত কারেন্ট ও হিসেবকৃত কারেন্ট কাছাকাছি মানের হবে;
- মিটারের পাঠ সঠিকভাবে নিতে হবে যেন প্যারালাইক্স ত্রুটি না হয়;

অর্জিত দক্ষতা:

- সিরিজ, প্যারালাল এবং মিশ্র সার্কিট বিষয়ে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জিত হয়েছে যা বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে।

জেনারেল ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কস - ১


দ্বিতীয় পত্র (দশম শ্রেণি)

বিষয় কোড : ৯০২৩

প্রথম অধ্যায়

কমিউনিকেশন সিস্টেম

Communication System

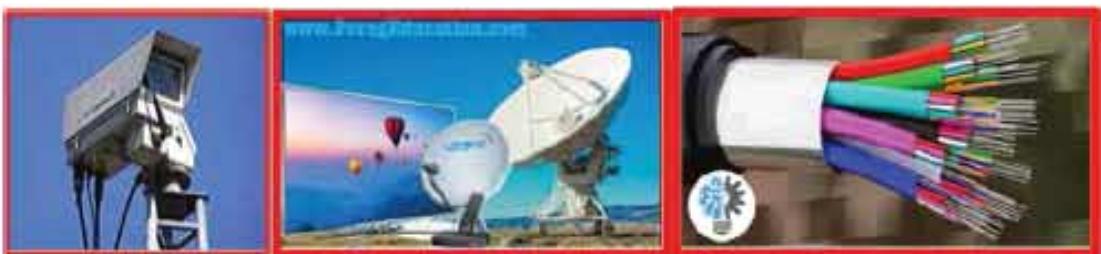

শাস্তা বিশ্ব আজ যাতের মোটার তথা আকৃতির মাধ্যমে। এ সবই সম্বন্ধে কমিউনিকেশনের মাধ্যমে। এ ক্ষেত্রে ডিজিটাল কমিউনিকেশনের অসম্ভু অপূর্বীয়। বাসগুহ, মিম্যালুর, অফিসসহ সকল ঘূর্ণনার কমিউনিকেশন সিস্টেম বাসবাইনের ক্ষেত্রে হারীতৃতা, সৌন্দর্য, খরচ, নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হবে। কমিউনিকেশন সিস্টেমে ঢাটা আদান-প্রদানের উপরেখ্যোপা উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিটার, টেলিকোন, মোবাইল, সিসিটি ইত্যাদি। এ অঞ্চলে ঢাটা কমিউনিকেশন, নেটওর্ক ও ইন্টারনেট, টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম, সিসিটি সিস্টেম, টিডি এন্টেনা ও ক্যাবল টেলিভিশন সিস্টেম নিয়ে আলোচনা করা হলো।

এ অধ্যায় শেষে আছে-

- কাজের জন্য ধৰ্মী ধৰণ করতে পারব;
- কমিউনিকেশন ক্যাবল সন্তোষ করতে পারব;
- কমিউনিকেশন প্রযোগিত ইনস্টলেশন করতে পারব;
- ক্যাবল টেলিভিশন সিস্টেম ইনস্টলেশন করতে পারব;
- টুলস ও ইলেক্ট্রনিক সহজে করতে পারব।

এ অধ্যাদের পিখনকলাতলো অর্জনের সময় আবরা কমিউনিকেশন ক্যাবল সনাক্ত করব, কমিউনিকেশন ওয়ারিং ইনস্টলেশন করব, ক্যাবল টেলিভিশন সিস্টেম ইনস্টলেশন করব। জবকলো সম্পন্ন করার পূর্বে প্রথমেই প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ জানা থাবোজন।

১.১ ডাটা কমিউনিকেশন সিস্টেম

কম্পিউটার নেটওর্ক ব্যবহার যাধ্যমে এক কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটারে বিতর ডাটা, ফাইল ইত্যাদি সহজ এবং সুস্থিতভাবে সাথে আদান-প্রদানের পদ্ধতিকে ডাটা কমিউনিকেশন বলে। কমিউনিকেশন সিস্টেমের অধীন ডাটাবাসগুলোর মধ্যে রয়েছে ডাটা কমিউনিকেশন, সেটওর্ক ও ইন্টারনেট, টেলিকমিউনিকেশন, সিলিসিটি সিস্টেম, টিভি এস্টেলা ও ক্যাবল টেলিভিশন। ডাটা আদান-প্রদানের উপরে একাধিক ডিভাইস সহজের মধ্যে সহযোগ ছাপনের জন্য বেস ক্যাবল উপাদান ব্যবহার করা হবে তাকে কমিউনিকেশন Medium যা যাধ্যত বলা হয়।

১.১.১ ডাটা কমিউনিকেশনের বৈশিষ্ট্য

তিনটি বৈশিষ্ট্যের উপর ডাটা কমিউনিকেশনের কার্যকারিতা নির্ভর করে। যথা-


অ্যাকুরেসি (Accuracy): সিস্টেমকে অবশ্যই সঠিকভাবে ডাটা এক জ্বাল থেকে অন্য জ্বালে ভেলিভারি বা পাঠাতে হবে।

ডেলিভারি (Delivery): সিস্টেমে অবশ্যই সঠিক আস্তে অর্ধাং পর্যন্তের কাছে ডাটা প্রেরণ করতে হবে।

টাইমলিসেস (Timeliness): নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ডাটা প্রেরণ করতে হবে।

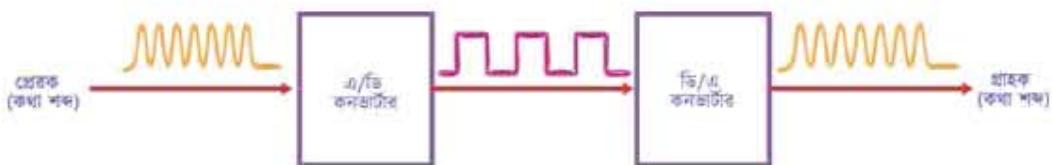১.১.২ ডিজিটাল কমিউনিকেশন

ডিজিটাল কমিউনিকেশন হলো এমন একটি পদ্ধতি, যাতে তথ্য ডিজিটাল করার্যে একজ্বাল হতে অন্য জ্বালে প্রেরণ অথবা এক্ষে করা হয়। নিম্নে ডিজিটাল কমিউনিকেশন পদ্ধতির দ্রুক ডারাওয়াম অবকল করে বর্ণনা করা হচ্ছে-



চিত্র-১.১ ডিজিটাল কমিউনিকেশন সিস্টেম


যানুষের কথা বা শব্দ সব সময় অ্যানালগ সিগন্যালের হয়ে থাকে। ডিজিটাল যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রেরিত অ্যানালগ সিগন্যাল এ/ডি কনভার্টারের সাহায্যে ডিজিটাল সিগন্যাল রূপান্তর করে গ্রাহক প্রাপ্তে প্রেরণ করে। গ্রাহক প্রাপ্ত উক্ত ডিজিটাল সিগন্যাল কথা বা শব্দে রূপান্তর করার জন্যে ডি/এ কনভার্টারের সাহায্যে অ্যানালগ সিগন্যাল রূপান্তর করে থাকে।

১.১.৩ কমিউনিকেশন সিস্টেমের বর্ণনা

ডাটা কমিউনিকেশনের উপাদান মূলত পাঁচটি। যথা-

- উৎস (Source)
- প্রেরক (Transmitter/Sender)
- মাধ্যম (Medium/Channel)
- প্রাপক (Receiver)
- গন্তব্য (Destination)

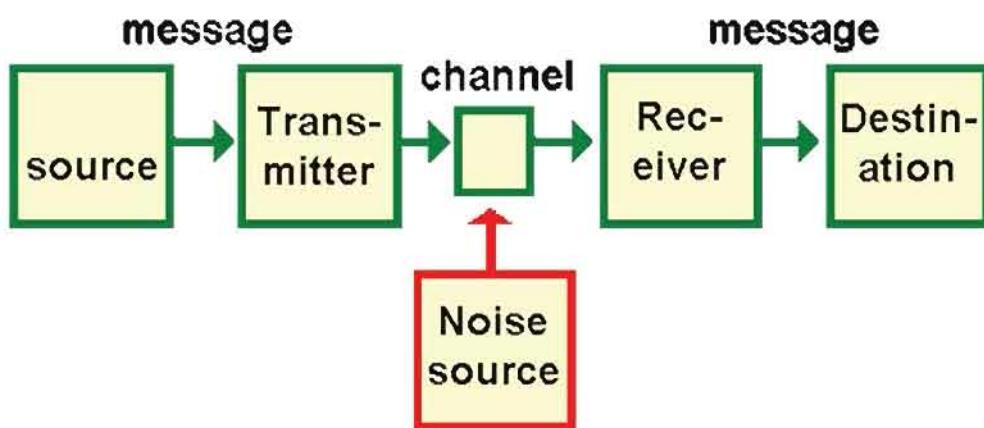চিত্রে ব্রুক ডায়াফ্রামের মাধ্যমে কমিউনিকেশন সিস্টেমের বর্ণনা করা হলো-



চিত্র-১.২ কমিউনিকেশন সিস্টেমের ব্রুক ডায়াফ্রাম

উৎস (Source): আমরা জানি যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রেরক (ট্রান্সমিটার) এবং রিসিভারের মধ্যে যোগাযোগ সেতু স্থাপন করে। প্রেরক এবং প্রাপকের মধ্যে এই যোগাযোগ সেতুটি স্থাপন করতে, প্রথমে আমাদের প্রেরণের

জন্য একটি তথ্য প্রয়োজন। তথ্য হল অর্থবহু ডাটা যা গ্রাহক গ্রহণ করেন। যা তথ্য উৎস থেকে পাওয়া যায়। এটি পাঠ্য, অডিও, ভিডিও, ফটো বা সেগুলোর সংমিশ্রণ আকারে হতে পারে। যেমন- শব্দ (মানব ভাষণ), চিত্র (চিত্র উৎস) ইত্যাদি।

প্রেরক (Transmitter/Sender): ট্রান্সমিটার একটি ইলেক্ট্রনিক্স ডিভাইস, যার কাজ হল ডাটা ট্রান্সমিট করা। ট্রান্সমিটার তথ্য বা ডাটা (যেমন অডিও বা ভিডিওকেও) রেডিও তরঙ্গে রূপান্তর করে। ট্রান্সমিটার যখন এন্টিনায় বার্তা পাঠ্য তথন সেই বার্তা বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে রিসিভারের এ্যান্টেনায় পৌছায়। তথন রিসিভার এন্টেনায় একই রকম বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে শব্দ বা ডাটা উৎপন্ন করে।

মাধ্যম (Medium/Channel): যোগাযোগ চ্যানেল হলো এমন একটি মাধ্যম যা উৎস (ট্রান্সমিটার) থেকে গন্তব্যে (রিসিভার) সিগন্যাল প্রেরণের জন্য ব্যবহৃত হয়। চ্যানেল দিয়ে যাওয়ার সময় সিগনালটিটি বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে যাকে নয়েস (Noise) বলে।

যোগাযোগ চ্যানেলগুলো দুটি বিভাগে বিভক্ত: তারযুক্ত এবং ওয়্যারলেস। তারযুক্ত চ্যানেলগুলো হলো- কো-এক্সিয়াল ক্যাবল, টুইস্ট পেয়ার ক্যাবল, ফাইবার অপটিক ইত্যাদি। ওয়্যারলেস চ্যানেলগুলোর উদাহরণ বায়ু, পানি এবং শূন্যস্থান। এতে কোনো তার যুক্ত থাকে না। চ্যানেল থেকে প্রাপ্ত সিগন্যাল খুব দুর্বল থাকে। এই সিগন্যালের ক্ষতি পূরণ করতে, পরিবর্ধক (Amplifier- যা সিগন্যালের শক্তি বৃদ্ধি করে) ট্রান্সমিটার এবং রিসিভারের উভয়দিকে ব্যবহার করা হয়।

প্রাপক (Receiver): এটা এমন একটি ডিভাইস যা প্রেরক থেকে আসা বার্তাটি গ্রহণ করে এবং বার্তায় থাকা তথ্যের প্রক্রিয়া শেষে গন্তব্য (Destination) ডিভাইসের বোধগম্য করে উপস্থাপন করে।

গন্তব্য (Destination): এটা রিসিভার থেকে কাঞ্চিত ডাটা গ্রহণ করে থাকে। যেমন- কম্পিউটার।

একক কাজ:

ডিজিটাল কমিউনিকেশন সিস্টেমের গুরুত্বপূর্ণ ৫টি উপাদানের নাম লিখে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাও।

১.১.৮ ডিজিটাল কমিউনিকেশনের সুবিধা

ডিজিটাল কমিউনিকেশনের সুবিধাগুলো হলো-

- (ক) ট্রান্সমিশন পাওয়ার কম লাগে।
- (খ) এটি দ্রুতগতিতে কাজ করে।
- (গ) ত্রুটি নির্গম করা খুব সহজ।
- (ঘ) তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা যায়।
- (ঙ) ডিজিটাল সিস্টেমকে সহজেই ডুপ্লিকেট করা যায়।
- (চ) ডাটা সহজে প্রসেস করা যায়।
- (ছ) এতে সহজে ডাটা স্টোর করা যায়।

১.১.৫ মডেম

মডেম (Modem) এর পূর্ব নাম হলো- Modulation demodulation. অর্থাৎ কলা বায়ে যে মডেম হলো মডুলেশন-ডিমডুলেশন ডিভাইস, বাৰ মাধ্যমে কোনো ডাটাকে হালীবেগের কাজ সম্পন্ন কৰা হয়।



চিত্ৰ-১.৫: মডেম

মডেম কিভাৱে কাজ কৰে তা জানতে হলো আগে জানতে হবে মডুলেশন ও ডিমডুলেশন কী? তাহলৈ আগে মডুলেশন ও ডিমডুলেশন নিয়ে আলোচনা কৰা যাব-

মডুলেশন: মডুলেশন হলো ডিজিটাল ডাটাকে আলালগ সিগনালে রূপান্বয় কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া।

ডিমডুলেশন: ডিমডুলেশন হলো মডুলেট কৃত আলালগ সিগনালকে ডিজিটাল ডাটাতে রূপান্বয় কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া। মডেমেৰ কাজৰে প্ৰক্ৰিয়া: বখন একজন ব্যবহাৰকাৰী ডিজিটাল সংকেতেৰ মাধ্যমে কোনো নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে তখন তা মডুলেট হয়ে সাৰ্ভেৰ এ বক কৰে তখন সাৰ্ভেৰ থেকে প্ৰক্ৰিয়াকৰণেৰ পৰি ডিমডুলেট হয়ে ব্যবহাৰকাৰীকে প্ৰদৰ্শন কৰে।

মডেম এৰ কৰ্মসূচী: দুই ধৰণৰ মডেম রহিছে- প্ৰথমটি ইথাৰনেট মডেম বা কম্পিউটাৰ সেটওয়াৰ্ক কাৰ্ডে পোঁচ হয়, দিতীয়টি অ্যাবলেন্স মডেম বা ভাৰ বিদ্যুল হয়ে থাকে।

ইন্টাৱনেট ব্যবহাৰৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰেৰক ও গ্ৰাহক উভয় পাঞ্চে মডেম ব্যবহাৰ কৰা যায়।

১.২ ডাটা কমিউনিকেশন নেটওয়াৰ্ক

দুই বা ততোধিক যন্ত্ৰকে কোন কিছুৰ মাধ্যমে সম্পৰ্ক কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াকে নেটওয়াৰ্ক (Network) কলা হয়। অস্তুপ অলো-

Cable, Modem বা Satellite এৰ মাধ্যমে দুই বা ততোধিক কম্পিউটাৰে ডাটা আদান প্ৰদান কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াকেই ডাটা কমিউনিকেশন নেটওয়াৰ্ক কলা হয়।

ছাটেৰ দশকে মিলি ও মেইলক্রেম কম্পিউটাৰেৰ মাধ্যমে প্ৰথম নেটওয়াৰ্কিং প্ৰক্ৰিয়া তক হয়। পৰবৰ্তীতে আশিৱ দশকেৰ গোড়াৰ দিকে পাৰ্সোনাল কম্পিউটাৰে (PC) মাধ্যমে নেটওয়াৰ্কিং প্ৰক্ৰিয়া বাঢ়া শুৰু কৰে। এ কথা কলাৰ অশেকা লাখে না যে, পাৰ্সোনাল কম্পিউটাৰ ব্যবহাৰৰ সময় একই সময়ে একটি কম্পিউটাৰে মাত্ৰ একজন ব্যবহাৰকাৰী কাজ কৰতে পাৰে। PC-তে নেটওয়াৰ্কিং-এৰ



চিত্ৰ-১.৬: ডাটা কমিউনিকেশন নেটওয়াৰ্ক


ফলে একটি কম্পিউটারে একই সময়ে একাধিক ব্যবহারকারী কাজ করতে পারে।

১.২.১ কম্পিউটার নেটওর্কে ব্যবহৃত ক্যাবলসমূহ

কম্পিউটার নেটওর্কে বিভিন্ন ধরনের ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। নিচে এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো।

- ১। টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল: দুটি প্র্যাচানো কপার তার দিয়ে টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল তৈরি করা হয়। প্রতি ক্যাবলে ইনসুলেটের জ্যাকেট ও কভার্টির থাকে। দুটি তারের মধ্যে একটি রিসিভার এবং নিকট সিগন্যাল বহনে ব্যবহৃত হয়, আর অপরটি আউটপুট হিসেবে কাজ করে। টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবলকে ২টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা— (ক) শিলডেড টুইস্টেড পেয়ার এবং (খ) আনশিলডেড টুইস্টেড পেয়ার।

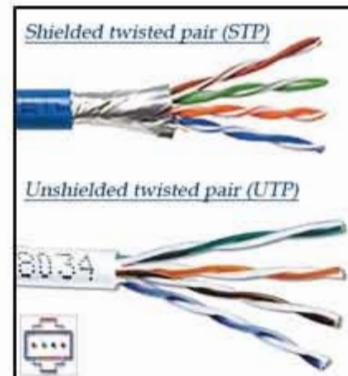২. শিলডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল: শিলডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল এর সংক্ষিপ্ত নাম এসটিপি। অনাকার্ডিক্ষণ নয়েছে প্রতিহত করার জন্য পরিবাহী আবরণ এবং জোড়া তারের সমন্বয়ে এসটিপি ক্যাবল গঠিত হয়। তারের প্রত্যেক জোড়াই ধাতব পাত্র দ্বারা মোড়ানো থাকে। এসটিপি ক্যাবলে দুটি অংশ থাকে। যথা— (১) জোড়া তারের প্রত্যেকটির ধাতব সূতা এবং (২) তার উপর ধাতবপাত্র দ্বারা মোড়ানো আবরণ।



৩. আনশিলডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল: টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল এর মধ্যে বেশি ব্যবহৃত হয় আনশিলডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল। এটিকে সংক্ষেপে ইউটিপি (UTP) ক্যাবল বলা হয়। ইউটিপিকে চার জোড়া বিশিষ্ট ওয়্যার মিডিয়াম বলে। ইউটিপি ক্যাবলের ৮টি কপার তার এবং প্রত্যেকটি অপরিবাহী পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে।

টি-১.৫ (ক) শিলডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল এবং
(খ) আনশিলডেড টুইস্টেড পেয়ার ক্যাবল

- ৪। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল: কো-এক্সিয়াল ক্যাবল টুইস্টেড পিয়ার ক্যাবলের চেয়ে তুলনামূলকভাবে হাই স্লিপকোরেলির সিগন্যাল বহন করে। কো-এক্সিয়াল ক্যাবল হলো এমন এক ধরনের ক্যাবল, যাতে গোলাকার আকৃতির দুটি কভার্টির, ১টি ইনসুলেটের এবং একটি জ্যাকেট থাকে। দুটি কভার্টির এর মধ্যে একটি কভার্টিরকে বলা হয় ইনার কভার্টির এবং অপরটিকে বলা হয় আউটার কভার্টির। ইনার কভার্টির সাথে সংযোগে কপার দিয়ে তৈরি। ইনার কভার্টির এর বাইরের চারপাশ নমনীয় অপরিবাহী পদার্থ


ছারা পরিবেষ্টিত থাকে। এ অপরিবাহীর বাইরে আটটার কভারের থাকে, যা ধাতব পাত বা ধাতব সূতা বিদ্বা দুইয়ের সংযোগে তৈরি। আটটার কভারের সিলিন্ডার আকৃতি বিশিষ্ট। আটটার কভারের বাইরে পুরো তারকে দেখার জন্য প্রাসিক কভার থাকে, যাকে ক্যাবল জ্যাকেটও বলা হয়।



চিত্র-১.৬ কো-অক্সিযাল ক্যাবল

৩। ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল: ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল তৈরি করতে খুব সরু কাছের তন্ত বা প্রাসিক ব্যবহার করা হয়। এ তন্ত দিয়ে আলোর গতিতে প্রবাহিত সেজার রশ্মির সাহায্যে ভাটা হ্রাসের করা হয়। ক্যাবলের করতে তড়িৎশক্তিকে আলোকশক্তিতে রূপান্বরের জন্য একটি কলার্টার এবং ক্যাবলের পেছ থাকে আলোকশক্তিকে তড়িৎশক্তিতে রূপান্বরের জন্য অন্য একটি কলার্টার ব্যবহার করা হয়। অপটিক্যাল ফাইবার ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যাল ট্রান্সিট করতে পারে না। ইলেক্ট্রিক্যাল সিগন্যালকে তাই আলোক সিগন্যালে পরিবর্তন করে ট্রান্সিট করতে হয়।

অপটিক্যাল ফাইবারের মধ্যে যে সরু কাঁচের তন্ত থাকে তাকে কোর (Core) বলা হয়। কোরের বাইরের চারপাশে যে কলসেন্ট্রিক ধাতব সেজার থাকে, তাকে ক্লাডিং (Cladding) বলা হয়। সাধারণত কোরের ব্যাস ৬২.৫ মাইক্রোমিটার ($1 \text{ মাইক্রোমিটার} = 1 \text{ মিটারের } \frac{1}{10,000}$ ভাগের এক ভাগ) এবং ক্লাডিং এর ব্যাস হলো 125 মাইক্রোমিটার। ক্লাডিং এর উপর প্রাসিক দিয়ে তৈরি যে পাতলা আবরণ (Coating) থাকে তাকে জ্যাকেট (Jacket) বলা হয়। এই জ্যাকেট বাইরের অর্ধেক, প্রাবক ও অন্যান্য ক্ষতিকারক নিরামক থেকে ফাইবারের কোর এবং ক্লাডিংকে রক্ষা করে।

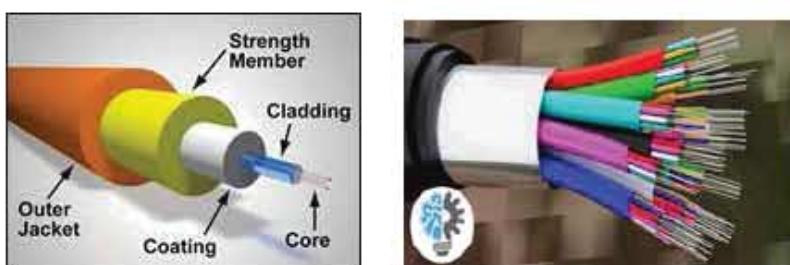

চিত্র-১.৭ ফাইবার অপটিক ক্যাবল

১.২.২ কম্পিউটার নেটওর্কের ব্যবহৃত কানেক্টরসমূহ

নেটওর্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC—Network Interface Card) বা নিক এবং ক্যাবলের মধ্যবর্তী সূত্র ডিভাইসটি হচ্ছে ক্যাবল কানেক্টর। অর্থাৎ এটি নেটওর্কের ক্যাবল এবং নিককে সংযুক্ত করে থাকে। কম্পিউটার নেটওর্কের বিভিন্ন প্রকার ক্যাবলের সাথে ডিজি ডিজি থরন ও স্ট্যাভার্ড এর কানেক্টর ব্যবহৃত হয়। সচরাচর ইউটিপি ক্যাবলের সাথে আরজে-৪৫ (RJ-45), কানেক্টর, কো-এজিয়াল ক্যাবল এর সাথে বিএনসি কানেক্টর এবং ফাইবার অপ্টিক ক্যাবলের সাথে SC, ST, MT-RJ, LC, FC নামক কানেক্টর ব্যবহৃত হয়ে থাকে। নেটওর্কের সাধারণত দেখতে পাওয়া কানেক্টর ব্যবহৃত হয় তা নিচে দেখানো হলো-

কানেক্টরের ধরণ	বর্ণনা	
ক. আরজে-৪৫ (RJ-45) (RJ-Registered Jack)	এনআইসির সাথে ইউটিপি ক্যাবলের সংযোগ প্রদানে এটি ব্যবহৃত হয়।	 চিত্র-১.৮ RJ-45 কানেক্টর
খ. আরজি-৫৮	এটি কো-এজিয়াল বিএনসি (BNC) কানেক্টর নামে পরিচিত। এ ধরনের কানেক্টর বিশেষ বা ১০ মেজ ২ ক্যাবলে সংযোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।	 চিত্র-১.৯ RG-58 কানেক্টর
গ. এইউআই (AUI—Attachment User Connector)	এটি ১৫ পিনবিশিষ্ট কানেক্টর যা এইউআই হ্রুশ ক্যাবলে সহযোগ প্রদানে ব্যবহৃত হয়।	 চিত্র-১.১০ AUI কানেক্টর
ঘ. এসপি, এসটি, এমটি—আরজে, এলসি ও এফসি (SC, ST, MT-RJ, LC, FC)	SC কানেক্টরটি একটি পুরু-পুরু কানেক্টর যা সাধারণ অডিও ও ডিটিও এর প্রাপ্তি ও সকেটসমূহের মতোই। ST কানেক্টরটি একটি হাফ-টুইস্ট ক্রোনেট থালের সক ব্যবহার করে। MT-RJ হলো খুবই সূত্র কর্ম ক্যাবলের মুটি ফাইবারের জন্য একটি জনপ্রিয় কানেক্টর। LC	 চিত্র-১.১১ অপ্টিক্যাল ফাইবার কানেক্টর

	<p>কানেক্টরগুলো ডিপরের দিকে RJ-45 কানেক্টরের মতোই একটি ফ্লাইথার থাকে যা পোর্টে কানেক্টরটিকে ভাস্তোভাবে আটকে রাখে ও সুরক্ষা দেয়। FC কানেক্টরগুলো সিসেল মোড ও মাল্টিমোড ফাইবার অপারেটিক ক্যাবলের জন্য ব্যবহৃত হয়।</p>	কানেক্টর
--	---	----------


১.২.৩ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর প্রকারভেদ

কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

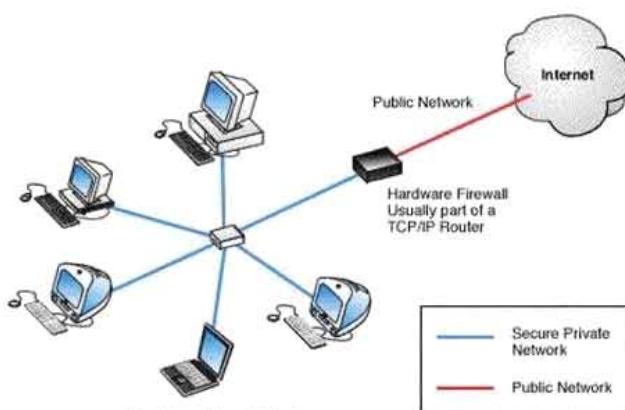১. স্লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (Local Area Network—LAN)
২. মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক (Metropoliton Area Network—MAN)
৩. ওয়া�ড এরিয়া নেটওয়ার্ক (Wide Area Network—WAN)

স্লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যান (LAN—Local Area Network)::

একটি নির্দিষ্ট ভবন বা ক্যাম্পাসে যদি একদল কম্পিউটার নেটওয়ার্কভূক্ত হয়, তাহলে সেটি ল্যান নামে পরিচিত হবে। ল্যানের অধীনে কোন একটি ভবনের একই ভূমিক অবস্থিত সকল কম্পিউটার থাকতে পারে, অথবা কোন একটি কোম্পানির একই ভবনের কাছাকাছি ক্লাউডের কম্পিউটারগুলো ল্যানভূক্ত হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যে কম্পিউটারগুলোকে থাকতে হবে।




চিত্র-১.৮ স্লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN)

সোমবল এবিজা নেটওর্কের বৈশিষ্ট্যগুলি:

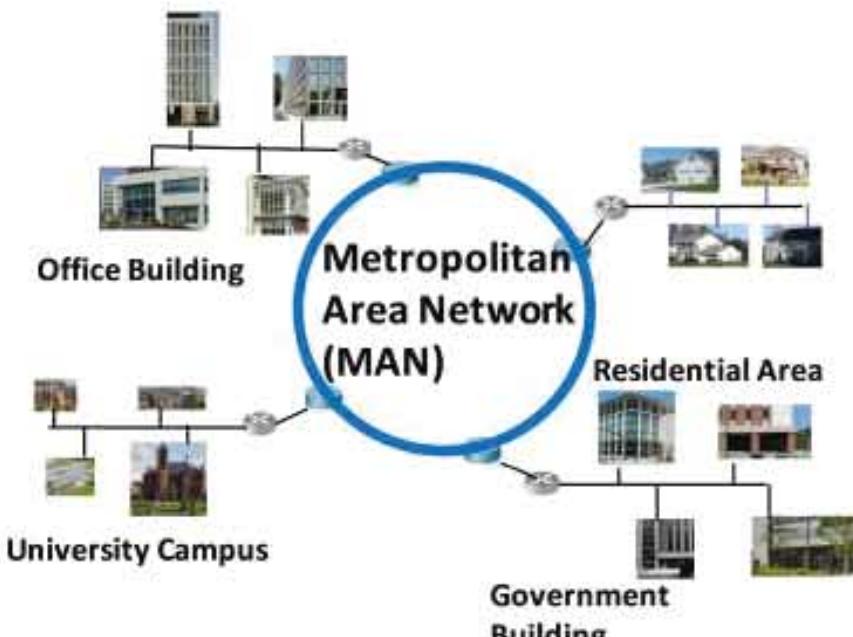১. সূচনা অবস্থার অধৃত এবং কার্ডিন্য সীমাবদ্ধ
২. উপর হালাতের ঘৰ সাধারণত ১০ মেগাবিট/সেকে ১০০০ মেগাবিট/সেকে
৩. প্রেশি সহযোগের মাধ্যমে কম্পিউটারজগলো সম্মুখ হয়।
৪. এই নেটওর্ক হালন ও ব্রহ্মপুরুষ পজাতি সহজসাধ্য ও ব্যবহৃত নয়।


মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওর্ক (MAN-Metropoliton Area Network):

জ্যাল বা মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওর্ক হচ্ছে কতকগুলো জ্যাল নেটওর্কের সমন্বয় বা একটি পুরো শহর বা বড় আকারের কেন্দ্র এলাকাক্ষণী বিহুত।



চিত্র ১.৯ মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওর্ক কার্ড (MAN)

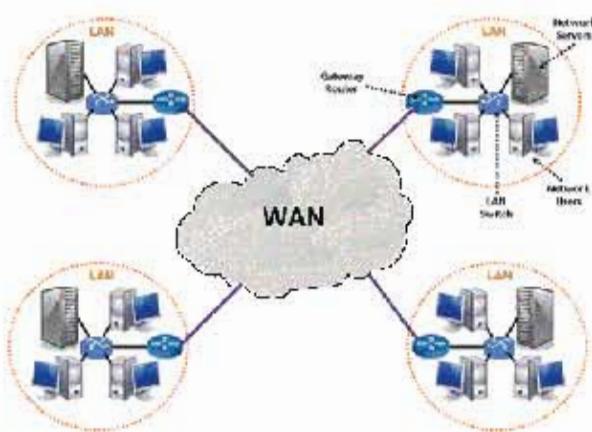জগাইত এরিয়া নেটওর্ক (WAN-Wide Area Network): জ্যাল বা জগাইত এরিয়া নেটওর্ক হচ্ছে কতকগুলো কম্পিউটার বা জ্যালের নেটওর্ক যারা বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। খোলের আওতায় কম্পিউটারজগলো কেবল একটি শহরেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারে অথবা একজন বিশ্বের প্রায় সকলের বিভিন্ন থাকতে পারে। কবে খোলের পুরো বিষয়টি নির্ভর করছে বিজিক্যাল লাইন, ফাইবার অপটিক ক্যাবল, স্যাটেলাইট ট্রান্সিপ্লন এবং মাইক্রোওভেল ট্রান্সিপ্লনের উপর।



চিত্র-১.১০ ওজাইট এরিয়া নেটওর্ক (WAN)

ওজাইট এরিয়া নেটওর্কের মাধ্যমে নানা সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন—

১. বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত ডাটাক, প্রয়োজনীয় বই, চলচ্চিত্র অডিও সংগ্রহ এবং ব্যবহার করা যায়।
২. ইলেক্ট্রনিক মেইল প্রজেক্ট যথেষ্ট যেকোন জাহানে চিঠিপত্র প্রেরণ করা যায়।
৩. ব্যক্তিগত বা সমাজিকভাবে বুলেটিন বোর্ড গঠন করা যায়।
৪. অনলাইন শপিং করা যায়।
৫. সর্বোপরি, সমস্ত নেটওর্ক-বিশ্বকে টেবিলে অসে প্রজক করা যায়।

সাম্প্রতিক সময়ে ইন্টারনেট সারা বিশ্বের সর্ববৃহৎ এবং কম খরচের ওয়াল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ওয়ালের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এর সীমিত পরিমাণ ব্যান্ডউইডথ (Bandwidth)। স্লোকাল এরিয়া নেটওর্ক বা ল্যানের তুলনার ওয়ালের ডাটা ট্রান্সফার গতি অত্যাকৃত করে। ফলে ওয়ালের মাধ্যমে অডিও, ভিডিও কাইলের মতো বড় আকারের কাইল আদান-শ্বান বেশ সমস্যাশূর্ণ।

১.২.৪ ল্যানে ব্যবহৃত কানেকটিভিটি ডিভাইস

একটি নেটওর্ক হে ডিভাইস এর মাধ্যমে সম্প্রসারণ (Expansion) করা হয় তাকে নেটওর্ক কানেকটিভিটি ডিভাইস বলা হয়। নেটওর্ক কানেকটিভিটি ডিভাইসগুলো হচ্ছে—

১. নেটওর্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC-Network Interface Card)
২. রিপিটার (Repeater)
৩. হ্যাব (Hub)
৪. স্লিচ (Switch)
৫. ব্ৰিজ (Bridge)
৬. রাউটার (Router)

নেটওর্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC-Network Interface Card): নেটওর্ক ইন্টারফেস কার্ড (NIC) বা নেটওর্ক এভালুব কার্ড একটি পিসি বা কম্পিউটারে ইন্টার্ন করা হয়। এটি মাদারবোর্ড অবহিত ফাটাবাস নেটওর্ক মিডিয়া বা ক্লাউডের মধ্যে ইন্টারফেস হিসেবে কাজ করে। বর্তমানে সকল কম্পিউটারের মাদারবোর্ডেই নেটওর্ক এভালুব কার্ড কিংবা ইন্টার্ন থাকে। ট্রান্সরিসিভার (Transreceivers) অনুগ্রহ একটি নেটওর্ক ডিভাইস যা একটি নিম্নী মিডিয়াতে সিগন্যালের ট্রান্সিভার ও রিসিপশন উভয় কাজ সম্পাদন করতে পারে।



চিত্ৰ-১.১১ নেটওর্ক ইন্টারফেস কার্ড

রিপিটার (Repeater): রিপিটার এক ধরনের কানেক্টিভিটি ডিভাইস যা সূর্যীন সিগন্যালকে অ্যামপ্লিফাই বা প্রতিস্থাপী করে অর্থাৎ সিগন্যাল Regenerate করে।



চিত্ৰ-১.১২ রিপিটার

হাব (Hub): স্টার টপোলজিতে কেন্দ্রীয় ডিভাইসটি হচ্ছে বা যা নেটওর্কের একটি কেন্দ্রস্থূর্ণ অংশ। ইহা সিগন্যাল প্রেছ করার পর কোন ধৰণের পরিবর্তন/পরিবর্ধন ঘাড়া অন্য কম্পিউটারে পাঠিয়ে দেয়। হাব তিনি একাধি। যথা—
ক. একটিভ হাব (Active Hub)



চিত্ৰ-১.১৩ হাব

খ. প্যাসিভ হাব (Passive Hub)

গ. ইন্টেলিজেন্ট হাব (Intelligent Hub)

সুইচ (Switch): সুইচ একটি নেটওর্ক কানেক্টিভিটি ডিভাইস। যাদের সাথে এর অধীন প্রার্থক হলো সুইচ সিগন্যাল রিসিভ করার পর তা শুধুমাত্র টার্মিনেল পোর্ট বা নোডসমূহে প্রেরণ করে থাকে।



চিত্ৰ-১.১৪ পিইই সুইচ

ব্ৰিজ (Bridge) : একধৰিক ল্যান (LAN) কে সংযুক্ত কৰার মাধ্যমে খৱান (WAN) পঠনের জন্য ব্ৰিজ ব্যবহাৰ কৰা হয়। ব্ৰীজ সাধাৰণত একই ধৰনের ল্যান (LAN) কে সংযুক্ত কৰে।



চিত্ৰ-১.১৫ ব্ৰিজ

রাউটার (Router) : রাউটার একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র, যা হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যারের সমষ্টিয়ে তৈরি। এটি নেটওর্ক তৈরির কাজে ব্যবহার করা হয়। রাউটার হচ্ছে একটি নেটওয়ার্ক ডিভাইস যা বিভিন্ন নেটওয়ার্কের মধ্য দিয়ে ডাটা প্যাকেট তার পথে কোন পথে যাবে তা নির্ধারণ করে। রাউটারের দুপাশের নেটওর্ক পৃথক পৃথক নেটওয়ার্ক হিসেবে বিবেচিত হয়।



চিত্র-১.১৬ ব্যারেলেন রাউটার

১.২.৫ ল্যান এবং বিভিন্ন আইপি যথেষ্ট সংরোপ সংগ্রহ

অতি সাধারণ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যান অভিষ্ঠার মেজে একাধিক কম্পিউটারের সাথে সংরোপ সংগ্রহে বিভিন্ন ধরনের স্থানে ব্যবহৃত হয়। সবজলো ডেক্টপ কম্পিউটারের সাথে নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড সূক্ষ্ম থাকতে হয়। এরপর প্রয়োজন হয় হেবের। সবজলো কম্পিউটারের এক্সআই আরজে-৪৫ কানেকশনের মাধ্যমে ক্যাট-৫/ক্যাট-৬ ক্যাবল দ্বারা সূক্ষ্ম করা হয় এবং ক্যাবলের অপর প্রান্ত সূক্ষ্ম থাকে হেবের নির্ধারিত পোর্টের সাথে। এর মাধ্যমে এক্সপ্রেসকে প্রতিটি কম্পিউটার একে অপরের সাথে সূক্ষ্ম হোর ক্ষেত্রে এক্সপ্রেস। এরপর প্রতিটি কম্পিউটারের অপরেটিং সিস্টেমের কম্প্যুটেল প্যানেল হতে নেটওয়ার্ক কানেকশন অপশন ব্যবহার করে লোকাল এরিয়া কানেকশন তৈরি করতে হয়। প্রতিটি কম্পিউটারের জন্য নির্দিষ্ট আইপি অ্যাড্রেস দিতে হবে। এর মাধ্যমে একটি কম্পিউটার অপর কম্পিউটারকে চিনতে পারে। কলে পরলক্ষের যথে ডাটা আদান প্রদানের সুবিধা সৃষ্টি হয়। এই প্রয়োজন ল্যানসূক্ষ্ম সকল ব্যবহারকারী একটি প্রিস্টারকেও ব্যবহার করতে পারে। উল্লেখ্য, ল্যানের সাথে সুইচ, রাউটার ইত্যাদি ব্যবহার করে এবং ইন্টারনেট সার্ভিস ওভাইডার হতে ইন্টারনেট এর কানেকশন প্রদান করে ল্যানসূক্ষ্ম সকল ব্যবহারকারীই ব্যতুক ল্যান পরিবেশ বা ওরানে অর্ধাং আরও সহজভাবে বলতে পেলে ইন্টারনেটে সূক্ষ্ম হয়ে বিশ্বের বৃহত্তর নেটওয়ার্কসূক্ষ্ম হতে পারে।

১.২.৬ কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রয়োগসমূহ

বর্তমানে নেটওয়ার্কবিহীন আধুনিক বিশ্ব কর্তনা করা যাব না। বিভিন্ন অফিস, আদালত, ব্যক্তি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকার্যপালার, শিক্ষা কারখানা ইত্যাদিতে ব্যাপক হারে বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কের প্রয়োগ সেখা যায়।
যেমন—

১. ব্যবহৃত অফিস ও কারখানা ব্যবহারণা
২. ডিস্ট্রিবিউটেড কম্পিউটিং
৩. অফিলিবাসন ও নিরাপত্তা
৪. ই-মেইল প্রেস ও অফ্প
৫. ইলেক্ট্রনিক বুলেটিন বোর্ড
৬. হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার রিসোর্স প্রোগ্রাম
৭. ইনফরমেশন প্র্যানেজমেন্ট
৮. টেলি ও ডিভিউ কম্ফারেন্স
৯. ফাইল শাস্তি
১০. ফ্যাক্টরি সার্ভিস

৬. দূরবর্তী শোঁয়াম ও ডাটাবেসে প্রবেশ
৭. রেলওয়ে বা বিমান যাজার্কেশন সিস্টেম
৮. ইলেক্ট্রনিক অর্থ মূল্যায়ন

১৪. ইন্টারনেট ফোন
১৫. গুরুত্ব পূর্ণ ওয়েব ইভেন্ট।


১.২.৭ কম্পিউটার নেটওর্ক এবং সুবিধাসমূহ

কম্পিউটার নেটওর্ক ব্যবহারের ফেস সুবিধা পাওয়া যায় তা নিচে তুলে ধরা হলো:

১. ব্যবসায়িক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত সব ধরনের তথ্য বিনিয়ন বা প্রেরণ করা নিরাপদ নয়। তবে নেটওর্ক ব্যবহার করে সহজেই সব ধরনের তথ্য বিনিয়ন করা যায়।
২. হার্ডওয়্যার রিসোর্স শেয়ারিং করা যায়। যেমন— নেটওর্কিংযুক্ত কোন কম্পিউটারের সাথে বৃক্ষ ইন্টার অন্যান্য কম্পিউটার থেকে ব্যবহার করা যায়। একইভাবে শেয়ারযোগ্য যেসকল হার্ডওয়্যার রিসোর্স যেমন- ফ্যানেল, প্রিন্টার, হার্ড ডিক্ষ স্লেস এবং মডেম ইভ্যান্ডি ব্যবহার করা যায়।
৩. সফটওয়্যার রিসোর্স শেয়ার করা যায়। যেমন— কোনো প্রতিষ্ঠানের নেটওর্কে কেন্দ্রীয়ভাবে সফটওয়্যার ইন্সটল ও কন্ফিগার করা যায়, তখন ঐ সফটওয়্যার বা প্রযোগ পুরো প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য ক্লাউডের জন্য ব্যবহারযোগ্য রিসোর্স হয়ে যায়।
৪. তথ্য সংরক্ষণ করা যায়। নেটওর্কিং সুবিধা কাজে লাগিবে একটি কেন্দ্রীয় স্টোরেজ মিডিয়া বা সার্ভারে নেটওর্ক ক্লাউডেন্ট ব্যবহীয় তথ্য সংরক্ষণ করা যায়।
৫. তথ্য সূচকা করা যায়। যেমন— নেটওর্ক ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত নয় এমন কেউ ইচ্ছে করলেই সংরক্ষিত কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবে না।
৬. বার্তা বা মেসেস আদান-এদান করা যায়। নেটওর্কিংযুক্ত ক্লাউডেন্ট একে অপরের সাথে ইলেক্ট্রনিক মেইল বা ই-ফোন আকায়ে ফুলেন্ট সেন্সেল এবং ডাক্টসিমিক বার্তা বিনিয়ন করতে পারে।

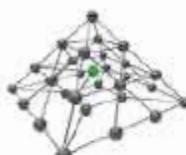১.২.৮ ইন্টারনেট

ইন্টারনেট (Internet) হলো পৃথিবী জুড়ে নিখুঁত অসংখ্য নেটওর্কের সমন্বয়ে গঠিত একটি বৃহৎ নেটওর্ক ব্যবহাৰ। বিশ্বের বিভিন্ন ধাতে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অনেকগুলো নেটওর্কের সমূহিত অবস্থাই ইন্টারনেট। বর্তমানে ইন্টারনেট সারা পৃথিবীকে গ্রোভ নেটওর্কের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। ইন্টারনেটে সম্মুক্ত কোনো কম্পিউটার বিশ্বব্যাপি ছাড়িয়ে থাকা অসংখ্য সার্ভার ও কম্পিউটার থেকে তথ্য অ্যাক্সেস করতে পারে। কম্পিউটার বিশ্বে ইন্টারনেট হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিশ্ব। ইন্টারনেট হচ্ছে একটি কম্পিউটার নিষ্ঠার নেটওর্কিং সিস্টেম, তাই কম্পিউটারের বহুমুল্ক ব্যবহারের উপর ইন্টারনেটের ব্যবহার লিভার করে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ইন্টারনেটের ব্যবহার নিখুঁত হচ্ছে, এটা কেবল পর্যবেক্ষণ বা



চিত্র-১.১৭ ইন্টারনেট

সরকারি কর্মকাণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য ইন্টারনেট এখন উন্নত। যেকোন ধরনের ব্যবসায়িক যোগাযোগ কিংবা বিজ্ঞাপনের জন্য ইন্টারনেটকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

১.২.৯ ইন্টারনেট এবং এক্সট্রানেট

ইন্টারনেট এবং এক্সট্রানেট কি এটা নিয়ে অনেকের মধ্যে প্রশ্ন থাকে। এই লেখাটিতে ইন্টারনেট এবং এক্সট্রানেট কি এবং কিভাবে কাজ করে তার বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরা হলো। ইন্টারনেট হচ্ছে ইন্টারনেট এর মতো একটা নেটওয়ার্ক মাধ্যম যা সকলের জন্য উন্নত না। এটা শুধু মাত্র নির্দিষ্ট কিছু মানুষের ব্যবহার এর জন্য কাজ করে। পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে শুধুমাত্র কোম্পানির নিজস্ব লোকজন এসব রিসোর্স ব্যবহার করতে পারে কোম্পানি সুরক্ষিত রিসোর্স সম্পর্কিত এই নেটওয়ার্ক অংশটিকে বলা হয় ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের মতোই সম্প্রতি সময়ে ইন্টারনেট ও ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কোম্পানির ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সাধারণ ইউজাররা এসব তথ্য দেখতে পারে বা ডাউনলোড করে সংরক্ষণ করতে পারে, ওয়ানের(WAN) এধরনের উন্নত অংশকে বলা হয় extranet। বাংলাদেশে ইন্টারনেট এর ব্যাপক ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন যথাসময়ে আদান প্রদানের জন্য। এছাড়া সরকারি বেসরকারি অফিসের গোপন তথ্য আদান প্রদান করতে এই ইন্টারনেট ব্যবহার করা হয়। এটা ব্যবহার এর মূল কারণ হলো সিকিউরিটি। সাধারণ ইন্টারনেট হ্যাকিং করা সহজ কিন্তু ইন্টারনেট হ্যাকিং সহজ নয়।

১.২.১০ ইন্টারনেট এর ব্যবহার

নিচে সংক্ষেপে ইন্টারনেটের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো।

তথ্যের আদান-প্রদান:

- বর্তমানে ইন্টারনেট তথ্যের আদান-প্রদানের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুহূর্তেই বিশ্বের যেকোন প্রান্তে ই-মেইল করে তথ্য প্রেরণ করা যায়।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে ফ্যাক্স সুবিধা পাওয়া যায়।
- ভিওআইপি বা ভয়েস ওভার ইন্টারনেট প্রটোকলের মাধ্যমে প্রচলিত ফোনের চাইতে খুব কম খরচে বিশ্বের যেকোন প্রান্তে কথা বলা যায়।

তথ্য আহরণ:

- ইন্টারনেট হলো তথ্যের বিশাল ভাণ্ডার। এমন কোন তথ্য নেই যা ইন্টারনেটে পাওয়া যায় না। তাই যেকোন তথ্যের জন্য নির্ভরযোগ্য মাধ্যম হলো ইন্টারনেট।
- বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার, ফ্রিওয়্যার, বিনোদন উপকরণ ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে সংগ্রহ করা যায়।

শিক্ষার ক্ষেত্রে:

- আজকাল ইন্টারনেট জ্ঞান অর্জনের মহাসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। জীবনের যেকোন প্রয়োজনীয় শিক্ষামূলক তথ্য ইন্টারনেট থেকে আহরণ করে জ্ঞানার্জন করা যায়।
- অনলাইনে যেকোনো লাইব্রেরি থেকে কিংবা অনলাইনে অবস্থিত যেকোনো পুস্তক অধ্যয়ন করা যায়।
- ইন্টারনেটের মাধ্যমে পড়ে যেকোনো করসপডেল কোর্স করা যায়। ঘরে বসেই বিশ্বের নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষা গ্রহণ করা যায়।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে:

- অনলাইনে চিকিৎসা সেবা নেয়া যায়। টেলিমেডিসিন পদ্ধতিতে বিশ্বের নামকরা চিকিৎসকদের সাথে সরাসরি পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে বসে এই সেবা পাওয়া যায়।
- বিনোদন ও অনলাইন মিডিয়া:
- ইন্টারনেট টিভি ও ইন্টারনেট রেডিও চালুর ফলে ঘরে বসেই কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেলের অনুষ্ঠান উপভোগ করা যায়।
- তাৎক্ষণিকভাবে বিশ্বের যেকোন প্রান্তে থাকা যেকোন ব্যক্তির সাথে টেক্সট চ্যাট করা, কথা বলা, ভিডিও চ্যাট করা যায়।
- ঘরে বসেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্রপত্রিকা পড়া যায়। দৈনিক পত্রিকাগুলোর কাগজের কপি বাজারে আসার পূর্বেই তা অনলাইনে বসে পড়ে নেয়া যায়।

বাণিজ্যিক:

- ইন্টারনেট ব্যবহার করে ই-কমার্সের সাহায্যে ঘরে বসেই পণ্য কেনা যায়।
- ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে ইন্টারনেট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ইন্টারনেট একদিকে যেমন ব্যবসায়িক যোগাযোগ বা করসপডেলের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, অন্যদিকে পণ্যের বিপণন ও বিজ্ঞাপনের জন্য ওয়েবপেজ বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। ওয়েবপেজে একটি বিজ্ঞাপন যেভাবে নিম্নেই সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া যায় কোন পত্রপত্রিকা মারফত তা সম্ভব নয়।

বৈশ্বিক অবস্থান সম্বন্ধীয় সেবা:

- গুগল ম্যাপস এর মতো সেবার মাধ্যমে বিশ্বের যেকোন স্থানের স্যাটেলাইট মানচিত্র দেখে ওই স্থান সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। ওইসব স্থানের ছবি জুম করে বড় করে খুব কাছে থেকেও দেখা যায়।
- গ্লোবাল পজিশনিংয়ের সেবাও পাওয়া সম্ভব ইন্টারনেটের মাধ্যমে।

১.২.১১ ইন্টারনেট এর সুফল

ইন্টারনেটের বেশ কিছু সুফল পরিলক্ষিত হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে-

১. ইন্টারনেটের মাধ্যমে মুহূর্তেই তথ্য আদান-প্রদান করা যায়।
২. সহজেই তথ্য গ্রহণ করা যায়।
৩. সহজেই ভাবনার আদান-প্রদান করা যায়।
৪. ই-গভর্নেন্স এর মাধ্যমে মানুষের দ্বারাগোড়ায় সহজেই সরকারি সেবাসমূহকে নিয়ে আসা যাচ্ছে।
৫. বিশ্বে প্রতি মুহূর্তে কী ঘটছে তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাচ্ছে।
৬. ব্যবসার ক্ষেত্রে ঘরে বসেই দেশ বিদেশের বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার ও তার পেমেন্ট করা যাচ্ছে। আবার ঘরে বসেই এসব পণ্য পাওয়া যাচ্ছে।
৭. ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়ার ফলে এসব কাজের জন্য মানুষের ব্যাংকে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই কমে আসছে।
৮. বিভিন্ন ধরনের সামাজিক নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে মানুষ এখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের সাথে যুক্ত হতে পারছে।
৯. বিভিন্ন সামাজিক পরিবর্তনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

১.২.১২ ইন্টারনেট এর ক্ষেত্র

ইন্টারনেটের বেশ কিছু ক্ষেত্র পরিলক্ষিত হয়, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে:

১. শিক্ষার্থী ও উর্থতি বয়সের ছেলেমেয়েরা সামাজিক নেটওয়ার্কিং এ বেশী সময় নষ্ট করায় এই ক্ষেত্রে আসক্তি হচ্ছে এবং তাদের মানসিক বিকাশে বাধাপ্রস্ত হচ্ছে।
২. ইন্টারনেটে অনেকিক বিভিন্ন বিষয় খুব সহজেই পাওয়া যাচ্ছে বলে তা মানুষের নৈতিক অবক্ষয় ঘটাচ্ছে।
৩. হ্যাকারের আক্রমণে কম্পিউটারের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির গোপনীয়তা ও নিরাপত্তার সমস্যা হয়ে হচ্ছে।
৪. অনলাইনে ভায়োলেক্সপুর্ণ কম্পিউটার গেমস দেখে ও খেলে শিশু-কিশোররা ক্রমেই সহিংস হয়ে উঠতে পারে।
৫. সামাজিক নেটওয়ার্কিং সাইটগুলোতে আসক্তি হওয়ায় শিক্ষার্থীরা তাদের পড়ালেখায় ফাঁকি দিচ্ছে।

একক কাজ:

তোমার দৃষ্টিতে ইন্টারনেটের উল্লেখযোগ্য ৫টি সুবিধা ও অসুবিধা খাতায় লিখে শ্রেণি শিক্ষককে দেখাও।

ইন্টারনেটকে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক দু'ভাবেই ব্যবহার করা যায়। তবে এটি যাতে ইতিবাচকভাবেই ব্যবহৃত হয় সেজন্য বিভিন্ন দেশের সরকার নিজস্ব উপায়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।

১.৩ টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম

যোগাযোগের উদ্দেশ্যে দূরবর্তী স্থানে সিগন্যালের ট্রান্সমিশন করাকে টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম বলে। এর মৌলিক ইলিমেন্ট তিনটি। যথা-

- ১। একটি ট্রান্সমিটার, যা ইনফরমেশন প্রেরণ করে এবং একে সিগন্যালে পরিণত করে।
- ২। একটি ট্রান্সমিশন মিডিয়ায়, যা সিগন্যাল বহন করে এবং
- ৩। একটি রিসিভার, যা সিগন্যাল প্রেরণ করে এবং একে ব্যবহারযোগ্য ইনফরমেশনে রূপান্তর করে।

১.৩.১ টেলিফোন একচেষ্টের শ্রেণিবিভাগ

টেলিফোন একচেষ্টের দু ধরণের। যথা-

- (ক) অ্যানালগ টেলিফোন একচেষ্টে
(খ) ডিজিটাল টেলিফোন একচেষ্টে

অ্যানালগ টেলিফোন একচেষ্টে আবার দু ধরণের। যথা-

- (অ) ম্যানুয়েল টেলিফোন একচেষ্টে
(আ) অটোমেটিক টেলিফোন একচেষ্টে

১.৩.২ PBX, NWD ও ISD:


Private Branch Exchange (PBX) : প্রাইভেট ব্রাঞ্চ একচেষ্টে (PBX) হল ব্যক্তিগত লোকাল টেলিফোন সিস্টেম যা কোন বিস্তৃত ভবনে বা অফিসের মধ্যে টেলিফোন যোগাযোগের জন্য সীমিত থাকে। এই ব্যবস্থায় স্পীড ডায়ালিং, কল ট্রান্সফার এবং ভয়েস মেইলের ব্যবস্থা থাকে। PBX সিস্টেম লোকাল টেলিফোন সমূহকে যেমন সংযোগ দিতে পারে সেই সাথে পাবলিক সুইচ টেলিফোন নেটওয়ার্ক **Public Switch Telephone Network (PSTN)** এর সাথেও লোকাল টেলিফোন সমূহকে যুক্ত করতে পারে। PBX অনেক সময় প্রাইভেট অটোমেটিক ব্রাঞ্চ একচেষ্টে (PABX) বা ইলেকট্রনিক প্রাইভেট অটোমেটিক ব্রাঞ্চ একচেষ্টেও **Electronic Private Automatic Branch Exchange (EPABX)** বলা হয়।

Nation Wide Dialling (NWD): এনডিরিউডি এর পুরো নাম হল ন্যাশন ওয়াইড ডায়ালিং। আমাদের দেশের অভ্যন্তরে টেলিফোনে যোগাযোগের জন্য এনডিরিউডি সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। যেমন ঢাকা অঞ্চল, বগুড়া অঞ্চল, কুষ্টিয়া অঞ্চল, খুলনা অঞ্চল, ময়মনসিংহ অঞ্চল, চট্টগ্রাম অঞ্চল, কুমিল্লা অঞ্চল, সিলেট অঞ্চল ইত্যাদি। এই সমস্ত অঞ্চলের প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন এরিয়া কোড রয়েছে। যেমন ঢাকা-০২, বগুড়া-০৫১, চট্টগ্রাম-০৩১ ইত্যাদি। প্রত্যেকটি অঞ্চলের অধীনে একাধিক টেলিফোন একচেষ্টে রয়েছে।

International Subcriber Dialling (ISD) : আইএসডি এর পুরো নাম হল ইন্টারন্যাশনাল সারক্সাইবার ডায়ালিং। বহির্বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগের জন্য আইএসডি সিস্টেম ব্যবহার করা হয়। এই সিস্টেমে ব্যবহৃত টেলিফোন নম্বরগুলোতে তিনটি অংশ থাকে। প্রথমটি কান্ট্রি কোড, যেমন-আমেরিকার কান্ট্রি কোড ০০১, বাংলাদেশের কান্ট্রি কোড ৮৮০ ইত্যাদি। দ্বিতীয় অংশটি সিটি কোড। যেমন ঢাকার সিটি কোড ০২, পৃথিবীর প্রত্যেকটি শহরের নিজস্ব সিটি কোড আছে। তৃতীয় অংশটি যে কোন শহরের গ্রহকের নিজস্ব টেলিফোন নম্বর।

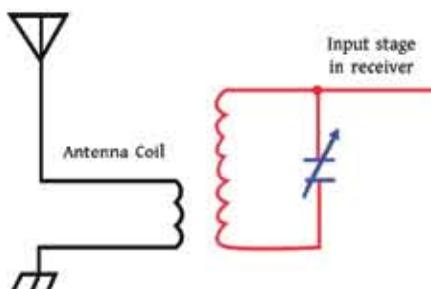১.৪ টিডি এন্টেনা

এন্টেনার একটি কভার্সের, যা ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শঙ্গেজকে প্রেরণ বা অবস্থা করতে পারে। নিম্ন একটি এন্টেনা সাধারণ চিত্র অকল করে এবং প্রযোজনীয়তা বর্ণনা করা হল-



চিত্র-১.১৮ এন্টেনা

১.৪.১ এন্টেনার শক্তির পদ্ধতি: ছাপন অনুসারে এন্টেনা দুই পক্ষে, যথা- ইন্ডোর এন্টেনা, আউটডোর এন্টেনা। পঠন অনুসারে এন্টেনা বিভিন্ন পক্ষের হয়ে থাকে। যথা- শর্ট জাইপেল এন্টেনা, ফাইপেল এন্টেনা, সোপ এন্টেনা, মনোগেল এন্টেনা, স্লট এন্টেনা, হর্স এন্টেনা, মাইক্রোস্ট্রিপ এন্টেনা, রেক্ট্যাঙ্কুলার এন্টেনা, প্যারাবোলিক এন্টেনা, সং শুল্যার এন্টেনা, ইবালি এন্টেনা, তিস এন্টেনা ইত্যাদি। ইন্ডোর এন্টেনা ঘরের তিতরে টেলিভিশনে কসানো হয় বা ভার পাশে একটি টেবিলের উপর দাঁড়িরে রাখা যায়। একটি সহকিঙ্ক ফিল্ডলাইন দ্বারা টেলিভিশনে সংযুক্ত থাকে। এটা আকারে ছোট এবং বেশী উচ্চতার ছাপন করা হয় না। এটা আউটডোর এন্টেনার মতো তাল বলাকল দেয় না। আউটডোর এন্টেনা ঘরের বাইরে ছাপন করা হয়।

১.৪.২ টিডি এন্টেনা ছাপন পদ্ধতি

এন্টেনা কে সূচিতীয়ার সাথে রাখতে হবে। ট্রান্সিভারের সাথে ব্রড সাইড হিসেবে রাখা সরকার ও যতটা সম্ভব উচুতে রাখতে হবে। উচুতা বাড়লে এন্টেনা সিগন্যালের পরিমাণ বৃক্ষি পায় এবং ইন্টারফেরেন্স করে হয়। এ এন্টেনাকে অন্যান্য এন্টেনা থেকে কম পক্ষে ছয় ফুট দূরে রাখতে হবে এবং থেমাল রাখতে হবে এর ফাঁছে বেল কোনো ব্রকম ধাতব বস্তু না থাকে। বড় আকারের এন্টেনা দূর্চি বা তত্ত্বাধিক 'বে' পরম্পরের সাথে সমতাবে সাগানো উচিত। তত্ত্বাধিক 'বে' এবং দীর্ঘ ক্রস আর্মের সাহায্যে ছাদে ছাপন করা উচিত। সাধারণত যে কোনো অলাকার্ড শব্দ উচু দাঢ়ান রাখা আবৃত্ত থাকে। সেই সব ছানে ঘতনার সত্ত্বে এন্টেনা উচুতে ছাপন করা উচিত।

১.৪.৩ ক্যাবল টেলিভিশন সিস্টেম

এটা এমন একটি সিস্টেম যাতে কো-এক্সিয়াল বা ফাইবার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের সাহায্যে রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি (RF) সিগনাল সংযোগের মাধ্যমে গোহকদের কাছে টেলিভিশন প্রোগ্রাম সরবরাহ করা হয়।

প্রকৃতগুরুত্বে ডিস এন্টেনা সিস্টেমের ভিন্নতাপই হচ্ছে ক্যাবল টেলিভিশন সিস্টেম। এ ক্ষেত্রে বাসা- বাড়ির টিভির অন্য আদর্শ ক্যাবল হিসাবে RG-6 কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। উন্নতমানের HDTV(High-Definition Television) এর জন্য উন্নতমানের RG-11 কো-এক্সিয়াল ক্যাবল ব্যবহার করা হয়।

দলীয় কাজ:

তোমাদের বাড়ি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিভি এন্টেনার সংযোগটি পরিদর্শন কর এবং ব্যবহৃত ক্যাবল ও কানেক্টরের তুলনা কর।

১.৫ বিভিন্ন এর ভিতরে সিসিটিভি সিস্টেম

একটি সিসিটিভি (ক্লোজড-সার্কিট টেলিভিশন) সিস্টেমে ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করে কোনো সংজ্ঞার অভ্যন্তরীণ এবং বহিমুখী নজরদারি করা হয় মনিটর বা মনিটরের সেটকে সিগনাল দেয়।

১.৫.১ সিসিটিভি (Closed Circuit Television) এর ধারণা

সিসিটিভি মানে ক্লোজ সার্কিট টেলিভিশন এবং এটি সাধারণত ভিডিও নজরদারি হিসাবে পরিচিত। "ক্লোজড-সার্কিট" অর্থ সম্প্রচারণলো সাধারণত "নিয়মিত" টিভির বিপরীতে সীমিত সংখ্যক মনিটরে প্রেরণ করা হয়, যা সর্বসাধারণের কাছে প্রাচীরিত হয়। সিসিটিভি সুরক্ষা সিস্টেমে মনিটর এবং ক্যামেরা রয়েছে বা লাইভ ইন্ডেক্সলো দেখার অনুমতি দেয় এবং সেইসাথে রেকর্ডারগুলোয়া পরে ব্যবহারের জন্য ফুটেজ সংরক্ষণাগারভূক্ত করে।



চিত্র-১.১৯ সিসিটিভি

১.৫.২ সিসিটিভি সিস্টেমের প্রকারভেদ

সিসিটিভি সিস্টেমের দুটি মূল প্রকার হলো- নেটওর্ক ভিডিও রেকর্ডার (NVR) এবং ডিজিটাল ভিডিও রেকর্ডার (DVR)

এনভিআর সাধারণত উচ্চ-রেজোলিউশন সম্পর্ক। এর ব্যব ভিডিওর এর চেয়ে কিছুটা বেশি হয়।

ব্যবহৃত ক্যামেরা অনুসারে সিসিটিভি সিস্টেম নিম্নলিখিত প্রকারের হয়ে থাকে-

- অ্যানালগ ক্যামেরা: অবিচ্ছিন্ন (Conteneous) ভিডিও সিগনাল প্রেরণ করতে এ ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়। এটাতে বেওনেট নিল কনসেলম্যান (বিএনসি) কানেক্টর ব্যবহার করা হয়। এগুলোর রেজোলিউশন তুলনামূলকভাবে কম তবে সত্তা এবং কার্যকর। এই সিস্টেমে ভিডিও ক্যাপচার কার্ডের প্রয়োজন হয়।

২। ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা: এ ক্যামেরায় ডিজিটালাইজ সিগনাল থাকে। এই সিস্টেমে কোনও ডিজিটও ক্যামেরার কার্ডের প্রয়োজন হয় না কারণ ডিজিটাল সরাসরি কম্পিউটারে সংকেত থাকে তবে রেকর্ডিংস্লো সংকেত করার জন্য (ফুলহাইডিপি) ঘূর পরিমাণে হালের প্রয়োজন হয়।

৩। নেটওর্ক বা আইপি - এন্সিগ্রা বা ডিজিটাল ক্যামেরার সাথে ব্যবহৃত এই সিস্টেমস্লো ইন্টারনেটে ফুটেজ বিশ্লেষণের জন্য একটি ডিজিট সার্ভার ব্যবহার করে। সুবিধাস্লো হল এটা ভর্বাইফাই এবং অডিও এর ক্ষেত্রে, ইমেজ ফুটেজ বিশ্লেষণের জন্য, বিমোট অ্যারেস, পাওয়ার উভার ইখারনেট (পিইই) এ ব্যবহার করা যায় এবং তাল রেজোলিউশন শুরু। তাছাড়া, আইপি ক্যামেরাস্লোর মধ্যে একটিতে আরও বেশি ক্যামেরা ধারণ করার ক্ষমতা রয়েছে, যা একটি শীল্প কোষকে কভার করতে পারে।

তাহ্যক্ষা গঠন ও ব্যবহার অনুসারে সিসিটিডি ক্যামেরার ধরনস্লো হলো- গুলুজ ক্যামেরা, বুলেট ধরণের ক্যামেরা, সি-মাউন্ট ক্যামেরা, দিল/রাতের সিসিটিডি ক্যামেরা, ইনফ্রারেড/নাইট ভিশন সিসিটিডি ক্যামেরা, পিটিজেড ক্যামেরা এবং উচ্চগুণস্লো ক্যামেরা।


১.৫.৩ সিসিটিডি সিস্টেমে ব্যবহৃত ইন্টারফেসমূহ

সিসিটিডি সিস্টেমে ব্যবহৃত ইন্টারফেসমূহ

নিচে দেখা হচ্ছে-


- ক্যামেরা (বুলেট, গুলুজ বা পিটিজেড ক্যামেরা)
- সেল
- ক্যামেরা ইমেজ সেলর
- শাড়িটি এবং কভার
- মোগাধোপ মাখায় যেমন ফারজলো
- বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং পাওয়ার
- সুইচ এবং সিনেক্সনাইজারদ
- অনিট্র
- ডিজিট ক্যামেট রেকর্ডার
- বার্ডটার
- ক্যাবল
- ডিটিভার বা এনডিভার

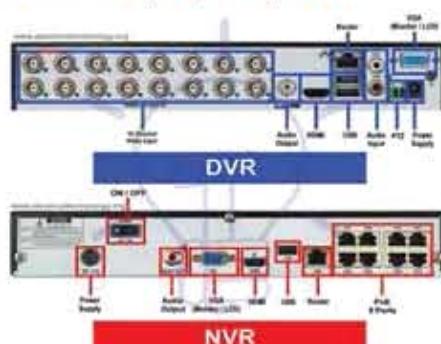১.৫.৪ ডিটিভার এবং এনডিভার এর বিভিন্ন অংশ তিনিই করণ




চিত্র-১.২০ ডিটিভার এবং এনডিভার সমূহ থাক

১.২.৫ মিলিট্রি এবং কানেকশন ফারম্বাব

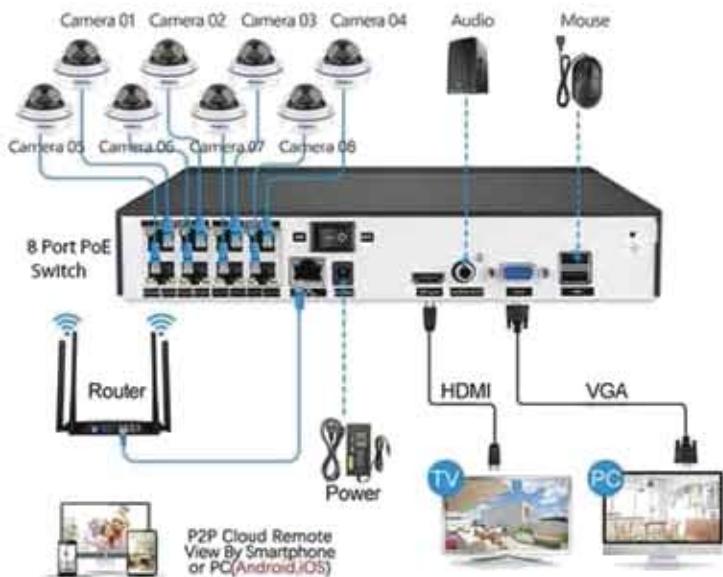

চিত্র-১.২১ ৮-পোর্ট PoE স্বেচ্ছসহ মিলিট্রি কানেকশন ফারম্বাব

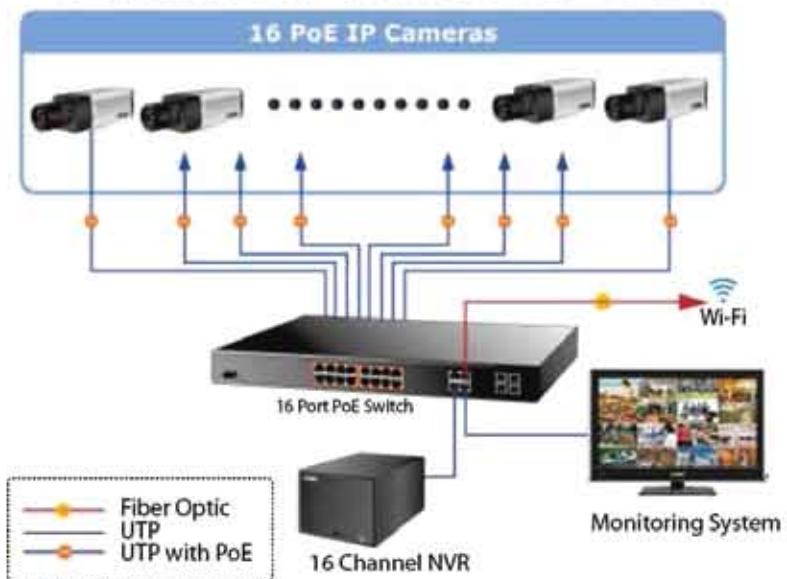Perfect Combination 16-Port PoE Switch + 16-Ch NVR



চিত্র-১.২২ ১৬-পোর্ট PoE স্বেচ্ছ ও ২ টি ৪ চ্যানেল NVR সহ মিলিট্রি কানেকশন ফারম্বাব

১.৫.৬ সিস্টিভি এর ব্যবহার

যে সকল কাজে সিস্টিভি ব্যবহার করা হয় তা হলো-

- অপরাধ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে;
- অপরাধ সমাধানে;
- দেহ জীর্ণতে;
- ট্রাফিক গতি পর্যবেক্ষণে;
- যানবাহন ট্রাফিকে;
- পথচারী ট্রাফিকে;
- ব্যবস্থাপনা পরিচালনায়;
- গণপরিবহনে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বাড়ানোর কাজে;
- ত্রীড়া ইভেন্টে;
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে;
- ব্যক্তিগত বাড়িতে;
- ফৌজদারীতে;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
- চিকিৎসা পর্যবেক্ষণ এবং নির্ণয়
- আচরণ গবেষণা
- শপিং মল এবং খুচরা দোকানে।
- কর্মচারী পর্যবেক্ষণ;

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. WWW কী?
২. সিসিটিভি কী?
৩. হাব কী?
৪. রাউটার কী?
৫. NVR এর পূর্ণ নাম লেখ।
৬. ইন্টারনেট কী?
৭. ইমেইল সার্ভিস কী?
৮. ISD এর পূর্ণনাম কী?
৯. মডেলেটর কী?
১০. MODEM এর পূর্ণনাম লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সিসিটিভি এর ব্যবহার লেখ।
২. সুইচ ও হাবের মধ্যে পার্থক্য কী?
৩. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর।
৪. ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্কের সুবিধাগুলো উল্লেখ কর।
৫. টিভি এন্টেনা কী?
৬. টিভি ক্যাবল সিস্টেম বলতে কী বোঝায়?
৭. ডিস এন্টেনা কোথায় ব্যবহার করা হয় এবং কেনো?
৮. LAN কেনো ব্যবহার করা হয়?
৯. অপটিক্যাল ফাইবার এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

১. ব্লক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে কমিউনিকেশন সিস্টেম ব্যাখ্যা কর।
২. তথ্য আদান প্রদানে ইন্টারনেটের গুরুত্ব লেখ।
৩. ইন্টারনেটের সুফলগুলো বিশ্লেষণ কর।
৪. লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এর ব্লক ডায়াগ্রামসহ কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।

ব্যাবহারিক (Practical)

জবশীট (Job Sheet)

জব নং ১: কমিউনিকেশন ক্যাবল সনাক্ত করণ।

পারদর্শিতার মানদণ্ড


- দ্বাষ্ঠাবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা(পিপিই) পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ম্যাটেরিয়াল নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
- কো-এক্সিয়াল ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার, CAT6 ক্যাবল এর গঠন পর্যবেক্ষন করা;
- ক্যাবল টেলিভিশন এর কো-এক্সিয়াল ক্যাবল সনাক্ত করা;
- ডাটা কমিউনিকেশন এর অপটিক্যাল ফাইবার সনাক্ত করা;
- ডাটা কমিউনিকেশন এর CAT6 ক্যাবল সনাক্ত করা;
- কমিউনিকেশন ক্যাবলগুলো কানেক্টরের সাথে ক্ষেত্র বিশেষে সংযুক্ত করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কপের এর নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী মালামাল জমাদান করা।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE)


ক্র. নং	নাম	লেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলোমেট	স্ট্যার্ড	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কাল ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাপ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড গ্লোবস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড সেন্টাইজার	৯৯.৯৯% জীবাণু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী

ধরোজনীয় যাত্রাপথ (Required Materials)


ক্রমিক নং	নাম	পরিমাণ
০১	ক্যাবল টেলিভিশন এবং কো-এলিমেন্ট ক্যাবল	ধরোজন ঘত
০২	ডাটা কমিউনিকেশন এবং অ্যাপটিক্যাল ফাইবার	ধরোজন ঘত
০৩	ডাটা কমিউনিকেশন এবং CAT6 ক্যাবল	ধরোজন ঘত

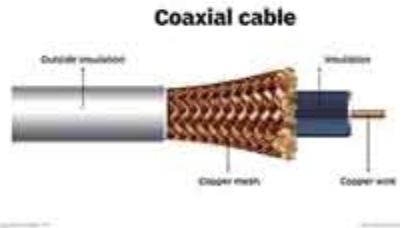

চিত্র-১.২৩ কো-এলিমেন্ট ক্যাবল

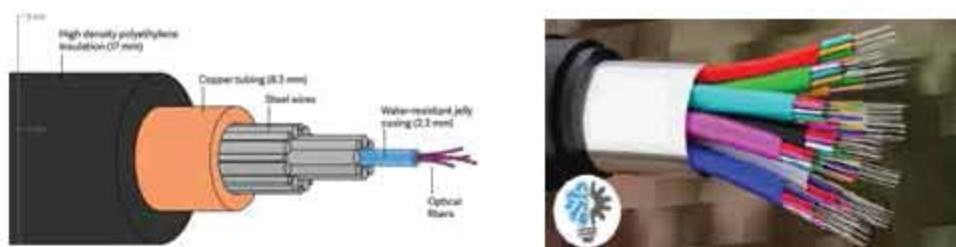

চিত্র-১.২৪ অ্যাপটিক্যাল ফাইবার

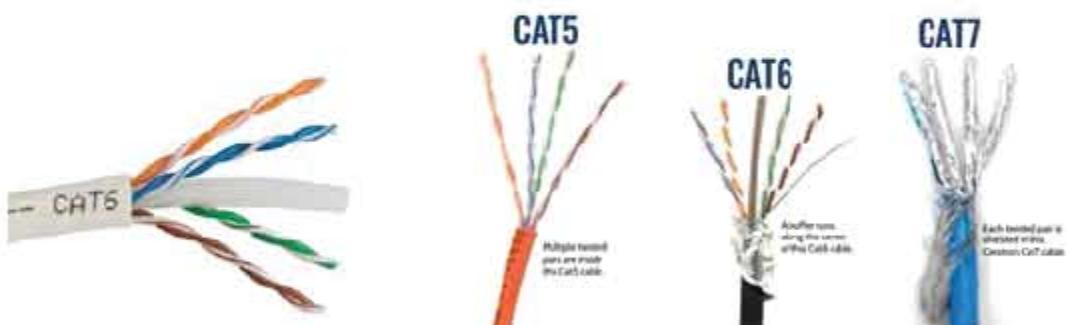

চিত্র-১.২৫ Cat 6 ক্যাবল



কাজের ধাপ (Working Procedure)

- প্রয়োজনীয় পিপিৱি নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিষ্কার করব।
- চিত্র অনুযায়ী সমস্ত মালামাল সংগ্রহ করব।
- কো-এক্সিয়াল ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার, CAT6 ক্যাবল এবং প্টেল পর্যবেক্ষন করব।
- ক্যাবল টেলিভিশন এবং কো-এক্সিয়াল ক্যাবল সনাক্ত করব।
- ডাটা কমিউনিকেশন এবং অপটিক্যাল ফাইবার সনাক্ত করব।
- ডাটা কমিউনিকেশন এবং CAT6 ক্যাবল সনাক্ত করব।
- কাজ শেষে সমস্ত মালামাল স্টোরে রাখা দিব।
- কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার করব।
- কাজ শেষে সংগৃহীত মালামাল নির্ধারিত হ্যানে রাখা দিব।

সর্বোচ্চ (Precaution)

- কাজের সময় হ্যাত হ্লোকস, গণগলস ব্যবহার করব।
- কমিউনিকেশন ক্যাবলজো সঠিকভাবে সনাক্ত করব।
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা দিকে ধ্রেৱাল রাখব।

অর্জিত দক্ষতা

- এই জ্ঞানে শাখায়ে কমিউনিকেশন ক্যাবল সনাক্ত করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। বাক্য জীবনে যথাব্ধ অ্যোগ সম্ভব হবে।

জব নং ২: কমিউনিকেশন ওয়্যারিং স্থাপন করণ।

[দুই কক্ষ বিশিষ্ট ভবনে (প্রতি কক্ষে ২টি ক্যামেরা) কনসিন্ড কন্ট্রুইট ওয়্যারিং
ও সারফেস কন্ট্রুইট ওয়্যারিং স্থাপন করণ]

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা(পিপিই) পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করা;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
- লে-আউট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সারফেস কন্ট্রুইটের অবস্থান মার্ক করা;
- লে-আউট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী জংশন বক্সের অবস্থান মার্ক করা;
- সিপারিট ল্যাম্প ব্যবহার করে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করা;
- লে-আউট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী জংশন বক্স, P.O.E সুইচ, এনভিআর, ক্যামেরা, রাউটার ও মনিটর সংযোগ করা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়েস্টেজ এবং ঝুঁপ গুলো নির্ধারিত স্থানে ফেলে দেয়া;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE)

ক্রমিক নং	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলোমেট	স্ট্যার্ভার্ড	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কাল ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাপ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড গ্লোবস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড সেনিটাইজার	৯৯.৯৯% জীবাণু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী


প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Instruments)

ক্র. নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ফ্লাট স্ক্লু ড্রাইভার	স্ট্যান্ডার্ড, ১০ ইঞ্চি	০১টি
০২	নিয়ন টেস্টার	২৫০ ভেল্ট	০১টি
০৩	ওয়্যার স্ট্রিপার	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০৪	ফিলিপস স্ক্লু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	০১টি
০৫	বলপিন হ্যামার	১৪ ইঞ্চি	০১টি
০৬	কোল্ড চিজেল	১০ ইঞ্চি	০১টি
০৭	ইলেকট্রিক হ্যান্ড ড্রিল	হ্যামার টাইপ	০১টি
০৮	মেজারিং টেপ	৫ মিটার	০১টি
০৯	রুলার ক্ষেত্র	৫ ফিট	০১টি
১০	ফল্ডেবল লেডার	১০ ফুট	০১টি
১১	পোকার	৬ ইঞ্চি	০১টি
১২	হ্যাক স	১৮ ইঞ্চি	০১টি
১৩	পিভিসি পাইপ কাটার	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
১৪	ফ্লাট ফাইল	১২ ইঞ্চি	০১টি
১৫	গ্রাইভিং মেশিন	২৫০V, ২২০০W	০১টি
১৬	এক্সটেনশন কর্ড, প্রি-পিন সকেট, ১০ মিটার	২৫০V, ২০A	০১টি

প্রয়োজনীয় মালামাল (Required Materials)


ক্র: নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	পিভিসি কভুইট	১/২"-৩/৮"	পরিমাণমত
০২	সারকুলার বক্স	চারমুখী	পরিমাণমত
০৩	সারকুলার বক্স	তিনমুখী	পরিমাণমত
০৪	বেড	১/২"-৩/৮"	পরিমাণমত
০৫	কর্ণার	১/২"-৩/৮"	পরিমাণমত
০৬	সেডেল	১/২"-৩/৮"	পরিমাণমত
০৭	সারকুলার বক্স	একমুখী	পরিমাণমত
০৮	পিভিসি ক্যাবল	১×৭/১.৮	পরিমাণমত
০৯	ক্যাবল	ইউটিপি	পরিমাণমত
১০	ক্যাবল	অপটিক্যাল ফাইবার	পরিমাণমত
১১	পিওই সুইচ	৪ পোর্ট	৪টি
১২	এনভিআর	৪ চ্যানেল	৪টি
১৩	ক্যামেরা	পিওই	৪টি
১৪	পাওয়ার সাপ্লাই	এসি	১টি

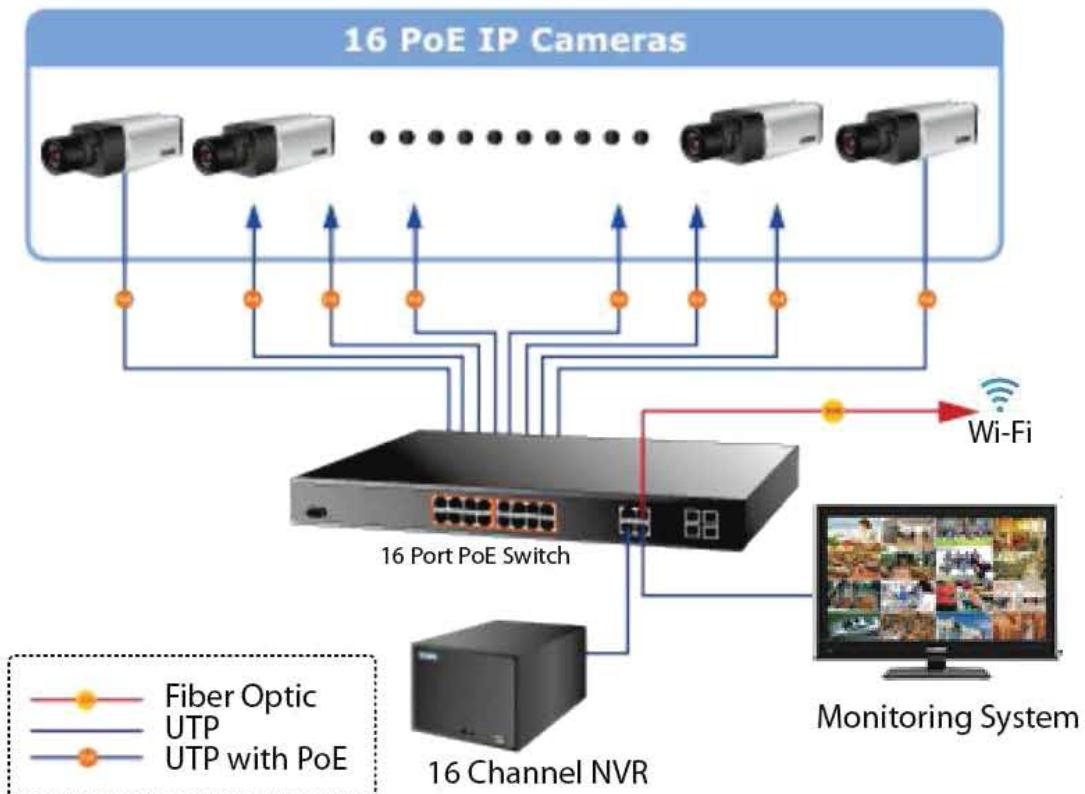Perfect Combination 16-Port PoE Switch + 16-Ch NVR



চিত্র-১.২৬ ৪-চ্যানেল এনডিআর ও ৪-পোর্ট পিওই সুইচসহ চারটি ক্যামেরা হাপনের ডায়াগ্রাম

4 PoE Camera

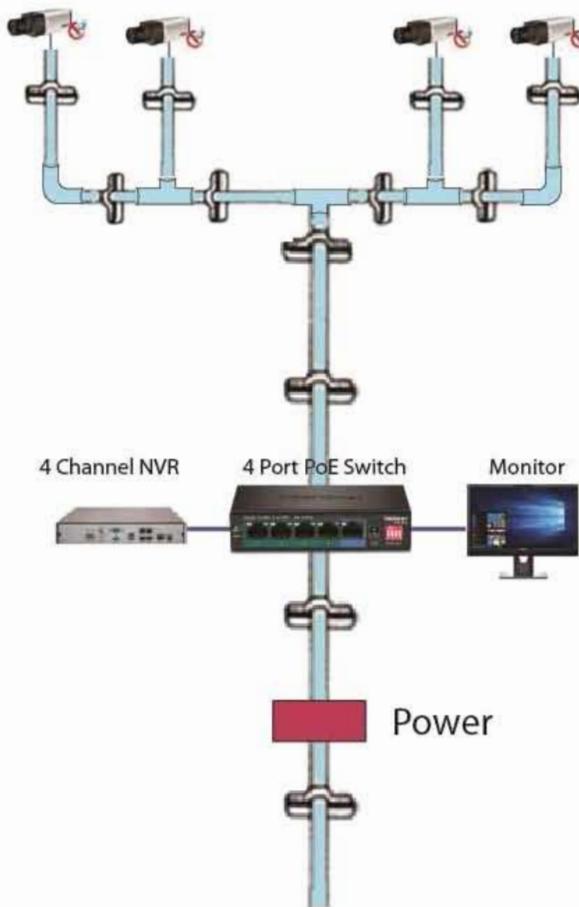

চিত্র-১.২৭ ৪-চ্যানেল এনভিআর ও ৪-পোর্ট পিওই সুইচসহ চারটি ক্যামেরা স্থাপনের ওয়ার্কিং ডায়াগ্রাম

কাজের ধাগ (Working Procedure)

- প্রযোজনীয় পিপিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিধান করব।
- চির অনুযায়ী সমস্ত মালামাল এবং যত্নপাতি সংগ্রহ করব।
- লে-আউট অনুযায়ী দেয়ালে দাগ টানব।
- দাগের উপর দিয়ে কন্ট্রাইট এবং বিভিন্ন ফিল্মার বসাব।

- লে-আউট অনুযায়ী পাইপ স্থাপন করব।
- কভুইটের সাথে প্রয়োজনীয় ফিল্টার সংযুক্ত করব।
- কভুইটের ভিতর দিয়ে ক্যাবল টেনে পিওই সুইচ, এনভিআর, ক্যামেরা, রাউটার ও মনিটর এর সাথে সংযোগ দিব।
- সেডেল দিয়ে কভুইট আটকিয়ে সারফেস কভুইট ওয়্যারিং সম্পন্ন করব।
- কনসিল্ড কভুইট ওয়্যারিং এর ক্ষেত্রে দেয়ালে গ্রিড কেটে কভুইট বসাব।
- কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার করব।
- কাজ শেষে সমস্ত মালামাল স্টোরে জমা দিব।

➤ সতর্কতা (Precaution)

- কাজের সময় হ্যান্ড গ্লোবস, গগলস ব্যবহার করব।
- নকশা বা লে-আউট অনুযায়ী কভুইট স্থাপন করব।
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখব।

➤ অর্জিত দক্ষতা

কমিউনিকেশন ওয়্যারিং (কনসিল্ড কভুইট ওয়্যারিং ও সারফেস কভুইট ওয়্যারিং) করার দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। বাস্তব জীবনে যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

জব নং ৩: একটি বাড়িতে আকাশ টিভি এন্টেনা স্থাপন করে টিভিতে সংযোগ করণ ও টিউনিং করে টিভি চালু করণ।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- ঘাস্তবিধি মেনে ব্যাক্তিগত নিরাপত্তা(পিপিই) পোশাক পরিধান করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ছান প্রস্তুত করা;
- প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করা;
- নাট, বোল্ট দিয়ে ক্ল্যাম্প কম টাইট দিয়ে সেটিং করা;
- ক্ল্যাম্প সেটিং এর পর বেস এর সাথে কম টাইট দিয়ে সংযুক্ত করা;
- এলএনবি স্ট্যান্ডকে নাট-বোল্ট দিয়ে বেসের এর সাথে সংযুক্ত করা;
- স্ট্যান্ড এর ক্ল্যাম্প যুক্ত প্রান্ত ছাতার সাথে যুক্ত করা;
- স্ট্যান্ড এর অন্য প্রান্তে এলএনবি হোল্ডার কম টাইট দিয়ে যুক্ত করা;
- এলএনবি হোল্ডার এর মাঝে এলএনবি আটকানো;
- স্ট্যান্ডটিকে ছাদে সংযুক্ত করা;
- এন্টেনা তারের এক প্রান্তে এলএনবি এর সাথে এবং অন্য প্রান্ত টিভির সাথে সংযুক্ত করা;
- পাওয়ার ক্যাবল লাগিয়ে টিভি অন করা;
- রিমোট দিয়ে এইচডিএমআই মোডে নেওয়া;
- সিগনাল অপশনে যেয়ে সিগনাল টিউনিং করা;
- সিগনাল না থাকলে ছাতা ঘুরায়ে সিগনাল (প্রায় ১০০%) ঠিক করে নেওয়া;
- সিগনাল ঠিক হলে সকল নাট-বোল্ট শক্ত করে টাইট করা;
- নির্দিষ্ট চ্যানেলে টিভি দেখা;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের ছান পরিষ্কার করা;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত ছানে সংরক্ষণ করা;
- ওয়েস্টেজ এবং ক্র্যাপ গুলো নির্ধারিত ছানে ফেলে দেয়া;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE)

ক্র. নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলোমেট্রি	স্ট্যার্ড	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কাল ফ্রেম যুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাপ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড গ্লোবস	কাপড়ের তেরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড সেনিটাইজার	১৯.৯৯% জীবাণু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Required Instruments)

ক্র. নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ফ্লাট স্লু ড্রাইভার	স্ট্যার্ড, ১০ ইঞ্চি	০১টি
০২	নিয়ন টেস্টার	২৫০ ভোল্ট	০১টি
০৩	ওয়্যার স্ট্রিপার	স্ট্যার্ড	০১টি
০৪	ফিলিপস স্লু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	০১টি
০৫	বলপিন হ্যামার	১৪ ইঞ্চি	০১টি
০৬	ইলেকট্রিক হ্যান্ড ড্রিল	হ্যামার টাইপ	০১টি
০৭	মেজারিং টেপ	৫ মিটার	০১টি
০৮	ফল্ডেবল লেডার	১০ ফুট	০১টি
০৯	পাওয়ার সাপ্লাই	২৫০V, ১০A	০১টি
১০	ডায়াল রেঞ্চ	১০ ইঞ্চি	০১টি
১১	এল কি	১০ ইঞ্চি	০১টি

অয়োজনীয় মালামাল (Required Materials)

ক্র. নং	নাম	প্রেসিভিকেশন	পরিমাণ
০১	ডিস এন্টেনা বা ডিস ছাতা	সি-ব্যাট, ৬ ফুট	১টি
০২	পাওয়ার ক্যাবল	২৫০V, ১০A	১টি
০৩	লিসিভার	আকাশ	১টি
০৪	হেক্টর	এলেক্ট্রনিক	১টি
০৫	স্ট্যান্ড	এলেক্ট্রনিক	১টি
০৬	ফ্লাম্প	হার্টিপল	১টি
০৭	কানেক্টর	অয়োজন মত	পরিমাণমত
০৮	ক্যাবল	এইচডিএমআই	১টি
০৯	নাট	অয়োজন মত	পরিমাণমত
১০	বোর্ট	অয়োজন মত	পরিমাণমত
১১	কো-এণ্জিনিয়াল ক্যাবল	আরজি-৬	পরিমাণমত



চিত্ৰ-১.২৮ হাতে ডিস এন্টেনা বা ডিস ছাতা ছাপন

কাজের ধাপ (Working Procedure)

- অয়োজনীয় সিপিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিধান করব।
- চিত্ৰ অনুসৰী সমস্ত মালামাল এবং যোগান সংগ্রহ করব।

- নাট, বোল্ট দিয়ে ক্ল্যাম্প কম টাইট দিয়ে সেটিং করব।
- ক্ল্যাম্প সেটিং এর পর বেস এর সাথে কম টাইট দিয়ে সংযুক্ত করব।
- এলএনবি স্ট্যাভকে নাট, বোল্ট দিয়ে বেস এর সাথে কম টাইট দিয়ে সংযুক্ত করব।
- স্ট্যাভ এর ক্ল্যাম্প যুক্ত প্রান্ত ছাতার সাথে যুক্ত করব।
- স্ট্যাভ এর অন্য প্রান্তে এলএনবি হোল্ডার কম টাইট দিয়ে যুক্ত করব।
- এলএনবি হোল্ডার এর মাঝে এলএনবি আটকাবো।
- স্ট্যাভটিকে ছাদে সংযুক্ত করব।
- এন্টেনা তারের এক প্রান্ত এলএনবি এর সাথে এবং অন্য প্রান্ত টিভির সাথে সংযুক্ত করব।
- পাওয়ার ক্যাবল লাগিয়ে টিভি অন করব, রিমোট দিয়ে এইচডিএমআই মোডে নিব।
- সিগনাল অপশনে যেয়ে সিগনাল টিউনিং করব।
- সিগনাল না থাকলে ছাতা ঘুরায়ে সিগনাল (প্রায় ১০০%) ঠিক করে নিব।
- সিগনাল ঠিক হলে সকল নাট-বোল্ট শক্ত করে টাইট দিব।
- নির্দিষ্ট চ্যানেলে টিভি দেখবো।
- কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার করব।
- কাজ শেষে সমস্ত মালামাল স্টোরে জমা দিব।

➤ **সতর্কতা (Precaution)**

- কাজের সময় হ্যান্ড প্লোবস, গগলস ব্যবহার করব।
- শুরুতেই নাট-বোল্ট শক্ত করে টাইট করব না।
- নকশা অনুযায়ী সংযোগ স্থাপন করব।
- এন্টেনা বা ছাতা পূর্ব-দক্ষিণে ১১৯ ডিগ্রী কোনে স্থাপন করব যাতে সিগনাল ঠিকমত পাওয়া যায়।
- সিগনাল ঠিকমত পাওয়ার পর নাট-বোল্ট শক্ত করে টাইট করব।
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখব।

➤ **অর্জিত দক্ষতা**

একটি বাড়িতে আকাশ টিভি এন্টেনা স্থাপন করে টিভিতে সংযোগ করণ ও টিউনিং করে টিভি চালু করণের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। বাস্তব জীবনে যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

১৯৮

জেনারেল ইলেক্ট্রিক্যাল ওয়ার্কস-১

বিতীয় অধ্যায়

লাইটিং এবং ইলুমিনেশন

Lighting and Illumination



আমরা আলোর সাহায্যে দেখি। উজ্জিদ আলোর সাহায্যে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় ধাদ্য উৎপাদন করে। মানুষসহ সমস্ত জীবকুলের বাদ্যের এটিই একমাত্র উৎস। আলো প্রকৃতির এক অন্যান্য ঘটনা। সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ আলোর অপার রহস্য ভেদ করার জন্য সচেষ্ট থেকেছে। আধুনিক প্রকৃতি বিজ্ঞানের অন্যতম শাখা আলোক বিজ্ঞান (Optics)। আধুনিক বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও তত্ত্ব প্রয়া� করেছে যে আলো কখনো তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ আবার কখনো বস্তুকণার প্রবাহ হিসেবে আচরণ করে। আলোর এই দৈত প্রকৃতি অনুসর্কিস্ত মানুষের কাছে এক পরম বিস্ময়।

আলোর সাথে পদার্থের মিথ্যাজ্ঞিনী (Interaction) নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অঙ্গ আলোক যন্ত্রপাতি উজ্জ্বল করেছেন যা গবেষণা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিনোদন ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। আলোর উপরিত ও অনুপরিত মানুষের শরীরবৃত্তীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে আলো ও অন্যান্য তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের ব্যবহার

বৈপ্লাবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। দিন ছাড়াও রাতের একটি সময় পর্যন্ত মানুষ বিভিন্ন কাজে ব্যয় করে। একারণে রাতের একটি অংশকে মানুষ তার প্রয়োজনে আলোকিত করে। বাসগৃহ, অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, যানবাহন, রাস্তাঘাট ইত্যাদি রাত অথবা কখনো কখনো দিনের বেলায় আলোকিত করার প্রয়োজন হয়। সামুদ্রিক যানের নাবিকেরা অথবা গভীর পানিতে অনুসন্ধানের কাজে ডুরুরীরা আলো ব্যবহার করেন। এছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন ও সামাজিক উৎসবে আমরা বাড়ি, অফিস আদালত ও জাতীয় স্থাপনা আলোকিত করে থাকি। আলোকসজ্জা বা লাইটিং ও ইলুমিনেশন (Lighting and Illumination) আমদের আধুনিক জীবন যাপনের সাথে অংগঅংগিভাবে জড়িত। এ অধ্যায়ে কোনো স্থান আলোকিত করার কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন লাইট এবং লাইটিং এর সময় কোন স্থানে কী পরিমাণ ইলুমিনেশন প্রয়োজন এ বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- কাজের জন্য প্রয়োজনীয় পিপিই সংগ্রহ ও ব্যবহার করতে পারব;
- কাজের স্থান প্রস্তুত করতে পারব;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট বাছাই ও সংগ্রহ করতে পারব;
- প্রচলিত লাইটগুলো সনাক্ত করতে পারব;
- লাইটের সাথে মানুষের সম্পর্ক অনুধাবন করতে পারব;
- লাইটিং এর শ্রেণিবিভাগ করতে পারব;
- বিভিন্ন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে ব্যবহৃত লাইটিং যন্ত্রপাতি ব্যবস্থাপনায় কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারব;
- কাজ শেষে নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করতে পারব;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করতে পারব;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমা দিতে পারব।

এই শিখনফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এ অধ্যায়ে আমরা বিভিন্ন প্রকার লাইটের ব্যবহার, লাইটের পরিচিতি, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টে লাইটিং এর ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা অর্জন করব। লাইটিং-এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি মাঝে মাঝে নষ্ট হয়ে পড়ে যা সহজেই মেরামত করে ব্যবহার করা যায়। এসব মেরামত ও ব্যবস্থাপনার দক্ষতা অর্জনের জন্য এই অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি জব সম্পর্ক করব।

২.১ আলোর প্রকৃতি (Nature of Light)

আলো এক প্রকার শক্তি। শূন্যস্থান সিয়ে আলো প্রতি সেকেন্ডে 3×10^8 মিটার বেগে অপসর হয়। যদ্যবিষে এটিই সর্বোচ্চ গতিবেগ। কোন বস্তু উভয় ছাড়ে আলোক শক্তি বিকিঞ্চণ করে বিধার আলোকে বিকির্ণ শক্তি (Radiant Energy) বলা হয়।

আলোর মত তাপও এক প্রকার বিকির্ণ শক্তি। বিভিন্ন ঘণ্টার মাধ্যমে অথবা ধার্ক্টিক উপায়ে তাপ, বিদ্যুৎ, রাসায়নিক, যান্ত্রিক প্রকৃতি শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্বিত হয়। আমরা ধখন একটি



চিত্র-২.১ জেলিফিসের আলো নিরূপণ


টেলিইট স্লাপাই তথন বিদ্যুৎ শক্তি আলোক শক্তিতে রূপান্বিত হয়। সমুদ্রের গভীরে দেখানে সূর্যের আলো পৌছাইল্লা দেখানে একসম অনুসংক্ষিণী একবার এক ধরনের তোতিক নীল আলো দেখতে পাও। পরে দেখা পেল এই আলো জেলিফিস নামক এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণীর শরীরে ধাকা রাসায়নিক শক্তি থেকে সৃষ্টি হয়েছে। আলোক শক্তির কিন্তু শক্তির অন্যরূপে পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন সালোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার আলোক শক্তি শর্করা অঙ্গুতে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে সক্রিয় হয়। তোমরা কি আরো করেকাটি উদাহরণ দিতে পারবে দেখানে বিভিন্ন ধরনের শক্তি জপানিত হয়ে আলোর পরিষিত হয় অথবা আলোকশক্তি অন্য শক্তিতে জপানিত হয়। আলোর ধূকৃতি বা বৈশিষ্ট্য নিরে বিভিন্ন ঝুঁকে বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। সবচেয়ে পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রবৃত্তি ধরনের বিজ্ঞানীরা অধিকতর প্রত্যয়োগ্য ব্যাখ্যা দিয়ে আগের ব্যাখ্যাকে প্রতিজ্ঞাপিত করেছেন। বিজ্ঞানী নিউটন মনে করতেন আলো কর্পুসক্সেল (Corpuscle) নামে এক ধরনের কণা বা সরল রেখা করাবর পদ্ধত করে। পরবর্তীতে দেখা পেল আলোর সমবর্তন, অপবর্তন বা ব্যক্তিগতের মত বৈশিষ্ট্য নিউটনের কণা তত্ত্ব নিরে ব্যাখ্যা করা যায় না। হাইসেন প্রযুক্তি বিজ্ঞানীরা দেখালেন যে আলোকে তরঙ্গ ধরে নিলে এসব বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা যায়। এসপর থেকে মনে করা হতো আলো শব্দ তরঙ্গের অভোই এক প্রকার যান্ত্রিক তরঙ্গ বা চোঁ (mechanical wave) বা ইথার নামক এক ধরনের সর্বব্যাপী মাধ্যমের ভিত্তির দিয়ে অতি দ্রুত বেগে পম্বন করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রতীয়ার্থে ম্যাক্সওলেন, হেনরিথ হার্জ প্রযুক্তি বিজ্ঞানীর প্রবেশদ্বা থেকে উন্মাদিত হলো

আলো এক প্রকার তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ (electromagnetic wave)। প্রায় সমসাময়িক সময়ে মাইকেলসন ও মর্লি নামে দুজন বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলাফল ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন দেখালেন যে ইথার মাধ্যমের কোন অস্তিত্ব নাই। সুতরাং এটি প্রমাণিত হলো যে আলো এক প্রকার তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ যা কোন মাধ্যম ছাড়াই একঙ্গান থেকে অন্যজ্ঞানে গমন করে। যেমন সূর্য বা অন্য নক্ষত্র থেকে আলো শূন্যস্থান দিয়ে প্রতিবিতে আসে। তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ তত্ত্ব বিভিন্ন পরীক্ষা ও নানা ধরনের ভৌত ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা দ্বারা এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, এরপর থেকে মনে করা হত তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ তত্ত্বই আলোর জন্য চিরস্তন ও চিরস্থায়ী তত্ত্ব। কিন্তু বিজ্ঞানের পরিহাস এই যে, ১৮৮৮ সালে বিজ্ঞানী হার্টজ এর যে পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণিত হয়েছিল যে আলো এক প্রকার তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ, সেই একই পরীক্ষার ভিত্তি একটি আঙ্গিক পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীদের ধারণা হলো যে আলো এক প্রকার তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ এটিই শেষ কথা নয়। কৃষ্ণবন্ধুর বিকিরণ (Blackbody radiation) ও আলোক তড়িৎক্রিয়া (Photoelectric effect) এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যথাক্রমে বিজ্ঞানী ম্যাক্স প্লাক ও আইনস্টাইন দেখালেন যে এসব ক্ষেত্রে আলো কণার ন্যায় আচরণ করে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের মতে আলোর প্রবাহ আসলে কণার প্রবাহ। আলোর কণার নাম ফোটন (Photon)। প্রকৃতপক্ষে কোনো কোনো ঘটনায় আলো তরঙ্গ ধর্ম প্রদর্শন করে এবং কোনো কোনো ঘটনায় এটি কণার ন্যায় আচরণ করে। আলোর এই দ্বৈত ধর্মকে তরঙ্গ-কণা দ্বৈততা (wave-particle duality) বলে। আলোর বিষয়ে অদ্যাবধি এটিই সর্বজন গ্রাহ্য তত্ত্ব।

প্রকৃতিতে বিভিন্ন কম্পাঙ্ক বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে মোটামুটি ৪০০ থেকে ৭০০ ন্যানো মিটার পর্যন্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ মানুষের চোখে দর্শন অনুভূতির সৃষ্টি করে। তড়িৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের এ ব্যবধি (Range) কে আলো বলা হয়। ৪০০ ন্যানোমিটারের কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোকে আমরা বেগুনি এবং ৭০০ ন্যানোমিটার বা এর কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিশিষ্ট আলোকে লাল রঙের আলো হিসেবে দেখি। এর মধ্যবর্তী কম্পাঙ্কগুলো আমাদের চোখে নীল, আসমানী, সবুজ ও হলুদ দেখায়। মানুষের চোখ ৫৫৫ ন্যানো মিটার বা এর কাছাকাছি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোতে সবচেয়ে বেশী সংবেদনশীলতা দেখায়। ৫৫৫ ন্যানো মিটার বা এর কাছাকাছি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো হলো পীতাত্ত্ব সবুজ (Yellow-green) আলো।

আলোর কার্যক্রম:

আলো এক ধরনের শক্তি বা বাহ্যিক কারণ, যা চোখে প্রবেশ করে দর্শনের অনুভূতি জন্মায়। আলো বস্তুকে দৃশ্যমান করে, কিন্তু এটি নিজে অদৃশ্য। আমরা আলোকে দেখতে পাই না, কিন্তু আলোকিত বস্তুকে দেখি। আলো এক ধরনের বিকীর্ণ শক্তি। এটি এক ধরনের তরঙ্গ। আলো প্রার্থক তড়িৎচৌমুকীয় তরঙ্গের আকারে এক ছান থেকে অন্য ছানে পম্প করে। শূন্যস্থলে আলোর বেগ এতি সেকেতে ২৯,৯৭,৯২,৫৫৪ মিটার বা ১,৮৬,০০০ মাইল। দীর্ঘমান বস্তু থেকে আলো কীভাবে আমাদের চোখে আসে তা ব্যাখ্যার জন্য বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের কণা তত্ত্ব (Corpuscular Theory), বিজ্ঞানী হাইপেন এর তরঙ্গ তত্ত্ব (Wave Theory), বিজ্ঞানী ম্যাজেন্টেলের তড়িৎচৌমুক তত্ত্ব (Electromagnetic Theory) বিজ্ঞানী ম্যাজ্য গ্রাক এবং কোর্পটাম তত্ত্ব (Quantum Theory) উল্লেখযোগ্য।

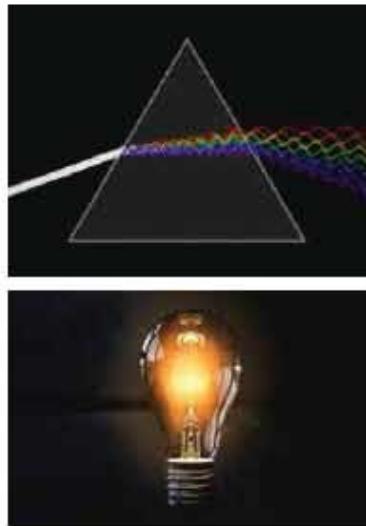


চিত্র-২.২ আলোর কার্যক্রম

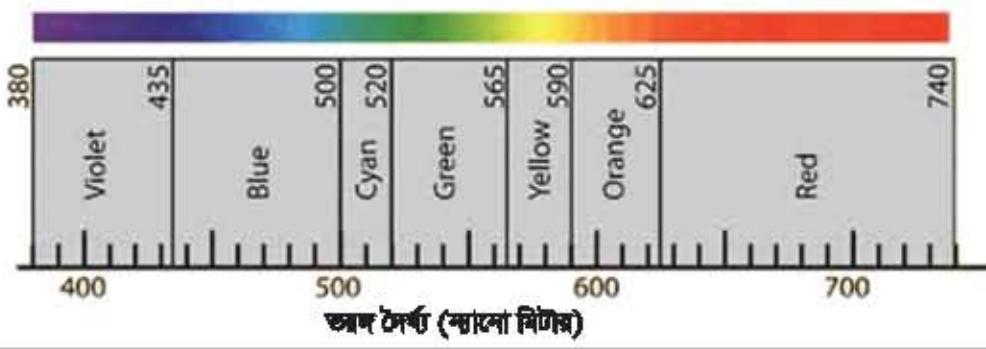২.২ বর্ণলি (Spectrum)

জোমরা নিচের রঞ্জনু দেখেছে। রঞ্জনুতে কয়টি রঞ্জ থাকে? রঞ্জনু সব সময় আকাশে সূর্য বেদিকে থাকে তার বিশীৱীত দিকে ঝঠে কেন? রঞ্জনু আসলে একধরনের বর্ণলি। সূর্য থেকে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের তড়িৎচৌমুকীয় তরঙ্গ নির্গত হয়। এগুলোর সবকটি আমাদের চোখে দেখার অনুভূতি সৃষ্টি করে না। সূর্য থেকে আসা দৃশ্যমান বর্ণের বিভিন্ন কম্পাঙ্কের আলো বিশিষ্ট হলে সাদা বর্ণের আলো সৃষ্টি হয়। এই সাদা আলো আকাশে পানির কণার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করলে এটি আবার বিভিন্ন বর্ণে বিভাজিত হয়ে রঞ্জনু সৃষ্টি করে। রঞ্জনু সৌম বর্ণলীর একটি অংশ। কেমনো অনু, পরমাণু বা পদার্থ বস্তু থেকে নির্গত বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িৎচৌমুকীয় বিকল্পকে বর্ণলি (Spectrum) বলে। বেমন একধর্ম সৌহারকে উপর করলে প্রথমে শাল এবং পর কিছুটা নীল আভাসূর্য সাদা দেখায়। সাদা দেখার কারণ হলো এর মধ্যে বেশ করেকটি বর্ণের আলোর উপস্থিতি। আবার আমরা চোখে দেখি এমন রেজেন বাইবের কম্পাঙ্কের তরঙ্গও কিন্তু নির্গত হয়। উপর সৌহার বস্তু থেকে নির্গত দৃশ্যমান এবং এর বাইবের সবকটি তরঙ্গের সমাহার হলো সৌহার খতের বর্ণলি। পৃথিবীতে সবধরনের শক্তির উপর হলো সূর্য। একাগ্রে আমাদের জন্য পুরুষপূর্ণ একটি বর্ণলি হলো সৌরবর্ণলি। সূর্যের আলো কাঁচের

প্রিমের মধ্য দিয়ে অক্ষিসরিত হতে দিলে তা প্রিম থারা বিছুরিত (Dispersion) হবে কান্তিমূল মন্ত্রে সার্কটি বর্ণের (বেনীআসহকলা, VIBGYOR) অশুণ্ড ব্যান্ড সৃষ্টি করে। এই সার্কটি বর্ণের বাইরেও অন্তর্ভুক্ত কম্পার্টকের বিকিনি সূর্য থেকে বের হয়। উভয় সূর্যপৃষ্ঠ থেকে নির্গত বিভিন্ন কম্পার্টকের তড়িৎচোকীর তরঙ্গের সমাধানকে সৌর বর্ণালী (Solar spectrum) বলে।




২.২.১ বর্ণালির অকারণগুলি

- ক) শোষণ বা অনুকূল বর্ণালি (Absorption Spectrum)
- খ) বিকিরণ বা উকূল বর্ণালি (Emission Spectrum)
 - অবিচ্ছিন্ন বর্ণালি (Continuous Spectrum)
 - বিচ্ছিন্ন বর্ণালি (Discontinuous Spectrum)
 - পারমাণবিক/রেখা বর্ণালি (Atomic/Line Spectrum)
 - আণবিক/ব্যান্ড বর্ণালি (Molecular/Band Spectrum)

একটি বড় উভয় অবস্থার মেসৰ কম্পার্টকের তড়িৎচোকীর তরঙ্গ বিকিরণ করে, যাতাবিক তাপমাত্রার বা শীতল অবস্থার একই কম্পার্টসমূহের তড়িৎচোকীর তরঙ্গ শোষণ করে। একটি বড় মেসৰ তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা কম্পার্টকের তড়িৎচোকীর তরঙ্গ শোষণ করে তাকে বল্লাটির শোষণ (Absorption Spectrum) বর্ণালি বলে। আমরা ইচ্ছাপূর্বে সোহার বড় বা সূর্য থেকে নির্গত যে বর্ণালির কথা বলেছি তা হচ্ছে বিকিরণ বর্ণালি (Emission Spectrum)। এই দুই অকারণের বর্ণালি ছাড়া আরো বিভিন্নভাবে বর্ণালীকে ডাল করা যাব, যেমন অবিচ্ছিন্ন

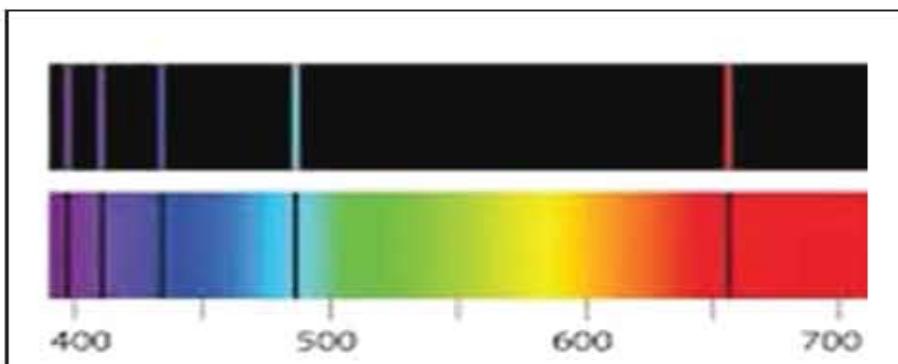বর্ণলি (Continuous Spectrum), বিচ্ছিন্ন বর্ণলি (Discontinuous Spectrum), পারমাণবিক/রেখা বর্ণলি (Atomic/Line Spectrum) আণবিক/ক্ষাত বর্ণলি (Molecular/Band Spectrum) ইত্যাদি।



চিত্ৰ-২.৪ বাইজোজেনের আণবিক বৰ্ণলি: বিচ্ছিন্ন বৰ্ণলি (উপরে) ও শেৰণ বৰ্ণলি (নিচে)

২.৩ কৃত্রিম আলো ব্যবহারের ইতিহাস

আগন্তুর আবিক্ষারের সাথে সাথে কোনও অক্ষুল আলোকিত করার জন্য কৃত্রিম আলো ব্যবহারে প্রথম ক্লপটি ছিল মশাল বা ব্যাঙ্গাকান্দার। আর ৪০০০০০০ বছর আগে পিকিং ম্যানের ক্ষয়ায় আকন্ত ভূলাইল। বাইজেন্টিয়াসিক লোকেরা ভাসের আশে পাশে আলোকিত করার জন্য তেলের বাতি ব্যবহার করত। এই বাতি জলি আকৃতিক্রম্যাবে তৈরী উপকরণ যেমন শিলা, শাঁস, শির এবং পাখর দিবে তৈরি করা হয়েছিল এবং এগুলো গ্রীক দিয়ে পূর্ণ ছিল। বাতিজলোতে কাইবার উইক ব্যবহার করা হতো। লাম্পগুলি সাধারণত জ্বালানী হিসাবে ধারী বা উষ্ঠিজ ফ্যাট ব্যবহার করত। ধীরে ১৫০০০ বছর পূর্বে আজ অদ্যবিদি আর শতাব্দিক বাতি (কাঁকা কাঁজের পাখর) ভাসের ল্যাসান্ত ক্ষয়ায় পাওয়া গেছে। তেলাত প্রাণি (পাখি এবং মাছ) একটি বেত দিবে প্রেত করার পরে বাতি হিসেবে ব্যবহৃত হত। এইসব অভিযাচন দিবে অগ্নিকভ ছিলো আলোকসজ্জার উপকরণ। তিমির তেল আবিকারের সাথে আলোকসাতের কষ্ট ও ব্যয়কে আরো অনেকটা কমানো সভ্য হয়েছিল। বনাটীয় স্থূলাতিক আত্মাবন্ধ পেসাৰাৰ, ১৮৪০ এর দশকে কেরোসিন পরিশোধন কৰেল এবং এর ফলে আরো কম দামে উজ্জ্বল আলো তৈরি কৰা সভ্য হয়। এরপৰ থেকে তিমির তেলের ব্যবহার ক্রান্ত শেরেছিল। তিমির তেলের ব্যবহার চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয় ১৮৫৯ সালে যখন অপরিশোধিত তেল আবিকার হয়। ১৮৬৮ এর দশকের গোড়াৰ দিকে বন্ধ বন্ধ শহৰগুলিতে ট্রিট লাইট জ্বালানোৰ জন্য খাল ব্যবহৃত হত এবং এটি যথেষ্ট ব্যবসায় ছিল যা দে সময় কৰেকৰি বাণিজ্যিক ভবন এবং ধূমী ব্যক্তিদের ঘরে ব্যবহৃত হত। ১৮৭৯ সালে টমাস আলভা এফিসন যখন

ইনক্যানডিসেন্ট বাতি আবিষ্কার করেন এবং কিছুদিনের মধ্যে বিপুলাকারে এর উৎপাদন শুরু হয় তখন থেকেই বাতির শিল্পায়ন শুরু হয়।


১৮৮০ এর দশকে বৈদ্যুতিক আলো প্রবর্তনের সাথে সাথে গৃহাঙ্গন বাইরের উৎসবছলে আলোকসজ্জার জন্য বাল্ব ভিত্তিক ইউটিলিটিশনের অনুসরণ শুরু হয়। ইনক্যানডিসেন্ট বাতি ৫, ১৫, ২৫, ৪০, ৬০, ১০০, ১৫০, ২০০, ৩০০, ৫০০ ও ১০০০ ওয়াটের হয়। সময়ের সাথে সাথে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবহার পৃথিবীর ধ্রায় সব দেশে সর্বব্যাপী হয়ে উঠে। আলোর কারণে রাতের বেলায় কর্মপরিধি বাড়ানো সম্ভব হয়েছে।



চিত্র- ২.৫ অতিথ্রাচীন বাতি

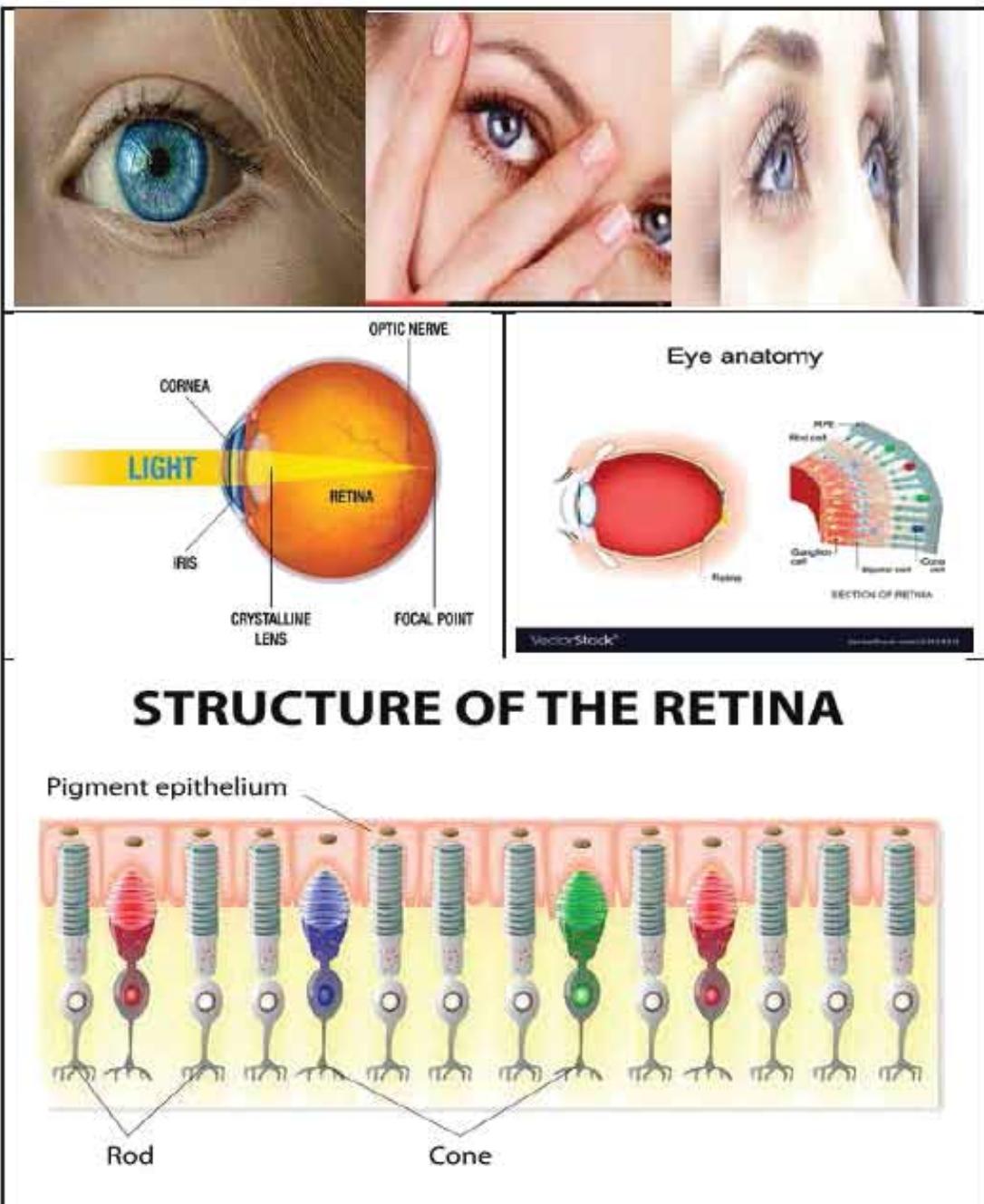২.৪ চোখের উপর আলোর প্রভাব

যখন আমাদের চারপাশে আলো কমে আসে বা হঠাতে আলো নিভে যায়, কোন কোষ কাজ করা বন্ধ করে, রড কোষ করা শুরু করে, এ কাজটায় কিছু সময় লাগে, এ জন্য হঠাতে আলো নিভে গেলে আবারও কিছু দেখতে আমাদের খানিকটা সময় লেগে যায়। কাজেই রড কোষের কাজই হচ্ছে কম আলোতে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকা। যেহেতু এই কাজে চোখ অভ্যন্তর নয়, অস্পষ্ট লাগবে, হয়তো মাথা ব্যথা হবে, কিন্তু চোখের এককালীন কোনো ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা নেই।




ଛି- ୨.୬ ଚୋଷ୍ଣ ଉପର ଆଶୀର୍ବାଦ

২.৫ মানুষের উপর আলোর প্রভাব

আলো যে আমাদের জন্য কঠো জরুরি না আসবা সূল থাই। কর্মকর্তা থেকে তর করে সূল, অনেক কিছুই নিয়ন্ত্রণ করে আলো। আর্দ্ধ বিজ্ঞানীয়া “ভাবনামূলক লাইট”-এর মাধ্যমে অনেক আলোর চাহিদা বদলে দেখাব চেষ্টা করছেন। অফিস-আদালতে আলোকসম্পর্ক কেবলে অনেক সূল করা হয়। তাতে তথ্য বিজ্ঞ পরচ হব তাই সব, কোম্পানির কর্মকর্তাও করে থার। বাল ও কল্পিতার মনিটর থেকে আলোর কারণে ঝুঁতি, মনোবোগের অভিযোগ বা মাথাব্যথা দেখা দেয়।

শরীরের উপর আলোর মাঝ অভাবের কারণেই এমনটা থাটে। আলো গবেষক অলিভার স্টেকানি বলেন, “আমাদের উপর আলোর মোটামুটি ও রকমের প্রভাব রয়েছে। একটা অবশ্যই বাবোলজিকাল প্রভাব। অর্থাৎ আলো আমাদের বাবোলজিকাল ক্লিক নিয়ন্ত্রণ করে। তাছাড়া অবশ্যই আলোর কারণে আসবা দেখতে পাই। সেই দৃশ্য ঘনের মধ্যে আবেগের সৃষ্টি করে। সেই আবেগ আমাদের আলো ধাকার জন্য জরুরি।” সবচেয়ে উপরক হলো শাতানিক নিম্নের আলো। ক্লাউনহোকার ইনসিটিউটের আলো গবেষকবা তাই অফিসের মধ্যেই আকাশ নিয়ে ধসেছেন। প্রাটা সব জুড়েই বেল আকাশ হেয়ে রয়েছে, এমনকি ঘেঁষের হায়াও নকল করা হচ্ছে। টিক দেন মনে থবে, ঘনে সব-বাধিয়ে বলে অরোহি। আর ৩৫০০০ এলএভি বাতি দিবে কৃতিম এই “ভাবনামূলক” আকাশ তৈরি করা হচ্ছে, বা ১ কোটি ৬০ লক্ষেরও বেশি রূপ কৃতিরে ফুলতে পারে। অলিভার স্টেকানি বলেন, “মানুষ এই ভাবনামূলক লাইট পছন্দ করছে, সেটাই বচ্ছো কৰা। তাদের আলো মাঝ লালতে পারতো। এই আলো মানুষকে আরও সজাপ রাখে, মনকে তরতাজা করে তোলে। আসবা লক্ষ্য করোহি, বিশেষ করে সূর্যনগীল কাজের ক্ষেত্রে যামুখ ভাবনামূলক লাইট বেশি পছন্দ করেন।”

বর্তম আসবা ফেস্টোরেটে বা কোথাও থেকে থাই, তব্বম আলো হাতাম ব্যবহার করে খোর লাইট ফেলা হয় মানুষের উপর বা আমাদের শিল্পে বৃক্ষিতে সহায়ক। আবাস কোন এককাল মানুষ বানি সবসবজ লাল আলোর কোন কক্ষে রাখা হয়, তখন তার মধ্যে মোমের উপরে থাটে। অনেক মানুষ নিম্নের পর মিল লাল ও রঙু আলোর কক্ষে ধাকার ফলে ধীরে ধীরে খিটখিটে মেজাজের হয়ে উঠে। একেজে আলোক উপর পরিবর্তন করালেই সমস্যা কাটিবে গুরু সম্ব হতে। ঘরের বেশিরভাগ অঞ্চল অক্ষকার ধাকতে শিল্পের বৃক্ষিত্বিক সূচি করে থার। মানুষ প্রাণীসত্ত্ব হয়ে পড়ে সহজেই। একটি সুস্মর আলোকিত সব মানুষকে দিতে পারে সৃষ্টি একটি জীবনধারা।

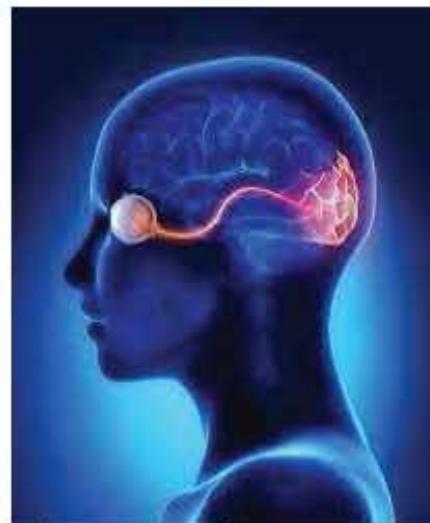

চিত্র- ২.৭- মানুষের উপর আলোর প্রভাব

২.৬ লাইটিং (Lighting)

আধুনিক জীবনের অন্যতম অনুসঙ্গ হলো লাইটিং। আলো বা আলোকসজ্জায় ব্যবহারিক বা নান্দনিক প্রভাব অর্জনের জন্য আলোর ইচ্ছাকৃত ব্যবহার হচ্ছে লাইটিং। লাইটিং মানুষের জন্য একদিকে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়, অন্যদিকে এটি একটি শৈলিক উপকরণ।

২.৬.১ লাইটিং এর ইতিহাস

প্রথমে সূর্যের আলো ব্যবহার, এরপর আগনের ব্যবহার, প্রয়োজনের জন্য রাত্রিতে আগনকে নিয়ন্ত্রণ করে আর্টিফিশিয়াল লাইটিং ব্যবহার শুরু করে। যুগের পরিক্রমায় কানাডীয় ভূতাতিক আব্রাহাম গেসনার, ১৮৪০ এর দশকে প্রথমে পরিশোধিত কেরোসিনের পরে তিমির তেলের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছিল। যার ফলে আরও কম দামে উজ্জল আলো তৈরী হয়। তিমির তেলের চূড়ান্ত বন্ধ হয় ১৮৫৯ সালে যখন অপরিশোধিত তেল আবিষ্কার হয়। ১৮৬৮ এর দশকের গোড়ার দিকে বড় বড় শহরগুলিতে স্ট্রিট লাইট জ্বালানোর জন্য গ্যাস ব্যবহৃত হত এবং এটি যথেষ্ট অর্থনৈতিক ছিল যা সে সময় কয়েকটি বাণিজ্যিক ভবন এবং ধনী ব্যক্তিদের ঘরে ব্যবহৃত হত। ১৮৭৯ সালে টমাস আলভা এডিসন যখন ইনক্যানডিসেন্ট বাতি আবিষ্কার করে বিপুলাকারে উৎপাদন শুরু করেন তখন থেকেই লাইটিং শিল্পের সূচনা হয়। ১৮৮০ এর দশকে বৈদ্যুতিক আলো প্রবর্তনের সাথে সাথে গৃহ এবং আউটডোর আলোক সজ্জার জন্য বালু ভিত্তিক ইউটিলিটিশুলি অনুসরন করে। সময়ের সাথে সাথে বৈদ্যুতিক আলো পৃথিবীর প্রায় সব দেশগুলিতে সর্বব্যাপী হয়ে উঠে। আলোর কারনে রাতে আরও ক্রিয়াকলাপ সম্ভব হয়েছে।

আলো বা আলোকসজ্জা ব্যবহারিক বা নান্দনিক প্রভাব অর্জনের জন্য আলোর ইচ্ছাকৃত ব্যবহার। লাইটিং এর উৎস দুই ধরনের হতে পারে। প্রাকৃতিক অর্থাৎ ন্যাচারাল এবং আর্টিফিশিয়াল অর্থাৎ কৃতিম। সঠিক আলো যে কোনো কাজের কার্যকারিতা বাঢ়িয়ে তুলতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে কোন অঞ্চলের চেহারা উন্নত করতে পারে। আলো যে কোনো পেশাজীবীদের উপর ইতিবাচক মানসিক প্রভাব ফেলতে পারে।

২.৬.২ ন্যাচারাল লাইটিং বা ডে লাইটিং:

প্রতিটি স্থাপত্যের মাঝেই যেন সঠিকরূপে আলো ও বাতাস প্রবেশ করতে পারে সেভাবেই ডিজাইন করা উচিত। প্রতিটি কোণে আলো প্রবেশ করবে। প্রতিটি আসবাবপত্রে আলো পড়বে এটাই হচ্ছে ন্যাচারাল লাইটিং বা ডে লাইটিং।

২.৬.৩ আর্টিফিশিয়াল লাইটিং Artifical Lighting

আলো যেখানে পৌছাবে না, সেখানেই কেবল আর্টিফিশিয়াল লাইটিং এর মাধ্যমে আলোকসজ্জা করা হয়। নামনিক প্রভাব অর্জনের জন্য আলোর ইচ্ছাকৃত ব্যবহার পদ্ধতিই হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল লাইটিং। বর্তমান যুগে লাইটের ক্ষেত্রে কোয়ালিটি এবং ইফিসিয়েন্সি যেমন: কম শক্তি ব্যয়ে অধিক আলো এবং দীর্ঘস্থায়ী সেবার বিষয়টি বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

২.৬.৪ লাইটিং পদ্ধতি (Lighting System):

আলো বন্টন করিবার জন্য আলোর ইউনিটগুলি সাধারণত ব্যবহার হইয়া থাকে।


ডাইরেক্ট লাইটিং (Direct Lighting): প্রতিটি বাতির ক্ষেত্রে ৯০%-১০০% আলো নিচের দিকে প্রবাহিত করিয়া থাকে।

সেমি ডাইরেক্ট লাইটিং (Semi Direct Lighting): প্রতিটি বাতির ক্ষেত্রে ৬০%-৯০% আলো নিচের দিকে প্রবাহিত করিয়া বাকি উপরের দিকে প্রবাহিত করিয়া থাকে।

জেনারেল লাইটিং (General Lighting): প্রতিটি বাতির ক্ষেত্রে সকল দিকে সমানভাবে আলোকিত করিয়া থাকে।

সেমি ইনডাইরেক্ট লাইটিং (Semi Indirect Lighting): প্রতিটি বাতির ক্ষেত্রে ১০%-৮০% আলো নিচের দিকে প্রবাহিত করিয়া বাকি আলো ছাদের দিকে প্রবাহিত করিয়া থাকে।

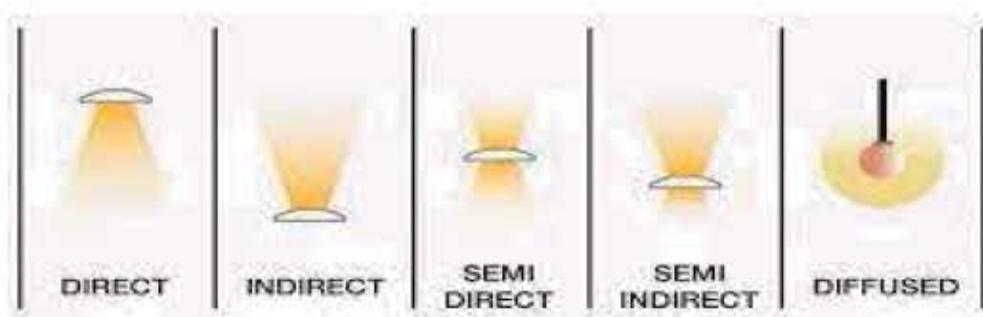
ইনডাইরেক্ট লাইটিং (Indirect Lighting): প্রতিটি বাতির ক্ষেত্রে ৯০%-১০০% আলো উপরের দিকে প্রবাহিত করিয়া থাকে। ইহা প্রধানত ডেকোরেশন কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে।



ચિત્ર - ૨.૮ વિભિન્ન ક્રમદાર Lighting System

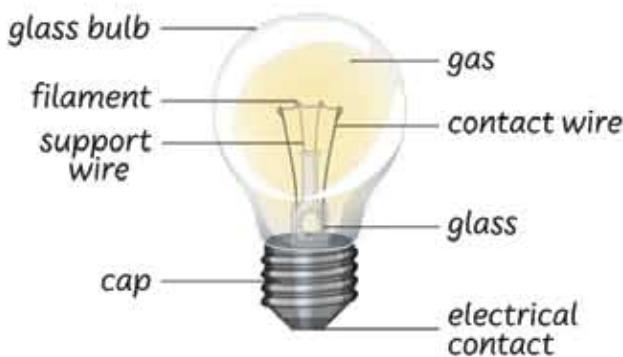২.৭ বৈদ্যুতিক ল্যাম্প (বাতি) :

বৈদ্যুতিক ল্যাম্প বা বাতি বৈদ্যুতিক শক্তিকে আলোক পরিণত করে। কলে আমরা বৈদ্যুতিক বাতির সামগ্র্যে অফেলার জ্বালাকে আলোকিত করতে পারি এবং এই জ্বালায় আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম করতে পারি। সুতরাং বৈদ্যুতিক বাতির প্রধান কাজ হলো যান্ত্রিক, অফিস-আসামী, শিল্প প্রতিষ্ঠান, বাখান বা রাত্বাচাট প্রতিষ্ঠান আলোকিত করা।



Parts of a Light Bulb

চিত্র- ২.৯ বাতির বিভিন্ন অংশ

২.৭.১ বৈদ্যুতিক বাতির প্রধান প্রকারণ :

বৈদ্যুতিক বাতিকে প্রধানত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

- কিলামেট ল্যাম্প।
- আর্ক ল্যাম্প।
- গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প।
- এলার্জি সেভিং বাতু ও এল.ই.ডি বাতু।

(ক) কিলামেট ল্যাম্প: এই ধরনের ল্যাম্পে একটি কাঁচের বাল্বের ভিতরে তার বা ফিলামেন্ট থাকে এবং এই তার বা ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে কার্বনে প্রবাহিত হয়। কার্বনে প্রবাহিত হওয়ার কলে ফিলামেন্ট পুরু হয়ে সাদা হয়ে উঠে, আর তা থেকে আলোক রশ্মি দের হয়। ফিলামেন্ট থেকে আলো দের হয় বলে এই ল্যাম্পকে ফিলামেন্ট ল্যাম্প বলে। ফিলামেন্ট ল্যাম্প আবার ঢাকা র প্রকার। যথা-

(১) কার্বন ফিলামেন্ট ল্যাম্প: এই ল্যাম্পে কার্বন দিয়ে তৈরি ফিলামেন্ট ব্যবহৃত হয়। এই বাতির আলো ঠিক সাদা হয় না, কিন্তু ব্লাদ বর্ণের হয় এবং এর আলো কাঁপে।

(২) আর্কুলার্য মেটাল ফিলামেন্ট ল্যাম্প: এই ল্যাম্পে টাইস্টনের তৈরি ফিলামেন্ট ব্যবহৃত হয়। এই ল্যাম্প থেকে কার্বন ল্যাম্প অপেক্ষা বেশি আলো নির্গত হয় এবং আলো কাঁপে না। সাধারণত ১৫ এবং ২৫ ওয়াটের ল্যাম্পগুলি এই ধরনের হয়ে থাকে।

(৩) গ্যাস করা কৃত্তিত ফিলামেন্ট ল্যাম্প : এ ধরনের ল্যাম্পে কাঁচের বাহুটি বায়ুপূর্ণ হয় না। এতে নাইট্রোজেন, আর্গন, ডিপটন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ গ্যাস জর্তি থাকে। এখানে ফিলামেন্ট হিসাবে টাইটেন-এর কৃত্তী ব্যবহার করা হয়।

(৪) গ্যাস করা কৃত্তিত কজলি ফিলামেন্ট ল্যাম্প : এতে ধাতুর ফিলামেন্টের কৃত্তীকে দ্বিতীয়বার কৃত্তী করা হয়। এ বাতিতে ফিলামেন্টের তার খুব কাছাকাছি থাকে বলে বেশি উৎপন্ন এবং অন্যান্য বাতির ফুলনাম ১৫% থেকে ২০% বেশি আলো দেয়। সাধারণত ২৫ ভজাটের উপরে বেশি ভজাটের জন্য এ বাতি প্রযোজ্য।

(৫) আর্ক ল্যাম্প: আর্ক ল্যাম্পের ভজাটে এত বেশি যে ঘরের ভিতরে এটা ব্যবহার করা যায় না। এ ল্যাম্প সাধারণত সার্চ লাইট, সিলেমা প্রজেক্টর এবং ম্যাজিক লাইট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৬) গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প : এই ল্যাম্পে গ্যাস হিসাবে সাধারণত সোডিয়াম বা হিলিয়াম, ডিপটন, জেনন প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। এর চাপ বাতুর চাপের ফুলনাম খুব কম থাকে। সোডিয়াম ডেপার ল্যাম্প, আর্কারি ডেপার ল্যাম্প এই ল্যাম্পের অর্জুর্ণ। র্ম্বারি ডেপার ল্যাম্প আবার তিনি অকার। যথা: (iii) এমএ টাইপ (ii) এমএটি টাইপ এবং (iii) এমবি টাইপ। তাহাড়া হট ক্যারোভ ল্যাম্প, কোল্ড ক্যারোভ ল্যাম্প, নিরুন ল্যাম্প ও ফ্রারেসেন্ট ল্যাম্প ও এনার্জি ল্যাম্প নামে বিশেষ ধরনের ল্যাম্প আছে।

(৭) এনার্জি সেভিং বাল্ব ও এলাইটি বাল্ব:

এনার্জি সেভিং বাল্ব : বিদ্যুৎ সার্ববী বাতি বা এনার্জি সেভিং বাল্ব ফ্লুট, বনীভূত গ্যাস জর্তি একটি কাঁচের মল। এই কাঁচের মল আলোর বিকিরণ প্রস্তরকরণ, তাকে আবার আলোকশনে ফিলিয়ে দেয়। এই কাঁচে কাঁচের মলটি যে পরিমাণ আলো উৎপন্ন করে তাত্ত্ব চেতে করেক্ষণ বেশি আলো পাওয়া যায়। কাঁচের নম্বতির মধ্যে ইলেক্ট্রনিক ব্যালাস্ট এবং নলটি পারদ বাল্পে পূর্ণ থাকে।





চিত্র- ২.১০ - বিভিন্ন ধরনের এনার্জি সেভিং ও এলাইটি বাল্ব


লেইটি বাটা: আলোকে নিষ্পত্তি ভাবোড় বা লাইট-এমিটিং ভাবোড় (ইংরেজি: Light-Emitting Diode অথবা LED) ইলেক্ট্রনিক্স ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত একটি অর্ধপরিবাহী ভাবোড়। লেইটি এমন একটি অর্ধপরিবাহী আলো যা কিমা আলোও বিকল্প করে।

WORKING PRINCIPLE OF LED

BYJU'S
The Learning App

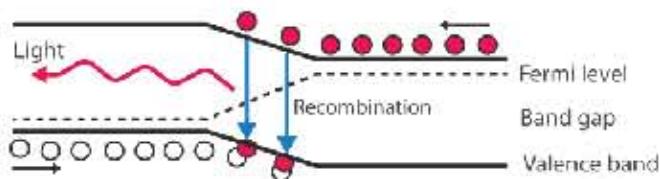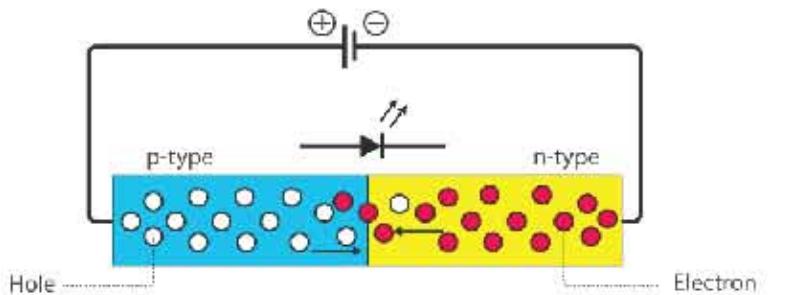

© BYJU'S.com

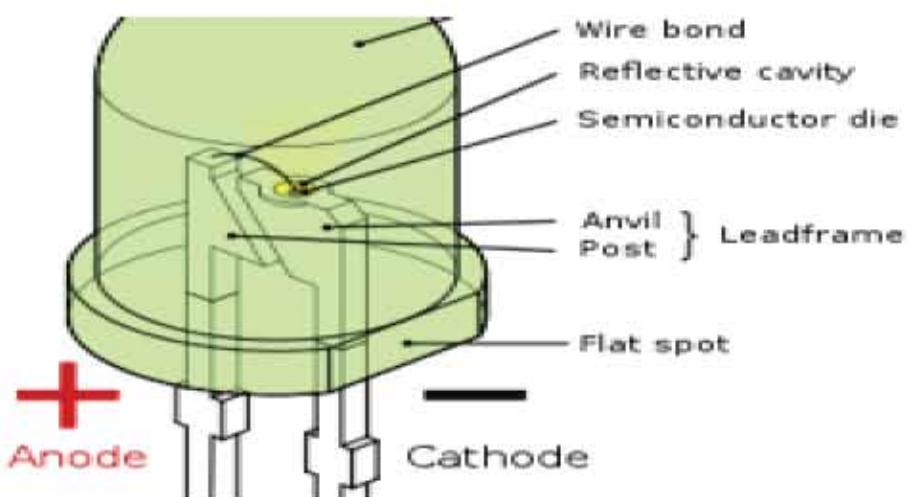





ચિં- ૨.૧૧ વિવિધ અવાર એલઇડી વાન

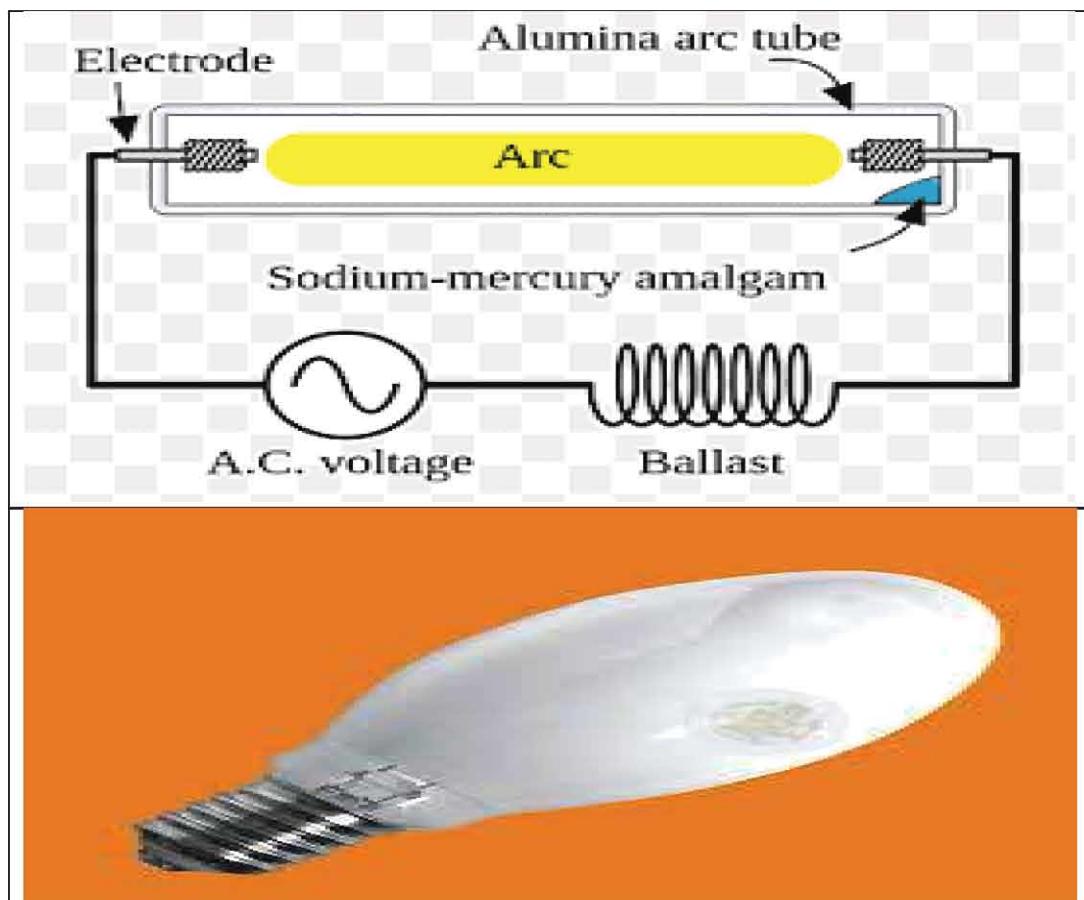২.৭.২ সোডিয়াম ভেপার ও মার্কুরি ভেপার ল্যাম্পের কাজ

এতে একটি শক্ত কাচের নল ‘U’ আকৃতিতে বাঁকানো থাকে এবং তাতে কিছু সোডিয়াম এবং নিয়ন গ্যাস ভরা থাকে। নলের দুই মুখে টাঁক্সেন ফিলামেন্ট-এর দুইটা ইলেক্ট্রোড থাকে। সম্পূর্ণ ল্যাম্পটি একটি বায়ুশূন্য ঘূচ কাচের ফ্লাক্সের মধ্যে ঢোকানো থাকে। একটি সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প ও তার কানেকশন নিচের চিত্রে দেখানো হলো। এই ল্যাম্প স্টার্ট করার সময় স্বাভাবিক ভোল্টেজের প্রায় দ্বিগুণ ভোল্টেজ দরকার হয়। স্টেপ আপ ট্রান্সফরমারের সাহায্যে সেই অতিরিক্ত ভোল্টেজ পাওয়া যায়। ল্যাম্পের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ শুরু হলে ঐ বর্ধিত ভোল্টেজ আস্তে আস্তে কমে স্বাভাবিক ভোল্টেজে আসে। যখন ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয় তখন প্রথমে নিয়ন গ্যাস প্রদীপ্ত হয়ে ফিকে লাল রং দেয়। তারপর সোডিয়াম বাল্পের আয়নীকরণ শুরু হয়ে গেলে ল্যাম্প থেকে বিভিন্ন আভাশুভ হলুদ আলো নির্গত হতে থাকে। ল্যাম্পের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আসতে ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় লাগে। এই ল্যাম্পের সাইজ সাধারণত ৪৫, ৬০, ৮৫ এবং ১০০ ওয়াটের হয়ে থাকে।



চিত্র- ২.১২ সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প

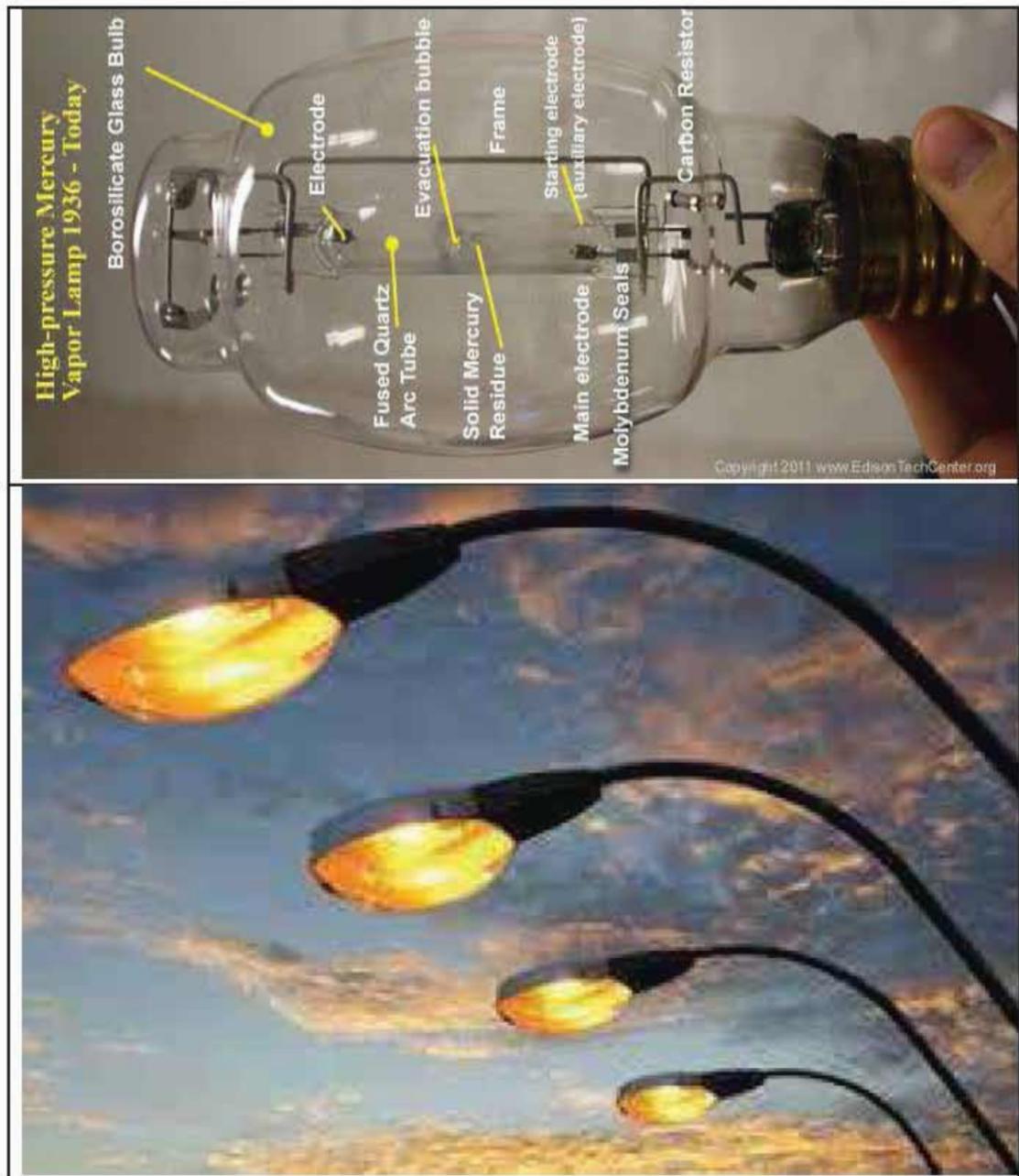

ચિત્ર- ૨.૧૩. માર્કારિ ડેપાર લ્યામ્પ

মার্কারি ভেপার ল্যাম্প: মার্কারি ভেপার ল্যাম্প আবার তিন প্রকার। যথা:

(ক) এমএ টাইপ; (২) এমএটি টাইপ এবং (৩) এমবি টাইপ

এখানে এমএ টাইপ মার্কারি ভেপার ল্যাম্পের বর্ণনা দেওয়া হলো-

এই ল্যাম্পে একটি কাঁচের ভালুর ভিতরে আর একটি শক্ত কাঁচের ভালু থাকে। ভিতরে পারদ ও আর্গন গ্যাস থাকে এবং তার দুই প্রান্তে টাঙ্কেন তারের দুইটি ইলেকট্রোড থাকে। উপরের ইলেকট্রোডের পাশে আর একটি সহায়ক ইলেকট্রোড ব্যবহার করা হয়। সহায়ক ইলেকট্রোডটি একটি উচ্চমানের রোধের মাধ্যমে নিচের ইলেকট্রোডের সাথে সংযোগ করা থাকে। এমএ টাইপ ল্যাম্প ও তার সংযোগ নিচের চিত্রে দেখানো হলো।

উপরুক্ত ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হলে উপরের প্রধান ইলেকট্রোড এবং সহায়ক ইলেকট্রোডের মধ্যে এর মাধ্যমে আর্গন গ্যাসের মাধ্যমে ইলেক্ট্রিক ডিসচার্জ ঘূর্ণ হয়। পরে ঐ ইলেক্ট্রিক ডিসচার্জ দিক পরিবর্তন করে প্রধান ইলেকট্রোডের মধ্যে হয়। ইলেকট্রোড দুইটি উভয় হলে পারদ বাস্পে পরিণত হয় এবং ভিতরের মধ্যে উচ্চ চাপের সৃষ্টি হয়। তখন আলোক স্ফুটি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে থাকে। এই বাতির স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা আসতে ৪ থেকে ৮ মিনিট সময় লাগে। এই ল্যাম্প সাধারণত ২৫০ ওয়াট এবং ৪০০ ওয়াটের হয়ে থাকে। এই ল্যাম্প থেকে সবুজের আভাযুক্ত নীল রংয়ের আলো পাওয়া যায়।

২.৭.৩ বিভিন্ন প্রকার ল্যাম্পের ব্যবহার

বিভিন্ন প্রকার ল্যাম্পের ব্যবহার নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ফিলামেন্ট ল্যাম্প : এই ল্যাম্প সাধারণত বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত হয়।

কার্বন ফিলামেন্ট ল্যাম্প : এই ল্যাম্পের আলো ঠিক সাদা নয়। এ ল্যাম্প বাসাবাড়িতে ব্যবহৃত হয় না। তবে ব্যাটারি চার্জিং-এর সময়ে রোধ হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

ভ্যাকুয়াম মেটাল ফিলামেন্ট ল্যাম্প : এ ল্যাম্প বেশিদিন টেকসই হয় না এবং খুব অল্প ওয়াটের হয়ে থাকে। তাই যেখানে ১৫ থেকে ২৫ ওয়াটের বাতির প্রয়োজন, সেখানে এই বাতি ব্যবহৃত হয়।

গ্যাস ভরা কুভলিত ফিলামেন্ট ল্যাম্প : যেখানে ২৫ এর বেশি ওয়াটের বাতি প্রয়োজন সেখানে এ বাতি ব্যবহৃত হয়।

আর্ক ল্যাম্প : আর্ক ল্যাম্পের ওয়াটেজ এত বেশি যে ঘরের ভিতরে এটা ব্যবহার করা যায় না। এ ল্যাম্প সাধারণত সার্চ লাইট, সিনেমা প্রজেক্টর এবং ম্যাজিক লাইট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প : রাঞ্জা, রেল ইয়ার্ড, বন্দর, বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল, কোনো উন্মুক্ত ছান প্রত্তি আলোকিত করতে গ্যাস ডিসচার্জ ল্যাম্প ব্যবহৃত হয়।



LED	CFL	Incandescent		
1 Watt	=	3 Watt	=	15 Watt
3 Watt	=	7 Watt	=	35 Watt
5 Watt	=	11 Watt	=	50 Watt
7 Watt	=	15 Watt	=	70 Watt
9 Watt	=	19 Watt	=	90 Watt
12 Watt	=	25 Watt	=	120 Watt
15 Watt	=	31 Watt	=	150 Watt
18 Watt	=	36 Watt	=	180 Watt

চিত- ২.১৪ বিভিন্ন প্রকার এলাইডি বাল্ব, এনার্জি বাল্ব ও সাধারণ বাল্ব ক্ষমতার তুলনা।

২.৭.৪ বিভিন্ন প্রকার ল্যাম্পের লুমেন

বিভিন্ন প্রকার ল্যাম্পের লুমেন/ আলোক রশ্মির তালিকা:

ল্যাম্প	ওয়াট	২৩০ ভোল্ট সাপ্লাইয়ে গড় পড়তা লিউমেন	কার্যকাল ঘন্টা
ইনক্যানডিসেন্ট ল্যাম্প	২	২২০	৯০০০
	৪০	৪২৫	"
	৬০	৭২০	"
	১০০	১৩৮০	"
	১৫০	২০৮০	"
	২০০	২৯২০	"
	৩০০	৪৭০০	"
	৫০০	৮৩০০	"
	১০০০	১৮৬০	-
ফ্রোরেসেন্ট ল্যাম্প	২০	৯৭০	৫,০০০ - ১০,০০০
	৪০	২৪৪০	
	৬৫/৮০	৪০০০	
সোডিয়াম ভেপার ল্যাম্প	৪৫	২৭০০	৯০০০
	৬০	৩৯০০	"
	৮৫	৬০০০	"
	১০০	৭৫০০	"
মার্কারি ভেপার ল্যাম্প	৮০	৩৫০০	৯০০০
	১২৫	৬২৫০	"
	২৫০	১৩৫০০	"
	৪০০	২৩০০০	"
	১০০০	৬০০০০	"
হ্যালোজেন ল্যাম্প	১০০০	২৫০০০	৯০০০

২.৮ ইলুমিনেশন:

আলোর সাহায্যে কোনো স্থান উজ্জ্বল বা আলোকিত হল। এই আলো বিভিন্ন উপায়ে পাওয়া যায়। যেমন সূর্যের আলো, বঞ্চপাতের দ্বারা সৃষ্টি আলো, বাতির আলো ইত্যাদি। বাতি বা ল্যাম্পের সাহায্যে বসতবাড়ি, অফিস-আদালত, কলকারখানা, রাস্তাঘাট ইত্যাদি স্থান আলোকিত করাকে উজ্জ্বল বা ইলুমিনেশন বলে।

২.৮.১ ইলুমিনেশন সম্পর্কিত কয়েকটি তথ্য:

- (ক) ক্যান্ডেল পাওয়ার : ক্যান্ডেল পাওয়ার বলতে কোনো নির্দিষ্ট দিকে নির্গত আলোকরশ্মির তীব্রতাকে বোঝায়।
- (খ) রশ্মিরেখা (Luminous flux) : কোনো আলোদায়ক বস্তু থেকে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ আলোক শক্তির বিকিরণ হয়, তাকে রশ্মিরেখা বা লুমিনাস ফ্লাক্স বলে।
- (গ) লিউমেন : লিউমেন হচ্ছে আলোক রশ্মিরেখা পরিমাপের একক। কোনো আলোদায়ক বস্তু থেকে নির্গত আলোক রশ্মিরেখাকে লিউমেন এককে প্রকাশ করা হয়। এক ক্যান্ডেল পাওয়ার শক্তি বিশিষ্ট ল্যাম্প থেকে 4 J/s (পাই) বা 12.57 লিউমেন আলোক রশ্মিরেখা নির্গত হয়।
- (ঘ) উজ্জ্বলতা : কোনো আলোক উৎসের একক ক্ষেত্রফল থেকে কোনো নির্দিষ্ট দিকে লম্বভাবে যে পরিমাণ আলোক রশ্মিরেখা নির্গত হয় তা দ্বারা ইহার উজ্জ্বলতা বোঝায়।

২.৮.২ ইলুমিনেশনের একক:

কোনো স্থানের প্রতি একক ক্ষেত্রফলে যে পরিমাণ আলোক রশ্মিরেখা পাওয়া যায়, তাকেই ঐ স্থানের ইলুমিনেশন বা উজ্জ্বলন বলা হয়। সুতরাং ইলুমিনেশনের একক হচ্ছে লিউমেন/বর্গফুট বা লিউমেন/বর্গমিটার। এক বর্গফুট ক্ষেত্রফলে যখন এক লিউমেন আলোকরশ্মি পড়ে তখন তাকে এক লিউমেন/বর্গফুট বা সংক্ষেপে ১ ফুট ক্যান্ডেল উজ্জ্বলন বলে।। অনুরূপভাবে, এক বর্গমিটার ক্ষেত্রফলে যখন এক লিউমেন আলোকরশ্মি পড়ে তখন তাকে এক লিউমেন/বর্গমিটার বা সংক্ষেপে ১ মিটার ক্যান্ডেল উজ্জ্বলন বলে।।

বিভিং এর কক্ষগুলি আলোকিত করার জন্য বিভিন্ন বাতির ক্ষমতা ওয়াটে দেওয়া হলো

স্থান	ওয়াট(প্রায়)	স্থান	ওয়াট (প্রায়)	স্থান	ওয়াট (প্রায়)	স্থান	ওয়াট (প্রায়)
প্রবেশপথ	২৫	খেলাধুলার কক্ষ	৪০ ফ্লোরোসেন্ট	গোসলখানা(আয়না)	৬০	বিভিং কক্ষ	৬০
কয়ল কক্ষ	৬০	রান্না ঘর	৪০-৬০ ফ্লোরোসেন্ট	সেলাইকক্ষ	১০০		
ডাইনি কক্ষ	২৫	লন্ত্রী	৪০ ফ্লোরোসেন্ট	সিডিঘর	২৫		
ড্রেসিং টেবিল	৪০	গোসলখানা	২৫	গ্যারেজ	২৫		

২.৮.৩ স্থানভেদে ইলুমিনেশনের পরিমাণের প্রয়োজনীয়তা

সকল স্থানে সমান আলোর প্রয়োজন হয় না। স্থানভেদে ইলুমিনেশনের তালিকা নিম্ন দেখানো হলো :

স্থান	লিউমেন (বর্গমিটারে)	স্থান	লিউমেন (বর্গমিটারে)	স্থান	লিউমেন (বর্গমিটারে)
১. বাসাবাড়ি		৫. বিদ্যালয়:		৭.চালাইয়ের কারখানা :	
বেডরুম (শয়নকক্ষ)	৫০	শ্রেণিকক্ষ	১৫০	সাধারণ কাজ	১০০
বাথরুম(লানঘর)	৮০	চিত্রাক্ষন	২০০	সূক্ষ্ম কাজ	১৫০
রান্নাঘর	৮০	ল্যাবরেটরি	১৫০	৮.রাসায়নিক কাজ	৮০
পড়ার ঘর	১৫০	বক্তৃতা মঞ্চ	১০০	৯.রেলওয়ে ইয়ার্ড	২-৮
সেলাইয়ের কাজ	২৫০	লাইব্রেরি	১৫০	১০ ফেরিঘাট, বন্দর	২৫
২. অফিস আদালত		৬. (কারখানায় যত্রাংশ সমূহ জোড়া দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ) অ্যাসেম্বলি শপঃ		১১. রাস্তার বাতি	২-১০
টাইপ করা এবং হিসাবের কাজ	২২৫	বিশেষ ধরনের কাজ	৭০	১২.ছাপাখানার কম্পোজ ঘর।	৩০০
সাধারণ ঘর	১৫০	সাধারণ কাজ	১০০	১৩.কাঁচের কারখানা	
সিড়ি ও বারান্দা	৫০	মাঝারি ধরনের কাজ	১০০	ফার্নেস ঘর	৫০
নকশাদি অঙ্কনের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ	১৫০	ছোটো ছোটো যত্রপাতির কাজ	২০০	কাঁচ গলিয়ে জিনিসপত্র তৈরী	১০০

নকশাকলনের বোর্ডের উপর	৩০০	অতি সূক্ষ্ম কাজ	১০০০	কাঁচের সূক্ষ্ম ঘষা কাজ কাঁচ কাটার কাজ	২০০
৩. হোটেল:		মেশিন ও ফিটিং শপঃ		কাঁচ কাটার কাজ	৫০০
বেডরুম	৬০	বিশেষ ধরনের কাজ	১০০	১৪. ঘড়ি মেরামতের কারখানা	৩০০
খাওয়ার ঘর	৮০	সাধারণ কাজ	২০০		
৪. হাসপাতাল		মাঝারি ধরনের কাজ	২০০		
ল্যাবরেটরি	২০০	সূক্ষ্ম কাজ	৪০০		
অঙ্গোপচারের জন্য নির্দিষ্ট কক্ষ	৩৫০	অতি সূক্ষ্ম কাজ	৮০০		
অঙ্গোপচারের টেবিল	৩৫০০	কার্পেন্টার শপঃ			
ওয়ার্ড	৩০	স্ত্রীধরের সাধারণ কাজ।	৮০		
ওয়েটিং রুম	৭০	স্ত্রীধরের সূক্ষ্ম কাজ	১৫০		

২.৯ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (Event management)ঃ

শাব্দিক অর্থে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট বলতে অনুষ্ঠান আয়োজন বুঝায়। কোনো অনুষ্ঠান বা কোনো আয়োজন সম্পর্ক
করতে সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করাই হচ্ছে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট।

২.১১ ইলেক্ট্র ম্যানেজমেন্ট সেবাসমূহ:

গারে হলুদ, বৌতাত, বিবাহবাৰ্ষিকী, জন্মদিন, সুস্থানে খাদ্যনা, কনসার্ট, ফিল্ম পার্টি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কর্পোরেট অনুষ্ঠান, মেলা, অনুষ্ঠান, ব্যাশন পো, অফিসিয়াল মিটিং, সেবিলার, সমাবর্তন, এবং শিক্ষণিকসহ ছেট-বড় সব ধরনের অনুষ্ঠান। এ ছাড়া কেন্দ্ৰ নিৰ্বাচন, খাৰার, পৰিবহন, কাটারিং, সাউন্ড সিস্টেম, লাইটিং, পোস্টারিং, ব্যানার, মূল, মিডিয়া কন্ট্ৰোল, বিজ্ঞাপন, আম্বুশপস ছাপানো, আম্বুশ জানানো, ফেকোৱেলন, অতিথিদেৱ অভ্যর্থনা জানানো, অনুষ্ঠান উপছাপনা, বিশেষজ্ঞ ডক্টোৱ সেবা, ভায়াগনিটিক সার্টিস, গ্যালুলে সেবা, বাঢ়ী ও অফিস মালামাল ছানাক্ষৰ ও সাজানো, অনলাইনে পণ্য কৰেৱ পোমেল্ট ও প্ৰোডাক্ট তেলিভাৰী সেবা, জৰি কৰ, বিভিন্ন নিৰ্মাণ ও অন্যান্য সকল প্ৰকাৰ আয়োজনেৱ ব্যৱস্থা।



চিত্ৰ- ২.১৫ ইলেক্ট্র ম্যানেজমেন্ট সেবাসমূহ

২.৯.২ ইভেন্ট ম্যানেজারের কাজ:

- পরিকল্পনা করার দক্ষতা;
- বাজেট তৈরির দক্ষতা;
- প্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহের ব্যবস্থা করা;
- প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ ও তাদের দায়িত্ব ঠিক করা ;
- যোগাযোগের দক্ষতা;
- দল পরিচালনা করার দক্ষতা;
- সময় ব্যবস্থাপনা ;
- পরিশ্রম করার মানসিকতা ও সামর্থ্য।

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। টমাস আলভা এডিসন কখন ইনক্যানডিসেন্ট বাতি আবিষ্কার করেন ?
- ২। শূন্যস্থানে আলোর বেগ প্রতি সেকেন্ডে কত মিটার ?
- ৩। লাইটিং পদ্ধতি কয়টি?
- ৪। ইলুমিনেশনের একক কী?
- ৫। ইনডাইরেক্ট লাইটিং (Indirect Lighting) কোথায় ব্যবহার হয়।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১। বৈদ্যুতিক বাতির কাজ কী?
- ২। আর্টিফিশিয়াল লাইটিং (Artifical Lighting) কী?
- ৩। মানুষের উপর আলোর প্রভাবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।
- ৪। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ৫টি সেবাসমূহের নাম লিখ।
- ৫। ইলুমিনেশন বলতে কি বুঝায়।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

- ১। বৈদ্যুতিক বাতি কত প্রকার ও কী কী? ৫টি বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবহার উল্লেখ কর।
- ২। ইভেন্ট ম্যানেজারের প্রধান কাজসমূহ কী কী বর্ণনা কর।
- ৩। লাইটিং ও বগলি বলতে কী বোঝায় ব্যাখ্যা কর।
- ৪। ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট (Event management) কি মূল্যায়ণ কর।
- ৫। এলইডি বাতি সিএফএল বাতি এবং ইনক্যানডিসেন্ট বাতির ক্ষমতার তুলনা কর।

ব্যাবহারিক (Practical)

জবশীট (Job Sheet)

জব-১: বাড়ির বসার ঘর (Drawing Room) এর সিলিং এ ইন্টেরিয়ার ডিজানের সাথে মিল রেখে
একটি বাড়বাতি দুইটি সিলিং ফ্যান ১০টি এলইডি সিলিং স্পট লাইট এর ওয়ারিং স্থাপন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা(পিপিই) পোশাক পরিধান করব;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের স্থান প্রস্তুত করব;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করব;
- লে-আউট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী অবস্থান মার্ক করব;
- লে-আউট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী জৎশন বক্সের অবস্থান মার্ক করব;
- সিপারিট লেভেল ব্যবহার করে অ্যালাইনমেন্ট ঠিক করব;
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের স্থান পরিষ্কার করব;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করব;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করব।

ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সরঞ্জাম (PPE)

ক্র. নং	নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	সেফটি হেলোমেট	স্ট্যার্ভার্ড	০১টি
০২	সেফটি গগলস	কাল ফ্রেম মুক্ত ৩.০ আইআর	০১টি
০৩	অ্যাথ্রন	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১টি
০৪	সার্জিক্যাল মাস্ক	তিন স্তর বিশিষ্ট	০১টি
০৫	হ্যান্ড গ্লোবস	কাপড়ের তৈরি	০১ জোড়া
০৬	সেফটি সুজ	প্রয়োজনীয় সাইজ	০১ জোড়া
০৭	হ্যান্ড সেন্টাইজার	৯৯.৯৯% জীবাণু মুক্ত উপাদান	প্রয়োজন অনুযায়ী

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (Instruments Required)

ক্র: নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ওয়াল চেঞ্জার	২৫০V, ২২০W	০১টি
০২	এক্সটেনশন কর্ড, থ্রি-পিন সকেট, ১০ মিটার	২৫০V, ২০A	০১টি
০৩	নিয়ন টেস্টার	২৫০ ভোল্ট	০১টি
০৪	স্প্রিট লেভেল	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি
০৫	ফিলিপস স্ক্লু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি	০১টি
০৬	বলপিন হ্যামার	১৪ ইঞ্চি	০১টি
০৭	কোন্ড চিজেল	১০ ইঞ্চি	০১টি
০৮	ইলেক্ট্রিক হ্যান্ড ড্রিল	হ্যামার টাইপ	০১টি
০৯	মেজারিং টেপ	৫ মিটার	০১টি
১০	রুলার ক্ষেত্র	৫ ফিট	০১টি
১১	ফল্ডেবল লেডার	১০ ফুট	০১টি
১২	পেকার	৬ ইঞ্চি	০১টি
১৩	হ্যাক স	১৮ ইঞ্চি	০১টি
১৪	পিভিসি পাইপ কাটার	স্ট্যান্ডার্ড	০১টি

প্রয়োজনীয় মালামাল (Materials Required)

ক্র: নং	নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	ঝাড় বাতি	তিন কালার ২৫০টি পাথর সহ	১টি
০২	সিলিং ফ্যান	৫৬ ইঞ্চি	২টি
০৩	এলইডি সিলিং স্পট লাইট	৫ ওয়াট	১০
০৪	তার	১.৫ আর এম	২ কয়েল
০৫	সুইচ	এম কে ২৫০ ভোল্ট	১২ টি
০৬	কভুইট	ওয়াটার হেড, ১ ইঞ্চি, সাদা রং	০১টি
০৭	কভুইট	ওয়াটার হেড, ১ ইঞ্চি, সাদা রং	০১টি
০৮	কভুইট	ওয়াটার হেড, ৩/৪ ইঞ্চি, সাদা রং	৪টি

০৯	পিভিসি বেড	অ্যাটার ষ্টেড, ১ ইকি, সাদা রং	০২টি
১০	পিভিসি বেড	অ্যাটার ষ্টেড, ৩/৪ ইকি, সাদা রং	০৩টি
১১	পিভিসি কল্চুইট সকেট	অ্যাটার ষ্টেড, ১ ইকি, সাদা রং	০৪টি
১২	পিভিসি কল্চুইট	অ্যাটার ষ্টেড, ৩/৪ ইকি, সাদা রং	৫টি
১৩	২-ওয়ে কল্চুইট সার্কুলের বক্স	১ ইকি	০৪টি
১৪	৪-ওয়ে কল্চুইট সার্কুলের বক্স	১ ইকি	০৪টি
১৫	২-ওয়ে কল্চুইট সার্কুলের বক্স	১ ইকি, ৯০ ডিগ্রী	০২টি
১৬	২-ওয়ে কল্চুইট সার্কুলের বক্স	৩/৪ ইকি	৫টি
১৭	৩-ওয়ে কল্চুইট সার্কুলের বক্স	৩/৪ ইকি	০৩টি
১৮	যার্কিং টেপ	২ ইকি	০১টি
১৯	পিভিসি গ্লো	৬০০ মিমি লম্বা, ১২.৭ মিমি ব্যাস	৫০০ শাম
২০	হ্যাকস বেড	১২ ইকি	০১টি
২১	ক্যাবল টাই	২৫০ মিমি	০১টি




শাম বাতি



পিলিং ফ্লাম

এলেক্ট্রিক পিলিং স্পট
লাইট

চিত্র- ২.১৬

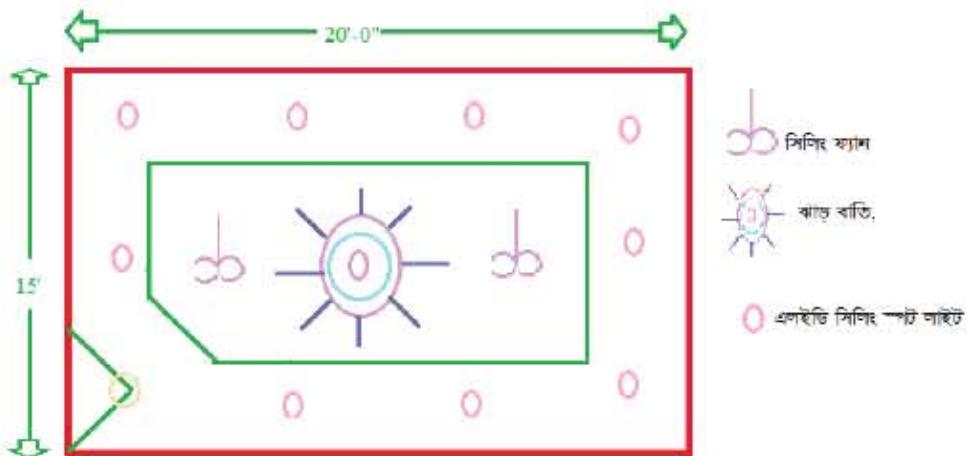

চিত্র-২.১৭ ইলেক্ট্রিক্যাল (ইলেক্ট্রিক্যাল) ক্রক ফারাহাম



চিত্র-২.১৮ একটি বাত্ত্বাতি সূচীটি সিলিং ক্ষাম ১০টি এলাইটি সিলিং স্পট লাইট এবং অ্যারিং ছাপন।

কাজের ধাপ (Working Procedure):

- প্রয়োজনীয় পিপিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিধান করব;
- চিত্র অনুযায়ী সমস্ত মালামাল এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করব;
- প্লান অনুসারে মাপ নিয়ে দাগ কেটে লে-আউট তৈরি করব;
- ড্রাই অনুসারে পাইপ বসাব;
- সুইচ বোর্ড হতে বিভিন্ন লোডে পাইপ স্থাপন করব;
- পাইপগুলিকে শক্ত করে তার অথবা ক্যাবল টাই দিয়ে আটকাব;
- পাইপের জুড়াগুলির সকেটে আটা দিয়ে লাগাব এবং টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে দিব;
- কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার করব;
- কাজ শেষে সমস্ত মালামাল স্টোরে জমা করব।

➤ সতর্কতা (Precaution):

- কাজের সময় হ্যান্ড গ্লোবস, গগলস ব্যবহার করব;
 - নকশা বা লে-আউট অনুযায়ী স্থাপন করব;
 - বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখব।
- **অর্জিত দক্ষতা:** এ জবের মাধ্যমে বাসা বাড়ীর ড্রাইং কক্ষের সিলিং এ ইন্টেরিয়ার ডিজানের সাথে মিল রেখে একটি ঝাড়বাতি, দুইটি সিলিং ফ্যান, ১০টি এলইডি সিলিং স্পট লাইট, এর ওয়্যারিং স্থাপনের দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। বাস্তব জীবনে যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

জব-২: ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে বিয়ে বাড়ীর গেইটসহ বাটুভারি ওয়াল কে এলাইডি ডেকোরেটিভ লাইট দ্বারা সজ্জিতকরণ।

পারদর্শিতার মানদণ্ড:

- স্বাস্থ্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা(পিপিই) পোশাক পরিধান করব;
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ছান প্রস্তুত করব;
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট নির্বাচন ও সংগ্রহ করব;
- চিহ্নিত জায়গায় লাইন স্থাপন করব;
- ডেকোরেটিভ এলাইডি ল্যাম্প সকেট এর সাথে যুক্ত করব;
- কন্ট্রোলার দিয়ে বিভিন্ন কালার পরিবর্তন করব;
- কাজ শেষে কাজের ছান পরিষ্কার করব;
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত স্থানে সংরক্ষণ করব;
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করব।

প্রয়োজনীয় মালামাল (Materials Required):

ক্রমিক নং	মালামারের নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
০১	Insulation tape	Green Color	05 Pcs
০২	Breaker	5A, 250V	05 Pcs
০৩	One way Switch	5A, 250V	05 Pcs
০৪	Three pin socket	5A, 250V	05 Pcs
০৫	DB Box	One way	02Pcs
০৬	1x1.5 sqmm BYA Cable(rm)	Red Color(Brown)	10m
০৭	1x1.5 sqmm BYA Cable(rm)	Black Color(Blue)	10m
০৮	1x1.5 sqmm BYA Cable(re)	Green Color.	10m
০৯	Decorative LED lamp	100pcs	10Nos



छिप -२.१९ विजे बालीर प्रैसिटेशन ब्रॉडकार्ड आवाल के लाईटिंग डिजाइनिंग लाईट फॉर्म सर्विस कम्पनी द्वारा।

কাজের ধাপ (Working Procedure):

- প্রয়োজনীয় পিপিই নির্বাচন করে সংগ্রহ করব এবং পরিধান করব;
- চিত্র অনুযায়ী সমস্ত মালামাল এবং যত্নপাতি সংগ্রহ করব;
- যে স্থানে আলোক সজ্জার কাজ হবে সে স্থান চিহ্নিত করব;
- প্রয়োজনীয় স্থানে ডেকোরেটিভ এলইডি ল্যাম্প দ্বারা সুন্দরভাবে সজ্জিত করব;
- সংযোগের স্থান থেকে পাওয়ার প্যানেল পর্যন্ত ওয়্যারিং করব;
- প্লান অনুসারে মাপ নিয়ে দাগ কেটে লে-আউট তৈরি করব;
- কন্ট্রোলার দ্বারা ডেকোরেটিভ এলইডি ল্যাম্প মাল্টি ফাংশনাল ব্যবস্থা করব;
- প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক লাইন চেক করে সরবরাহ নিশ্চিত করব;
- নির্দিষ্ট সময় পর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করব;
- কাজ শেষে কাজের জায়গা পরিষ্কার করব;
- কাজ শেষে সমস্ত মালামাল স্টোরে জমা করব।

➤ সতর্কতা (Precaution):



- কাজের সময় হ্যান্ড গ্লোবস, গগলস ব্যবহার করব;
- নকশা বা লে-আউট অনুযায়ী স্থাপন করব;
- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখব;
- আউটডোর লাইটিং হলে বৃষ্টির সময় সংযোগ বন্ধ রাখব।

➤ অর্জিত দক্ষতা: এ জবের মাধ্যমে বিয়ে বাড়ীর গেইটসহ বাটুভারি ওয়াল কে এলইডি ডেকোরেটিভ লাইট দ্বারা সজ্জিত করে দক্ষতা অর্জিত হয়েছে। বিভিন্ন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামে লাইটিং যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হবে।

তৃতীয় অধ্যার

এসি ত্রি-ফেজ সার্কিট

AC Three Phase Circuit

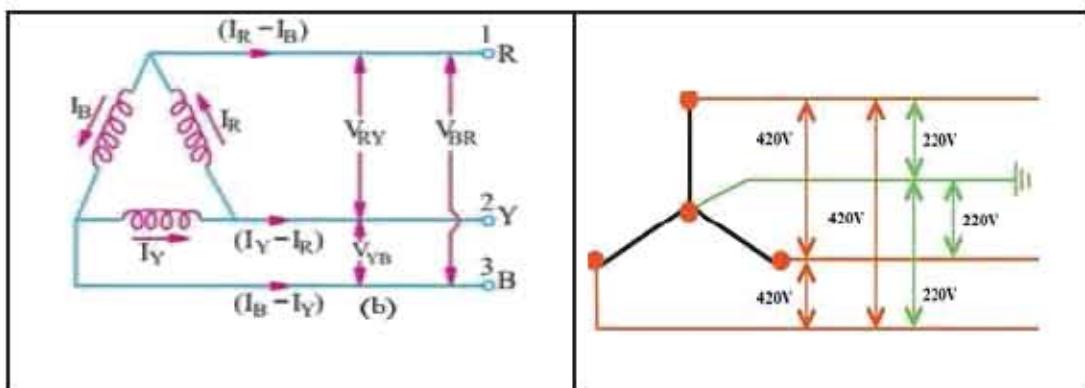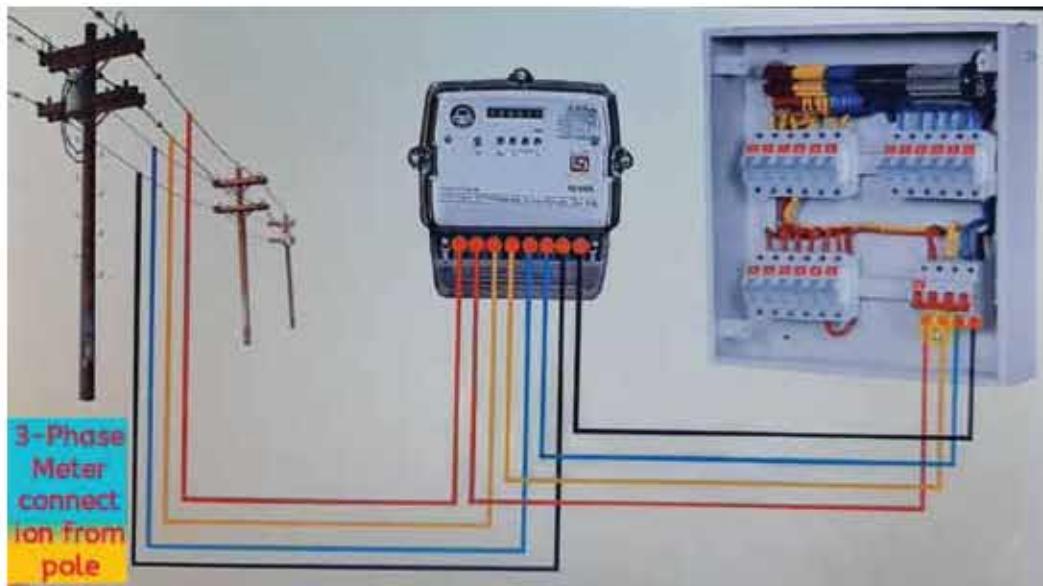

তোমরা ইতিপূর্বে দেখেছ বিভিন্ন ধরনের বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের ব্যবহার। তোমরা পরিবেশের চারপাশে একটু ঘনোমোগ সহচরে তাকালে দেখবে এসি ত্রি-ফেজ সরবরাহ এর মাধ্যমে আমাদের জীবন যাপনের মৌলিক চাহিদার উপাদানগুলো সহজ, সুস্পষ্টভাবে পূরণ করবে। আমাদের জীবন যাপন উন্নত করতে এসি ত্রি-ফেজ সার্কিট

অপরিষার্থ বিষয়। এ অধ্যায়ে প্রি-ফেজ সিস্টেমের পরিচিতি, প্রকারভেদ, সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করা হলো।


এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- কাজের জন্য প্রযুক্তি গ্রহণ করতে পারব;
- এসি প্রি-ফেজ সার্কিটের ক্ষেত্র নমুন সনাক্ত করতে পারব;
- এসি প্রি-ফেজ স্টার সার্কিট তৈরী করতে পারব;
- এসি প্রি-ফেজ ডেন্টা সার্কিট তৈরী করতে পারব;
- টুলস, ইকুইপমেন্ট ও যাচেরিয়ালস সহজে করতে পারব।

উগর্ভুক শিখনকলাজো অর্জনের জন্যে এ অধ্যায়ে আমরা এসি প্রি-ফেজ স্টার, ডেন্টা এবং ডেন্টা সার্কিট সম্পর্ক করার দক্ষতা অর্জন করব। জবজোড়ে সম্পর্ক করার পূর্বে ধ্রুবেই প্রয়োজনীয় তাত্ত্বিক বিবরণসমূহ জানব।

৩ এসি প্রি-ফেজ সিস্টেম:

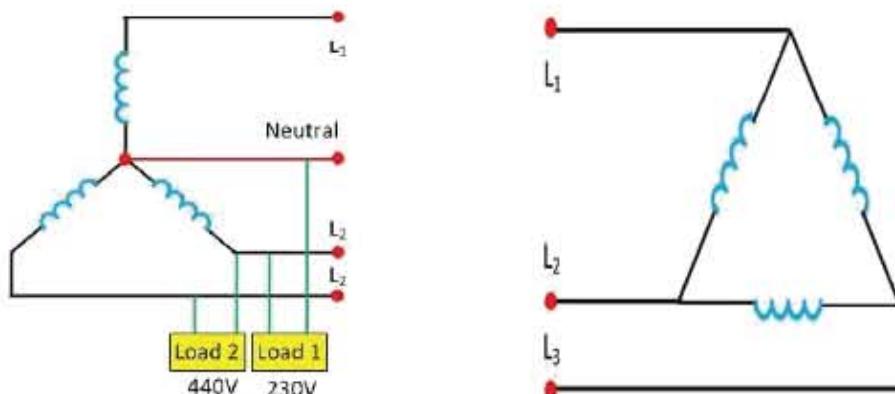যে সিস্টেমে বিদ্যুৎ উৎসাদন, সংবাধন এবং গ্রাহক পর্যন্ত বিতরনের জন্য প্রি-ফেজ ব্যবহার করে, তাকে এসি প্রি-ফেজ সিস্টেম বলে। এই সিস্টেমে সিমেল-ফেজ ব্যবহার করারও সুবিধা পাওয়া যাব। আমরা এ অধ্যায়ে ধাপে ধাপে প্রি-ফেজ সিস্টেম সম্পর্কে বিস্তারিত জানব এবং এ সিস্টেম ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করব।



চিত্র-৩.১- এসি প্রি-ফেজ সিস্টেম এর ধারণা


ফেজ অর্থ দশা বা অবস্থান। এসি সাম্প্রাপ্তি ফেজ বলতে কারেন্ট ও ডেন্টেজের মান, দিক এবং অবস্থানকে বোঝায়। ফেজ সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমে ফেজ অ্যানেল সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। সার্কিটের এসি প্রযাহের ক্ষেত্রে ফেজ ডেন্টেজ ও ফেজ কারেন্টের মধ্যবর্তী কৌণিক দূরত্বকে ফেজ অ্যানেল বলে। বৈদ্যুতিক লোডের ধরনের উপর নির্ভর করে ফেজ ডেন্টেজ ও কারেন্টের কৌণিক দূরত্ব। যদি ডেন্টেজ অপেক্ষা কারেন্ট

এগৈয়ে থাকে তবে ভাকে গাড়োর ফ্যাস্টের শিডিং এবং ভোল্টেজ থেকে কারেন্ট পিছিয়ে থাকে তবে ভাকে গাড়োর ফ্যাস্টের ল্যাপিং বলে। বাদি ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যে কোনো কৌণিক দূরত্ব না থাকে তবে ভাকে গাড়োর ফ্যাস্টের ইউনিটি বলে। অর্থাৎ ভোল্টেজ ও কারেন্ট একই ফেজে থাকে। খাঁটি রেজিসিভ সার্কিটে এর ফেজে ভোল্টেজ ও কারেন্ট একই থাকে।

নিউটন শব্দ থেকে এসেছে নিউটন অর্ধাং চার্জহিন। নিউটন লাইনে কারেন্ট থাকে না। এসি ব্যবহার সিলেন্স দেখে গাড়োর জন্য ট্রান্সফরমের (Transformer) উভার পরেট থেকে একটি লাইন বের করা হয়, এ লাইনকে নিউটন লাইন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।



এসি প্রি-ফেজ ব্যবহার প্রি-ফেজ ভোল্টেজ বা কারেন্ট তিনটি সিলেন্স ফেজ ভোল্টেজ বা কারেন্টের সমষ্টি সাধ। ২য় ফেজটি ১ম ফেজ আরও হওয়ার $1/3$ পর্যায় (stage) পিছনে এবং তৃতীয় ফেজটি আবার ২য় ফেজের $1/3$ পর্যায় (stage) পিছনে থাকে সম্পূর্ণ পর্যায় (stage) কে পুরো ইলেক্ট্রিক্যাল ডিগ্রি ধরা হয়, তবে প্রি-ফেজ সার্কিটের একটি ফেজে অপরাদিত চেমে $(360 \times 1/3)$ 120° ইলেক্ট্রিক্যাল ডিগ্রি পিছনে থাকে।

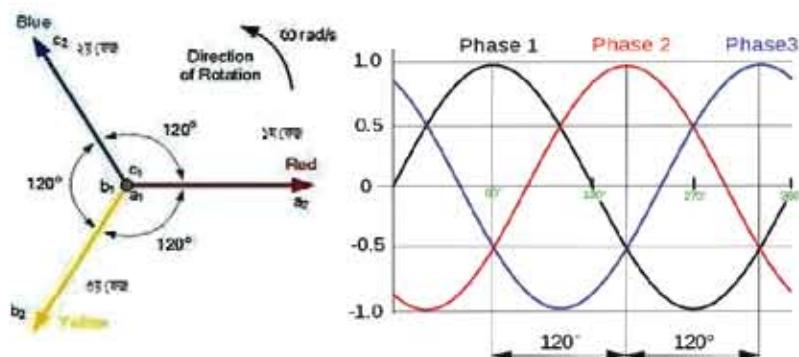অর্ধাং গাঢ়াশালি দূরত্বটি ফেজের মধ্যে পার্শ্বক্ষ 120° ইলেক্ট্রিক্যাল ডিগ্রি। সুতরাং ফেজ পার্শ্বক্ষ 120° ।



চিত্র-৩.২ এসি প্রি-ফেজ ব্যবহার ফেজ পার্শ্বক্ষ

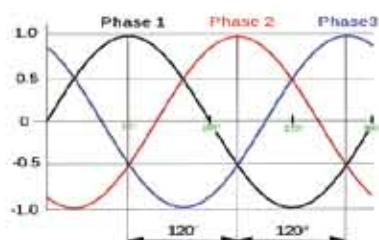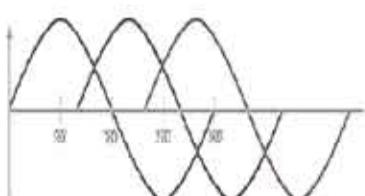প্রি-ফেজ সিস্টেমে তিন ফেজে পরম্পরের মধ্যে কৌণিক দূরত্ব এবং এতে উৎপন্ন গ্রেডে আকৃতি নিম্ন দেখান হলো।



চিত্র-৩.৩ প্রতিটি ফেজের কৌণিক দূরত্ব 120° ইলেক্ট্রিক্যাল ডিগ্রি

ইন ফেজ (In Phase)

দুটি অল্টারনেটর কোয়ালিটি বাদি একই দিকে একই সময়ে অবগামী হয় এবং একই সময়ে এদের শূন্য যান অতিক্রম করে এবং পুনরায় একই সময়ে এদের সর্বোচ্চ যান অতিক্রম করে তাকে ইন ফেজ বলে। ১০০% খাতি প্রেজিসিউন সোডের ফেজে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ ইন ফেজে থাকে।

আউট অব ফেজ (Out of Phase)

দুটি অল্টারনেটর কোয়ালিটি বাদি একই দিকে তিনি তিনি সময়ে অবগামী হয় এবং তিনি তিনি সময়ে এদের শূন্য যান অতিক্রম করে এবং পুনরায় তিনি তিনি সময়ে তাদের সর্বোচ্চ যান অতিক্রম করে তাকে আউট অব ফেজ বলে। ইডাকটিভ সোডের ফেজে কারেন্ট এবং ভোল্টেজ আউট অব ফেজে থাকে।

পলি ফেজ (Poly Phase)

বৈদ্যুতিক সিস্টেমে এক এবং অধিক ফেজ ব্যবহার করলে তাকে পলি ফেজ বলে। আমরা শ্রী ফেজ ও বলে থাকি। একের অধিক এর ফেজে তিনটি ফেজ এর বেশি ব্যবহার করা হয় না বিধায় পলি ফেজ সিস্টেম দুই প্রকার যথা:

ব্যালেন্সড পলি ফেজ সিস্টেম (Balanced Poly Phase System): যে পলি ফেজ সিস্টেমের প্রতিটি ফেজে ভোল্টেজ, কারেন্ট এবং ফেজ এজেল সমান থাকে তাকে ব্যালেন্সড পলি ফেজ সিস্টেম বলে। এই সিস্টেমে বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক চালানে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে।



আন ব্যালেন্সড পলি ফেজ সিস্টেম (Un-Balanced Poly Phase System): যে পলি ফেজ সিস্টেমে প্রতিটি ফেজের ভোল্টেজ, কারেন্ট এবং ফেজ এজেল সমান থাকে না তাকে আনব্যালেন্সড পলি ফেজ সিস্টেম বলে। এই সিস্টেমে বৈদ্যুতিক যান্ত্রিক চালানে দুর্ঘটনা ঘটে এতে সম্পর্ক এবং যানুষের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

৩.১.১ এলি শ্রি-ফেজ সার্কিটের প্রকারভেদ

শ্রি-ফেজ সার্কিট দুই প্রকার:

ক. স্টার বা ওয়াই সার্কিট (Star Circuit)

খ. ডেল্টা সার্কিট (Delta Circuit)

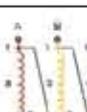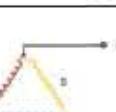স্টার বা ওয়াই সার্কিট (Star Circuit)	 
ডেল্টা সার্কিট (Delta Circuit)	 

চিত্র-৩.৪ স্টার ও ডেল্টা সার্কিট

৩.১.২ এসি থ্রি-ফেজ সার্কিটের ব্যবহার

বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে থ্রি-ফেজ সার্কিট ব্যবহার করে। বিশেষ করে বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে থ্রি-ফেজ সার্কিট ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের পর গ্রাহক পর্যন্ত ইহা পৌছানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

এসি থ্রি-ফেজ সিস্টেম বড় বড় ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যবহার করা হয়।

৩.১.৩ এসি থ্রি-ফেজ সিস্টেমের সুবিধা

আমাদের দেশে কোনো কোনো স্থানে এসি সিঙ্গেল-ফেজ সিস্টেম আবার কোনো কোনো স্থানে এসি থ্রিফেজ সিস্টেম ব্যবহৃত হয়। তবে এসি সিঙ্গেল-ফেজ সিস্টেমের তুলনায় থ্রি ফেজ সিস্টেমের সুবিধা অনেক বেশি।

এসি থ্রি-ফেজ সিস্টেমের সুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো-

ক. সমদূরত্বে সমপরিমাণ পাওয়ার প্রেরণে থ্রি-ফেজ ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত চিকন তার ব্যবহার করা যায়। ফলে আর্থিক সশ্রায় হয়।

খ. থ্রি-ফেজ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যত্নপাতি বা মেশিনসমূহের কর্মদক্ষতা তুলনামূলকভাবে বেশি।

গ. থ্রি-ফেজ মোটরের আকার তুলনামূলকভাবে ছোট এবং গঠন সহজ।

ঘ. থ্রি-ফেজ পদ্ধতির সরবরাহ হতে প্রয়োজনবোধে সিঙ্গেল-ফেজ সরবরাহ পাওয়া যায়।

ঙ. ফেজ তারের সাথে একটি নিউট্রাল তার টেনে সিঙ্গেল-ফেজ ও থ্রি-ফেজ এই দুই রকমের সরবরাহ পাওয়া যায়।

চ. থ্রি-ফেজ মোটরের গতিবেগ সুষম এবং মেশিনের কর্মদক্ষতা বেশি। থ্রি-ফেজ সাপ্লাই এর সাহায্যে থ্রি-ফেজ মোটর ব্যবহার করাই সুবিধাজনক।


ছ. ছোটখাটো থ্রি-ফেজ মোটর স্টার্ট করার জন্য আলাদা কোনো স্টার্টার বা বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সিঙ্গেল-ফেজ মোটর স্টার্ট করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। তাই থ্রি-ফেজ সরবরাহের সাহায্যে থ্রি-ফেজ মোটর ব্যবহার করাই শ্রেয়।

এসি থ্রি-ফেজ সিস্টেমের অসুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো-

- স্টার্ট বাই ইউনিট এর খরচ বেশী
- থ্রি-ফেজ একসাথে ফল্ট হলে সম্পূর্ণ সিস্টেম বন্ধ হয়ে যায়।

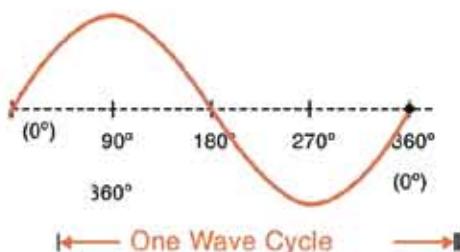৩.১.৪ সাইকেল, থ্রিকুয়েলি, টাইম প্রিয়ড এর ধারণা

সাইকেল: একটি পরিবাহী উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মাঝখানে বৃত্তাকার একটি পথ সাইন ওয়েভ আকারে চলাচল করে, একটি ওয়েভের সৃষ্টি হয়। এ ওয়েভটিকে সাইকেল বলে। ৩৬০ ডিগ্রীর মাঝে কারেন্ট বা ভোল্টেজ এর পূর্ণ ধনাত্মক ও ঋনাত্মক মানকেই এক সাইকেল বলে।



চিত্র-৩.৫ সাইকেল

হিন্দুয়েলি: জেল্টেজ বা ফারেন্ট ওবেল প্রতি সেকেন্ডে বর্তমানে সাইকেল বা ওবেল সম্পন্ন করে, সেই সংখ্যাকে হিন্দুয়েলি বলে। আমাদের দেশে উৎপন্ন হিন্দুয়েলি ৫০ সাইকেল/সেকেন্ড। ইছাকে হার্টজও বলা হয়। এর ধৰ্তীক f এবং একক হচ্ছে সাইকেল/সেকেন্ড বা হার্টজ (H_z)

টাইম পিরিয়ড: জেল্টেজ বা ফারেন্ট এক সাইকেল সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে তাকে টাইম পিরিয়ড বলে। একে T হাজা প্রকাশ করা হয়। একক হচ্ছে সেকেন্ড।


$$\text{গানিধিকভাবে টাইম পিরিয়ড } T = \frac{1}{f} \text{।}$$

৩.২ এলি প্রি-ফেজ স্টার সার্কিট

এসি প্রি-ফেজ স্টার সার্কিট বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ পর্যবেক্ষণ ব্যবহার করা হয়। ইহা প্রি-ফেজ তিনি তার এবং প্রি-ফেজ চার তার মূল খননের হরে থাকে। প্রাচৰ থাকে প্রি-ফেজ চার তার সার্কিট বেশি ব্যবহার হয়।

স্টার বা হোয়াই সার্কিট (Star Circuit) ব্যবহৃত তারের জিজিতে দুই ধর্মাবলী:

ক.প্রি-ফেজ তিনি তার সার্কিট (Three phase three-wire circuit)	
---	--

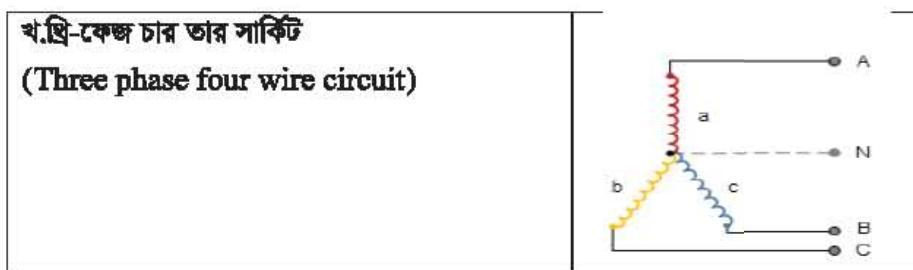


চিত্র-৩.৬ ট্রি-ফেজ তিন তার ও চার তার সার্কিট

এ সার্কিটের ক্ষেত্রে ট্রি-ফেজ এ ব্যবহৃত তিনটি লোড এর প্রথম প্রান্তগুলো বা শ্রেণি প্রান্তগুলো একত্রে সংযুক্ত করা হয় এবং খোলা প্রান্ত তিনটি ডিম্ব ডাইনের সাথে সংযুক্ত করা হয়। সাধারণ বা কমন পয়েন্টটি নিউট্রিয়াল পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

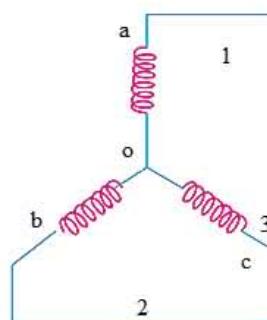৩.২.১ এসি ট্রি-ফেজ স্টার সার্কিটের ধরণগুলি


সাধারণত তিনটি কয়েল বা তিনটি বৈদ্যুতিক লোডের মাধ্যমে স্টার সংযোগ তৈরি করা হয়। যখন তিনটি কয়েল বা ডায়াইভিং-এর তিনটি প্রান্ত একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে সংযোগ হয়, তখন তাকে স্টার সংযোগ বলে। স্টার সংযোগকে ওয়াই সংযোগও বলা হয়। তিনটি কয়েলের সংযোগ নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে। এখানে oa , ob , oc ঘারা চিহ্নিত তিনটি কয়েলের তিনটি প্রান্ত পরম্পরের সাথে O বিন্দুতে সংযুক্ত আছে এবং অবশিষ্ট তিনটি প্রান্ত a , b , c হতে যে তিনটি লাইন (1 , 2 , 3) বের করা হয়েছে, সেগুলি সরবরাহ মেইন লাইন। O বিন্দুকে নিউট্রিয়াল পয়েন্ট বলা হয়। প্রয়োজনবোধে নিউট্রিয়াল পয়েন্ট থেকে একটি তার বের করে নেওয়া হয়। এই তারকে নিউট্রিয়াল লাইন বলা হয়। এখানে প্রতিটি কয়েল এক একটি ফেজ। যে কোনো দুইটি লাইনের মাঝে যে ভোল্টেজ পাওয়া যায় তাকে লাইন ভোল্টেজ এবং একটি লাইন ও নিউট্রিয়ালের মাঝে যে ভোল্টেজ পাওয়া যায় তাকে ফেজ ভোল্টেজ বলা হয়।



চিত্র-৩.৭ ট্রি-ফেজ স্টার সার্কিটের প্রতীক

ত্রি-ফেজ স্টার সার্কিট দেখতে অনেকটা ইঞ্জিনী অক্ষর 'Y'-এর মতো। তাই এই সংযোগকে 'Y' প্রতীক হিসা প্রকাশ করা হয়। যদি কোনো মোটর বা কম্পল স্টারে সংযোজিত হয়, তবে নিচে দিন্দ প্রতীক হিসা চিহ্নিত করা হয়।

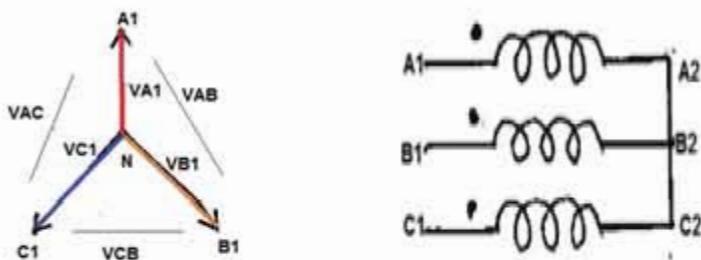চিত্রে তিনটি করেল ব্যাকভে আলোচনা করে দেখান হলো; এরা প্রতিটি একটা রেলের বা মোটরের এক একটি ফেজ। ইহসের তিনটি থাক A2, B2 এবং C2 একটা O বিন্দুতে সংযুক্ত করা হবেছে। এই বিন্দুটি নিউট্রাল বা কম্পল পর্মেট হিসাবে পরিচিত। ব্যাকভে সোডের ক্ষেত্রে এই পর্মেটের ভোক্টেজ শূন্য। চিত্রে তিনটি সোড ব্যাকভে আলোচনা করে দেখান হলো A1-A2, B1-B2, C1-C2




চিত্র-৩.৮ ত্রি-ফেজ তিন তার সংযোগ

সোডের ক্ষেত্রে এই পর্মেটের ভোক্টেজ শূন্য। চিত্রে তিনটি সোড ব্যাকভে আলোচনা করে দেখান হলো এসের প্রতিটি একটি করে থাক ত্রি-ফেজ উৎসের একটি করে থাক সংযোগ দেওয়া এবং এসের অপর তিনটি থাক A2, B2 এবং C2 কে পরম্পরার সাথে O বিন্দুতে সংযুক্ত করা হবেছে।

ত্রি-ফেজ তার তার পদ্ধতি (The phase four wire system)

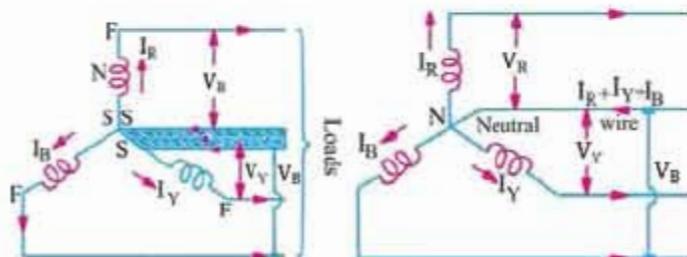ত্রি-ফেজ তার তার সার্কিটের সংযোগ ত্রি-ফেজ তিন তার সার্কিটের মত শূন্য হাত, কম্পল পর্মেট এ তিন করেলের তিন মাধ্য একত্তি হওয়ার পরম্পরাট থেকে একটি পরম্পরাট প্রাইজে সংযুক্ত করা হয়। যাকে আমরা নিউট্রাল বা কম্পল পর্মেট হিসাবে ব্যবহার করি। চিত্রে ত্রি-ফেজ তার তার সার্কিটের সংযোগ পদ্ধতি দেখান হলো। স্টার সংযোগের প্রতীক চিত্রের যাধ্যতে দেখান হলো।



চিত্র-৩.৯ ত্রি-ফেজ তিন তার স্টার সংযোগ

৩.২.২ এসি প্রি-ফেজ স্টার সার্কিটের বৈশিষ্ট্য

ক. এসি প্রি-ফেজ স্টার সার্কিটে লাইন ভোল্টেজ কেজ ভোল্টেজের $\sqrt{3}$ তৃপ্তি

গাণিতিকভাবে $V_L = \sqrt{3}V_p$

এখানে, লাইন ভোল্টেজ $= V_L$


কেজ ভোল্টেজ $= V_p$

খ. এসি প্রি-ফেজ স্টার সার্কিটে শাইন কার্যেট ও কেজ কার্যেট সমান।

গাণিতিকভাবে $I_L = I_p$

লাইন কার্যেট $= I_L$

কেজ কার্যেট $= I_p$

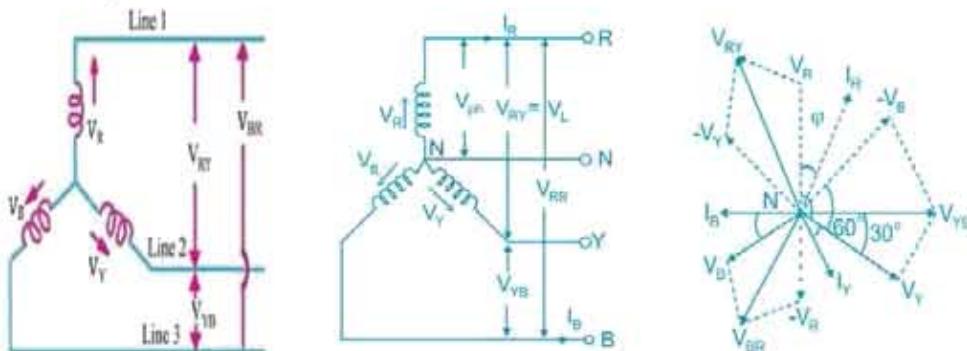

চিত্র-৩.১০ প্রি-ফেজ স্টার সার্কিট


৩.২.৩ এসি প্রি-ফেজ স্টার সার্কিটে লাইন ভোল্টেজ ও কেজ ভোল্টেজের সম্পর্ক

এসি প্রি-ফেজ স্টার সার্কিটে লাইন ভোল্টেজ কেজ ভোল্টেজের $\sqrt{3}$ তৃপ্তি

গাণিতিকভাবে $V_L = \sqrt{3}V_p$

এখানে, লাইন ভোল্টেজ $= V_L$

কেজ ভোল্টেজ $= V_p$

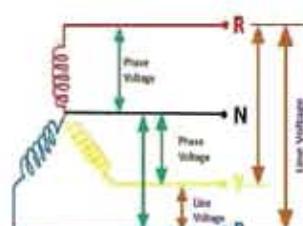

চিত্র-৩.১১ প্রি-ফেজ স্টার সার্কিট

৩.২.৪ নিউটনোল লাইনের প্রয়োজনীয়তা


বাসাৰাঢ়ি, অফিস-আদালত এবং শিল্পকাৰখানার ব্যবহৃত প্রি-কেজ চার তাৰ পক্ষতিতে ওটি কেজ তাৰ' এবং ১টি নিউটনোল তাৰ থাকে। এই পক্ষতিতে পি-কেজ সাপ্লাইৰেৱ সাহায্যে যেমন প্রি-কেজ লোড চলালো থার। কেমনি একটি কেজ এবং নিউটনোল তাৰেৱ সাহায্যে সিলেক্স কেজ লোড যেমন বাতি, পাখা, ট্ৰিপ, সিলেক্স-কেজ হোটেল ও অন্য আৰামিক সুবিধাবাদি ব্যবহাৰ কৰা থার। তাই নিউটনোল লাইনেৱ কৰ্মকৰ্ত্তা অপৰিসীম। বিস্তৃত সহজবাহু ও বিস্তৃণ ব্যবহাৰ নিউটনোল সহ তিন কেজ চার তাৰ সিস্টেম ব্যবহাৰেৱ ফলে একই সিস্টেম থেকে প্রযোজন অনুযায়ী প্রি-কেজ এবং সিলেক্স-কেজ উভয় ধৰার সহযোগ অদান কৰা থার। তাই প্রি-কেজ ব্যবহাৰ নিউটনোল লাইনেৱ প্রযোজন।

৩.৩ এসি প্রি-কেজ ডেল্টা সাৰ্কিট

সাধাৰণত বোটাৰি কল্পনাৰ, ভাৰসাম্যবীণ লোড এবং ৫ হৰ্স পাখারেৱ বেশি ইত্তাকশন মোটোৱে এসি প্রি-কেজ ডেল্টা সাৰ্কিট ব্যবহাৰ হয়।

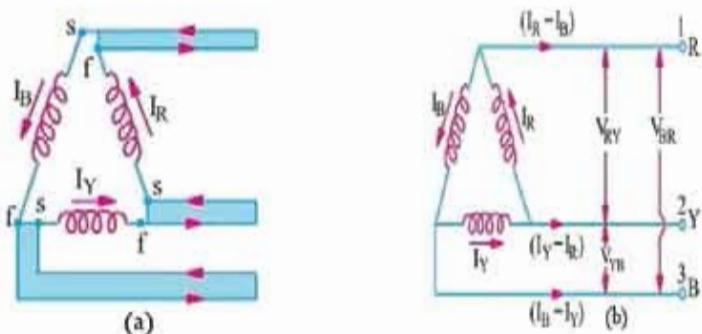৩.৩.১ এসি প্রি-কেজ ডেল্টা সাৰ্কিটেৰ ধাৰণা

এ সাৰ্কিটে প্রতিটি কেজ এমনভাৱে সংযুক্ত হয় এতে একটি ক্রোজ মেস সাৰ্কিট তৈৰী হয়। চিৰ অনুযায়ী কমেল বা লোডগুলি এমনভাৱে সংযুক্ত থাকে যেন এদেৱ ১য় টিৰ পেছ থাক ২য় টিৰ প্ৰথম থাক এবলুপ ভাৱে সহযোগ হয়ে একটি ক্রোজ মেস সাৰ্কিট তৈৰী কৰে। ডেল্টা শৈক কৰ্ম (Δ) এৰ আকৃতি বিশুজ্জেৱ(\triangle) মত। এ জন্যই এ সহযোগ কে ডেল্টা সহযোগ বলে।




চিত্ৰ-৩.৩.১ এসি প্রি-কেজ ডেল্টা সাৰ্কিট

৩.৩.২ এসি প্রি-কেজ ডেল্টা সাৰ্কিটেৰ বৈশিষ্ট্য

ক. এসি প্রি-কেজ ডেল্টা সাৰ্কিট লাইন কাৰেণ্ট কেজ কাৰেণ্টৰ $\sqrt{3}$ গুণ গাপিতিক ভাৱে অৰ্থাৎ $I_L = \sqrt{3}I_P$


এখনে I_L মালে লাইন কাৰেণ্ট এবং I_P মালে কেজ কাৰেণ্ট।

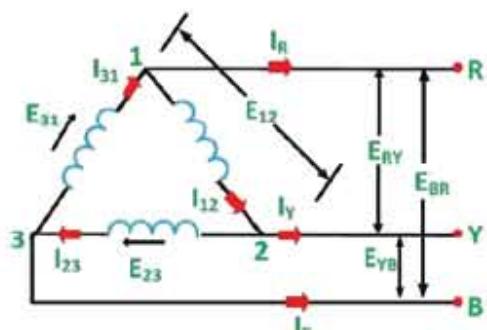৩. এসি প্রি-ফেজ ফেল্টা সার্কিটে লাইন ফোল্টেজ ফেজ ফোল্টেজ সমান।
গানিডিকভাবে $V_L = V_P$ এখানে V_L লাইন ফোল্টেজ এবং V_P মানে ফেজ ফোল্টেজ।



চিত্র-৩.১৪ প্রি-ফেজ ফেল্টা সার্কিট

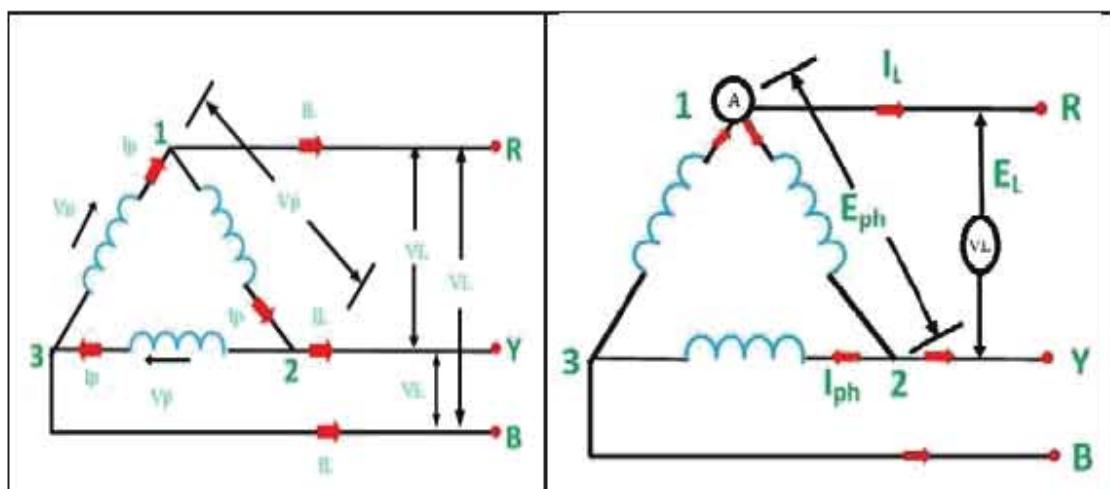৩.৩.৩ এসি প্রি-ফেজ ফেল্টা সার্কিটে লাইন কারেন্ট ও ফেজ কারেন্টের সম্বন্ধ
এসি প্রি-ফেজ ফেল্টা সার্কিটে লাইন কারেন্ট ফেজ কারেন্টের $\sqrt{3}$ গুণ
গানিডিক ভাবে অর্থাৎ $I_L = \sqrt{3}I_P$
যখানে I_L মানে লাইন কারেন্ট এবং I_P মানে ফেজ কারেন্ট।



চিত্র-৩.১৫ প্রি-ফেজ ফেল্টা সার্কিট

৩.৩.৪ স্টার ও ডেল্টা সংযোগের মধ্যে পার্থক্য

স্টার সংযোগ -

- ক. শ্রি-ফেজ ব্যবস্থায় প্রতিটি কয়েলের একটি করে মাথা যদি এক সঙ্গে সংযুক্ত করে স্টার বা নিউট্রাল বিন্দু তৈরী করা হয় তাকে স্টার সংযোগ বলে।
- খ. স্টার সংযোগে লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের $\sqrt{3}$ গুণ।
- গ. স্টার সংযোগে কমন পয়েন্ট থেকে নিউট্রাল বের করা যায়।
- ঘ. স্টার সংযোগে তিন তার এবং চার তার দুই ধরনের সংযোগ করা যায়।
- ঙ. স্টার সংযোগে লাইন কারেন্ট এবং ফেজ কারেন্ট সমান।
- চ. স্টার সংযোগে মোটরের গতি কম হয়।
- ছ. স্টার সংযোগে ইনসুলেশনের পরিমাণ কম হয়।
- জ. স্টার সংযোগ মূলত পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনে ব্যবহার হয়।
- ঝ. স্টার সংযোগে প্রতিটি ওয়াইভিং ২৩০ ভোল্ট গ্রহণ করে।

ডেল্টা সংযোগ -

- ক. শ্রি-ফেজ ব্যবস্থায় যখন একটি ফেজের শেষ প্রান্তকে দ্বিতীয় ফেজের শুরুর প্রান্তে আবার দ্বিতীয় ফেজের শেষ প্রান্তকে তৃতীয় ফেজের শুরুর প্রান্তে এবং তৃতীয় ফেজের শেষ প্রান্তকে প্রথম ফেজের শুরুর প্রান্তে ত্রীক বর্ণমালা ডেল্টা বর্ণের ন্যায় সংযোগ করা হয় তাকে ডেল্টা সংযোগ বলে।
- খ. ডেল্টা সংযোগে লাইন ভোল্টেজ ও ফেজ ভোল্টেজ সমান।
- গ. ডেল্টা সংযোগে কমন পয়েন্ট বা নিউট্রাল বলতে কিছু নাই।
- ঘ. ডেল্টা সংযোগে শুধু তিন তার সংযোগ করা যায়।
- ঙ. ডেল্টা সংযোগে লাইন কারেন্ট ফেজ কারেন্টের $\sqrt{3}$ গুণ।
- চ. ডেল্টা সংযোগে মোটরের গতি বেশী হয়।
- ছ. ডেল্টা সংযোগ ইনসুলেশনের পরিমাণ বেশী হয়।
- জ. ডেল্টা সংযোগ মূলত পাওয়ার ট্রান্সমিশনে ব্যবহার হয়।

অনুলিলনী

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১। থ্রি-ফেজ সাপ্লাই-এ গ্রাহকের লোডে সংযোগ কত প্রকার ?
- ২। থ্রি-ফেজ ব্যবস্থায় ভোল্টেজ ওয়েভ পরম্পর কত ইলেকট্রিক্যাল ডিফুই দূরত্বে অবস্থান করে?
- ৩। থ্রি-ফেজ ব্যবস্থায় স্টার সংযোগে লাইন কারেন্ট ও ফেজ কারেন্ট এর সম্পর্ক কি?
- ৪। থ্রি-ফেজ ব্যবস্থায় পাওয়ার নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
- ৫। থ্রি-ফেজ ব্যবস্থায় ডেল্টা সংযোগে লাইন কারেন্ট ও ফেজ কারেন্ট এর সম্পর্ক কি?
- ৬। থ্রি-ফেজ ব্যবস্থায় ডেল্টা সংযোগে লাইন ভোল্টেজ ও ফেজ ভোল্টেজ এর সম্পর্ক কি?
- ৭। থ্রি-ফেজ ব্যবস্থায় স্টার সংযোগে লাইন ভোল্টেজ ও ফেজ ভোল্টেজ এর সম্পর্ক কি?

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

- ১ এসি সরবরাহে ইন ফেজ বলতে কী বোঝা?
- ২ এসি সরবরাহে আউট অব ফেইজ বলতে কী বোঝা?
- ৩ এসি সরবরাহে থ্রী- ফেইজ বলতে কী বোঝা?
- ৪ এসি সরবরাহে পলি ফেজ সিস্টেম কত প্রকার ও কী কী ?
- ৫ তারের সংখ্যা অনুসারে স্টার সংযোগ কত প্রকার কী কী ?
- ৬ স্টার এবং ডেল্টা সংযোগের প্রতীক অংকন কর?

রচনামূলক প্রশ্ন

- ১ এসি থ্রি-ফেজ সাপ্লাইয়ে সুবিধাসমূহ বর্ণনা কর।
- ২ থ্রী-ফেজ স্টার সংযোগের ক্ষেত্রে নিউট্রাল লাইন কি? এর প্রযোজনীয়তা কী ?
- ৩ ডেল্টা সংযোগে ফেজ কারেন্ট ও লাইন কারেন্ট বলতে কী বোঝা, ব্যাখ্যা কর ?

ব্যাবহারিক (Practical)

জব ১: থ্রি-ফেজ স্টার সার্কিট তৈরী করে এদের বৈশিষ্ট্য যাচাইকরণ, ভোল্টেজ, কারেন্ট ও পাওয়ার পরিমাপ করার দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- ঘাস্তবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ছান প্রস্তুত করা
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচামাল (Raw Materials) সংগ্রহ করা
- সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সাবধানতা অবলম্বন করে কাজটি শেষ করা
- কাজ শেষে কাজের ছান ও মেশিন পরিকার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত হানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ নির্ধারিত হানে রাখা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE);

ক্র. নং	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	সেফটি পোশাক বা অ্যাথ্রন	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি গগলস্	ক্লিয়ার	১ টি
৪.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	কটনের তৈরী	১ জোড়া
৬.	সেফটি মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি


প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্র: নং	যন্ত্রপাতি এর নাম	লেপসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	স্টার স্লু ড্রাইভার	৬ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
২.	ফ্লাট স্লু ড্রাইভার	৬ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	
৩.	কানেকটিং স্লু ড্রাইভার	১০ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৪.	কাটিং প্লায়ার	৬ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৫.	কম্বিনেশন প্লারার	১০ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৬.	ওয়্যার স্ট্রিপার	৬ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৭.	হ্যাক্স	মিনি সাইজ	১ টি
৮.	বল পিন হ্যামার	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৯.	নোজ প্লায়ার	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১০.	অ্যামিটার	এসি, ০-১০ অ্যাম্পিয়ার	১টি
১১.	ভোল্ট মিটার	এসি, ০-৫০০ ভোল্ট	১ টি
১২.	মাল্টিমিটার	এনালগ/ডিজিটাল	১ টি
১৩.	ফেজ সিকুয়েন্স মিটার	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	১ টি

প্রয়োজনীয় মালামাল(Raw materials)

ক্র: নং	মালামাল এর নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	বৈদ্যুতিক বাতি	১০০ ওয়াট	৩ পিস
২.	হোল্ডার	৬ অ্যাম্পিয়ার, ২৫০ ভোল্ট	৩ পিস
৩.	থ্রি-ফেজ সিলেক্টর সুইচ	500v, 15A	০১টি
৪.	অফ অন সুইচ	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	১ পিস
৫.	সার্কিট ব্রেকার	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	১ পিস
৬.	কানেক্টর	১০ পয়েন্ট	১ পিস
৭.	ফ্ল্যাক্ষিবল ক্যাবল	২৩/০.০০৭৬ ইঞ্জিঁ	প্রয়োজনমত
৮.	ইনসুলেশন টেপ	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	প্রয়োজনমত

সার্কিট ভাবাব্য

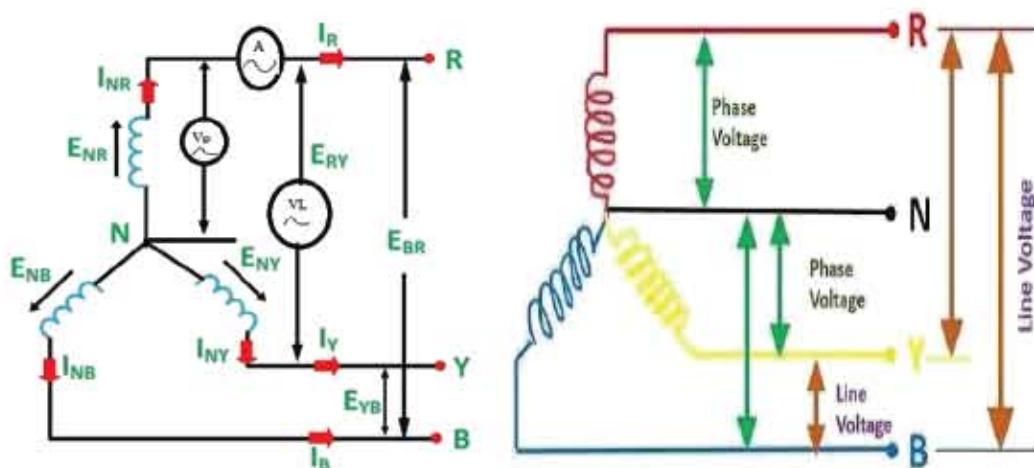

চিত্র-৩.১৬ স্ট্রি-ফেজ স্ট্যান্ড সার্কিট

কাজের ধারা

১. তালিকা অনুযায়ী কাজের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, টুলস ইন্সুলেশনেট, মালামাল সংগ্রহ করব।
২. সার্কিটের জন্য ব্যবহৃত প্রটোকলিক ডিভাইস, কন্ট্রোলিং ডিভাইস চেক করব।
৩. সার্কিট ভাবাব্য অনুযায়ী সংযোগ করে সার্কিট টেইলি করব।
৪. অ্যামিটের লাইনের সাথে সিরিজে ও ভোল্টেজিটের লোডের সাথে প্র্যারালালে সংযোগ করব।
৫. সার্কিট ভাবাব্য অনুযায়ী সাবধানভাব সাথে সংযোগ করব।
৬. সংযোগ এর কেন্দ্রাও হেল শুরু সংযোগ না হয় সেটা চেক করব।
৭. সার্কিট ভাবাব্য অনুযায়ী কোনো একটি লাইনের সাথে অ্যামিটের সংযোগ করে পাঠ নিতে হবে।
৮. একটি লাইন ও নিউট্রাল এর মধ্যে ট্রান্সফর্মেটর সংযোগ করে মিটারের পাঠ নিতে হবে।
৯. কোনো দুটি লাইন এর মধ্যে ট্রান্সফর্মেটর সংযোগ করে মিটারের পাঠ নিতে হবে।
১০. প্রাপ্ত মানজন্ত্রে ছকে বসিয়ে কেজ টোল্টেজ ও লাইন টোল্টেজ এবং কেজ কার্মেট ও লাইন কার্মেটের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করব।

ডাটা টেবিল

ক্রমিক নং	লাইন ভোল্টেজ V_L	ফেজ ভোল্টেজ V_P	$V_L = \sqrt{3}V_P$	লাইন কারেন্ট I_L	ফেজ কারেন্ট I_P	$I_L = I_P$	পাওয়ার ফ্যাক্টর $\cos\theta$	পাওয়ার $P = \sqrt{3}V_L I_L \cos\theta$	মন্তব্য
1									
2									
3									

সতর্কতা:

- সেফটি ড্রেস ও সেফটি গগলস পরিধান করা
- সংযোগ এ যাতে কোথাও তার বের হয়ে না থাকে
- কাজের পূর্বে টুলস ইকুইপমেন্ট সঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করা
- কাজের সময় মনোযোগ সহকারে কাজ করা
- এসওপি(SOP) পদ্ধতি অনুসরণ করা
- প্রয়োজনে শিক্ষকের নিকট হতে জেনে নেয়া

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: অর্জন করতে পেরেছি/অর্জন করতে পারি নাই

ফলাফল বিশ্লেষণ/মন্তব্য:

জব ২: শ্রি-ফেজ ডেল্টা সার্কিট তৈরী করে উহার বৈশিষ্ট্য যাচাইকরণ, ভোল্টেজ, কারেন্ট ও পাওয়ার পরিমাপ করার দক্ষতা অর্জন

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাত্ত্ববিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ছান প্রস্তুত করা
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচামাল (Raw Materials) সংগ্রহ করা
- সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সাবধানতার সাথে কাজটি সম্পাদ করা
- কাজ শেষে ছান ও মেশিন পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত ছানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং ক্ষার্প নির্ধারিত ছানে রাখা
- চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE);

ক্র: নং	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	সেফটি পোশাক বা অ্যাথ্রন	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি গগলস্	ক্লিয়ার	১ টি
৪.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	কটনের তৈরী	১ জোড়া
৬.	সেফটি মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

প্রয়োজনীয় যত্নপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)


ক্র: নং	যত্নপাতির এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	স্টার ক্লু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
২.	ফ্লাট ক্লু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি, রাবার ইনসুলেটেড	
৩.	কানেকটিং ক্লু ড্রাইভার	১০ ইঞ্চি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৪.	কাটিং প্লায়ার	৬ ইঞ্চি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৫.	কম্বিনেশন প্লায়ার	১০ ইঞ্চি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি

৬.	ওয়ার স্ট্রিপার	৬ ইঞ্জি, রাবার ইলসুলেটেড	১ টি
৭.	হ্যাকস	মিনি সাইজ	১ টি
৮.	বল পিল হ্যাম্বর	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৯.	নোজ প্লামার	স্ট্যাভার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১০.	অ্যামিটার	এসি, ০-১০ অ্যাম্পায়ার	১টি
১১.	জেক্ট পিটার	এসি, ০-৫০০ জেক্ট	১ টি
১২.	শাল্টিং পিটার	এনালগ/ডিজিটাল	১ টি
১৩.	ফেজ সিকুয়েন্স পিটার	স্ট্যাভার্ড অনুযায়ী	১ টি

প্রয়োজনীয় যাত্রাপথ (Raw materials);

ক্রম	যাত্রাপথ এবং নাম	প্রেসিভিলেশন	পরিমাণ
১.	অক অন সুইচ	স্ট্যাভার্ড অনুযায়ী	২ পিস
২.	সার্কিট ব্রেকার	স্ট্যাভার্ড অনুযায়ী	১ পিস
৩.	কানেক্টর	১০ প্রেস্ট	১ পিস
৪.	ড্রাইক্রিক্স ক্যাবল	২৩/০.০০৭৬ ইঞ্জি	ঘোজনামত
৫.	বিল্ডার টেল	স্ট্যাভার্ড অনুযায়ী	ঘোজনামত
৬.	বৈদ্যুতিক বাতি	১০০ ওয়াট	৩ পিস
৭.	হেমজর	৬ অ্যাম্পায়ার, ২৫০ জেক্ট	৩ পিস

সার্কিট ভাগাচাৰ

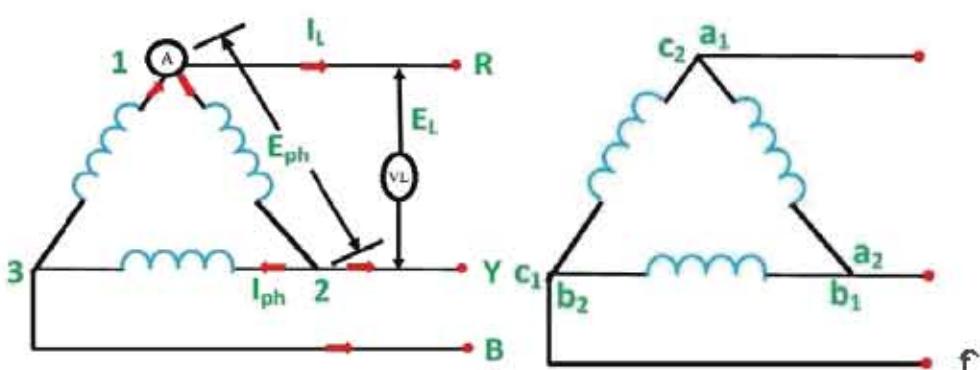

চিত্র-৩.১৭ প্রি-লেভ জেক্ট সার্কিট

কাজের ধারা

১. তালিকা অনুযায়ী কাজের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, টুলস ইকুইপমেন্ট, মালামাল সংগ্রহ করব।
২. সার্কিটের জন্য ব্যবহৃত প্রটেকটিভ ডিভাইস, কন্ট্রোলিং ডিভাইস চেক করব।
৩. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সংযোগ করে সার্কিট তৈরি করব।
৪. অ্যামিটার লাইনের সাথে সিরিজে ও ভোল্টমিটার লোডের সাথে প্যারালালে সংযোগ করতে হবে।
৫. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সাবধানতার সহিত সংযোগ করব
৬. সংযোগ এর কোথাও যেন লুজ সংযোগ না হয় সেটা চেক করব।
৭. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী কোনো একটি লাইনের সাথে অ্যামিটার সংযোগ করে পাঠ নিতে হবে।
৮. কোনো দুইটি লাইনের মধ্যে ভোল্ট মিটার সংযোগ করে পাঠ নিতে হবে।
৯. প্রাপ্ত মানগুলো ছকে বসিয়ে ফেজ ভোল্টেজ ও লাইন ভোল্টেজ এবং ফেজ কারেন্ট ও লাইন কারেন্টের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করব

ডাটা টেবিল

ক্রমিক নং	লাইন ভোল্টেজ V_L	ফেজ ভোল্টেজ V_P	$V_L = V_p$	লাইন কারেন্ট I_L	ফেজ কারেন্ট I_P	$I_L = \sqrt{3} I_p$	পাওয়ার ফ্যাক্টর $\cos \theta$	$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos \theta$	মন্তব্য
1									
2									
3									

সতর্কতা:


- সেফটি ড্রেস ও সেফটি গগলস পরিধান করা
- সংযোগ এ যাতে কোথাও তার বের হয়ে না থাকে
- কাজের পূর্বে টুলস ইকুপমেন্ট সঠিক আছে কিনা পরীক্ষা করা
- কাজের সময় মনোযোগ সহকারে কাজ করা
- এসওপি(SOP) পদ্ধতি অনুসরণ করা
- প্রয়োজনে শিক্ষকের নিকট হতে জেনে নেয়া

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: অর্জন করতে পেরেছি/অর্জন করতে পারি নাই

চতুর্থ অধ্যায়

ইন্ডাকশন মোটর কন্ট্রোলিং ও ট্রান্সফরমার

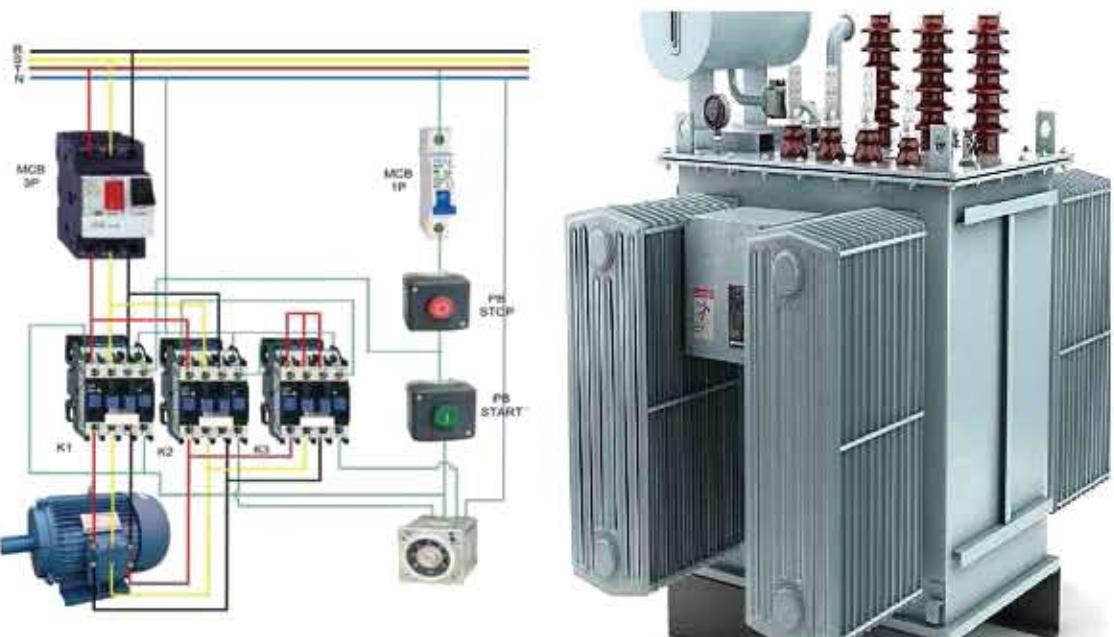Induction Motor Controlling and Transformer



বৈদ্যুতিক ঘূর্ণাত্বি ব্যবহারের অন্যতম সুবিধা হলো এই যে একসাথে সহজে এবং সুলভভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এমনকি অযাকাশধান, স্যাটেলাইট বা প্রোগ্রামে ইলেক্ট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক ঘূর্ণাত্বি ব্যবহার করে পৃথিবীতে যেসে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এসব নিয়ন্ত্রণ সিস্টেমের উপর পূর্ণ একটি উপাদান হলো মোটর। বৈদ্যুতিক মোটর এমন একটি যন্ত্র যা বৈদ্যুতিক শক্তিকে বালিক তর্ফা গতি শক্তিতে রূপান্বিত করে। তোমরা হ্রত বৈদ্যুতিক পাখা বা কেলনা গাঢ়িতে ব্যবহৃত মোটর দেখে ধাকবে। দেশের যে কোন অফিস আদালত, কল কারখানা, বাসা বাড়ি, পর্যটন কেন্দ্র ইত্যাদি সক্ষয় ক্ষমতা দেখানো প্রয়োকটি ছানে বিস্তৃৎ চালিত অসংখ্য মোটর এবং যান্ত্রিক উক্তমের কাজ সম্পাদন করা হব। সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য মোটরকে চালু ও বন্ধ করা বা মোটরে ব্যবহৃত করেছের গতি যথাবধ প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ (Control) করার প্রয়োজন হব।

এই অধ্যায়ে ইভাকশন মোটর এবং ইভাকশন মোটর নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকারের কন্ট্রোল সার্কিট নিয়ে আলোচনা করা হবে। আরেকটি অতি প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্র হলো ট্রান্সফরমার। তোমাদের ওয়ার্কশপ বা ল্যাবরেটরীতে সম্ভবত ২২০ ভোল্টের বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। অথচ ল্যাবরেটরীতে আমরা এমন অনেক যত্নপ্রাপ্তি করি যেখানে ১২ ভোল্ট বা তার চেয়েও কম ভোল্টের বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। কীভাবে ২২০ ভোল্ট বিদ্যুৎ থেকে ১২ ভোল্টের বিদ্যুত পাওয়া যায়? ট্রান্সফরমার বা বৈদ্যুতিক রূপান্তরকের সাহায্যে উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎকে নিম্ন ভোল্টেজে বা নিম্ন ভোল্টেজের বিদ্যুৎকে উচ্চ ভোল্টেজে রূপান্তর করা যায়। এই অধ্যায়ে বৈদ্যুতিক মোটরের পাশাপাশি ট্রান্সফরমার বা বৈদ্যুতিক রূপান্তরক নিয়ে আলোচনা করা হবে।

এই অধ্যায় শেষে আমরা-

- ইভাকশন মোটর কন্ট্রোলিং ও ট্রান্সফরমার সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারব;
- ডিওএল (DOL) সার্কিটের সাহায্যে মোটর চালু ও বন্ধ করার প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব;
- ফরোয়ার্ড রিভার্স কন্ট্রোল সার্কিটের মাধ্যমে মোটর এর ঘূর্ণন পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারব;
- স্টার ডেল্টা স্টার্টার এর সাহায্যে কীভাবে মোটর চালু ও বন্ধ করা হয় বর্ণনা করতে পারব;
- ডিওএল (DOL) ও স্টার ডেল্টা স্টার্টার ছাপন ও মেরামত করতে পারব;
- ফরোয়ার্ড রিভার্স কন্ট্রোল সার্কিটসহ মোটর ছাপন করতে পারব;
- টুলস, মালামাল ও ইকুইপমেন্ট সংরক্ষণ করতে পারব।

শিখনফলগুলো অর্জনের লক্ষ্যে এ অধ্যায়ে আমরা বিদ্যুৎ গতিবিদ্যার প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করব। হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য মোটর এবং ট্রান্সফরমার বিষয়ক নিম্নলিখিত কয়েকটি জব সম্পন্ন করব।

জব-১: ডিওএল (DOL) স্টার্টার এর সাহায্যে থ্রিফেজ ইভাকশন মোটার অন অফ করার দক্ষতা অর্জন।


জব-২: ম্যাগনেটিক কভাকটরের সাহায্যে ফরোয়ার্ড রিভার্স কন্ট্রোল সার্কিট তৈরী করে থ্রিফেজ ইভাকশন মোটর অন অফ করার দক্ষতা অর্জন।

জব-৩: অটোমেটিক স্টার-ডেল্টা স্টার্টার সার্কিট তৈরী করে থ্রিফেজ ইভাকশন মোটার অন অফ করার দক্ষতা অর্জন।

জব-৪: হস্তচালিত স্টার ডেল্টা স্টার্টার সার্কিট তৈরী করে থ্রিফেজ ইভাকশন মোটার অন অফ করার দক্ষতা অর্জন।

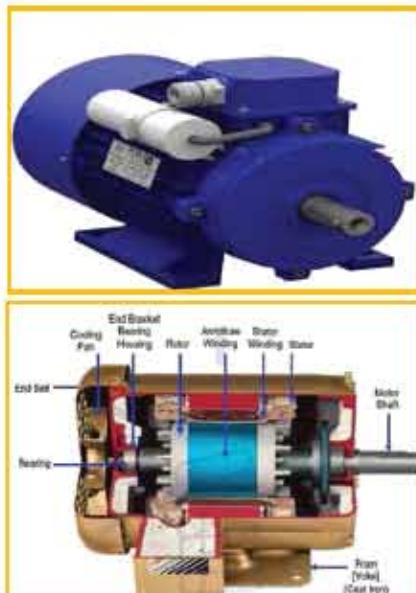৪.১ বৈদ্যুতিক মোটর

মোটর (Motor) শব্দের অর্থ-যা কোনো কিছুকে গতিশীল করে বা গতি প্রদান করে। একটি মোটরের সাধারণ আসলেই বিদ্যুৎশক্তি প্রতিশক্তিতে রূপান্বিত হয়। ১৮২০ সালে যাল প্রিচিয়ান উরেগাস্টেড সেখান থেকে একটি বিদ্যুৎবাহী তার চৌম্বক শিলাকাকে ঘুরিয়ে দেয়। অর্থাৎ একটি বিদ্যুৎবাহী তার চুম্বকের সমস্তজ্য। সুতৰাং একটি বিদ্যুৎবাহী তারের কুভলীকে একটি চুম্বকের পাশে অর্ধাং চৌম্বককেজে রাখলে একে অপরের উপর চৌম্বক বল ঘৰোগ করবে। এই বলের ধৰণে কুভলিটি সঠিশীল হবে। এভাবেই বৈদ্যুতিক মোটরের সাধারণ বিদ্যুৎ শক্তিকে গতিশক্তিতে রূপান্বিত করা হয়। এই গতিকে কাজে লাগিয়ে ক্যান, গাঢ়ি, পাম্প এবং কৃতিক আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম দৃষ্টি আকর্ষণীয় বিষয় গোবৰ্প্পে গতি সহায় করা হয়।





চিত্র-৪.১ বৈদ্যুতিক মোটর

৪.১.১ বৈদ্যুতিক মোটরের শক্তির উৎস

মোটরের শক্তির উৎস: বৈদ্যুতিক মোটর বিদ্যুৎ সরবরাহের ধৰ্মতি অনুসারে দুই শক্তির

- এসি মোটর
- ডিসি মোটর

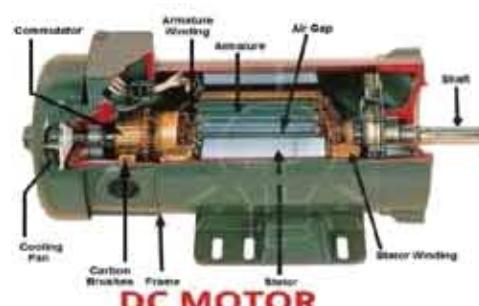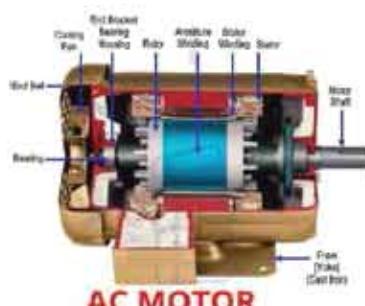

চিত্র-৪.২ এসি ও ডিসি মোটর

৪.১.২ এসি মোটর

যে যন্ত্র বা মেশিন এসি সাপ্লাই-এর সাথ্যে চলে তাকে এসি মোটর বলে। অর্থাৎ যে মোটর এসি বিদ্যুৎ শক্তিকে বাস্তিক শক্তিতে রূপান্বয় করে তাকে এসি মোটর বলে। এসি মোটরের স্টেটর বা ছিঁড়ি অংশে এসি সাপ্লাই দেওয়া হয়। বিষ্ট মোটরে কোনো অকার সাপ্লাই দিতে হয় না। স্টেটরে এসি সাপ্লাই দিলে ইভাকশন প্রক্রিয়ায় রোটরে ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়, কারেন্ট প্রবাহিত হয় কলে ফ্লাক্স উৎপন্ন হয়। তখন স্টেটর ফ্লাক্স ও রোটর ফ্লাক্সের পরম্পরিক প্রতিক্রিয়ায় মোটর চলে। এসি মোটরের অধিন অংশ দুইটি। যথা-

- (ক) স্টেটর বা ছিঁড়ি অংশ
- (খ) রোটর বা ঘূর্ণীরূপান অংশ

স্টেটর বা ছিঁড়ি অংশ

এসি মোটরের যে অংশ ছিঁড়ি থাকে তাকে স্টেটর বা ছিঁড়ি অংশ বলে। স্টেটর সাধারণত নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিত-

- ১। ইয়েক বা ক্রেম
- ২। আর্মেচার
- ৩। আর্মেচার ওয়াইডি
- ৪। বিয়ারিং

রোটর বা ঘূর্ণন অংশ

এসি মোটরের যে অংশ সূরে তাকে রোটর বা ঘূর্ণীরূপান অংশ বলে। রোটর সাধারণত নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিত-



চিত্ৰ-৪.৩ বৈদ্যুতিক মোটর এবং বিভিন্ন অংশ

৪.১.৩ সিঙ্গেল ফেজ এসি মোটরের শ্রেণি বিভাগ

❖ সিঙ্গেল ফেজ এসি মোটর গঠন ও চালু করার পদ্ধতি অনুযায়ী প্রধানত চার প্রকার।

- ১। ইন্ডাকশন মোটর
- ২। রিপালশন মোটর
- ৩। সিরিজ মোটর
- ৪। সিনক্রোনাস মোটর।

❖ সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার হয় :

- ১। স্পিল্ট ফেজ মোটর
- ২। ক্যাপাসিটর স্টার্ট মোটর
- ৩। ক্যাপাসিটর মোটর
- ৪। শেডেড পোল মোটর
- ৫। রিল্যাকটেল মোটর।

❖ রিপালশন মোটর চার প্রকার। যথা-

- ১। সাধারণ রিপালশন মোটর
- ২। কমপেনসেটেড রিপালশন মোটর
- ৩। রিপালশন স্টার্ট ইন্ডাকশন মোটর
- ৪। রিপালশন ইন্ডাকশন মোটর।

❖ এসি সিঙ্গেল ফেজ সিনক্রোনাস মোটর দুই প্রকার। যথা-

- ১। রিলাকটেল মোটর
- ২। হিস্টেরিসিস মোটর।

৪.১.৪ ক্যাপাসিটর মোটরের গঠন ও কার্যপদ্ধতি

ক্যাপাসিটর মোটরের গঠন

ক্যাপাসিটর মোটরের গঠন তিন ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের মতোই। তবে এর আর্মেচার দুইট ওয়াইভিং থাকে। তাদের একটি স্টার্টিং ওয়াইভিং ও অপরটি রানিং ওয়াইভিং বা মেইন ওয়াইভিং। এর স্টার্টিং ওয়াইভিং এর সাথে একটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযুক্ত থাকে।

ক্যাপাসিটর মোটর নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিত

(ক) ইয়েক বা ফ্রোম; (খ) সাইড কভার বা পার্শ্ব ঢাকনা; (গ) আর্মেচার; (ঘ) আর্মেচার ওয়াইভিং; (ঙ) মাউন্টিং ফিট বা বেস প্লেট; (চ) টার্মিনাল বক্স; (ছ) টার্মিনাল বোর্ড; (জ) টার্মিনাল পোস্ট; (ঝ) টার্মিনাল বক্স কভার;


- (এ) মোটর শ্যাকট; (ং) প্রোটো; (ঃ) কুলিং ক্যান; (ঁ) ক্যান ও অ্যাইজিং-এর সাথে শিক্ষ; (ঁ) হিল্পেজিং রিং; (৩) বিদ্যুতিগ্রাহণ এবং মাটারিং রুল।

ক্যাপাসিটর মোটরের কার্যপদ্ধতি

এই মোটরের আর্মেচারে দুইটি অ্যাইজিং থাকে, একটি স্টার্টিং অ্যাইজিং ও অপরটি রানিং অ্যাইজিং বা মেইন অ্যাইজিং। স্টার্টিং অ্যাইজিং এর সাথে একটি ক্যাপাসিটরের সিরিজে সংযুক্ত থাকে।

ক্যাপাসিটর মোটর চালু ঘোষণার সময় সুব্যবস্থক ক্ষেত্রে উৎপন্ন করার অভ্যর্থী এবং স্টার্টিং করেলের সাথে একটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযোগ করা হয়।

মোটরের মেইন অ্যাইজিং সার্কিট ইভাকটিভ বলে এর কারেন্ট ভোল্টেজের পর্যাপ্ততা বা লাঙ্গি থাকে এবং ক্যাপাসিটর ব্যবহারের কলে স্টার্টিং করেলের কারেন্ট অপ্রযুক্তি বা লিভিং হয়। এই অবস্থায় মোটরে সিলেন বেজ এসি সাপ্লাই দিলে এর স্টার্টিং ও রানিং কফেল দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হয় এবং দুই করেলের কারেন্টের মধ্যে কেবল ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এই দুই করেলের কারেন্টের মধ্যে কেবল ব্যবধান থাকায় মোটরে স্টার্টিং টর্ক উৎপন্ন হয়। কলে মোটর চুরক্তে আরম্ভ করে।

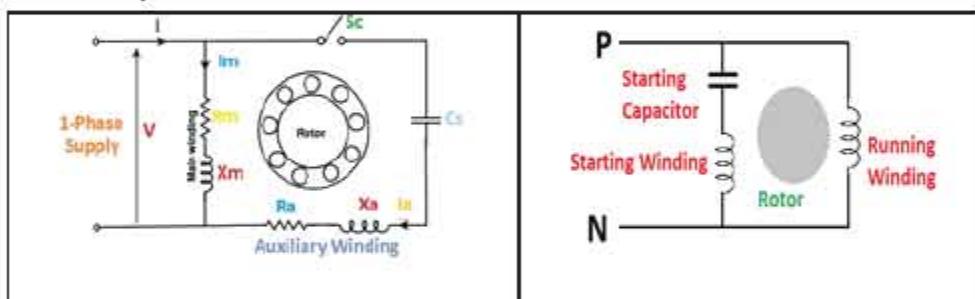

চিত্ৰ-৮.৪ বৈক্ষণিক ক্যাপাসিটর মোটর এৰ কাৰ্যপদ্ধতি

৮.১.৫ সিলেন কেজ এণ্ডি মোটরের সুবিধা-অসুবিধা

সিলেন কেজ মোটরের সুবিধা ও অসুবিধা দুই-ই আছে। অব্যবহারিক কেজে অসুবিধার চেয়ে সুবিধাই দেশি। সিলেন কেজ মোটর এৰ সুবিধাসমূহ

- ১। সাধারণত বাসাবাঢ়ি, অফিস আদালত, ফুল-কলেজ ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সিলেন কেজ সাপ্লাই নেওয়া হয়। তাই এ সব জ্বালন ব্যবহার উপযোগী অন্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিৰ সাথে সিলেন কেজ মোটর ব্যবহার কৰাই সুবিধাসমূহ।
- ২। তিন কেজ মোটরের ফুলানায় সিলেন কেজ মোটর দামে কম ও রক্ষণাবেক্ষণ সহজ।
- ৩। তিন কেজ মোটরের ফুলানায় সিলেন কেজ মোটরের ব্যাবহারিক ক্ষেত্র বেশি। তাই সিলেন কেজ মোটর বেশি ব্যবহৃত হয়।

সিলেন কেজ মোটর এৰ অসুবিধাসমূহ

- ১। সমান আকৃতিৰ তিন কেজ মোটরের ফুলানায় সিলেন কেজ মোটরের ক্ষমতা কম।

- ২। তিন ফেজ মোটরের তুলনায় সিঙ্গেল ফেজ মোটরের দক্ষতা কম।
- ৩। বিভিন্ন প্রকার সিঙ্গেল ফেজ মোটরের বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন রকম। তাই নির্দিষ্ট কাজে নির্দিষ্ট মোটর ছাড়া অন্য মোটর সম্ভবজনক কাজ করে না।

১৪.২ প্রি-ফেজ ইভাকশন মোটর

প্রি-ফেজ ইভাকশন মোটর সাধারণত বড় বড় ইভাক্টিভেটে ব্যবহার করা হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে উৎপাদনে প্রি-ফেজ ইভাকশন মোটর ব্যবহার করা হয়।

১৪.২.১ প্রি-ফেজ ইভাকশন মোটর এর ধারণা

আমরা পূর্বেই জেনেছি প্রি-ফেজ ইভাকশন মোটরে ইনগুটে বিন্দুৎ শক্তি ব্যবহার করা হয়। তিন ফেজ ইভাকশন মোটরের স্টেটরে তিন ফেজ এসি সাপ্লাই দিলে তাতে একটি চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি হয় এবং এই চুম্বক ক্ষেত্র একটি নির্দিষ্ট গতিতে ঘূরতে থাকে। এই চুম্বক ক্ষেত্রকে ঘূরত চুম্বক ক্ষেত্র বলে। ঘূরত চুম্বক ক্ষেত্র যে গতিতে ঘূরে তাকে সুষম গতিবেগ বা সিনেজেনাস স্পিড বলে।

তিন ফেজ ইভাকশন মোটরে টর্ক উৎপন্ন হওয়ার প্রক্রিয়া :

তিন ফেজ ইভাকশন মোটরের স্টেটরে তিন ফেজ এসি সাপ্লাই দিলে তার স্টেটরে একটি ঘূরত চুম্বক ক্ষেত্রের উৎপন্ন হয়। ছির মোটরের কভারে এই ঘূরত চুম্বক ক্ষেত্রের ফ্লাক্সকে কর্তৃত করে। ফলে রোটর কভারে ভোল্টেজ উৎপন্ন হয় এবং কারেন্ট তার নিজস্ব রোটর ফ্লাক্স তৈরি করে। স্টেটর ফ্লাক্স এবং রোটর ফ্লাক্সের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় রোটরে টর্ক উৎপন্ন হয়। ফলে মোটর ঘূরে।

নিচের চিত্রে স্টেটরের একটি পোল এবং তার নিচে রোটরের অংশ দেখানো হল। যদি স্টেটর ফিল্ড ডানাবর্তে ঘূরে এবং রোটর ছির থাকে তবে স্টেটর ফিল্ডের তুলনায় রোটরের আপেক্ষিক গতির দিকে বায়াবর্তে হবে। সুতরাং ক্রমিংয়ের ডানাবর্তি নিয়ম অনুযায়ী মোটর কভারে উৎপন্ন ভোল্টেজের দিক বহিশুরী হবে।

রোটরের কভাস্টের সম্মুহৰে সার্কিট নিরবিচ্ছিন্ন থাকে বলে তাতে কারেন্টের দিকও বহিশুরী এবং কভাস্টের ফ্লাক্সের দিকে হবে বামাবর্তী (ক্লক ওয়াইজ)। স্টেটর ফিল্ডের ফ্লাক্স এবং রোটরের ফ্লাক্সের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে যে শক্তি ফিল্ডের সৃষ্টি হয়, তাতে ফ্লাক্সের ঘাভাবিক বিতরণ (ঘনত্ব পজিশন) অঙ্গুল থাকে না। নিচের শেষ চিত্রে রোটর কভাস্টের বাম দিকে ফ্লাক্সের ঘনত্ব খুব বেশি কিন্তু ডান দিকে ঘনত্ব কমে যায়। ফলে রোটর কভাস্টের উপর একটি বল কাজ করে এবং ডানাবর্তে একটি টর্ক উৎপন্ন হয়।



চি-৪.৫ টোক ক্ষেত্রে সৃষ্টি টর্ক

সিনক্রোনাস স্পিড ও রোটর স্পিডের মধ্যে পার্থক্য

সিনক্রোনাস স্পিড : তিন ফেজ ইভাকশন মোটরের স্টেটরে তিন ফেস এসি সাপ্লাই দিলে তাতে একটি ঘূরন্ত চুম্বক ক্ষেত্র উৎপন্ন হয়। এই চুম্বক ক্ষেত্রে যে গতিবেগে ঘূরে তাকে সিনক্রোনাম স্পিড বা সুষম গতিবেগ বলে। এই স্পিড কোনো নির্দিষ্ট সাপ্লাই ফিকুয়েলিতে সব সময় সমান থাকে। ইভাকশন মোটরের সিনক্রোনাস স্পিড সাপ্লাই ফিকুয়েলির সমানুপাতিক এবং পোল সংখ্যার ব্যত্তানুপাতিক।

$$\text{সিনক্রোনাস স্পিড}, \quad N_s = \frac{120f}{P}$$

এখানে, N_s = সিনক্রোনাস স্পিড, আরপিএম

P = পোল সংখ্যা;

f = সাপ্লাই ফিকুয়েলি।

দুটি মোটরের পোল সংখ্যা সমান হলে একই সাপ্লাই ফিকুয়েলিতে উভয়ের সিনক্রোনাস স্পিড সমান হবে।

রোটর স্পিড : ইভাকশন মোটরের রোটর যে গতিবেগে ঘূরে তাকে রোটর স্পিড বলে। রোটর স্পিড সব সময়ই সিনক্রোনাস স্পিড অপেক্ষা কম থাকে। রোটর স্পিড মোটারের লোডের সাথে পরিবর্তনশীল।

দুটি মোটরের পোল সংখ্যা সমান হলে কিন্তু লোড সমান না হলে রোটর স্পিড সমান হবে না।

$$\text{রোটর স্পিড} \quad N_r = N_s (1 - S)$$

এখানে, N_r = রোটর স্পিড;

P = পোল সংখ্যা; , S = স্লিপ , N_s = সিনক্রোনাস স্পিড।

স্লিপ : সিনক্রোনাস স্পিড অপেক্ষা রোটর স্পিড সব সময়ই কম থাকে। যদি কখনো এই স্পিড দুটি সমান হয়, তখন মোটর স্থির হয়ে যাবে অর্থাৎ মোটর চলবে না। সিনক্রোনাস স্পিড ও রোটর স্পিডের পার্থক্যের সাথে সিনক্রোনাস স্পিডের অনুপাতকে স্লিপ বলে। এটাকে শতকরায় প্রকাশ করা হয়।

যদি সিনক্রোনাস স্পিড ও রোটর স্পিড যথাক্রমে N_r ও N_s হয়, তবে

$$\text{স্লিপ} = \frac{N_s - N_r}{N_s} \times 100 \%$$

৪.২.২ ফ্রি-ফেজ ইভাকশন মোটরের শেণি বিভাগ

এসি ফ্রি-ফেজ ইভাকশন মোটর গঠনের উপর ভিত্তি করে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- ১। স্কুইরেল কেজ ইভাকশন মোটর
- ২। স্লিপ রিং ইভাকশন মোটর
- ৩। ডবল স্কুইরেল কেজ ইভাকশন মোটর
- ৪। কমিউটেটর টাইপ ইভাকশন মোটর।

৪.২.৩ স্কুইরেল কেজ ইভাকশন মোটরের গঠন

স্কুইরেল ইভাকশন মোটরের গঠন অত্যন্ত সহজ বলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মোটর ব্যবহার করা হয়। তিন ফেজ স্কুইরেল কেজ ইভাকশন মোটর নিম্নবর্ণিত অংশগুলো নিয়ে গঠিত :

(ক) ইয়েক বা ফ্রেম

এটি মোটরের বাইরের অংশ। এটি ঢালাই লোহা বা ইল্পাতের তৈরি। এর ভিতরে আর্মেচার ছাপন করা হয়।

(খ) সাইড কভার

এটি ঢালাই লোহা বা ইল্পাতের তৈরি। বোল্টের সাহায্যে এটাকে ইয়েকের দুইপাশে আটকানো থাকে। সাইড কভারের খাঁজে বিয়ারিং বসানো থাকে এবং বিয়ারিং-এর সাথে রোটর শ্যাফট আটকানো থাকে।

(গ) আর্মেচার

সিলিকন সিলের পাতলা শিট কেটে খুব ভালোভাবে লেমিনেশন দিয়ে আর্মেচার তৈরি করা হয়। আর্মেচার খাঁজ কেটে ওয়াইভিং বসানো হয়।

(ঘ) ওয়াইভিং

আর্মেচারে খাঁজ কেটে তাতে সুপার এনামেল তামার তারের কয়েল বসিয়ে এই ওয়াইভিং করা হয়।

(ঙ) বেড প্লেট বা মাউটিং ফিট

এটা ঢালাই লোহা বা ইল্পাতের তৈরি। এর সাথে ইয়েককে বোল্টের মাধ্যমে আটকানো হয়।

(চ) টার্মিনাল বক্স

এটা ঢালাই লোহা বা ইল্পাতের তৈরি একটি বাক্স যার ভিতরে টার্মিনাল বোর্ড থাকে।

(ছ) টার্মিনাল বোর্ড

এটি প্লাস্টিক বা বেকালাইটের তৈরি একটি বোর্ড যাহা টার্মিনাল বক্সে থাকে।

(জ) টার্মিনাল পোস্ট

এটা তামার তৈরি বোল্ট বিশেষ। টার্মিনাল পোস্টের সাথে ওয়াইভিং এর প্রাণ্টগুলি সংযোগ করা হয়। এসব টার্মিনাল পোস্টের সাথে মোটরের বাইরের সাপ্লাই সংযোগ দেওয়া হয়।

(ঝ) টার্মিনাল বক্স কভার

এটি ঢালাই লোহা ও ইল্পাতের তৈরি। এটি এক প্রকার কভার বিশেষ।

(ঝঃ) রোটর শ্যাফট

এটি ইল্পাতের তৈরি একটি দণ্ড যার সাথে রোটর কোরকে আটকানো হয়।


(ট) রোটর : পাতলা সিলিকন সিলের শিট কেটে এবং শিটগুলিকে একত্র করে রোটর কোর তৈরি করা হয়। কোরের গায়ে খাঁজ কাটা হয় এবং খাঁজগুলি অ্যালুমিনিয়াম বা কপারের বার দ্বারা ভরাট করা হয়। বারগুলির উভয় প্রান্ত কপারের রিং দ্বারা শর্ট করা থাকে।

(ঠ) কুলিং ফ্যান : প্লাস্টিক বা ঢালাই লোহার তৈরি। রোটরের পাশে একই শ্যাফটে এটা বাসানো থাকে।

(ড) ফ্যান ও ওয়াইভিং এর মধ্যস্থিত শিল্ড : এটা ঢালাই লোহার তৈরি। এটা সকল মোটরে ব্যবহার করা হয় না।

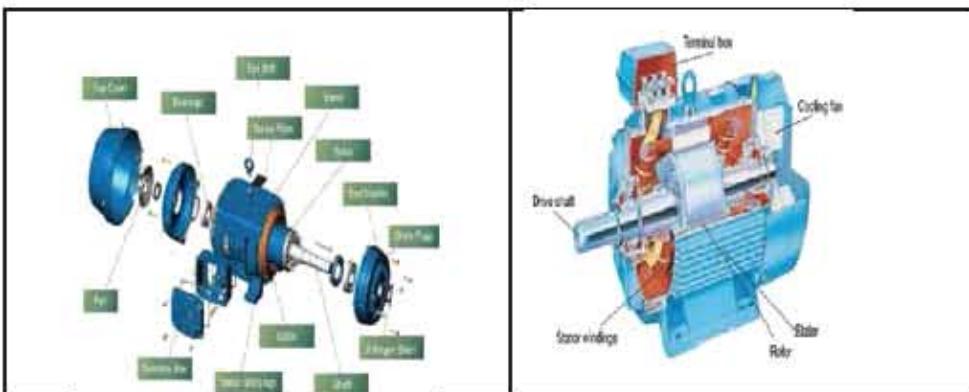(८) विसारिं : योटरेव ब्रोटर वाते सहजे दूरते पारे सेक्स्ट्र ब्रोटर श्याफ्टके विसारिं -एवं उपर बनाले थाके । साधारणत होट योटरे बल विसारिं एवं वड योटरे बोलार विसारिं ब्युबद्ध हळा ।

सिंज एक्सप्रेस बैंक इंडोनेशिया विभाग अर्थ देशानो स्थ-




लि -३६ चौका रोड वैश्वनाथ प्राइवेट लिमिटेड

४.३.४ एन्ड्रोजन ऐडाक्सन प्रोटोकॉल संसाधन

ମୋଟରେକ୍ କର୍ଜେଲେ ଅନୁକୂଳ ଡିଜାଟି ପ୍ଲାଟକେ ଏକଟି ନିର୍ମିତ ବିଷ୍ଣୁତ ସହସ୍ରାଗ କରେ ଅପର ଡିଜାଟି ଥାଏ ସାମ୍ବାଇ ଦେଉଛା ହୁଲେ ତାକେ ସ୍ଟାର ସହସ୍ରାଗ ବଲେ ।

ইভাকশন থোটেরের টার্মিনাল বক্সে তিনটি কয়েলের ছবাটি ধোঁজকে ছবাটি টার্মিনাল প্লাটফর্মের সাথে সহযোগ করা হয়। এদেরকে মুই সারিতে সাজানো হয়। কফেলগুলির উপর থাকছে এক সারিতে এবং শেষ থাকছে অন্য সারিতে।

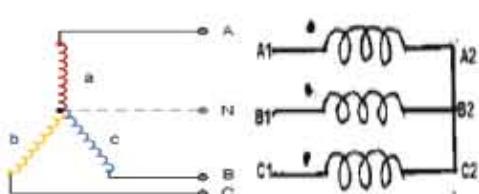স্টাইল সহযোগ করতে হলে এক পাশের তিনটি টার্মিনালকে পরম্পরার সাথে সহযোগ করে অপর তিনটি টার্মিনালে সাপ্তাহিক সিলেক্ট হবে। যেটি ক্লোট স্টোরেজ কেন্দ্রে স্টার্টাপের যাত্যায়ে গুরুত্ব পূর্ণ সময় স্টাইল সহযোগ করা হবে।



सिं-१३ लिंग स्पेशल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड


৪.২.৫ তিনি দেৱ ইতাকশন মোটরে ছেল্টা সহৰোপ

ইতাকশন মোটরের তিনটি কয়েলেৰ হয়টি ধাৰকে পৰ্যাঞ্জলমে ১ম টিৰ শ্ৰেণী আজোৱা সাথে ২য় টিৰ ১ম ধাৰক; ২য় টিৰ শ্ৰেণী আজোৱা সাথে শুধু ১ম ধাৰক এবং ৩য় টিৰ শ্ৰেণী আজোৱা সাথে ১ম টিৰ ১ম ধাৰক সহৰোপ কৰা হৈলৈ এই সহৰোপকে ছেল্টা সহৰোপ বলে। তিনটি সহৰোপ বিশুকে সাপ্তাহিকেৰ সাথে সহৃদ্ধি কৰা হয়।

ইতাকশন মোটরের টাৰ্মিনাল বজ্জে তিনটি কয়েলেৰ হয়টি ধাৰকে আনা হয় এবং টাৰ্মিনাল পোস্টে সহৰোপ কৰা হয়। টাৰ্মিনাল পোস্টগুলি সুইচ সাৰিতে সাজানো থাকে। কয়েলগুলিৰ অন্তৰ ধাৰণগুলি এক সাৰিতে এবং শ্ৰেণী আজোগী অন্য সাৰিতে সহৰোপ কৰা হয়।


যদি তিনটি কয়েলেৰ অন্তৰ ধাৰণগুলি যথাঞ্জলে A₁, B₁, C₁ এবং শ্ৰেণী আজোগুলি যথাঞ্জলে A₂, B₂, C₂ হয়, তবে ছেল্টা সহৰোপ কৰাৰ অন্য A₁ এৰ সাথে C₂; A₂ এৰ সাথে B₁; B₂ এৰ সাথে C₁ পোস্ট সহৰোপ কৰে A₁, B₁, C₁ কে তিন ক্ষেত্ৰ সাপ্তাহিকেৰ সাথে সহৰোপ কৰতে হৈবে।

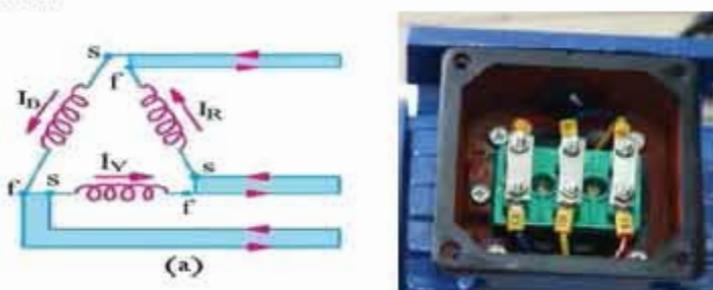কোনো কোনো মোটরে টাৰ্মিনাল পোস্ট ব্যৱহাৰ কৰা হয় না। এতে হয়টি টাৰ্মিনাল দেৱ কৰে আনা হয় এবং ছেল্টা সহৰোপ কৰা হয়। কিছু কিছু মোটরে টাৰ্মিনালগুলিকে ১, ২, ৩ এবং ৪, ৫, ৬ বাবা চিহ্নিত কৰা হয়। সাধাৰণত ছোট ছোট মোটরে ছুৰী ছেল্টা সহৰোপ কৰা হয়। কিন্তু বড় বড় মোটরেৰ ক্ষেত্ৰে স্টাৱ স্টাৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়।



চিত্ৰ-৪.৮ তিনি দেৱ ইতাকশন মোটরে কয়েলেৰ ছেল্টা সহৰোপ

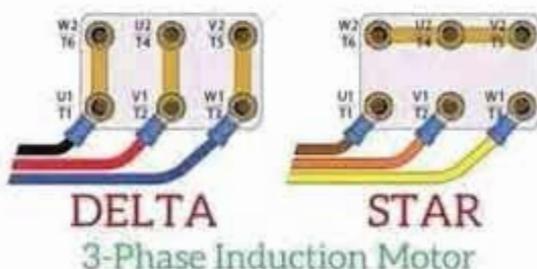STAR and DELTA Connection of a Three Phase Induction Motor



চিত্ৰ-৪.৯ তিনি দেৱ ইতাকশন মোটরে কয়েলেৰ ছেল্টা সহৰোপ ও স্টাৱ সহৰোপ

৪.২.৬ সমস্যাবলির সমাধান

সমস্যা-১ একটি তিন ফেজ 50 সাইজেল 4 পোল বিশিষ্ট ইভাকশন মোটরের সিনক্রেনাস স্পিড কত?

সমাধান : দেওয়া আছে, ফ্রিকোয়েন্সি $f = 50$ সাইকেল/সেকেণ্ড, পোলসংখ্যা = 4
সিনক্রেনাস স্পিড $N_s = ?$

$$\begin{aligned} \text{সূত্র: } N_s &= \frac{120f}{P} \\ &= \frac{120 \times 50}{4} \text{ rpm} \\ &= 1500 \text{ rpm} \end{aligned}$$

উত্তর: সিনক্রেনাস স্পিড = 1500 rpm

সমস্যা-২ 3000 আরপিএম এর একটি তিন ফেজ ইভাকশন মোটরের ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ হার্টজ। এর পোল সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে।

সমাধান : দেওয়া আছে, সিনক্রেনাস স্পিড $N_s = 3000$ rpm, ফ্রিকোয়েন্সি $f = 50$ Hz
পোল = ?

$$\begin{aligned} \text{সূত্র: } N_s &= \frac{120f}{P} \\ \text{বা } P &= \frac{120f}{N_s} \\ P &= \frac{120 \times 50}{3000} = 2 \end{aligned}$$

উত্তর: পোল সংখ্যা = 2

সমস্যা-৩ একটি তিন ফেজ ইভাকশন মোটরের সিনক্রেনাস স্পিড 750 আরপিএম। মোটরের পোল সংখ্যা 8 হলে ফ্রিকোয়েন্সি কত?

সমাধান : দেওয়া আছে, সিনক্রেনাস স্পিড $N_s = 750$ rpm
পোল সংখ্যা = 8
ফ্রিকোয়েন্সি $f = ?$

$$\begin{aligned} \text{সূত্র: } N_s &= \frac{120f}{P} \\ \text{বা } 120f &= N_s \times P \\ f &= \frac{N_s \times P}{120} = \frac{750 \times 8}{120} \\ \text{বা, } f &= 50 \end{aligned}$$

উত্তর: ফ্রিকোয়েন্সি = 50 হার্টজ

৪.৩ থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর কন্ট্রোলিং

থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটর আভার ভোল্টেজ বা ওভার ভোল্টেজ এ যাতে কোন রকমের সমস্যা না হয় সে জন্য বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোলিং সার্কিট ব্যবহার করা হয়। মোটর কন্ট্রোলিং এর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে যে সব বিষয় বিবেচনা করা হয় তা আলোচনা করা হল। এ সব কন্ট্রোলিং সার্কিট দিয়ে ইন্ডাস্ট্রিয়েল মোটরকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হয়।

মোটরের জন্য ওভারলোড কারেন্ট যেমন ক্ষতিকর, তেমনি আভার ভোল্টেজও ক্ষতিকর। কোনো কারণে মোটরের চালু হওয়ার জন্য যে ভোল্টেজ দরকার, সাপ্লাই ভোল্টেজ তার চেয়ে কম হলে অর্থাৎ সাপ্লাই ভোল্টেজ মোটরের রেটিং অপেক্ষা কম হলে মোটর চালু হবে না বরং অন্য রকম শব্দ করবে। এমনকি মোটর পুরেও যেতে পারে। তখন আভার ভোল্টেজ রিলে সাপ্লাই থেকে মোটরের টার্মিনাল বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ফলে মোটর নিরাপদে থাকে। লো-ভোল্টেজ জনিত ক্ষতির হাত থেকে মোটরকে রক্ষার জন্য স্টার্টারের সাথে আভার ভোল্টেজ রিলে ব্যবহার করা প্রয়োজন।

মোটর সংযোজনের জন্য ব্যবহৃত তারের সাইজ

তিন ফেজ ইন্ডাকশন মোটর সংযোগের জন্য তারের সাইজ নির্ণয় করতে হলে মোটরের নেমপ্লেট হতে ফুললোড কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে।

আবার সরাসরি নেমপ্লেট তথ্য না পাওয়া গেলে মোটরের আউটপুট পাওয়ার ও ভোল্টেজের ভিত্তিতে কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে। এক্ষেত্রে মোটরের দক্ষতা ৮০% এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ৮৫% ধরে হিসাব করতে হবে।

$$\text{মোটরের ফুললোড কারেন্ট } I_L = \frac{\text{HP} \times 746}{\sqrt{3} \times V_L \times \eta \times \text{Cos}\theta}$$

এখানে, I_L = মোটরের লাইন কারেন্ট।

V_L = মোটরের লাইন ভোল্টেজ

HP = হর্স পাওয়ার অথবা আউটপুট পাওয়ার

η = মোটরের কর্মদক্ষতা

$\text{Cos}\theta$ = পাওয়ার ফ্যাক্টর।

থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটর চালু হওয়ার সময় তা স্বাভাবিক পূর্ণলোড কারেন্টের কয়েক গুণ কারেন্ট গ্রহণ করে কিন্তু এই অতিরিক্ত কারেন্ট খুব অল্প সময়ের জন্য নেয়। তাই তারের সাইজ নির্ণয় করার জন্য মোটরের স্টার্টিং কারেন্ট বিবেচনা করার প্রয়োজন হয় না। সাধারণত তারের সাইজ হবে মোটরের ফুললোড কারেন্টের দেড় গুণ। সুইচ বোর্ড ও স্টার্টার হতে মোটরের দূরত্ব বেশি হলে তারের সাইজ হবে মোটর সার্কিটে ব্যবহৃত ফিউজের কারেন্ট বহন ক্ষমতার সমান। মোটরের পূর্ণ লোড কারেন্ট নির্ণয় করে অথবা নেমপ্লেট তথ্য হতে সংগ্রহ করে তারের বহনক্ষমতার তালিকা হতে তারের সাইজ নির্ণয় করা হয়।

સ્થોપિય ચાન્દુલાણે જોઈએની વિવોધીતા

কোনো মোটর চালু করার মুহূর্তে এর রোটর হিসেবে থাকে বলে তাতে কোনো ব্যাক ইএমএফ (back emf) থাকে না। তখন রোটর ওয়াইডিংকে একটি প্রাপ্ত প্রাপ্ত সার্কিটে সম্পর্ক সেকেজের সাথে ফুলনা করা যায়। এই অবস্থায় মোটরের স্টেটর সার্কিটে পূর্ব ডোকেজ প্রয়োগ করা হলে যে পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হবে তা অধিক সংখ্যক ফ্লাক্স উৎপন্ন করবে। হিসেবে রোটর কভাস্টির এই সব ফ্লাক্স কর্তৃণ করবে। ফলে রোটর কভাস্টির অধিক পরিমাণে কারেন্ট উৎপন্ন হবে, যা মোটর সার্কিটের জন্য অতিকর। এই স্টার্টিং কারেন্ট ফুললোড কারেন্টের ৫ থেকে ৭ গুণ। এই স্টার্টিং কারেন্টকে নিরাপদ সীমার মধ্যে রেখে মোটর চালু করতে হলে স্টার্টিং-এর সময় এর স্টেটরে কম ডোকেজ প্রয়োগ করতে হবে যাতে স্টেটর কম কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং কম ফ্লাক্স উৎপন্ন হবে।

যোরুজের পতি বৃক্ষ পেলে এবং গ্রোটেরে ব্যাক ইএমএফ ট্র্যাপস হবে যা স্টার্টিং কার্বনেটকে বাধা দেয়। অর্ধাং স্টার্টিং কার্বনেটকে কথিয়ে নিরাশদ সীমার মধ্যে রাখে। তখন স্টেটের পূর্ণ জোল্টেজ অরোগ করা হলেও আর কোনো অসুবিধা হবে না।

ତାଇ ମୋଟର ଚାଲୁ କରାଯି ସୁଅର୍ଟେ ଏହି ସ୍ଟେଟିଙ୍ଗେ କଥ ଡୋକ୍ଟର୍ ଜାପ୍ରାଇ ଦିଲେ ସ୍ଟେଟିଙ୍ଗ୍ କାରେନ୍ଟେକେ ଲିଙ୍ଗାପରି ଜୀବାଘ୍ୟ ଆଖାର କଣ୍ଠ ବିଶେଷ ପକ୍ଷାତି ଅବଳମ୍ବନ କରାନ୍ତେ ହୁଏ ।

ଓক্টোবৰ মিলে যাবলোকন বিজ্ঞাপনীগুলি

ଶ୍ରୀ ଫେଙ୍କ ଇତ୍ତାକଳନ ମୋଟର ଚାଲୁ ହେଉଥାର ସମ୍ବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋଡ୍ କାରେନ୍ଟ୍‌ର କରସିକ ଉପ କାରେନ୍ଟ୍ ଏହିଙ୍କ କରିବେ ଯା ମୋଟରର ଅନ୍ୟ ମାଗାନ୍ତକ ଅନ୍ତିମରୁ । ଏହି କାରେନ୍ଟ୍ ମୋଟର ଖୁବ ଅଛି ଯଦ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ ନେଇ ଏବଂ ମୋଟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଣ୍ଡିତେ ଚାଲାତେ ଉପ କରିଲେ ଏହି କାରେନ୍ଟ୍ ବାଜାରିକ ଯାନେ ନେଇସେ ଆଏ । ତାଙ୍କାଙ୍କ ଅନ୍ତିମିକ୍ ଲୋଡ୍‌ର ଅନ୍ୟ ମୋଟର ଅନ୍ତିମିକ୍ କାରେନ୍ଟ୍ ନେଇ ଏବଂ ମୋଟର ପଢ଼େ ଯେତେ ପାରେ ।



छिप-४.९ अडाव लोड श्रित




1. Three-limb core
2. LV Winding
3. HV Winding
4. Tapped Winding
5. Tap Leads
6. LV Bushings
7. HV Bushings
8. Clamping Frame
9. On-load Tap Changer
10. Motor Drive
11. Tank
12. Conservator
13. Radiators



চিত্র-৪.১৫ ট্রান্সফরমার কর্মসূল এবং বিভিন্ন অংশের নাম

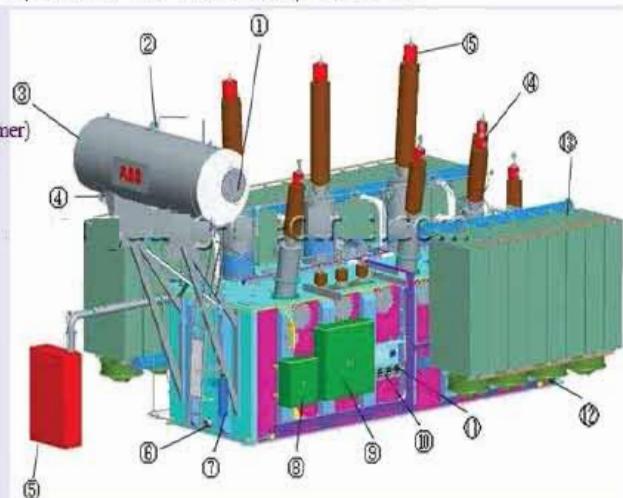
1. Oil level indicator(OLTC)
2. Bypass valve
3. Oil conservator
4. Oil Level indicator (Main transformer)
5. Fire fighting device with nitrogen
6. Earthing terminals
7. Moisture absorber
8. Terminal box
9. Control box for fans
10. Oil Temperature
11. Windings temperature
12. Fans
13. Radiator
14. M.V bushings
15. H.V bushings



চিত্র-৪.১৬ ট্রান্সফরমার এর বিভিন্ন অংশ

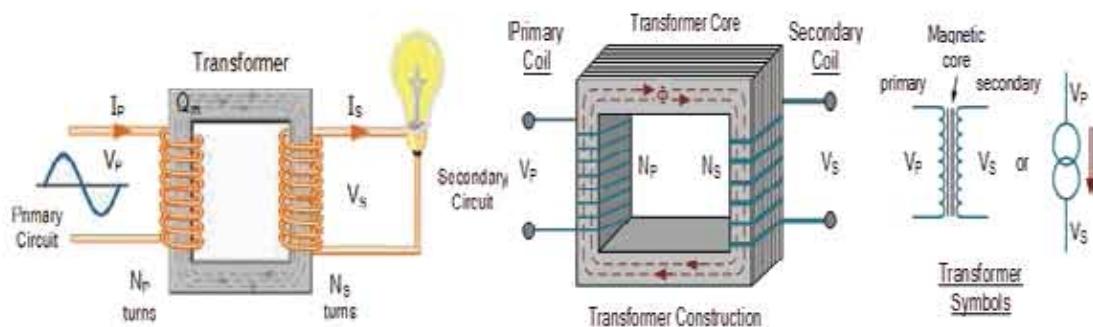৪.৪.৩ ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি কয়েলে জোটেজ উৎপাদন

ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কয়েল একই সাধারণ বকলী ধারা বৃক্ত থাকে। তাই প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় কয়েল একই ফ্লাজ ক্লিয়াশীল থাকে। যখন প্রাইমারি কয়েলে এসি সাপ্লাই প্রয়োগ করা হয় তখন এর তিতৰ দিয়ে কার্যক্রম প্রযোজিত হব এবং ম্যাগনেটিক সার্কিটে পরিবর্তনশীল ফ্লাজ উৎপন্ন হয়। এই ফ্লাজ পরিষ্কারের ফলে প্রাইমারি কয়েলে বিপরীতমুখী জোটেজ (ব্যাক ইএমএফ) উৎপন্ন হয় (ক্যারারের সূত্রানুসারে) এবং এই কয়েল সাপ্লাইয়ের সাথে উচ্চমানের ইভাকট্যাল হিসাবে কাজ করে। প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি উভয় কয়েলেও সংযুক্ত হয়। প্রাইমারি কয়েল ধারা উৎপন্ন ফ্লাজ পরিবর্তনশীল হওয়ার এর মান প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তন হয়। সেকেন্ডারি কয়েল কর্তৃক এই ফ্লাজ কর্তনের ফলে তাতেও জোটেজ উৎপন্ন হয়। এই মিউচুলেন ফ্লাজের ফিল্ডেলি সাপ্লাই ফিল্ডেলি সমান। সূত্রাং সেকেন্ডারি কয়েলে উৎপন্ন জোটেজের ফিল্ডেলি সাপ্লাই ফিল্ডেলির সমান।



জিএ-১৭ ট্রান্সফরমারের সেকেন্ডারি কয়েলে জোটেজ উৎপাদন

প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কয়েলের কার্যক্রম এবং জোটেজের মধ্যে সম্পর্ক

ট্রান্সফরমারে কোন স্থিতি বা ঘূর্ণ অঙ্ক নাই বলে ইহার দক্ষতা অত্যন্ত বেশি। শুধু কোরে হিস্টেরিসিস লস এবং কয়েলে কণার লস ছাড়া আর কোন লস নাই। তাই এই লসকে নগশ্য ধরা হলে এটার ইনপুট পাওয়ার আউটপুট পাওয়ার সমান হব।

$$\text{অর্থাৎ } E_p I_p = E_s I_s$$

$$\text{বা, } \frac{E_p}{E_s} = \frac{I_s}{I_p} \text{ ইহাই প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কয়েলের জোটেজ ও কার্যক্রমের মধ্যে সম্পর্ক।}$$

৪.৪.৪ স্টেপ আপ ও স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার

স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার

যে ট্রান্সফরমার এর প্রাইমারিতে কম জোটেজ সাপ্লাই দিয়ে সেকেন্ডারিতে বেশি জোটেজ পাওয়া যায়, তাকে স্টেপ আপ ট্রান্সফরমার বলে। ট্রান্সফরমার সাইনের অন্তর্ভুক্ত এই জাতীয় ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয়। এই ট্রান্সফরমারের প্রাইমারিতে চেরে সেকেন্ডারিতে প্র্যাচ সংর্ক্ষণ বেশি।

স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার

যে ট্রান্সফরমারের প্রাইমারিতে বেশি ভোল্টেজ সাপ্লাই দেওয়া হয় এবং সেকেন্ডারিতে কম ভোল্টেজ পাওয়া যায়। এই জাতীয় ট্রান্সফরমার সাধারণত ট্রান্সমিশন লাইনের শেষ প্রান্তে এবং বিভিন্ন যন্ত্রপাতিতে ব্যবহার করা হয়। ইহার সেকেন্ডারির চেয়ে প্রাইমারি পাঁচ সংখ্যা বেশি।

৪.৪.৫ প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কয়েলের পাঁচ সংখ্যা ও ভোল্টেজের সম্পর্ক নির্ণয়

ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইভাকশনের ফলে যে কোনো কয়েলে উৎপন্ন ভোল্টেজ

$$E_{av} = N \times \frac{\Phi_m}{t} \times 10^{-8} \text{ ভোল্ট।}$$

যেখানে,

$$E_{av} = \text{উৎপন্ন গড় ভোল্টেজ}$$

$$N = \text{কয়েলের পাঁচ সংখ্যা}$$

$$\Phi_m = \text{সর্বোচ্চ পরিবর্তিত ফ্লাক্স (ওয়েবার)}$$

$$t = \Phi_m \text{ ফ্লাক্স পরিবর্তনের সময়।}$$

উৎপন্ন ভোল্টেজের ফ্রিকোয়েন্সি f হলে,

$$t = \frac{1}{4f} \text{ Sec}$$

$$\therefore E_{ave} = N \frac{\Phi_m}{t} \times 10^{-8} = 4Nf \Phi_m \times 10^{-8} \text{ ভোল্ট।}$$

$$\therefore \text{কার্যকরী ভোল্টেজ} \quad E = 1.11 \times 4Nf \Phi_m \times 10^{-8} \text{ ভোল্ট}$$

$$E = 4.44Nf \Phi_m \times 10^{-8} \text{ ভোল্ট}$$

প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কয়েলে উৎপাদিত ভোল্টেজ যথাক্রমে

$$E_p, E_s \text{ এবং পাঁচ সংখ্যা যথাক্রমে } N_p, N_s \text{ হলে}$$

$$E_p = 4.44N_p f \Phi_m \times 10^{-8} \quad \text{---(i)}$$

$$E_s = 4.44N_s f \Phi_m \times 10^{-8} \quad \text{---(ii)}$$

(i) নং সমীকরণকে (ii) নং সমীকরণ দ্বারা ভাগ করে

$$\frac{E_p}{E_s} = \frac{4.44N_p f \Phi_m \times 10^{-8}}{4.44N_s f \Phi_m \times 10^{-8}}$$

$$\frac{E_p}{E_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

সুতরাং প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কয়েলে উৎপাদিত ভোল্টেজের সাথে পাঁচ সংখ্যার সম্পর্ক $\frac{E_p}{E_s} = \frac{N_p}{N_s}$

৪.৪.৬ ট্রান্সফরমেশন রেশিও

ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কয়েলে ভোল্টেজ, পাঁচ সংখ্যা ও কারেন্টের মধ্যে সম্পর্ক থেকে দেখা যায় যে, প্রাইমারি কয়েলের সাথে সেকেন্ডারি কয়েলের ভোল্টেজের অনুপাত, প্রাইমারি কয়েলের পাঁচ সংখ্যার সাথে সেকেন্ডারি কয়েলের পাঁচ সংখ্যার অনুপাত সমান। আবার প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি কয়েলের ভোল্টেজের অনুপাত এর সেকেন্ডারি ও প্রাইমারি কয়েলের কারেন্টের অনুপাতের সমান।

গাণিতিকভাবে প্রকাশ করলে দেখা যায়,

$$\text{ফরম ফ্যাক্টর} = \frac{\text{কার্যকরী মান}}{\text{গড়মান}} = 1.11$$

$\frac{E_p}{E_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$ এই অনুপাতকে ট্রান্সফরমেশন রেশিও বলে। ইহাকে সাধারণত a বা k অঙ্কের দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$a = \frac{E_p}{E_s} = \frac{N_p}{N_s} = \frac{I_s}{I_p}$$

৪.৮.৭ ট্রান্সফরমারের নেমপ্লেট রেটিং বিরুদ্ধিকরণ

মোটরের ইনপুট ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার এবং আউটপুট মেকানিক্যাল পাওয়ার। অর্থাৎ মোটর বৈদ্যুতিক শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে। মোটরের ইনপুটে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক পাওয়ার প্রয়োগ করা হয়, আউটপুটে তা সম্পূর্ণরূপে পাওয়া যায় না। কারণ মোটরের অভ্যন্তরে কিছু পাওয়ার লস হয়। মোটরের নেমপ্লেট রেটিং বলতে এর আউটপুট পাওয়ার বা ক্ষমতাকে বোঝায়। আর আউটপুট পাওয়ার হর্স পাওয়ার (HP) এককে প্রকাশ করা হয়। তাই মোটরের নেমপ্লেট রেটিং হচ্ছে- হর্স পাওয়ার।

১ হর্স পাওয়ার = 746 ওয়াট বা 0.746 কিলোওয়াট। এটাই ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ও মেকানিক্যাল পাওয়ারের মধ্যে সম্পর্ক। ট্রান্সফরমারের রেটিং বলতে এর পাওয়ার পরিবহনের ক্ষমতাকে বোঝায়। একটি ট্রান্সফরমার প্রাইমারি সার্কিট থেকে যে পরিমাণ পাওয়ার এর সেকেন্ডারি সার্কিটে ছানান্তর করতে পারে, তাকে ঐ ট্রান্সফরমারের নেমপ্লেট রেটিং বলে। ট্রান্সফরমারের নেমপ্লেট রেটিং সাধারণত ভোল্ট অ্যাম্পিয়ার (VA), কিলোভোল্ট অ্যাম্পিয়ার (KVA), অথবা মেগাভোল্ট অ্যাম্পিয়ার (MVA) হিসাবে প্রকাশ করা হয়।

৪.৮.৮ ট্রান্সফরমারের কুলিং পদ্ধতি

ট্রান্সফরমার কুলিং এর জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলোর নাম-

- ১। প্রাকৃতিক কুলিং বা প্রাকৃতিক এয়ার কুলিং;
- ২। স্বাভাবিক অয়েল কুলিং;
- ৩। তেলে নিমজ্জিত চাপযুক্ত এয়ার কুলিং;
- ৪। তেলে নিমজ্জিত চাপযুক্ত ওয়াটার কুলিং;
- ৫। তেলে চাপযুক্ত অয়েল কুলিং;
- ৬। চাপযুক্ত এয়ার কুলিং।

৪.৮.৯ ট্রান্সফরমারের লসসমূহ

একটি ট্রান্সফরমার যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি গ্রহণ করে তার সবটুকু লোডে সাপ্লাই দিতে পারে না। কিছু শিক্ষা তার কোর ও কয়েলে ব্যয় হয় যা উত্তাপ সৃষ্টি করে। এই ব্যয়িত শক্তিকে ট্রান্সফরমারের লস বলা হয়।

ট্রান্সফরমারের লসগুলি নিম্নরূপ :

- ১। কোর লস
 - ২। কপার লস
- কোর লস আবার দুই প্রকার।
- (ক) হিস্টেরিসিস লস
 - (খ) এডি কারেন্ট লস।

৪.৪.১০ ট্রান্সফরমারের ইফিসিয়েন্সি ও ভোল্টেজ রেগুলেশন

একটি ট্রান্সফরমারের ইনপুটে যে শক্তি দেওয়া হয়, আউটপুরে তার সবচেয়ে কম পাওয়া যায় না। ট্রান্সফরমারের কোর ও কয়েলে বেশ কিছু লস হয়। ট্রান্সফরমারের ইনপুটের চেয়ে আউটপুটের শক্তি কখনো বেশি হতে পারে না। ট্রান্সফরমারের আউটপুট পাওয়ার ও ইনপুট পাওয়ারের অনুপাতকে ইফিসিয়েন্সি বা দক্ষতা বলে।

ইহাকে শতকরায় প্রকাশ করা হয়।

$$\text{ইফিসিয়েন্সি } \eta = \frac{\text{আউটপুট}}{\text{ইনপুট}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{ইনপুট} - \text{লস}}{\text{ইনপুট}} \times 100\%$$

ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজ রেগুলেশন

ট্রান্সফরমারের নো-লোড ভোল্টেজ ও ফুল-লোড ভোল্টেজ কখনো সমান হতে পারে না। সুতরাং ট্রান্সফরমারের নো-লোড ভোল্টেজ ও ফুল-লোড ভোল্টেজের পার্থক্যের সাথে ফুল-লোড ভোল্টেজের অনুপাতকে ট্রান্সফরমারের ভোল্টেজ রেগুলেশন বলা হয়। গাণিতিকভাবে প্রকাশ করলে পাওয়া যায়

$$V_{reg} = \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \times 100\%$$

এখানে, V_{NL} = নো-লোড ভোল্টেজ

V_{FL} = ফুল-লোড ভোল্টেজ

V_{reg} = ভোল্টেজ রেগুলেশন।

৪.৪.১১ সমস্যাবলির সমাধান

সমস্যা একটি ট্রান্সফরমারের প্রাইমারি ভোল্টেজ ২৩০০ ভোল্ট এবং প্যাচ সংখ্যা ৫০০০। সেকেন্ডারি কয়েলের ভোল্টেজ ২৩০ ভোল্ট হলে সেকেন্ডারি কয়েলের প্যাচ সংখ্যা কত?

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$\text{প্রাইমারি ভোল্টেজ} \quad E_p = 2300 \text{ volt}$$

$$\text{প্রাইমারি প্যাচ সংখ্যা} \quad N_p = 5000$$

$$\text{সেকেন্ডারি ভোল্টেজ} \quad E_s = 230 \text{ volt}$$

$$\text{সেকেন্ডারি প্যাচ সংখ্যা} \quad N_s = ?$$

$$\text{সূত্র : } \frac{E_p}{E_s} = \frac{N_p}{N_s}$$

$$\text{বা, } \frac{2300}{230} = \frac{5000}{N_s} \text{ (মান বসিয়ে)}$$

$$\text{বা, } N_s \times 2300 = 500 \times 230$$

$$\text{বা, } N_s = \frac{2300 \times 230}{2300} = 500$$

উত্তর : সেকেন্ডারি প্যাচ সংখ্যা 500।

অনুশীলনী

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১ সিঙ্গেল ফেজ মোটর কাকে বলে?
- ২ ফেজ অনুসারে মোটর কয় প্রকার?
- ৩ রোটর স্লিপড কাকে বলে?
- ৪ সিনক্রোনাস স্লিপডের সূত্রটি লিখ।
- ৫ এসি মোটরের যে অংশ ছির থাকে তাকে কী বলে?
- ৬ এসি মোটরের যে অংশ ঘুরে তাকে কী বলে?
- ৭ ট্রান্সফরমেশন রেশিওকে সাধারণত কী অঙ্কর দিয়ে প্রকাশ করা যায়?
- ৮ ট্রান্সফরমারের কর্মদক্ষতা বা ইফিসিয়েন্সির সূত্রটি লিখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- ১ এসি সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর কত প্রকার ও কী কী?
- ২ তিন ফেজ ইন্ডাকশন মোটর কত প্রকার ও কী কী?
- ৩ স্লিপ কাকে বলে? স্লিপ নির্ণয়ের সূত্রটি লিখ।
- ৪ এসি মোটরের প্রধান অংশ কয়টি ও কী কী?
- ৫ ট্রান্সফরমার তেলের কাজ কী?
- ৬ স্টেট আপ ও স্টেপ ডাউন ট্রান্সফরমার কাকে বলে?
- ৭ ট্রান্সফরমারের কী কী লস হয়ে থাকে?
- ৮ ট্রান্সফরমারের কুলিং পদ্ধতিগুলোর নাম লিখ।

রচনামূলক উত্তর প্রশ্ন

- ১ স্লুইরেল কেজ ইন্ডাকশন মোটরের প্রধান প্রধান অংশগুলোর নাম লিখ।
- ২ এসি প্রি-ফেজ মোটর কত প্রকার ও কী কী?
- ৩ ট্রান্সফরমারের কুলিং পদ্ধতিগুলোর নাম লিখ।
- ৪ ট্রান্সফরমারের প্রধান প্রধান অংশগুলোর নাম লিখ।
- ৫ বিদার ও কনজারভেটরের কাজ কী?
- ৬ মোটর চালু করার বিভিন্ন পদ্ধতির নাম লিখ।

ব্যাবহারিক (Practical)

জব-১: ডিওএল(DOL) স্টার্টার এর সাহায্যে থ্রিফেজ ইভাকশন মোটর অন অফ করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- ঘাস্ত্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ছান প্রস্তুত করা
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচামাল (**Raw Materials**) সংগ্রহ করা
- সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সাবধানতার সহিত কাজটি সম্পাদ্ন করা
- কাজ শেষে উয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের ছান ও মেশিন পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত ছানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং ক্ষাপ গুলো নির্ধারিত ছানে রাখা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE);

ক্র: নং	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	লেপসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	সেফটি পোশাক বা অ্যাথ্রন	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি গগলস্	ক্লিয়ার	১ টি
৪.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	কটনের তৈরী	১ জোড়া
৬.	সেফটি মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)


ক্র: নং	যন্ত্রপাতি এর নাম	লেপসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	থ্রিফেজ ইভাকশন মোটর	১-৫ হর্স পাওয়ার , ১৫ অ্যাম্পিয়ার, ৫০০ ভেল্ট	১ টি
২.	স্টার ক্লু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৩.	ফ্লাট ক্লু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৪.	অ্যাডজাস্ট্যাবল রেঞ্জ	১২ ইঞ্চি	১ টি

৫.	কানেকটিং স্লু ড্রাইভার	১০ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৬.	কাটিং প্লায়ার	৬ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৭.	কমিনেশন প্লায়ার্স	১০ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৮.	ওয়্যার স্ট্রিপার	৬ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৯.	হ্যাকস	মিনি সাইজ	১ টি
১০.	বল পিন হ্যামার	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১১.	নোজ প্লায়ার	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১২.	এসি অ্যামিটার	০-১৫ অ্যাম্পিয়ার	
১৩.	এসি ভোল্ট মিটার	০-৫০০ ভোল্ট	
১৪.	মাল্টিমিটার	এনালগ/ডিজিটাল	১ টি
১৫.	ফেজ সিকুয়েন্স মিটার	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	১ টি
১৬.	টেষ্ট ল্যাম্প		১ সেট
১৭.	টেকো মিটার		১ টি


প্রয়োজনীয় মালামাল (Raw materials);

ক্র: নং	মালামাল এর নাম	লেপসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	ম্যাগনেটিক কণ্ডাক্টর	৭ পয়েন্ট, থ্রি ফেজ	১ পিস
২.	থার্মাল ওভার লোড রিলে	৫ পয়েন্ট, ০-১৫ অ্যাম্পিয়ার	১ পিস
৩.	অফ অন সুইচ	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	১ পিস
৪.	সার্কিট ব্রেকার	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	১ পিস
৫.	কানেক্টর	১০ পয়েন্ট	১ পিস
৬.	ফ্ল্যাক্টিবল ক্যাবল	২৩/০৭৬	প্রয়োজনমত
৭.	পাওয়ার ক্যাবল	৭/০৬৪	প্রয়োজনমত
৮.	ইনসুলেশন টেপ	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	প্রয়োজনমত
৯.	ইভিকেটর লাম্প	৫ ওয়াট	৩ পিস
১০.	পাওয়ার ক্যাবল	৭/০৩৬	প্রয়োজনমত

সার্ভিচ ডায়াগ্রাম

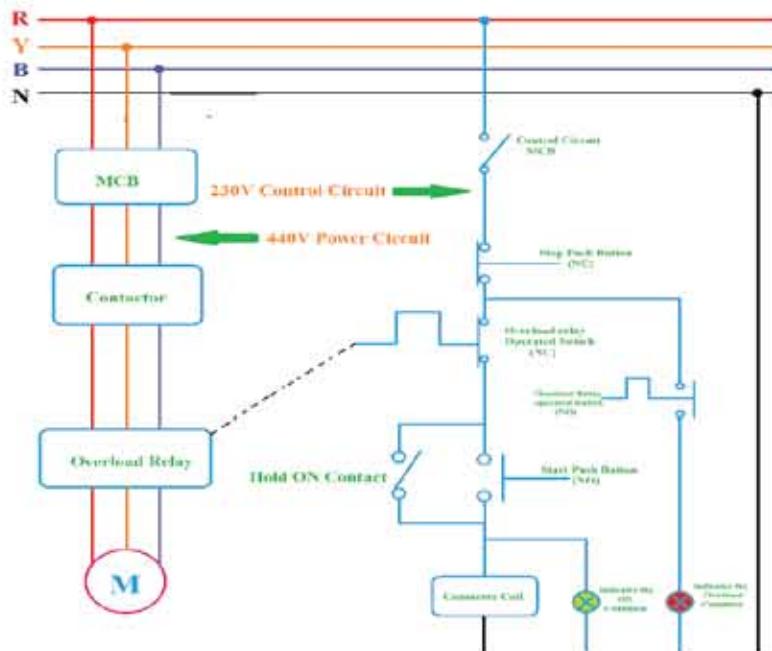

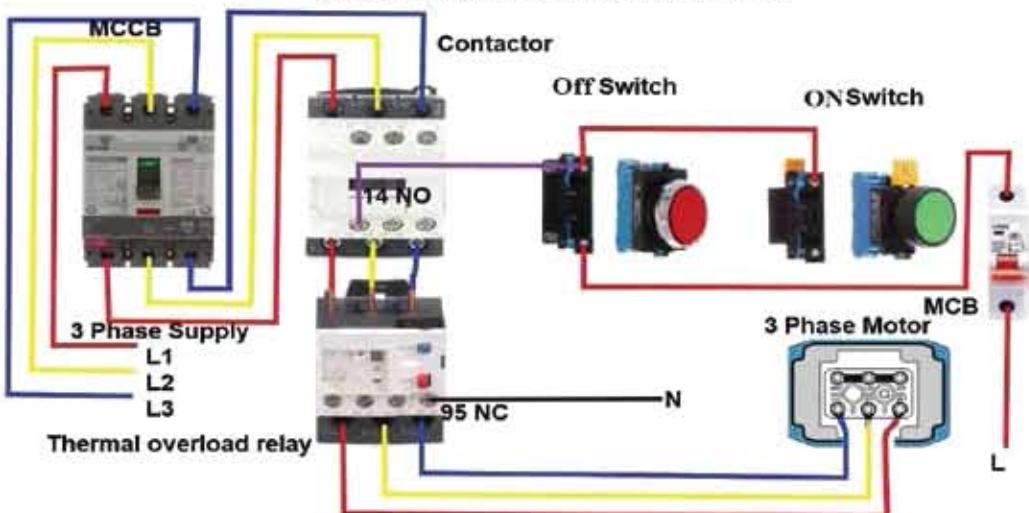চিত্র-৪.১৮ ডিওল (DOL) স্টার্টার কন্ট্রোল সার্ভিচ



চিত্র-৪.১৯ ডিওএল (DOL) স্টার্টার ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম।

কাজের ধারা (Working procedure)

১. তালিকা অনুযায়ী কাজের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, টুলস ইকুইপমেন্ট, মালামাল সংগ্রহ করব।
 ২. সার্কিটের জন্য ব্যবহৃত প্রটেক্টিভ ডিভাইস, কন্ট্রোলিং ডিভাইস চেক করব।
 ৩. ম্যাগনেটিক কভার্টের এর অক্সিলারি এবং পাওয়ার পয়েন্ট চেক করব।
 ৪. থার্মাল ওভার লোড রিলের কন্টাক্ট পয়েন্ট চেক করব।
 ৫. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সাবধানতার সহিত সংযোগ করব
 ৬. সংযোগ এর কোথাও যেন লুজ সংযোগ না হয় সেটা চেক করব।
 ৭. মোটরের নেম প্লেট দেখে নিম্নের ডাটা সিট পূরণ করব।
 ৮. মোটরে পাওয়ার সংযোগ দেওয়ার পূর্বে মিটার বা টেষ্ট বোর্ড দিয়ে চেক করব।
 ৯. মোটর এর বডি কয়েল এর সাথে শর্ট আছে কিনা চেক করব।
 ১০. মোটর চালু করব।
 ১১. মোটরের তিন ফেজ এর কারেন্ট পরিমাপ করব।
 ১২. মোটরের ওভার লোড রিলে কাজ করে কিনা চেক করব।
 ১৩. মোটর চালু অবস্থায় অতিরিক্ত গরম হয় কিনা চেক করব।
 ১৪. মোটর বন্ধ করব।
 ১৫. টুলস ইকুপমেন্ট এবং মালামাল হাউজ কিপিং এর নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষণ করব।
- শ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের নেমপ্লেট হতে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নের টেবিলে লিখে রাখ

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রাপ্ত তথ্য	মন্তব্য
১	মোটরের ক্ষমতাএইচপি/কিলোওয়াট	
২	রেটেড কারেন্ট অ্যাম্পিয়ার	
৩	সংযোগ ধরন		
৪	ঘূর্ণন গতিআরপিএম	
৫	তাপমাত্রা		
৬	টার্মিনাল ভোল্টেজ		

সতর্কতা:

- সেফটি ড্রেস ও সেফটি গগলস পরিধান করা
- সংযোগ এ যাতে কোথাও তার বের হয়ে না থাকে
- কাজের পূর্বে ম্যাগনেটিক কভার্টের, ওভার লোড রিলে পয়েন্ট পরীক্ষা করা
- কাজের সময় মনোযোগ সহকারে কাজ করা
- এসওপি(SOP) পদ্ধতি অনুসরণ করা
- প্রয়োজনে শিক্ষকের নিকট জেনে নেয়া

জব-২: ম্যাগনেটিক কভাকটরের সাহায্যে ফরোয়ার্ড রিভার্স কন্ট্রোল সার্কিট তৈরী করে থ্রিফেজ ইভাকশন মোটর অন অফ করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- স্বাঞ্চবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ছান প্রস্তুত করা
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচামাল (Raw Materials) সংগ্রহ করা
- সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সাবধানতার সহিত কাজটি সম্পাদ্ন করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের ছান ও মেশিন পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত ছানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং ক্ষাপ গুলো নির্ধারিত ছানে রাখা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা

প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম (PPE);

ক্র: নং	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	সেফটি পোশাক বা অ্যাথন	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি গগলস্	ক্লিয়ার	১ টি
৪.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যান্ড গ্লভস	কটনের তৈরী	১ জোড়া
৬.	সেফটি মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)


ক্র: নং	যন্ত্রপাতি এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	থ্রিফেজ ইভাকশন মোটর	১-৫ হ্রস্ব পাওয়ার , ৭.৫ অ্যাম্পিয়ার, ৫০০ ভোল্ট	১ টি
২.	স্টার ক্লু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৩.	ফ্লাট ক্লু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৪.	অ্যাডজাস্ট্যাবল রেঞ্জ	১২ ইঞ্চি	১ টি

৫.	কানেকটিং স্লু ড্রাইভার	১০ ইঞ্জি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৬.	কাটিং প্লায়ার	৬ ইঞ্জি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৭.	কম্পিনেশন প্লায়ার্স	১০ ইঞ্জি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৮.	ওয়্যার স্ট্রিপার	৬ ইঞ্জি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৯.	হ্যাকস	মিনি সাইজ	১ টি
১০.	বল পিন হ্যামার	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১১.	নোজ প্লায়ার	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১২.	এসি অ্যামিটার	০-১৫ অ্যাম্পিয়ার	
১৩.	এসি ভোল্ট মিটার	০-৫০০ ভোল্ট	
১৪.	মাল্টিমিটার	এনালগ/ডিজিটাল	১ টি
১৫.	ফেজ সিকুয়েন্স মিটার	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	১ টি
১৬.	টেষ্ট ল্যাম্প		১ সেট
১৭.	টেকো মিটার		১ টি


প্রয়োজনীয় মালামাল (materials);

ক্র: নং	মালামাল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	ম্যাগনেটিক কন্ডাকটর	৭ পয়েন্ট, থ্রি ফেজ	১ পিস
২.	থার্মাল ওভার লোড রিলে	৫ পয়েন্ট, ০-১৫ অ্যাম্পিয়ার	১ পিস
৩.	অফ অন সুইচ	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	২ পিস
৪.	সার্কিট ব্রেকার	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	১ পিস
৫.	কানেক্টর	১০ পয়েন্ট	১ পিস
৬.	ফ্ল্যাক্টিবল ক্যাবল	২৩/০৭৬	প্রয়োজনমত
৭.	পাওয়ার ক্যাবল	৭/০৬৪	প্রয়োজনমত
৮.	ইনসুলেশন টেপ	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	প্রয়োজনমত
৯.	ইভিকেটর লাম্প	৫ ওয়াট	৩ পিস
১০.	পাওয়ার ক্যাবল	৭/০৩৬	প্রয়োজনমত


সার্কিট ডারপ্লান

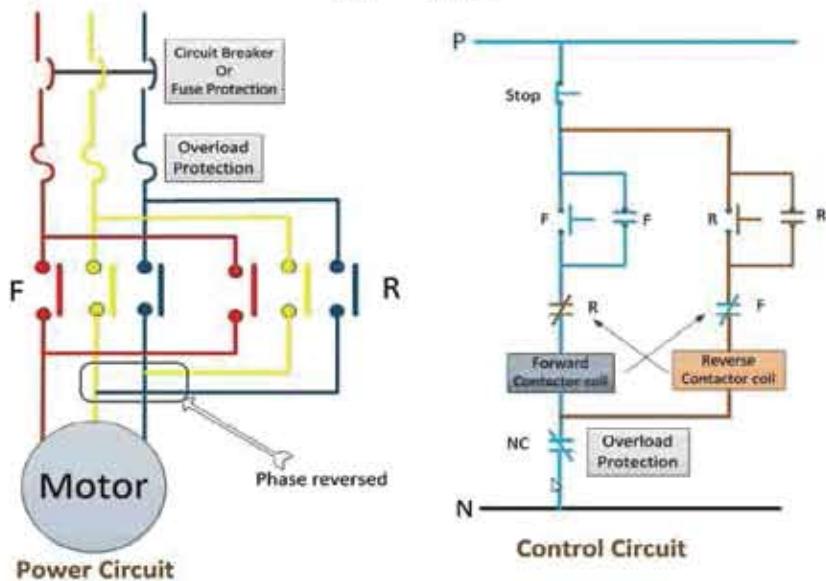

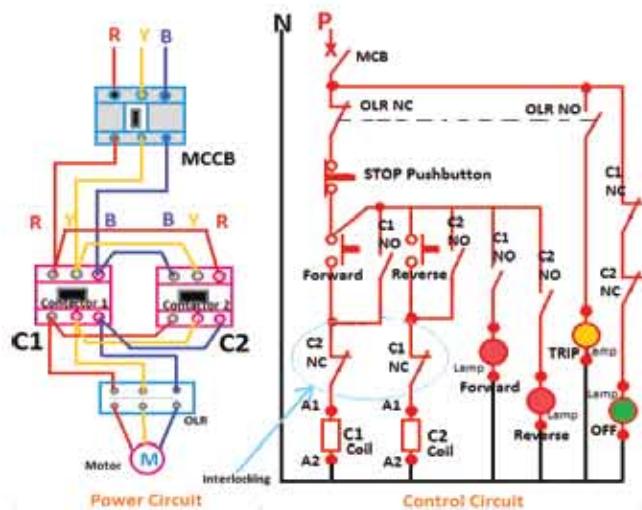চিত্র-৪.২০ বরোজার্ড মিটার পাইপলেন কন্ট্রোল সার্কিট



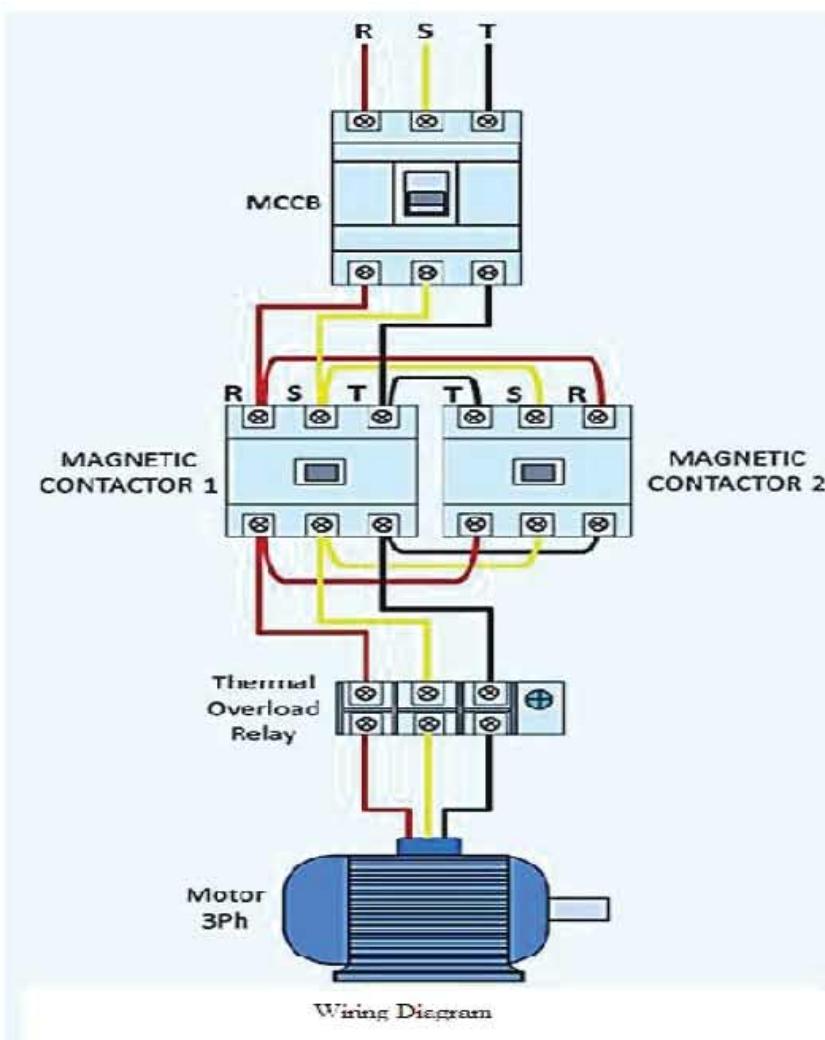চিত্র-৪.২১ ফ্রোয়ার্ড হিডার্স কন্ট্রোল সার্কিট



চিত্র-৪.২২ ফ্রোয়ার্ড হিডার্স মোটর কন্ট্রোল ওয়ারিং সхেমাটিম

কাজের ধারা (Working procedure)

১. তালিকা অনুযায়ী কাজের জন্য ব্যাকিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, টুলস ইকুইপমেন্ট, মালামাল সংগ্রহ করব।
২. সার্কিটের জন্য ব্যবহৃত থেটেকটিভ ডিভাইস, কন্ট্রোলিং ডিভাইস চেক করব।
৩. ম্যাগনেটিক কন্ট্রোল এর অফিলারি এবং পাওয়ার পরেন্ট চেক করব।
৪. থার্মাল ওভেরল লোড রিলের কন্ট্রোল পরেন্ট চেক করব।

৫. সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সাবধানতার সহিত সংযোগ করব
৬. সংযোগ এর কোথাও যেন লুজ সংযোগ না হয় সেটা চেক করব ।
৭. মোটরের নেম প্লেট দেখে নিম্নের ডাটা শীট পূরণ করব ।
৮. মোটরে পাওয়ার সংযোগ দেওয়ার পূর্বে মিটার বা টেষ্ট বোর্ড দিয়ে চেক করব ।
৯. মোটর এর বডি কয়েল এর সাথে শর্ট আছে কিনা চেক করব ।
১০. মোটর চালু করব ।
১১. মোটরের তিন ফেজ এর কারেন্ট পরিমাপ করব ।
১২. মোটরের ওভার লোড রিলে কাজ করে কিনা চেক করব ।
১৩. মোটর চালু অবস্থায় অতিরিক্ত গরম হয় কিনা চেক করব ।
১৪. মোটর বন্ধ করব ।
১৫. টুলস ইকুপমেন্ট এবং মালামাল হাউজ কিপিং এর নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষণ করব ।

শ্রী ফেজ ইভাকশন মোটরের নেম প্লেট হতে প্রাপ্ত তথ্য নিম্নের টেবিলে লিখে রাখি
ডাটা শিট

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রাপ্ত তথ্য	মন্তব্য
১	মোটরের ক্ষমতাএইচপি/কিলোওয়াট	
২	রেটেড কারেন্ট অ্যাস্পিয়ার	
৩	সংযোগ ধরন		
৪	ষূর্ণন গতি আরপিএম	
৫	তাপমাত্রা		
৬	টার্মিনাল ভোল্টেজ		

সতর্কতা:

- সেফটি ড্রেস ও সেফটি গগলস পরিধান করা
- সংযোগ এ যাতে কোথাও তার বের হয়ে না থাকে
- কাজের পূর্বে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর, ওভার লোড রিলে পয়েন্ট পরীক্ষা করা
- কাজের সময় মনোযোগ সহকারে কাজ করা
- এসওপি(SOP) পদ্ধতি অনুসরণ করা
- প্রয়োজনে শিক্ষকের নিকট জেনে নেয়া

জব-৩: অটোমেটিক স্টার-ডেল্টা স্টার্টার সার্কিট তৈরী করে থ্রিফেজ ইভাকশন মোটর অন অফ করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- বাহ্যিকি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ছান প্রস্তুত করা
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচামাল (Raw Materials) সংগ্রহ করা
- সার্কিট ডারাঘাম অনুযায়ী সাবধানতার সহিত কাজটি সম্পন্ন করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের ছান ও মেশিন পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত ছানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং ক্ষাপ গুলো নির্ধারিত ছানে রাখা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা

ক্র. নং	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	সেফটি পোশাক বা অ্যাথেল	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি গগলস্	ক্লিয়ার	১ টি
৪.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	কটনের তৈরী	১ জোড়া
৬.	সেফটি মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

প্রয়োজনীয় যত্নপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)




ক্র. নং	যত্নপাতি এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	থ্রিফেজ ইভাকশন মোটর	১-৫ হর্স পাওয়ার , ৭.৫ আম্পিয়ার, ৫০০ ভোল্ট	১ টি
২.	স্টার স্ক্লু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৩.	ফ্লাট স্ক্লু ড্রাইভার	৬ ইঞ্চি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৪.	অ্যাডজাস্ট্যাবল রেঞ্জ	১২ ইঞ্চি	১ টি
৫.	কানেকটিং স্ক্লু ড্রাইভার	১০ ইঞ্চি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি

৬.	কাটিং প্লায়ার	৬ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৭.	কম্পিনেশন প্লায়ার্স	১০ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৮.	ওয়্যার স্ট্রিপার	৬ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৯.	হ্যাকস	মিনি সাইজ	১ টি
১০.	বল পিন হ্যামার	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১১.	নোজ প্লায়ার	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১২.	এসি অ্যামিটার	০-১৫ অ্যাম্পিয়ার	
১৩.	এসি ভোল্ট মিটার	০-৫০০ ভোল্ট	
১৪.	মাল্টিমিটার	এনালগ/ডিজিটাল	১ টি
১৫.	ফেজ সিকুয়েন্স মিটার	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	১ টি
১৬.	চেষ্ট ল্যাম্প		১ সেট
১৭.	টেকো মিটার		১ টি


প্রয়োজনীয় মালামাল (materials);

ক্র. নং	মালামাল এর নাম	স্পেসিফিকেশন	পরিমাণ
১.	ম্যাগনেটিক কণ্ডাকন্ট্র	৭ পয়েন্ট, থ্রি ফেজ	১ পিস
২.	থার্মাল ওভার লোড রিলে	৫ পয়েন্ট, ০-১৫ অ্যাম্পিয়ার	১ পিস
৩.	অফ অন সুইচ	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	২ পিস
৪.	সার্কিট ব্রেকার	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	১ পিস
৫.	কানেক্টর	১০ পয়েন্ট	১ পিস
৬.	ফ্ল্যাক্টিবল ক্যাবল	২৩/০৭৬	প্রয়োজনমত
৭.	পাওয়ার ক্যাবল	৭/০৬৪	প্রয়োজনমত
৮.	ইনসুলেশন টেপ	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	প্রয়োজনমত
৯.	ইন্ডিকেটর লাম্প	৫ ওয়াট	৩ পিস
১০.	পাওয়ার ক্যাবল	৭/০৩৬	প্রয়োজনমত
১১.	টাইমার	৮/১১ পয়েন্ট, ২২০ ভোল্ট	১ পিস

সার্কিট ডারবান্থ

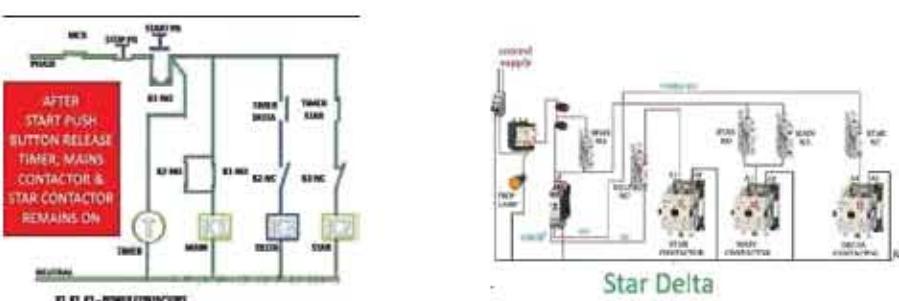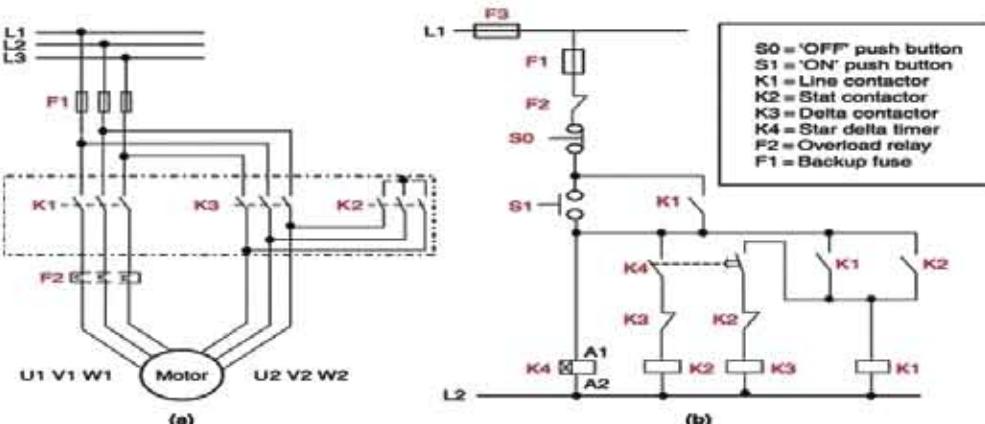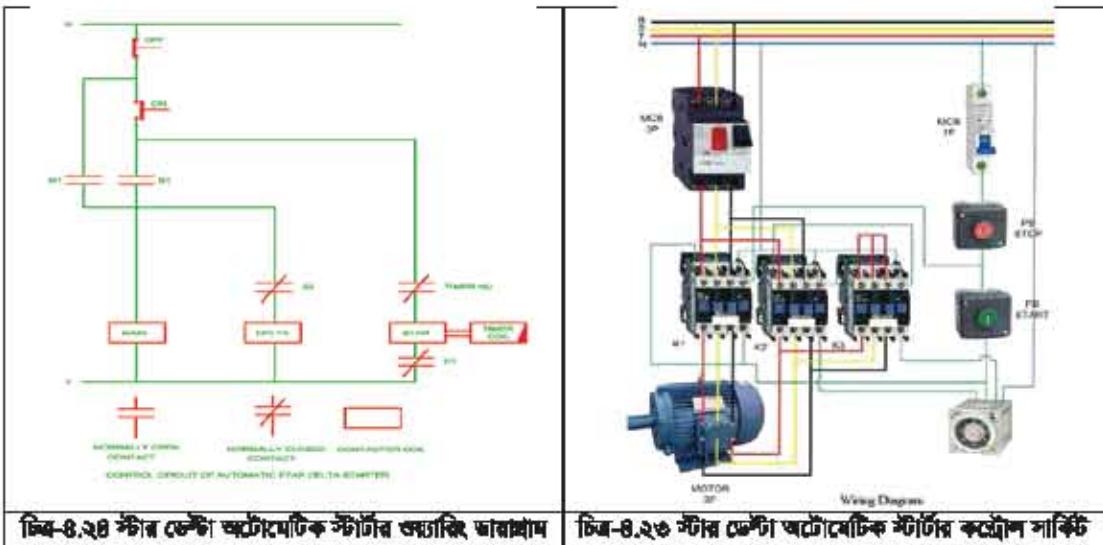

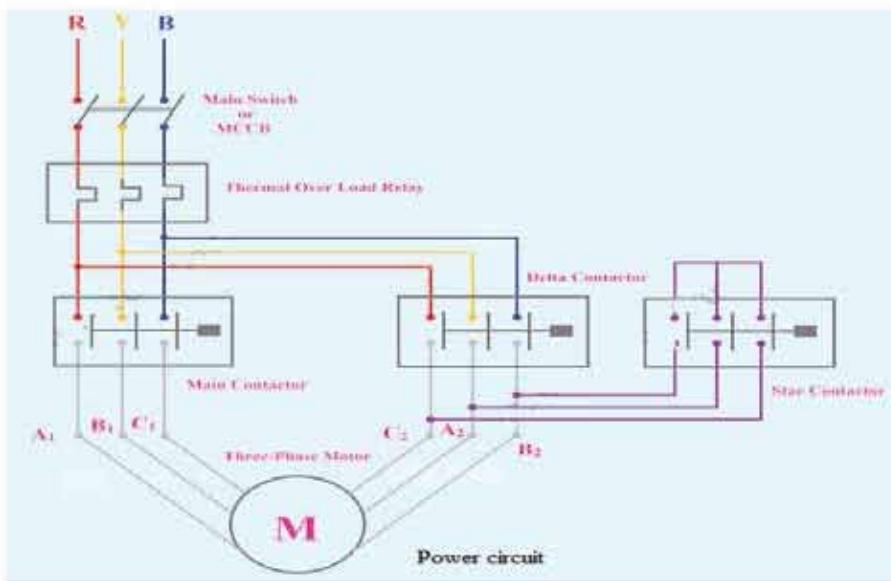চিত্র-৮.২৬ স্টার ফেজে অটোমেটিক স্টার্টার কন্ট্রুল ও পার্সেন্স সার্কিট



চিত্র-৪.২৬ স্টার ডেলা অটোমেটিক স্টারের পাওয়ার সার্কিট

কাজের ধারা (Working procedure)

১. তালিকা অনুযায়ী কাজের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, টুলস ইকুইপমেন্ট, মালামাল সঞ্চাহ করব।
২. সার্কিটের জন্য ব্যবহৃত একটিকটিভ ডিভাইস, কন্ট্রোলিং ডিভাইস চেক করব।
৩. শ্যাগলেটিক কভাস্টের এর অফিসারি এবং পাওয়ার প্রেসেন্ট চেক করব।
৪. বার্মাল উভয় স্লোট রিলের কল্টার্স প্রেসেন্ট চেক করব।
৫. সার্কিট ডার্বারাম অনুযায়ী সাবথালক্ষণ সহিত সংযোগ করব।
৬. সংযোগ এর কোথাও যেন শুজ সংযোগ না হয় সেটা চেক করব।
৭. স্টোরের সেব প্রেট দেখে নিম্নের ডাটা সিট পুরণ করব।
৮. স্টোরে পাওয়ার সংযোগ দেওয়ার পূর্বে যিটার বা টেক্ট বোর্ড দিয়ে চেক করব।
৯. স্টোর এর বাটি করেল এর সাথে শর্ট আছে কিনা চেক করব।
১০. স্টোরে চালু করব।
১১. স্টোরের ডিন ফেজ এর কারেন্ট পরিমাণ করব।
১২. স্টোরের শুভয় স্লোট রিলে কাজ করে কিনা চেক করব।
১৩. স্টোরে চালু অবস্থায় অতিপ্রিক্ষ গরম হয় কিনা চেক করব।
১৪. স্টোর বন্ধ করব।
১৫. টুলস ইকুইপমেন্ট এবং মালামাল হাউজ কিপিং এর নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষণ করব।

প্রি ফেজ ইভাকশন মোটরের নেম প্লেট হতে প্রাপ্ত তথ্য নিচের টেবিলে লিখে রাখি

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রাপ্ত তথ্য	মন্তব্য
১	মোটরের ক্ষমতাএইচপি/কিলোওয়াট	
২	রেটেড কারেন্ট অ্যাম্পিয়ার	
৩	সংযোগ ধরন		
৪	ঘূর্ণন গতি আরপিএম	
৫	তাপমাত্রা		
৬	টার্মিনাল ভোল্টেজ		

সতর্কতা :

- সেফটি ড্রেস ও সেফটি গগলস পরিধান করা
- সংযোগ এ যাতে কোথাও তার বের হয়ে না থাকে
- কাজের পূর্বে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর, ওভার লোড রিলে পয়েন্ট পরীক্ষা করা
- টাইমার এর সাপ্লাই পয়েন্ট চেক করে নিতে হবে
- কাজের সময় মনোযোগ সহকারে কাজ করা
- এসওপি(SOP) পদ্ধতি অনুসরণ করা
- প্রয়োজনে শিক্ষকের নিকট জেনে নেয়া

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল: অর্জন করতে পেরেছি/অর্জন করতে পারি নাই

জব-৪: হস্তচালিত স্টার ডেল্টা স্টার্টার সার্কিট তৈরী করে থ্রিফেজ ইন্ডাকশন মোটর অন অফ করার দক্ষতা অর্জন।

পারদর্শিতার মানদণ্ড

- ঘৰ্য্যবিধি মেনে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা (পিপিই) ও শোভন পোশাক পরিধান করা
- প্রয়োজন অনুযায়ী কাজের ছান প্রস্তুত করা
- কাজের প্রয়োজন অনুযায়ী টুলস, ম্যাটেরিয়াল ও ইকুইপমেন্ট সিলেক্ট এবং কালেক্ট করা
- জবের প্রয়োজন অনুযায়ী কাঁচামাল (Raw Materials) সংগ্রহ করা
- সার্কিট ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সাবধানতার সহিত কাজটি সম্পন্ন করা
- কাজ শেষে ওয়ার্কশপের নিয়ম অনুযায়ী কাজের ছান ও মেশিন পরিষ্কার করা
- অব্যবহৃত মালামাল নির্ধারিত ছানে সংরক্ষণ করা
- ওয়েস্টেজ এবং ক্ষাপ গুলো নির্ধারিত ছানে রাখা
- কাজের শেষে চেক লিস্ট অনুযায়ী টুলস ও মালামাল জমাদান করা

ক্র: নং	ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	সেফটি সু	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ জোড়া
২.	সেফটি পোশাক বা অ্যাথন	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৩.	সেফটি গগলস্	ক্লিয়ার	১ টি
৪.	সেফটি হেলমেট	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
৫.	হ্যান্ড গ্লাভস	কটনের তৈরী	১ জোড়া
৬.	সেফটি মাস্ক	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি

প্রয়োজনীয় যত্নপাতি (টুলস, ইকুইপমেন্ট, মেশিন)

ক্র: নং	যত্নপাতি এর নাম	স্পেসিফিকেশন	সংখ্যা
১.	থ্রিফেজ ইন্ডাকশন মোটর	১-৫ হর্স পাওয়ার	১ টি
২.	স্টার ড্রু ড্রাইভার	৬ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৩.	ফ্লাট ড্রু ড্রাইভার	৬ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৪.	কানেকটিং ড্রু ড্রাইভার	১০ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৫.	কাটিং প্লায়ার	৬ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৬.	কমিনেশন প্লায়ার্স	১০ ইঞ্জিঁ, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি

৭.	গুড়ার স্ট্রিপার	৬ ইঞ্জি, রাবার ইনসুলেটেড	১ টি
৮.	হ্যাকস	মিনি সাইজ	১ টি
৯.	বল শিল হ্যামার	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১০.	শেজ প্রাথার	স্ট্যান্ডার্ড মাপ অনুযায়ী	১ টি
১১.	মাল্টিমিটার	এলালা/ডিজিটাল	১ টি
১২.	ফেজ সিকুন্ডেল মিটার	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	১ টি


প্রয়োজনীয় যত্নাবল (Raw materials):

ক্র. নং	যত্নাবল এর নাম	প্রেসিভিকেশন	পরিমাণ
১.	মাগনেটিক কন্ট্রুল্যুট	৭ পেসেট	৩ পিস
২.	ষষ্ঠ চালিত স্টার ফেল্টা স্টার্টার		১ পিস
৩.	অক অন সুইচ	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	২ পিস
৪.	সার্কিট ব্রেকার	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	১ পিস
৫.	কানেক্টর	১০ পেসেট	১ পিস
৬.	ড্যুক্সিল ক্যাবল	২৩/০৭৬	প্রয়োজনযোগ্য
৭.	গোড়ার ক্যাবল	৭/০৬৪	প্রয়োজনযোগ্য
৮.	ইনসুলেশন টেপ	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	প্রয়োজনযোগ্য
৯.	ইডিকেটর লাম্প	৫ ওয়াট	৩ পিস
১০.	স্টার্টার বক্স	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী	১ পিস

সার্কিট ডায়াগ্রাম



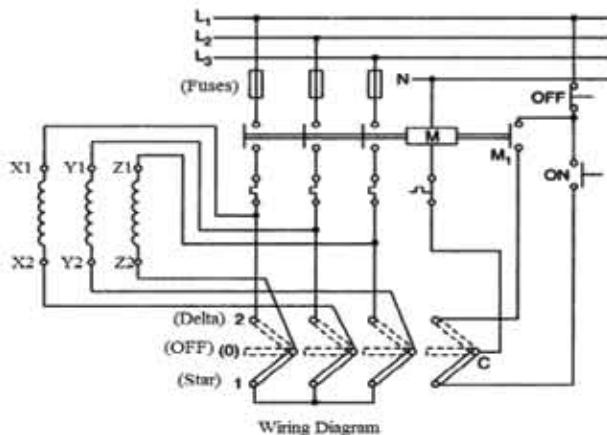চিত্র-৪.২৭ ষষ্ঠ চালিত স্টার ফেল্টা স্টার্টার



চিত্ৰ-৪.২৮ বহু চালিক সৈর সেটা স্টার্টার কন্ট্রোল সুবিহু

কাজের ধৰা (Working procedure)

১. তালিকা অনুযায়ী কাজের জন্য ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম, টুলস ইকুইপমেন্ট মালামাল সংগ্রহ কৰো।
২. সার্কিটের অন্য ব্যবহৃত প্রটোকলিশ ডিভাইস, কন্ট্রোলিং ডিভাইস চেক কৰো।
৩. ঘাসনেটিক কন্ট্রোল এবং অলিশারি এবং পাখার পরেন্ট চেক কৰো।
৪. ধার্মাল উভার লোড যিলের কন্ট্রোল পরেন্ট চেক কৰো।
৫. সার্কিট ঢাবাধ্য অনুযায়ী সাবধানতার সহিত সংযোগ কৰো।
৬. সংযোগ এর কোথাও বেন দুজ সংযোগ না হয় সেটা চেক কৰো।
৭. মোটরে পাখার সংযোগ দেখার পূর্বে পিটার বা টেষ্ট বোর্ড দিয়ে চেক কৰো।
৮. মোটর এবং বাণ্ডি কলেক্স এর সাথে শার্ট আছে কিমা চেক কৰো।
৯. মোটর চালু কৰো।
১০. মোটরের তিন ফেজ এর কারেন্ট পরিমাপ কৰো।
১১. মোটরের উভার লোড যিলে কাজ করে কিমা চেক কৰো।
১২. মোটর চালু অবস্থায় অতিরিক্ত গরম হয় কিমা চেক কৰো।
১৩. মোটর অক কৰো।
১৪. টুলস ইকুপমেন্ট এবং মালামাল ঘটজ কিলিং এর নিরাম অনুযায়ী সংরক্ষণ কৰো।

শ্রি ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের নেম প্লেট হতে প্রাপ্ত তথ্য নিচের টেবিলে লিখে রাখ

ক্রমিক নং	বিষয়	প্রাপ্ত তথ্য	মন্তব্য
১	মোটরের ক্ষমতাএইচপি/কিলোওয়াট	
২	রেটেড কারেন্ট অ্যাম্পিয়ার	
৩	সংযোগ ধরন		
৪	ঘূর্ণন গতি আরপিএম	
৫	তাপমাত্রা		
৬	টার্মিনাল ভোল্টেজ		

সতর্কতা:

- সেফটি ড্রেস ও সেফটি গগলস পরিধান করা
- সংযোগ এ যাতে কোথাও তার বের হয়ে না থাকে।
- ওয়াইভিং এ সরাসরি সাপ্লাই দেয়া যাবে না।
- সংযোগ সার্কিট অনুযায়ী হতে হবে।
- স্টার্টারে কারেন্ট সেটিং মোটরের ক্ষমতা অনুযায়ী হতে হবে।
- কাজের সময় মনোযোগ সহকারে কাজ করা
- এসওপি (SOP) পদ্ধতি অনুসরণ করা
- প্রয়োজনে শিক্ষকের নিকট জেনে নেয়া

অর্জিত দক্ষতা/ফলাফল

জবাটি বিষয়ে অর্জন করতে পেরেছি/অর্জন করতে পারি নাই।

--- সমাপ্ত ---



কলকাতা পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: 'শেখ হাসিনার উদ্যোগ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ'

বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক প্রযুক্তি সর্বাধিক নিরাপদ ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি। বিশ্বে শোট বিদ্যুৎ চাহিদার ১০ ভাগ আসে পারমাণবিক প্রযুক্তি খাত থেকে। বাংলাদেশও বিশ্বের অন্যান্য উন্নত দেশের মতো ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা যোটানোর জন্য ঘরে মূল্যে উৎপাদিত পরিবেশ বান্ধব এই প্রযুক্তির ব্যবহার করার অঙ্গাসে পাবনা জেলার কলকাতা পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপন্ন করবে। ১৯৬১ সালে পাবনা জেলার ৬৩২ একরের উপর এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হলেও তা ছাপিত হয়ে যায়। ১৯৭৪ সালে বজবজু শেখ মুজিবুর রহমান পুনরাবৃত্ত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। তারই ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন পর্যায় অভিযন্ত্র করে শেখ হাসিনা সরকারের উদ্যোগে ২০১৭ সালের নভেম্বরে প্রথম ইউনিট ও ২০১৮ সালে ষাত্তীয় ইউনিটের নির্মাণ কাজ শুরু হয় বা ২০২৩ বা ২০২৪ সাল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হবে।

একাডেমি ও সাক্ষী (জেকেপিএল) সেকেন্ড ইলেক্ট্রিক্যাল কোর্স-১ Back Inner

২০২২ শিক্ষাবর্ষ

জেনারেল ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস-১

কারিগরি শিক্ষা আত্মনির্ভরশীলতার চাবিকাঠি

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য 'ওগুণ' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক
বিনামূল্যে বিতরণের জন্য